

# NOVA ELETRONICA

Nº 34 — DEZEMBRO / 1979 — Cr\$ 50,00



Como realizar a sonorização de grandes ambientes

Um novo DPM, desta vez com display de cristal líquido

Os novos amplificadores de isolamento

Monte o Power 200 e valorize seu pré-amplificador

Um receptor AM e um alarme de falta de tensão, na seção Prática

Curso de semicondutores — 25ª lição  
Prática nas técnicas digitais — 12ª lição



# NOVA ELETRÔNICA

EDITOR E DIRETOR RESPONSÁVEL LEONARDO BELLONZI

CONSULTORIA TÉCNICA Geraldo Coen / Joseph E. Blumenfeld / Juliano Barsali / Leonardo Bellonzi

REDAÇÃO Juliano Barsali / José Roberto da S. Caetano / Lúcia Baeder Davino / Paulo Nubile

DIAGRAMADOR Eduardo Manzini

ARTE Antonio T. Chaves / Maria Isabel Aché / Maria T. Koffler / Miguel Angrisani / Roseli Julias

CORRESPONDENTES: NEW YORK Guido Forgnoni / MILÃO Mário Magrone

COMPOSIÇÃO J.G. Propaganda Ltda. / FOTOLITO Estúdio Gráfico M. F. Ltda.

IMPRESSÃO Cia. Lithographica Ypiranga / DISTRIBUIÇÃO Abril S.A. Cultural e Industrial

NOVA ELETRÔNICA é uma publicação de propriedade da EDITELE — Editora Técnica Eletrônica Ltda.


Redação, Administração e Publicidade Rua Geórgia, 1.051 — Brooklin — SP.

TODA CORRESPONDÊNCIA DEVE SER EXCLUSIVAMENTE ENDETERMINADA À NOVA ELETRÔNICA — CAIXA POSTAL 30.141 - 01000 S. PAULO, SP. REGISTRO N.º 9.949-77 — P.153

<b>Kits</b>	AMPLITENA — Uma antena interna para seu carro.....	2
	A montagem do <b>POWER 200</b> .....	4
	Um novo DPM com <b>display</b> de cristal líquido .....	14
<b>Seção do principiante</b>	O problema é seu .....	22
	Conheça os osciladores a ponte de Wien .....	24
<b>Componentes</b>	Antologia do MC 1310 — demodulador para FM estéreo.....	28
<b>Teoria e Informação</b>	Conversa com o leitor .....	33
	Noticiário nacional — XII Congresso Nacional de Processamento de Dados I Feira Nacional de Aeronáutica e Espaço .....	36
	Avanços da holografia por raios laser .....	40
	A tabela do mês .....	46
	Idéias do lado de lá .....	47
<b>Áudio</b>	Sonorização de grandes ambientes, no Brasil.....	48
	Em pauta.....	58
<b>Prática</b>	Receptor AM portátil com dois transistores (um FET e um bipolar).....	62
	Um indicador de falta de tensão da rede .....	64
<b>Engenharia</b>	Prancheta do projetista .....	66
	Os novos amplificadores de isolação .....	70
<b>Suplemento BYTE</b>	O 8080 para principiantes - 9.ª lição.....	82
	Convertendo dados digitais em gráficos coloridos.....	87
<b>Cursos</b>	Prática nas técnicas digitais — 12.ª lição.....	92
	Curso de semicondutores — 25.ª lição .....	119

Todos os direitos reservados; proíbe-se a reprodução parcial ou total dos textos e ilustrações desta publicação, assim como traduções e adaptações, sob pena das sanções estabelecidas em lei. Os artigos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores. É vedado o emprego dos circuitos em caráter industrial ou comercial, salvo com expressa autorização escrita dos Editores, sendo apenas permitido para aplicações didáticas ou dilettantes. Não assumimos nenhuma responsabilidade pelo uso de circuitos descritos e se os mesmos fazem parte de patentes. Em virtude de variações de qualidade e condições dos componentes, os Editores não se responsabilizam pelo não funcionamento ou desempenho suficiente dos dispositivos montados pelos leitores. Não se obriga a Revista, nem seus Editores, a nenhum tipo de assistência técnica nem comercial; os protótipos são minuciosamente provados em laboratório próprio antes de suas publicações. NÚMEROS ATRASADOS: preço da última edição à venda. A Editele vende números atrasados mediante o acréscimo de 50% do valor da última edição posta em circulação. ASSINATURAS: não remetemos pelo reembolso, sendo que os pedidos deverão ser acompanhados de cheque visado pagável em S. PAULO, em nome da EDITELE— Editora Técnica Eletrônica Ltda.

# AMPLITENA

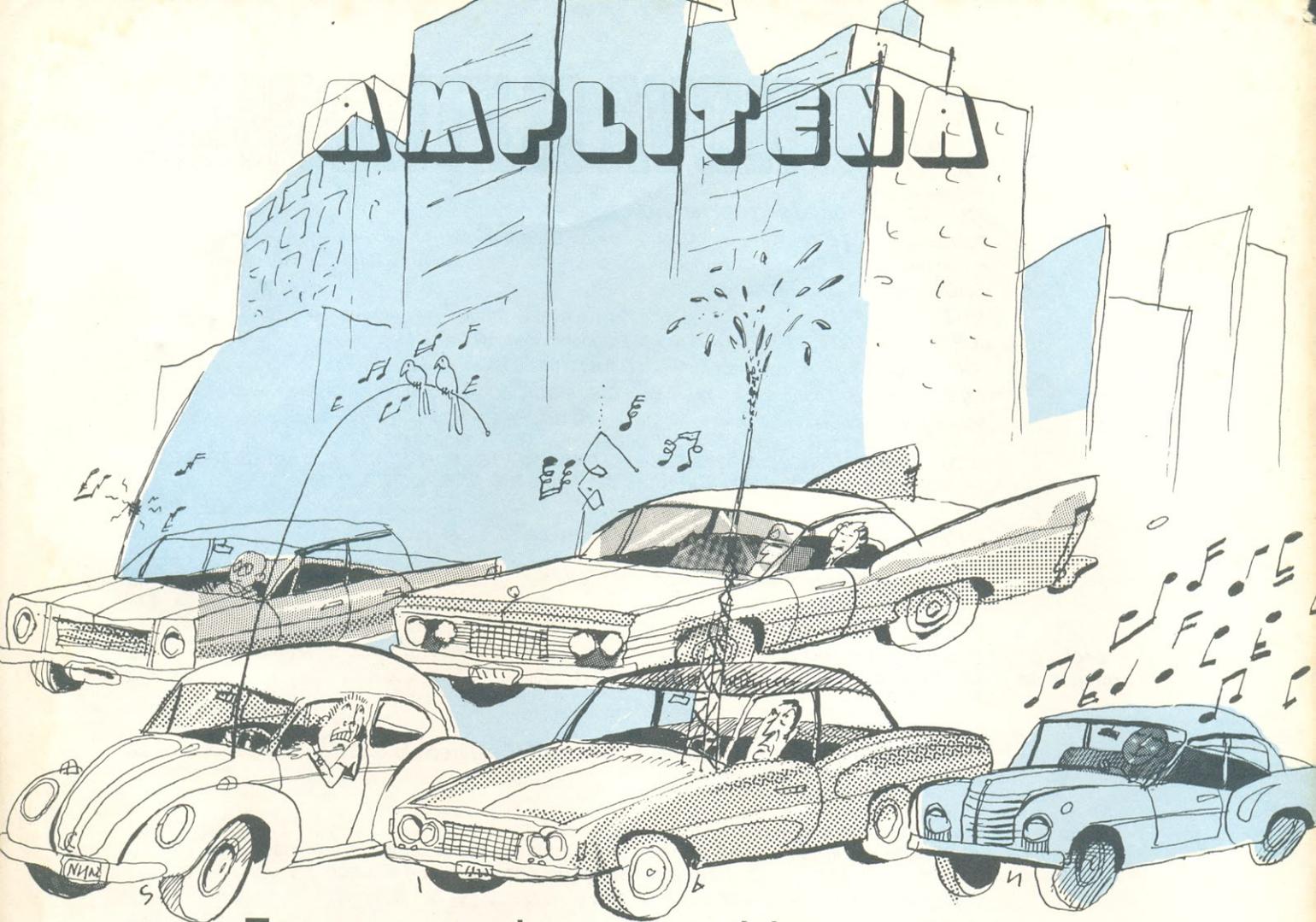

## Esqueça todos os problemas com a antena externa do seu auto-rádio

Que tal deixar de vez a preocupação com antena torta, quebrada ou roubada; com infiltração de água e a conseqüente ferrugem? Com o novo sistema você evitará tudo isso, sem maior trabalho e perda de tempo na instalação. E ainda terá uma melhor recepção no seu rádio, em locais mais distantes.

### Especificações técnicas

#### ELEMENTO RECEPTOR

Recepção com antena omnidirecional impressa na placa.

#### FAIXA DE OPERAÇÃO

Cobre a faixa de rádio difusão AM-FM, respectivamente, 500-1600 kHz e 85-120 MHz.

#### PRÉ-AMPLIFICADOR

Devido a ser uma antena interna, para melhorar sua recepção, inclui dois pré-

amplificadores com as seguintes características:

Ganho: 20 dB

Fator de ruído: 2,5 dB (\*)

Impedância de saída: 50  $\Omega$  (cabo coaxial)

Consumo super baixo: no máximo 150 mW com 12 V

Sistema utilizando entrada a FET (em AM).•

(\*) Expressa a razão entre o ruído encontrado na saída e o introduzido na entrada, ou seja, o ruído acrescentado, pelo sistema.

A antena, se vista em relação ao todo do carro, não é componente vital ou indispensável ao seu funcionamento. No entanto, considerando-se o sistema de som do automóvel em particular, ela passa a ser fundamental, já que o rádio é peça importante, não para o carro, mas para o motorista.

O tipo de antena comumente utilizado em autoveículos exige colocação externa para que se obtenha uma recepção adequada. E aí aparecem os problemas. A disposição exterior torna a antena vulnerável ao tempo, a descuidos do dono ou à depredação. Nem precisaríamos dizer da facilidade com que pode ser roubada. Em um belo dia, ao tentar sintonizar uma estação, você pode surpreender-se com o rádio praticamente mudo (ou captando só barulho), sem antena e com um ótimo buraco para infiltração de água.

A idéia do sistema é, justamente, acabar com todos esses problemas. Prá começar, não requer qualquer furo na carroceria do veículo, para sua instalação. Acondicionado numa embalagem plástica, deve fixar-se ao pára-brisa, ocupando, porém, uma diminuta área na região do retrovisor. Colocado internamente, dificilmente será roubado ou danificado por qual-

perdas na antena e fornecer ao auto-rádio um sinal de potência suficiente para uma boa recepção, acrescentou-se dois pré-amplificadores ao conjunto. Um deles destina-se a faixa de FM e o outro à faixa de AM, contando este último com um estágio de isolamento que usa um FET canal N, o que permite a melhora do fator de ruído desse pré-amplificador.

A razão da separação entre as duas faixas explica-se porque um único pré-amplificador deveria ter uma faixa de recepção de 540 kHz a 120 MHz, o que permitiria a entrada de ruído da faixa não utilizada, ou seja, de 1,6 a 88 MHz. Além disso, a faixa de valores das impedâncias de entrada e saída é diferente para AM e FM.

O ganho do pré-amplificador compensa as perdas e ainda aumenta a relação sinal/ruído do sistema de auto-rádio, possibilitando assim uma sensível melhora na recepção.

### Instalação

A antena só poderá ser colocada na parte frontal do pára-brisa, entre este e o espelho retrovisor. Observe na figura 2 o diagrama de ligações esquematizado. Siga esta figura e as instruções adiante para efetuar a montagem.

antena, ligue o rádio e aguarde alguns segundos; sintonize uma estação e regule o *trimmer* do aparelho para obter o máximo rendimento.

Com isso você obterá do sistema de áudio de seu carro um maior aproveitamento, valendo-se de todas as vantagens do sistema.



### DICA — como acabar com a interferência da ignição no seu rádio

O conjunto de ignição é talvez o maior elemento introdutor de ruído nos rádios de automóveis. Bobina, velas e distribuidor seguem a rotação do motor com faíscas e pulsos que são transmitidos através da fiação de alimentação e podem chegar até o auto-rádio.

Uma "dica" para eliminação da interferência é utilizada cabos resistivos, ou supressores, nas velas, e capacitores (ou condensadores, como são comumente chamados) na bobina, dínamo ou alternador (figura 3). No caso de automóveis com dínamo, exige-se um capacitor também no regulador de tensão. É importante na instalação dos mesmos, que se estabeleça um perfeito contato entre sua carcaça (negativo) e o terra do veículo, ou seja, o chassi.

Outro recurso importante na elimi-

ANTENA OMNIDIRECIONAL IMPRESSA NA PLACA

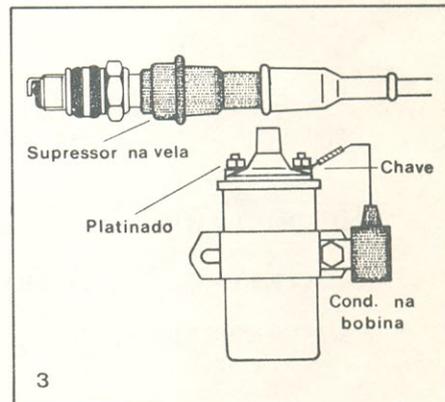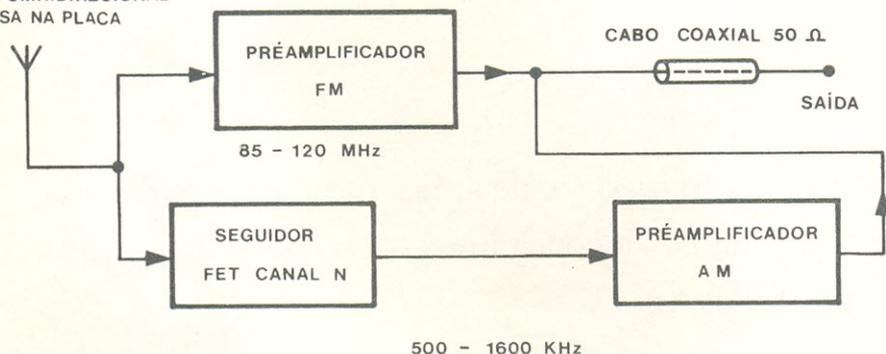


quer ação externa.

Mas, como é afinal o sistema de antena?
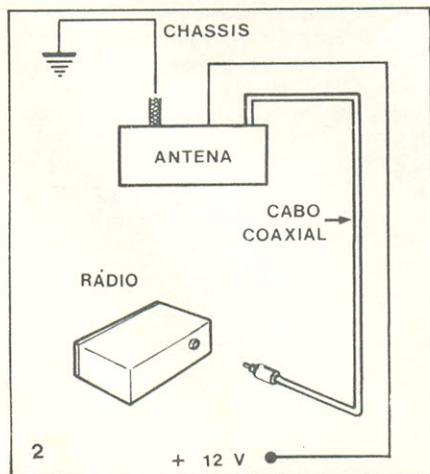
### Teoria de operação

Na figura 1 vê-se o diagrama de blocos do kit. Para minimizar possíveis



1 — Limpe o local onde será instalada a antena com um pano úmido de álcool, solvente ou redutor.

2 — Retire a fita que serve como proteção ao adesivo e pressione a caixa da antena contra o vidro, no local escolhido.

3 — Coloque agora os fios da antena, por dentro da borracha de vedação do pára-brisa de seu veículo, de jeito tal que possibilite chegar até o auto-rádio.


4 — Ligue o fio preto fino a um terminal que possua +12 V permanentemente, isto é, um terminal que mesmo com a chave de ignição desligada possua corrente. Recomenda-se para um ótimo funcionamento que o fio seja ligado a um fusível independente do sistema de iluminação, ignição, buzina, pisca-pisca, etc.

5 — Conecte o fio malha preto a algum ponto do chassi próximo, como por exemplo o parafuso de fixação do retrovisor, o parafuso de fixação do quebra sol, etc.


6 — Após completar a instalação da

nação das interferências é a instalação de supressores de 5 k ohms no centro do distribuidor e no centro da bobina, caso os cabos desses dispositivos não sejam resistivos. Para isso, os cabos deverão ser cortados a não mais que 5 cm de sua extremidade, para inclusão do supressor.

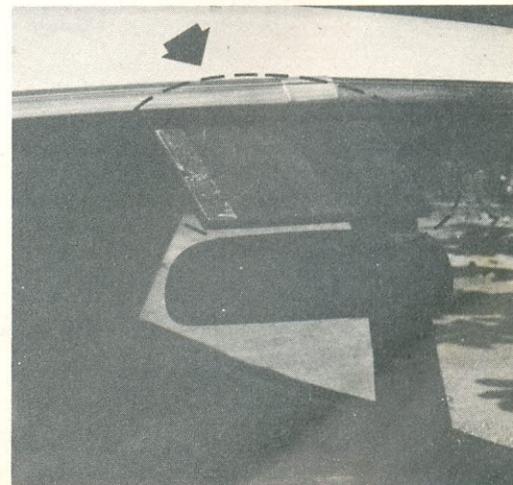A nova antena instalada "in loco", pronta para o uso.



# A MONTAGEM DO POWER 200

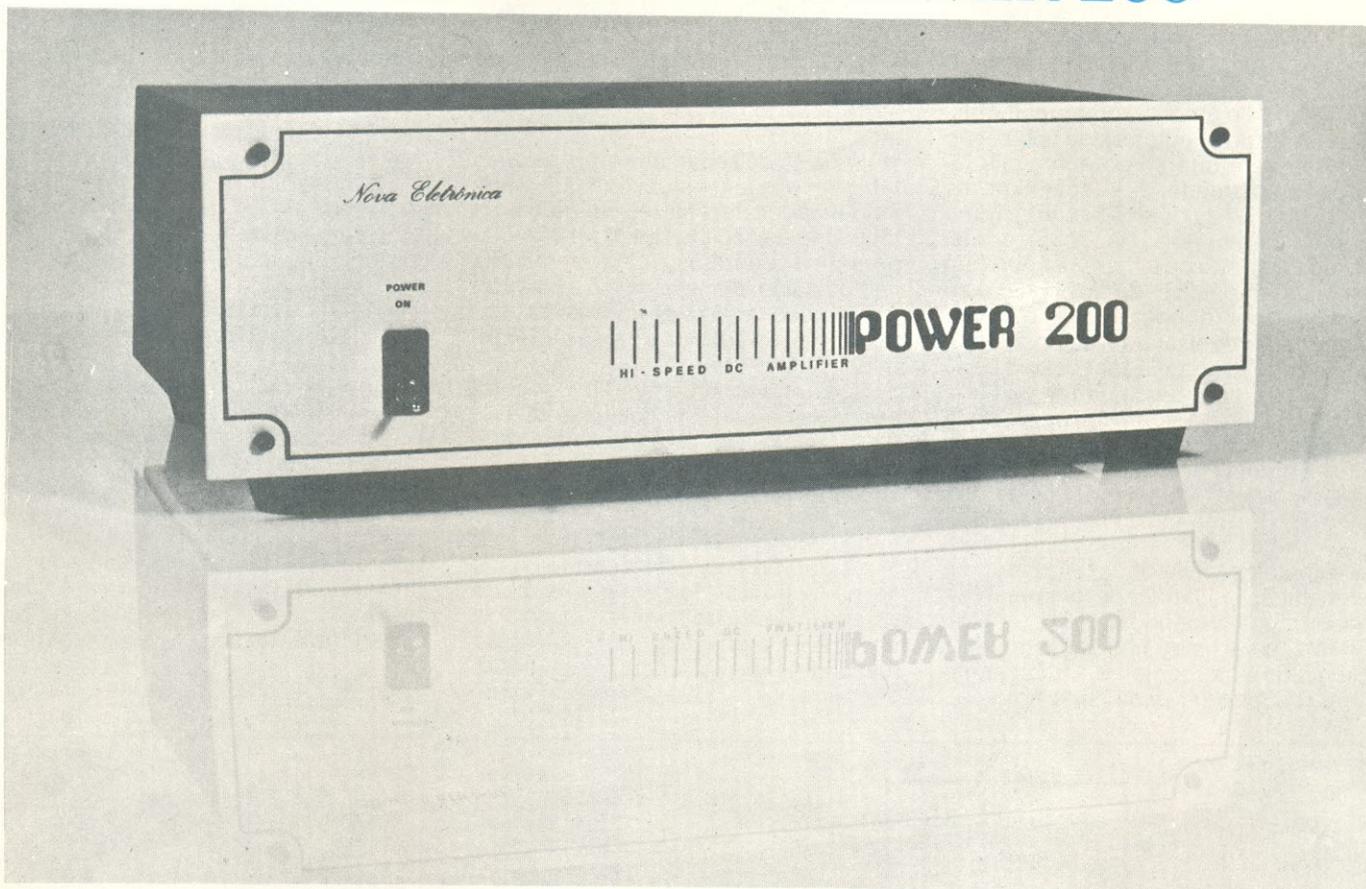

Um bom amplificador de áudio, com capacidade suficiente para atender suas exigências de mais potência. Aqui nós o concluímos, deixando com você as instruções para montagem do POWER 200.

Antes de entrar no assunto propriamente dito, algumas pequenas observações que lhe serão úteis na compreensão e no seguimento da montagem.

*Nota:* Devemos reparar um engano cometido na parte teórica do artigo POWER 200 (1<sup>a</sup>). No desenho do circuito do mesmo (figura 5), estão invertidas as indicações dos resistores R10 e R11. Onde se vê R10, veja-se agora R11 e vice-versa. Os compradores do *kit*, todavia, já encontrarão o esquema corrigido no manual

Mesmo que você seja um “cobra” em eletrônica, um simples detalhe mecânico poderá complicar sua vida, se não for devidamente esclarecido. Em consequência, faremos algumas explicações a respeito dos critérios de designação dos parafusos porcas e arruelas utilizados neste *kit*.

Em primeiro lugar as dimensões

dessas peças serão sempre dadas em mm. Os parafusos são especificados da seguinte maneira:

Ma X b, onde a = diâmetro do corpo (nominal) e b = comprimento do corpo. As porcas e arruelas:

Ma, onde a = diâmetro nominal do furo da rosca.

Recomendamos ao usuário que adquirir o *kit*, que leia o manual antes de começar o trabalho, observando com atenção as instruções e obtendo uma idéia geral do que terá pela frente. As observações da introdução, em especial, serão úteis não só a esta montagem, mas a qualquer trabalho que realizar com equipamento eletrônico/elétrico.

A montagem do POWER 200 será dividida em quatro partes distintas. São elas:

I — montagem da placa NE 3098A (amplificador)

II — montagem da placa NE 3098B


(fonte)

III — interligação + montagem da caixa

IV — ajuste e fechamento do *kit*

O método que acreditamos mais racional para a montagem é exposto a seguir. Procure acompanhar atentamente as instruções para que você não tenha qualquer problema.

Comece a montagem pela placa do amplificador (NE 3098A). Esta é mostrada na figura 1, com suas faces sobrepostas; você notará que os *lay-outs* de ambos os canais são absolutamente idênticos e que os componentes estão ordenados por canal no sentido horário. Isso foi feito com o objetivo de facilitar a montagem da seguinte forma: sempre que colocar um componente em um ponto da placa, coloque um outro igual no mesmo ponto do outro canal. Mas, faça isso com muita cautela, pois um eventual erro poderá ser duplicado.

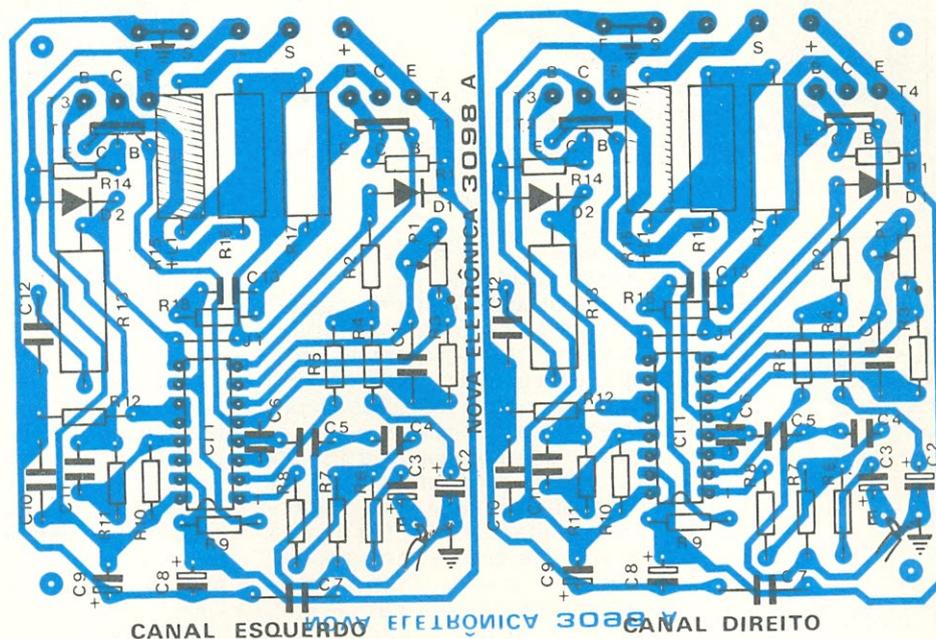

1

1) Para iniciar, fixe os *jumpers* J1. Eles devem ser feitos com o fio sólido desencapado de 5 cm que acompanha o *kit*; corte dois pedaços daquele no comprimento de 18 mm e dobre 5 mm em cada extremidade dos mesmos. Solde-os rentes à placa nos pontos indicados, cortando seus excessos se necessário.

2) Vamos, agora, confeccionar o indutor L1, de aproximadamente 6  $\mu$ H. Para isso, pegue o resistor R15 de 1 $\Omega$ /1 W e o fio esmaltado de bitola 20 AWG. Retire mais ou menos 1 cm de esmalte de uma das pontas do fio, raspando-a. Conforme a figura 2A, enrole esta ponta em um dos terminais do resistor, junto ao corpo deste, soldando-a e cortando o excesso. Enrole a seguir, 20 voltas (espiras) no corpo do resistor, desencape a outra extremidade do fio, solde-a ao terminal oposto e corte seu excesso, do mesmo modo feito anteriormente (figura 2B). Repita o procedimento para a preparação do conjunto resistor + indutor do outro canal.

3) Monte e solde todos os resistores, procurando começar por R1 e terminar por R18. Proceda da seguinte forma: procure na lista de material o valor do resistor, vá até o material e selecione o dispositivo indicado (pegue já dois, para ambos os canais). Coloque, então, os resistores na placa, soldando-os e cortando seus excessos de terminais.

Aproveite o fato de que os compo-

nentes consecutivos na lista de material encontram-se fisicamente próximos, o que foi logrado através de uma ordem cíclica na placa.

Lembre-se que o resistor R15 é aquele preparado no item anterior.

Monte, depois, os potenciômetros P1 nos dois canais e gire-os no sentido assinalado por um ponto na face dos componentes (verifique também com a figura 23).

4) O próximo passo é a soldagem dos circuitos integrados. Coloque um deles na placa, certificando-se de seu correto posicionamento através da figura 3 — o pino 1 do CI deve corresponder ao ponto 1 da face dos componentes. Faça a soldagem com rapidez para evitar o aquecimento excessivo do dispositivo. Repita o mesmo para o outro canal.

5) Os diodos D1 e D2 coloque-os nos locais indicados, depois de identificar sua polaridade por meio da figura 4. Após soldá-los, corte também os excessos de seus terminais.

6) Monte e solde os capacitores não eletrolíticos — C1, C4, C5, C6, C7, C10, C11, C12, C13. Siga o mesmo procedimento usado para os resistores (item 3).

7) Para os capacitores eletrolíticos (C2, C3, C8, C9) deve-se tomar um cuidado especial, pois estes possuem polaridade e devem ser soldados na posição correta. Para identificar a polaridade, observe o corpo do capacitor

e a figura 5; faça que ela coincida com a indicada na placa. Cuidado para não trocar o capacitor C2 por C8 ou C9. Acontece que, embora todos esses sejam de 10  $\mu$ F, C8 e C9 requerem isolamento de 63 V, enquanto C2 requer 16 V. A isolação vem escrita no corpo do capacitor.

8) Monte, agora, os transistores T1 e T2. Identifique seus terminais com o auxílio da figura 6 e posicione-os corretamente na placa.

9) A etapa seguinte é a ligação dos fios à placa 3098A. Para facilitar, corte os fios, flexíveis e blindado, de acordo com a tabela I.

Antes de iniciar a soldagem, desencape os extremos dos fios em 5 mm, sendo que o cabo blindado deve ser desencapado em 10 mm na malha


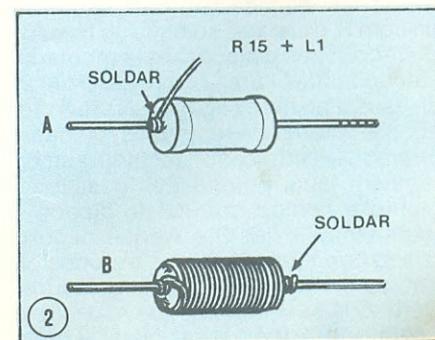
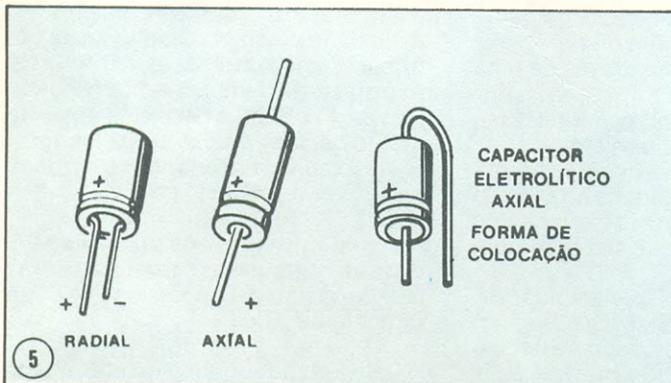
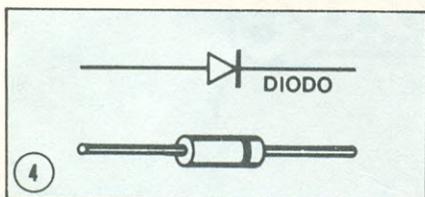


TABELA 1

nº da ligação	cor	bitola (AWG)	comp. (cm)	qtidade	origem
1	vermelha	18	22	2	+
2	azul	18	22	2	S
3	branco	18	22	2	-
4	preto	18	22	2	$\frac{+}{-}$ S
5	preto	18	22	2	$\frac{+}{-}$ F
6	blindado	22	25	2	E e $\frac{+}{-}$

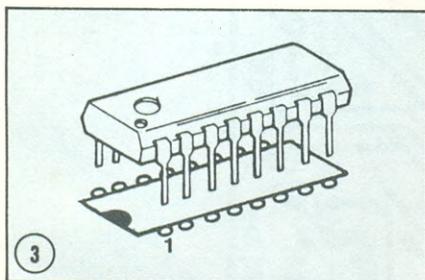OBS: As quantidades foram multiplicadas por 2, pois tudo o que for feito no canal direito, deve ser igualmente repetido no canal esquerdo.



e 5 mm na alma. Em seguida, faça as ligações por ordem numérica, da seguinte maneira: solde cada fio no respectivo sinal de origem marcado na placa, de acordo com a tabela. No caso do cabo blindado, solde-o conforme o desenho encontrado na placa — a alma deve ser ligada à entrada, assinalada com E, e a malha soldada ao furo.

Agora que a placa já está montada, é aconselhável uma boa revisão antes de passar ao item seguinte. Na revisão, aborde valores de resistores, de capacitores — em caso de eletrolíticos também sua polaridade, posicionamento e código correto de diodos e transistores e dos CIs. Revise, depois, o lado cobreado; verifique se todos os pontos estão corretamente soldados. Certifique-se, também, que não existe contato entre filetes; se houver alguma

dúvida, pegue uma faca fina e afiada e passe entre os filetes.


Vamos deixar a placa descansar, agora, e nos concentrarmos um pouco no dissipador. Use um avental ou roupa mais velha para desempenhar esta etapa; daqui a pouco você entenderá a razão dessa preocupação.

Para iniciar a montagem do dissipador, identifique cada um dos componentes mostrados na figura 7. A montagem será feita transistor por transistor. Passe pasta térmica no dissipador, com a ajuda de uma espátula (um palito de sorvete poderá servir a este fim). Deixe-o por alguns instantes. Passe pasta térmica na placa de dissipação, no local onde posteriormente será colocado o isolador de mica. Coloque sobre este local o isolador de mica, de

haja um bom contato térmico. Nessa situação, o parafuso deve estar em seu devido lugar. Coloque agora o dissipador, previamente preparado, em contato com a placa de dissipação. Uma certa pressão se faz necessária para um bom contato térmico. Rosqueie então a porca no parafuso, deixando-a apertada o suficiente para uma boa fixação. Cuidado, pois um aperto maior poderá causar o rompimento da película de mica e o transistor entrará em contato elétrico com a placa do dissipador, ocasionando graves prejuízos ao seu kit.

Nessa altura, certamente você já entendeu o porquê do avental. Sendo assim, repita o mesmo processo para os outros três transistores.

É conveniente, caso você disponha

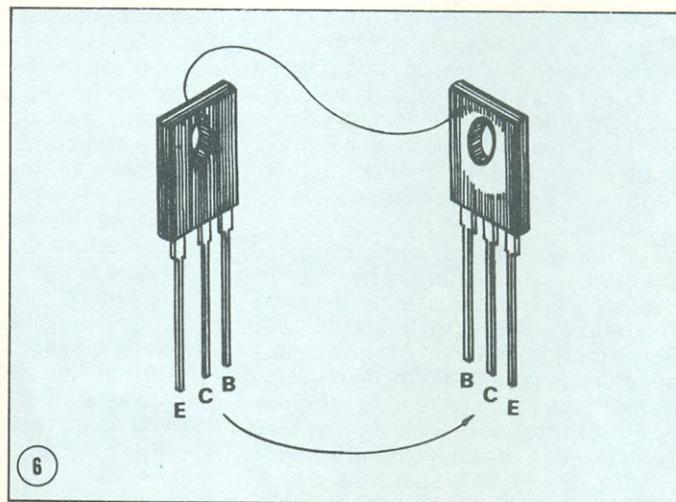

modo que seu furo coincida com o furo da placa. Deve-se tomar certo cuidado no manuseio do isolador de mica, devido à sua fragilidade (no kit são agregados alguns sobressalentes, por via das dúvidas).

Passe pasta térmica na área de contato do transistor (parte de trás) selecionado através da lista de material, acondicione o isolador de plástico no furo deste, e passe um parafuso M2, 6 x 10 pelo mesmo. Coloque o transistor na placa de dissipação, em contato com a mica (para haver um isolamento elétrico e condução térmica), pressionando-o levemente para que

de um ohmímetro ou uma lâmpada de teste, verificar se não há continuidade (contato elétrico) entre o transistor e a placa de dissipação. Se houver contato elétrico, refaça a montagem, com cuidado. Isto é normalmente ocasionado pelo não posicionamento correto do isolador de mica ou pelo seu rompimento.

Efeturemos, a seguir, a ligação entre a placa de dissipação e a placa do amplificador previamente montada.

Com este fim, pegue o cabo de 3 veias de seu kit e corte-o em quatro cabos de 10 cm de comprimento. Separe cada cabo 10 mm de um lado e 30 mm de outro e desencape 5 mm das pontas

(faça o mesmo para os 4 cabos). Coloque-o na placa do seguinte modo: use o lado em que separou 10 mm (figura 8), tomando o cuidado de manter sempre a mesma cor para o mesmo tipo de terminal. Depois de devidamente soldados aos pontos E, B e C de T3 e T4, você deve passá-los por baixo da placa.



Corte 12 pedaços de espaguete de 2 cm de comprimento e coloque-os nos extremos livres dos cabos. Ainda antes da soldagem, identifique os terminais dos transistores (figura 9). Se depois de passado o fio por baixo da placa impressa, você girá-lo 180° (meia volta) sobre seu próprio eixo, você verificará que ele está na posição correta de soldagem. Por exemplo, o fio soldado ao ponto B da placa deve ligar-se à base do transistor correspondente, que se encontra montado na placa de dissipação, de acordo com a figura 9. E assim para os terminais e transistores restantes. Solde transistor por transistor seguindo o procedimento descrito. Depois da soldagem pronta, cubra a parte desencapada com os espaguetes, terminal por terminal.

A fixação da placa NE 3098A à placa de dissipação é feita com o auxílio de um espaçador de fenolite. Coloque o parafuso M3 x 40 na parte impressa, depois coloque o espaçador de 30 mm que será encontrado junto ao kit. Passe a seguir o parafuso pela placa de dissipação e coloque a porca, como indica a figura 9. Não aperte ainda a porca, pois isso dificultaria a colocação dos demais parafusos. Para esses, siga o mesmo procedimento. Em seguida, aperte as porcas o suficiente para uma boa fixação.

Faça uma verificação visual dos terminais dos transistores, certificando-se que não haja curto circuito entre eles e nem com a placa de dissipação. Se houver contato entre os espaguetes não há problema; caso contrário acerte o espaguete para separar um terminal do outro, ou da placa. Com isso terminamos a primeira etapa da montagem, que foi a mais crítica e difícil. Portanto não se assuste, pois o resto é bastante simples.

A segunda etapa é a montagem da placa da fonte, NE 3098B. Esta placa é mostrada na figura 10 com ambas as faces sobrepostas.

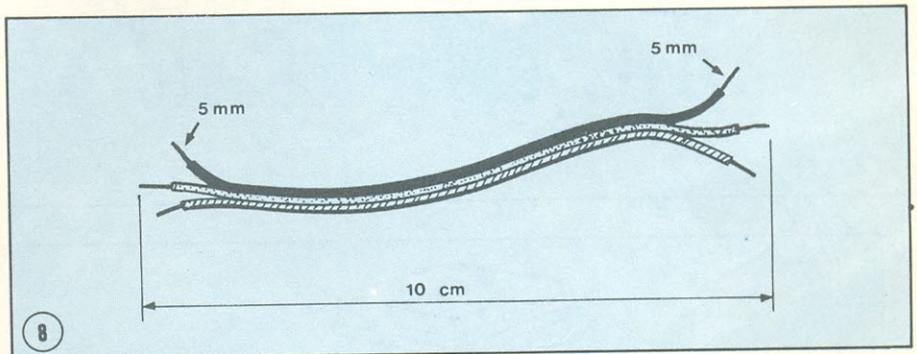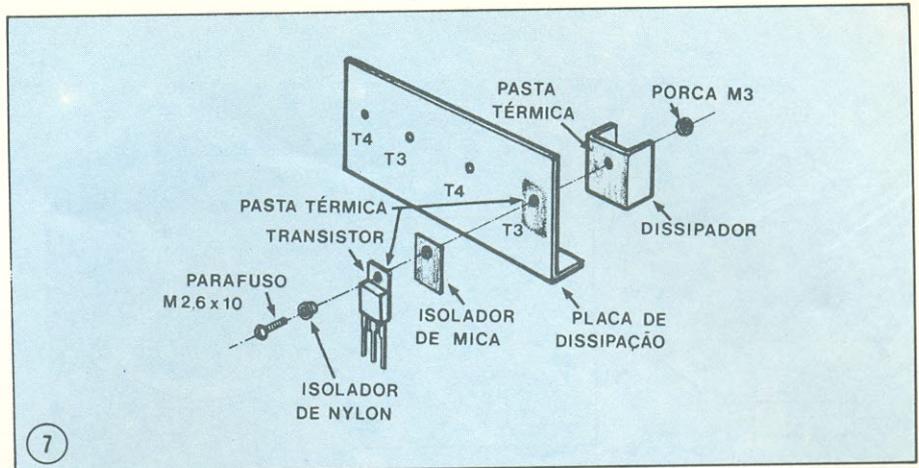1) Inicie a montagem com a fixação dos terminais molex que vão nesta placa. Estes terminais estão indicados pelas letras A e C, e devem ser soldados conforme as figuras 11/12. Eles vêm juntos e devem ser separados




antes da colocação e posterior soldagem.


2) Coloque, agora, o resistor R20 (1k8Ω, 1/2 W) no devido lugar e solde-o. Corte os excessos dos terminais.

3) Coloque a ponte retificadora no seu lugar. **MUITO CUIDADO PARA NÃO INVERTER SUA POLARIDADE.** O terminal marcado com + da ponte deve corresponder ao + da face dos componentes da placa 3098B e o mes-

mo deve acontecer com o — (figura 11). Para iniciar a soldagem, corte um pedaço de fio desencapado de 1 cm de comprimento, aproximadamente e passe-o pelo furo do terminal da ponte (figura 12). Solde o fio ao terminal da ponte e depois à placa de cobre; isto deve ser feito também com os três terminais restantes. Corte os excessos dos fios.

4) A montagem dos dois capacitores

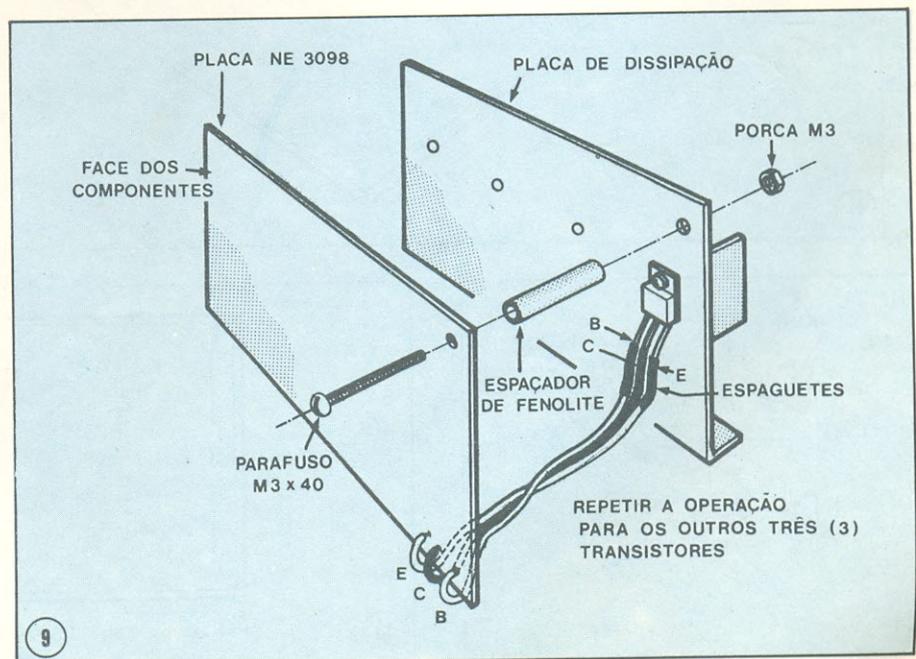

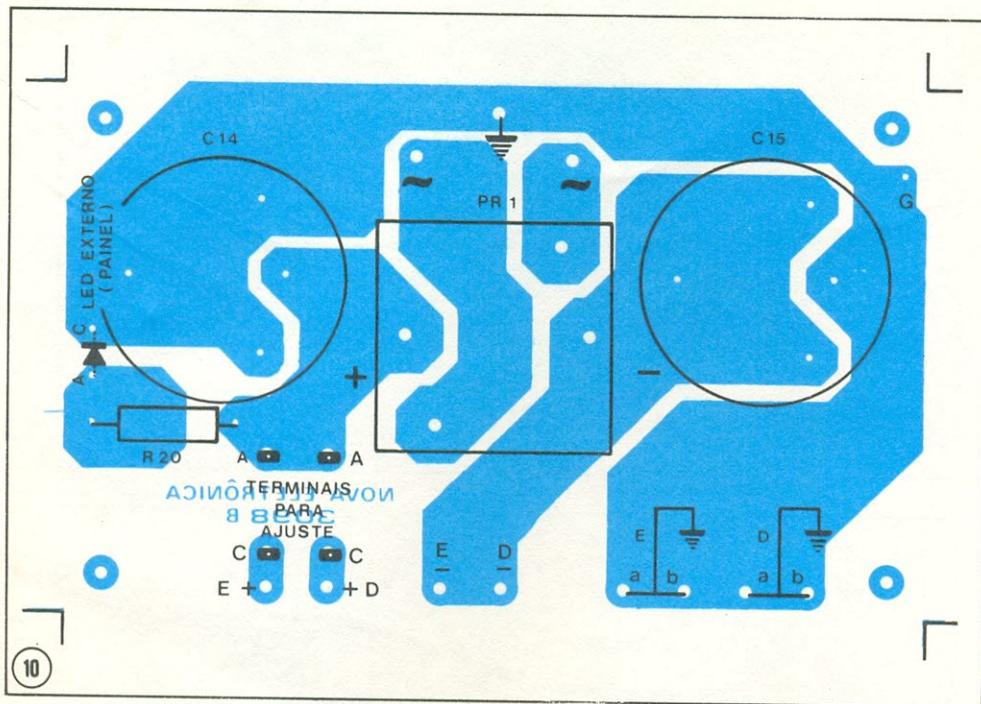

res eletrolíticos (C14 e C15) é simples, pois estes só permitem uma posição de encaixe. Coloque, portanto, os capacitores e solde-os na placa.

Portanto, a segunda etapa já está encerrada, vamos então partir para as interligações. Esta terceira fase é de certa forma crítica, não para o funcionamento, mas para o acabamento. Uma boa montagem pode melhorar a aparência e facilitar o acesso às partes do seu *kit*.

Primeiramente faremos as fixações na caixa.

1) Para fixação dos pés de borracha, localize os quatro furos como mostra a figura 13. Coloque uma arruela M3 no interior do pé de borracha e, em seguida, um parafuso M3 x 12 que deve atravessá-lo e continuar por um dos furos da caixa. Do outro lado, coloque uma porca M3 e fixe a mesma. Faça o mesmo com os demais pés de borracha.

Seguindo as figuras 14, 15 e 20, faça as seguintes fixações:

2) Fixe a borracha passante e o porta-fusível colocando a arruela correspondente na parte externa da caixa. Se a tensão da rede for 110 V, use um fusível de 4,0 ampères; se a rede for de 220 V, use um fusível de 2,0 A. No *kit* haverá um fusível extra, caso haja necessidade.




3) Fixe as tomadas de entrada e saída, utilizando para tanto 6 parafusos M3 x 8 e 6 porcas M3. Veja a figura 20 para melhor orientação.


4) Fixe o painel com os parafusos allen M3 x 8, valendo-se da chave que acompanha o *kit*.

5) Fixe o suporte de plástico para chave + LED, juntamente com estes, na parte frontal da caixa, sobre o painel. Confira os detalhes dessa montagem com a figura 15.

6) Fixe a chave de comutação 110/220 V com os parafusos M3 x 8, na parte traseira da caixa, de acordo com a figura 14.

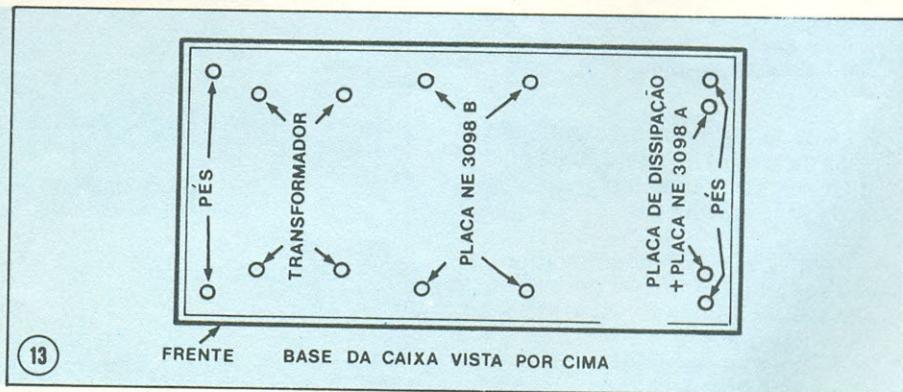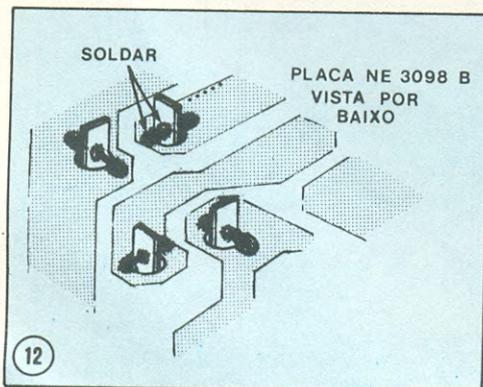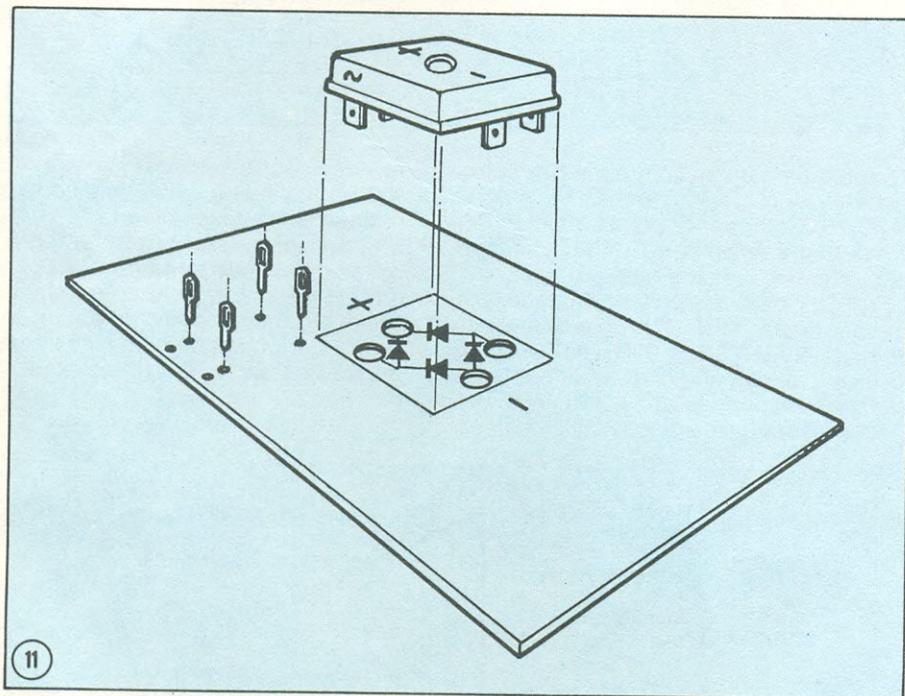7) Insira aproximadamente 27 cm do cabo de força pela borracha passante e dê um nó em sua parte interna à caixa. Separe os fios do cabo até a distância de 2 cm do nó, corte um de-



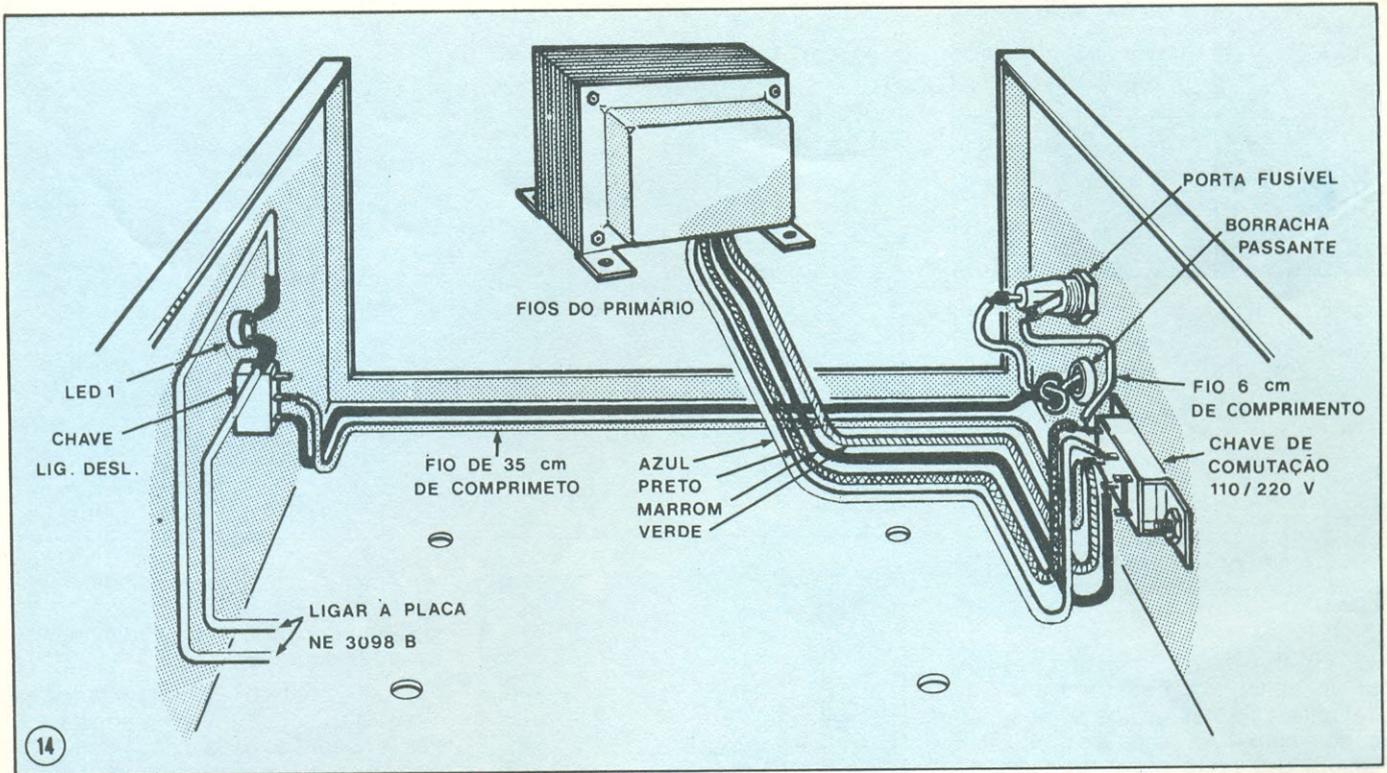

les a 6 cm desse nó e desencape 5 mm em cada uma das pontas. Solde a mais curta ao porta fusível e a mais longa à chave liga/desliga, segundo indica a figura 14.

8) A figura 14 mostra também como se deve fazer a ligação do transformador e do cabo de força à chave de comutação 110/220. Corte dois pedaços de fio branco bitola 18 AWG, nos comprimentos de 6 e 35 cm. Desencape 5 mm em cada extremidade desses e dos fios do primário do transformador. Estanhe esses fios e os terminais da chave (essa operação é efetuada derretendo-se solda na parte desencapada do fio e nos terminais da chave).

Passes os fios do primário acima do cabo de força e solde-os conforme a figura 14. Feito isso, solde o fio de 6 cm entre a chave de comutação e o porta fusível, e o de 35 cm entre o terminal central da chave liga/desliga e a chave de comutação. Faça um curto entre os terminais livres dessa última chave utilizando fio desencapado bitola 22 AWG, e observando ainda a figura 14.

9) Fixe, agora, o transformador. Utilize a figura 13 para identificar os furos. Na fixação serão empregados quatro parafusos M3, 5 x 8 + 4 porcas e 4 arruelas M3,5. Siga a figura 16 para sua orientação.

10) A próxima operação é a de interligação das placas NE 3098A e NE3098B. Vale a pena salientar que não haverá necessidade de se cortar os fios, pois eles já foram cortados nas medidas corretas durante a montagem da placa NE 3098A. Essas interligações devem ser feitas com os extremos livres dos fios provenientes da placa A, de acordo com a tabela II.

Na placa da fonte você encontrará, além da marcação da tabela, a letra D ou E, referindo-se ao canal direito ou esquerdo, respectivamente. Se você encontrar dificuldade no encaixe dos fios, estanhe as pontas.


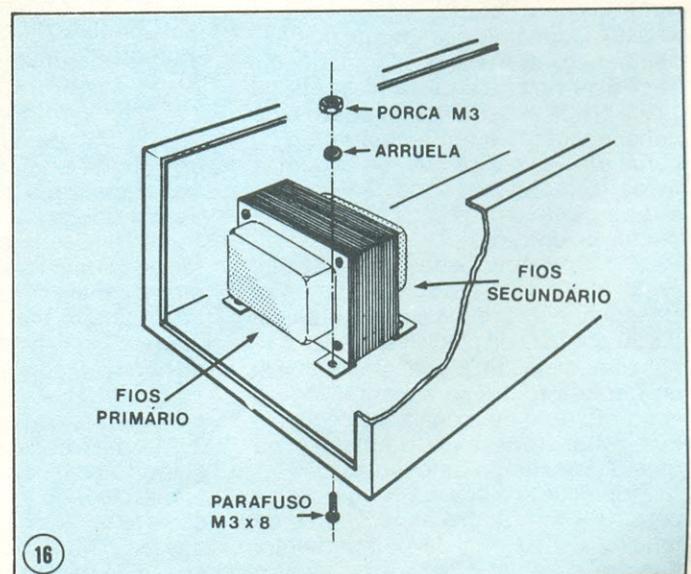
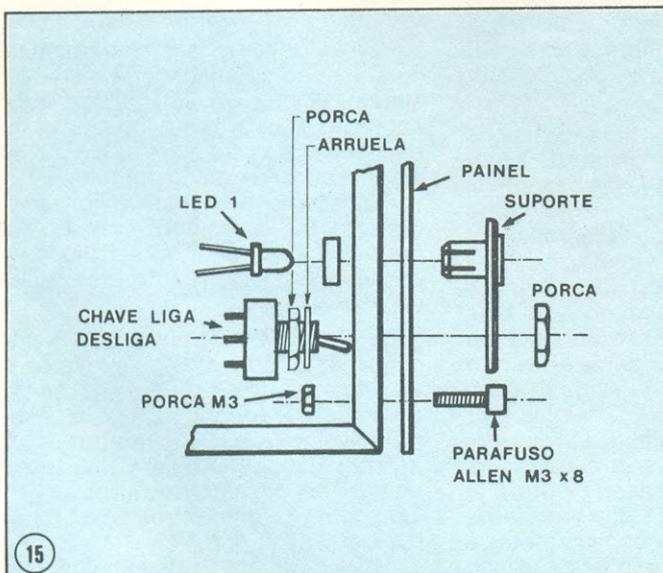


TABELA II

marcação do furo na placa 3098A	marcação do furo na placa 3098B	cor do fio
⊕ F (terra da fonte)	⊕ a (terra do amplif.)	preto
+	+	vermelho
-	-	branco

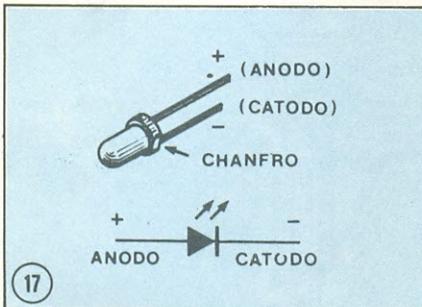

11) Desencape 5 mm dos três fios do secundário do transformador. Solde os fios vermelhos aos pontos marcados com ~ na placa da fonte (NE 3098B) e o preto ao ponto marcado com ⊕, próximo aos anteriores.



12) Corte o cabo duplo vermelho e preto que acompanha o kit em 22 cm. Separe os fios 2 cm em uma das pontas e 3 cm na outra, desencapando em 5 mm todas as extremidades. Solde as pontas separadas em 2 cm à placa da fonte — o fio vermelho ao ponto A e o preto ao ponto C.

Na outra ponta, instale dois espaçadores de 2 cm antes de soldar. O fio vermelho desta deverá ligar-se ao anodo do LED e o fio preto ao catodo deste. Você poderá identificar o catodo por ser o terminal mais curto e também o lado chanfrado do LED (figura 17). Depois de soldados, cubra as partes desencapadas dos fios com os espaçadores.

13) Corte dois pedaços de fio flexível branco, 18 AWG, de 18 cm. Desencape 5 mm em cada extremo. Solde, na placa NE 3098B, um fio ao ponto b do canal esquerdo e outro ao ponto b do canal direito, sendo que, os extremos livres serão ligados posteriormente aos pinos de terra de cada canal, no conector de entrada.

14) Corte um pedaço de fio branco, 18 AWG, de 20 cm de comprimento. Desencape as pontas e solde uma delas ao ponto G da placa NE 3098B. A finalidade desse fio é conectar o chassi ao terra da fonte, para manter todo o conjunto com uma única referência, o que evitará possíveis problemas no funcionamento do amplificador.

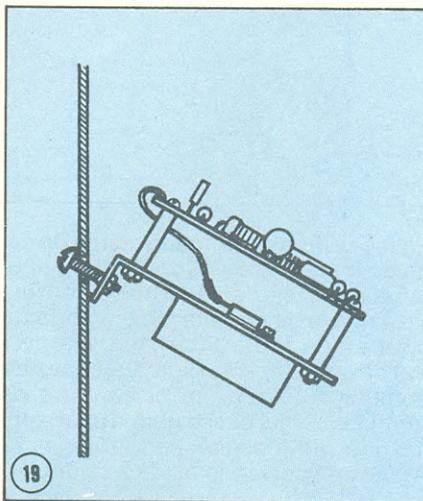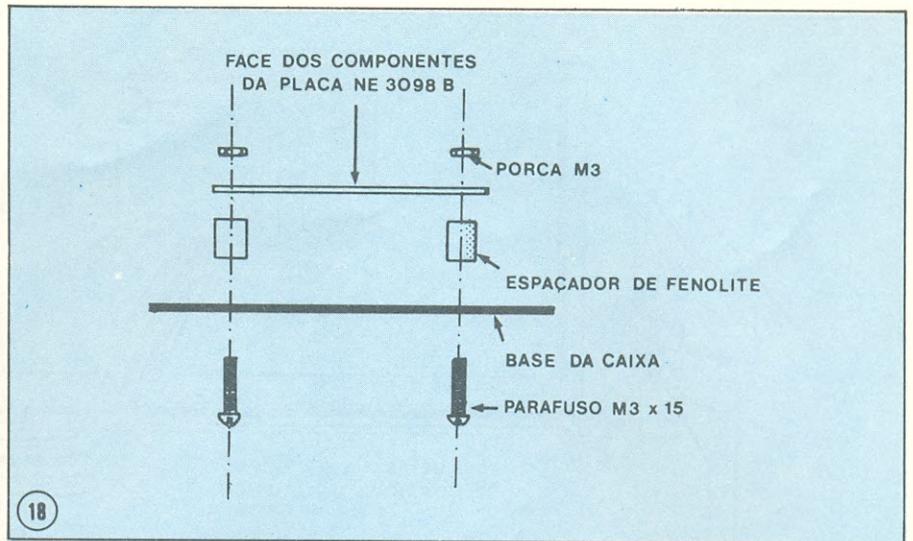15) Fixe a placa da fonte. Utilize para este fim quatro espaçadores de fenolite de 10 mm de comprimento, quatro parafusos M3 x 15 e quatro



porcas BM3, de acordo com a figura 18. Identifique os furos pela figura 13.

16) Fixe a placa de dissipação, utilizando dois parafusos M3 x 8 e duas porcas BM3, baseando-se nas figuras 13, 19 e 21. Não aperte as porcas pois isso poderá dificultar o acesso aos trimpots de ajuste sobre a placa NE 3098A. Por isso deixe o conjunto conforme a figura 19.

17) Vamos, agora, ligar os cabos de entrada e saída da placa NE 3098A aos conectores usados para tais fins. Veja a figura 20. Para o canal direito serão utilizadas as metades superiores dos conectores. Primeiro montaremos o canal esquerdo, começando pela entrada. A blindagem do cabo blindado deve ser soldada ao pino externo do conector correspondente e a alma o pino central. Agora, na saída, o cabo proveniente do ponto ⊕ S da placa NE 3098A deve ser soldado ao terminal localizado à esquerda e o cabo proveniente de S ao terminal da direita. Observe a tomada de saída por fora e note que os parafusos de cabeça plástica vermelha devem corresponder à saída

de sinal e os de cabeça plástica preta ao terra da saída.

Repetir o mesmo procedimento para o canal direito.

18) Conete os fios preparados no item 13 da seguinte forma: aquele correspondente ao canal esquerdo será ligado ao pino externo do conector da entrada esquerda, junto à blindagem do fio já soldado. Repetir o mesmo para o outro fio relativo ao canal direito. Veja a figura 20.

19) Ligue o fio proveniente do ponto G da placa NE 3098B a algum ponto que faça contato com a parte metálica (não com a pintura) do chassi (ou caixa) como por exemplo, algum parafuso ou contato elétrico com a caixa.


Nesse ponto passamos à etapa final da montagem, o ajuste e fechamento do kit.

1 — Começaremos dando uma "ajeitada" nas ligações. Para isto, utilize um alicate de bico para realizar as dobras dos fios. Proceda de modo que o aspecto final das ligações seja o mostrado na figura 21.

2 — Montaremos o "instrumental" de ajuste do amplificador. Solde o resistor R19 em paralelo ao diodo emissor de luz (LED 2) e esse, por sua vez, a um pedaço de fio de 2 veias (vermelho e preto) de 20 cm de comprimento. Desencapados os extremos, o fio vermelho é conectado ao anodo do LED e o preto ao catodo (lembre-se da identificação da figura 17), conforme a figura 22.

3 — Realizemos então o ajuste do canal esquerdo. Solde os extremos livres do cabo do "instrumento" montado no item anterior (2) sobre os terminais da placa NE 3098B (fonte) de acordo com a seguinte ordem: o fio preto ao terminal do canal esquerdo assinalado com C, e o fio vermelho ao terminal marcado com A.

Gire o trimpot P1 do canal esquer-

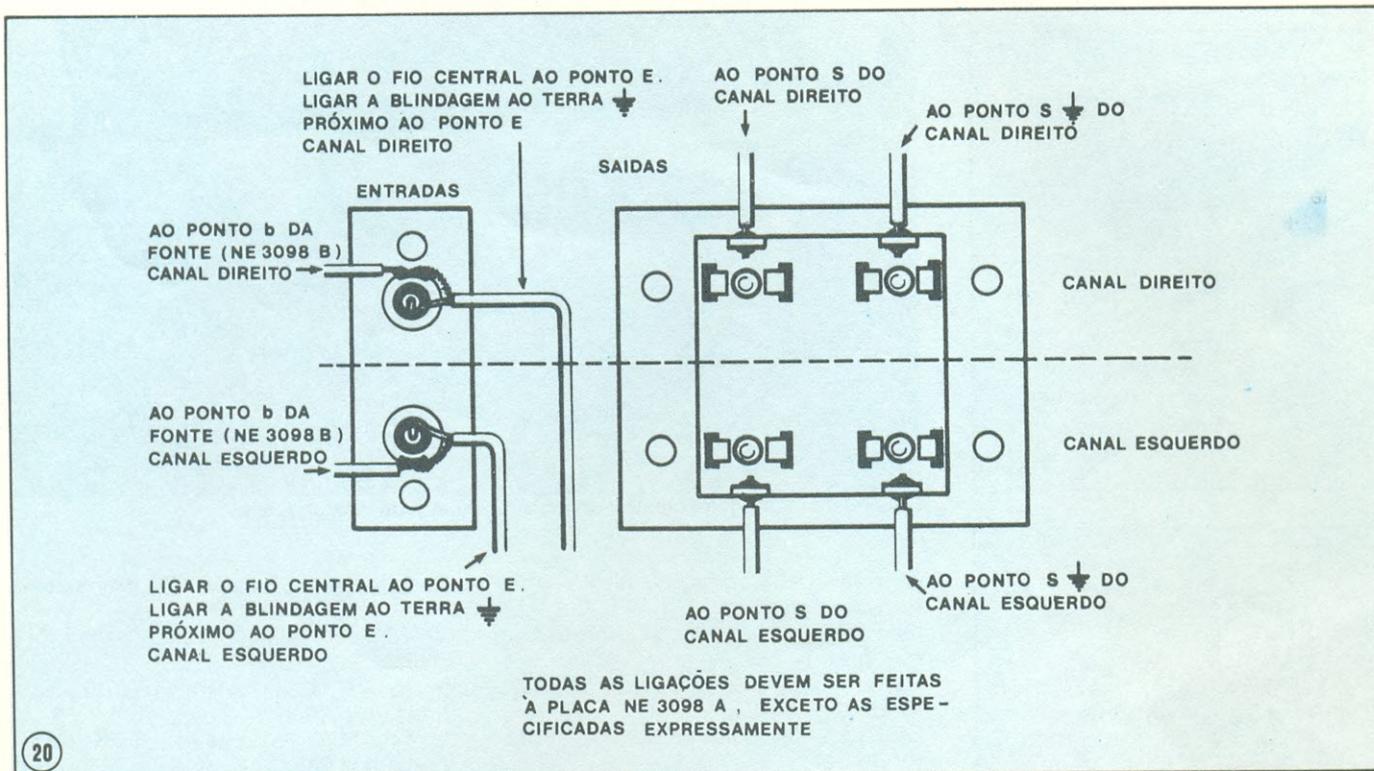


do (placa A) no sentido do ponto marcado na face dos componentes (vide figura 23).

Certifique-se de que não há nada ligado na entrada e na saída do amplificador.

Ligue o cabo de força à rede e a seguir a chave no painel frontal. Nessa situação o LED de ajuste deverá estar apagado e o dissipador, após alguns instantes, à temperatura ambiente. Caso contrário, desligue o amplificador e revise as placas e ligações, já que possivelmente houve um erro na montagem. Vá ao potenciômetro do canal esquerdo e comece a movimentá-lo lentamente rumo ao outro extremo; quando o LED começar a acender, volte levemente até que ele se apague e aguarde mais um instante para certificar-se que não tende a acender-se novamente, sozinho. Nessas condições o dissipador vai aquecer-se, mas, após aguardar alguns instantes, a temperatura deve permitir que se mantenha a mão sobre ele sem problema. Em caso negativo, volte o potenciômetro à posição inicial e comece o procedimento de novo, levando em conta que demora certo tempo para que a temperatura se estabilize. Se ainda encontrar problemas, desligue e revise completamente a montagem.

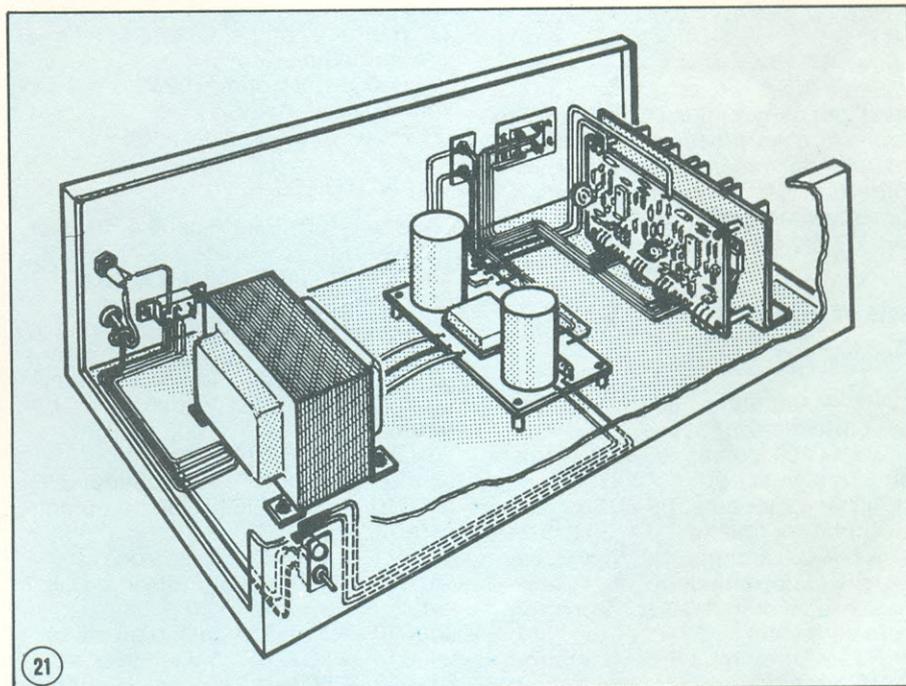Como já foi dito na parte teórica do artigo, o ponto ótimo de ajuste é aquele em que o LED está quase apagado e com um leve movimento do trimpot ele começa a acender-se. Depois de feito o ajuste, DESLIGUE O APARELHO. Desligue também o "instrumento" de



ajuste dos terminais do canal esquerdo. Não se deve mais mexer no trimpot desse canal, o qual está ajustado.

Repita todo o procedimento para o ajuste do canal direito. Uma vez finalizado este, também devem ser colocados *jumper*s entre os terminais A e C de cada canal, os quais foram usados para o ajuste. Use para isso fio sólido desencapado de bitola 22 AWG, com 2 cm cada, cortando os excessos após a soldagem.



4 — Aperte as porcas de fixação

do dissipador.

5 — Depois de verificar um perfeito acabamento na parte interior, feche a caixa. Utilize oito parafusos B2, 9 x 6,5 AA, encontrados no *kit* e que fixarão a tampa à base da caixa.

6 — Agora você deve ligar uma caixa acústica para cada canal (recomendamos 8 ohms de impedância).

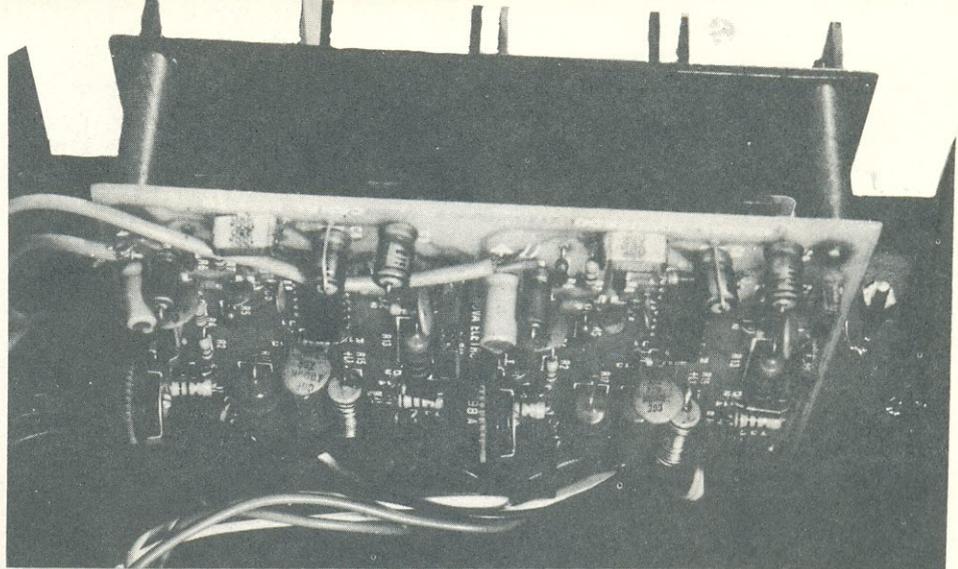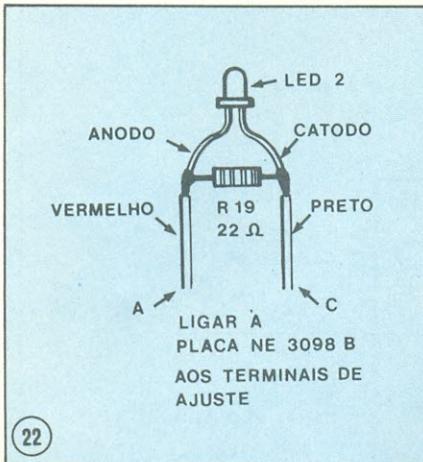7 — Conecte a saída de seu pré-amplificador à entrada do POWER 200 →



Detalhe da montagem, mostrando a placa 3098A e os dissipadores.



(canal por canal), ligue o cabo de força e a chave, e terá em funcionamento um amplificador capaz de reproduzir, com ótima fidelidade e muita potência, o som que você quer ouvir.

### Lista de material

#### RESISTORES

- (2) R1 — 100 ohms, 1/8 W, 5 % (marrom-preto-marrom)
- (2) R2 — 100 k ohms, 1/8 W, 5 % (marrom-preto-amarelo)
- (2) R3 — 4,7 k ohms, 1/8 W, 5 % (amarelo-violeta-vermelho)
- (2) R4 — 2,7 k ohms, 1/8 W, 5 % (vermelho-violeta-vermelho)
- (2) R5 — 1 k ohm, 1/8 W, 5 % (marrom-preto-vermelho)
- (2) R6 — 1 k ohm, 1/8, 5 % (marrom-preto-vermelho)
- (2) R7 — 100 k ohms, 1/8 W, 5 % (marrom-preto-amarelo)
- (2) R8 — 1 k ohm, 1/8 W, 5 % (marrom-preto-vermelho)
- (2) R9 — 82 k ohms, 1/8 W, 5 % (cinza-vermelho-laranja)
- (2) R10 — 82 k ohms, 1/8 W, 5 % (cinza-vermelho-laranja)
- (2) R11 — 1 k ohm, 1/8 W, 5 % (marrom-preto-vermelho)
- (2) R12 — 47 k ohms, 1/8 W, 5 % (amarelo-violeta-laranja)
- (2) R13 — 10 ohms, 1 W, 5 % (marrom-preto-preto)

- (2) R14 — 100 ohms, 1/8 W, 5 % (marrom-preto-marrom)
- (2) R15 — 1 ohm, 1 W, 5 % (preto-marrom-preto)
- (2) R16 — 0,15 ohm, 5 W, 10 % (resistor de fio)
- (2) R17 — 0,15 ohm, 5W, 10 % (resistor de fio)
- (2) R18 — 1 k ohm, 1/8 W, 5 % (marrom-preto-vermelho)
- (1) R19 — 22 ohms, 1/4 W, 5 % (vermelho-vermelho-preto)
- (1) R20 — 1,8 k ohms, 1/2 W, 5 % (marrom-cinza-vermelho)
- (2) P1 — 10 k ohms (trimpot)

#### CAPACITORES

- (2) C1 — 100 nF/63 V (schiko, disco ou poliester)
- (2) C2 — 10 μF/16 V (eletrolítico)
- (2) C3 — 1 μF/63 V (eletrolítico)
- (2) C4 — 1 nF/63 V (disco ou plate)
- (2) C5 — 10 pF/63 V (disco ou plate)
- (2) C6 — 10 pF/63 V (disco ou plate)
- (2) C7 — 100 nF/63 V (disco ou poliester)
- (2) C8 — 10 μF/63 V (eletrolítico)
- (2) C9 — 10 μF/63 V (eletrolítico)
- (2) C10 — 100 nF/63 V (disco ou poliester)
- (2) C11 — 1 nF/63 V (disco ou plate)
- (2) C12 — 100 nF/63 V (disco ou poliester)
- (2) C13 — 1 nF/63 V (disco ou plate)
- (1) C14 — 5000 μF/35 V (eletrolítico)
- (1) C15 — 5000 μF/35 V (eletrolítico)

OBS: Os capacitores de poliester sao metalizados.

#### SEMICONDUCTORES

- (2) D1 — 1N 4002 a 1N 4007 (diodo retificador)
- (2) D2 — 1N 4002 a 1N 4007 (diodo retificador)
- (1) PR1 — SKB 7/02 (ponte retificada)
- (1) LED1 — FLV 110-A (diodo emissor de luz)
- (1) LED2 — FLV 110-A (diodo emissor de luz)

- (2) T1 — BD139 ou BC379 (transistor NPN)
- (2) T2 — BD140 ou BD380 (transistor PNP)
- (2) T3 — FT03055 ou BD911 ou TIP3055 (transistor NPN)
- (2) T4 — FT2955 ou BD912 ou TIP 2955 (transistor PNP)
- (2) CI1 — LM391 (circuito integrado)


#### PARTES MECÂNICAS

- (1) caixa
- (1) painel
- (1) tomada bipolar
- (1) chave H-H para comutação
- (1) suporte conjugado chave/LED
- (1) chave liga/desliga (H-H, 1 pólo, 2 posições)
- (1) borracha passante, preta, diâmetro 10 mm
- (1) porta-fusível
- (4) pés de borracha
- (1) tomada de antena (4 bornes de saída)
- (10) parafusos M3 × 8
- (4) parafusos M3,5 × 8
- (4) parafusos M2,6 × 10
- (4) parafusos M3 × 12
- (4) parafusos M3 × 15
- (4) parafusos M3 × 40
- (4) parafusos allen M3 × 8
- (8) parafusos auto-atarraxantes B2,9 × 6,5
- (22) porcas BM3
- (4) porcas BM3,5
- (4) porcas M3
- (4) porcas BM2,6
- (4) arruelas M3
- (4) arruelas M3,5
- (1) chave allen para parafuso M3

#### DIVERSOS

- (1) transformador 110 + 110/21 + 21V — 3,5 A
- (1) placa de circuito impresso NE3098A

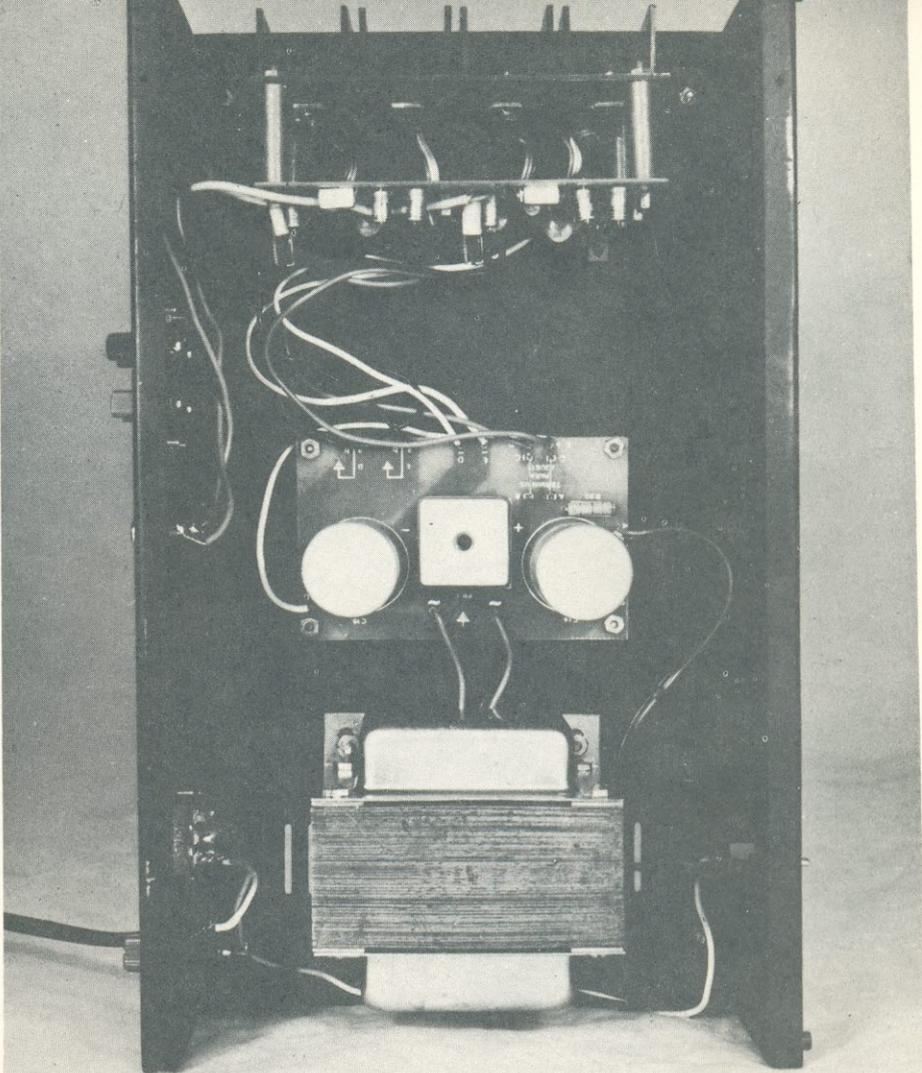- (1) placa de circuito impresso NE3098B
- (4) terminais molex
- (4) espaçadores de fenolite  $\varnothing$  int. 3,1 mm, comp. 10 mm
- 20 cm de fio sólido desencapado, bitola 22 AWG
- 1,5 m de fio esmaltado desencapado, bitola 20 AWG
- 0,5 m de fio flexível encapado vermelho, bitola 18 AWG
- 0,5 m de fio flexível encapado azul, bitola 18 AWG
- 2 m de fio flexível encapado branco, bitola 18 AWG
- 1 m de fio flexível encapado preto, bitola 18 AWG
- 50 cm de cabo blindado, bitola 22 AWG
- 50 cm de cabo de três veias, bitola 22 AWG
- 50 cm de cabo paralelo duplo, vermelho e preto, 22 AWG
- 1 cabo de força 2 x 20 com *plug* macho
- 50 cm de espaguete,  $\varnothing$  int. 2,4 mm
- 2 m de solda trinúcleo,  $\varnothing = 1$  mm
- (1) placa de dissipação
- (4) dissipadores
- 2 cm<sup>3</sup> ou 1 pote de pasta térmica
- (4) isoladores de plástico para transistores de encapsulamento TO-220
- (8) isoladores de mica para encapsulamento TO-220
- (2) fusíveis de 2,0 A
- (2) fusíveis de 4,0 A




Vista geral da montagem interna do POWER 200.

# LEADER
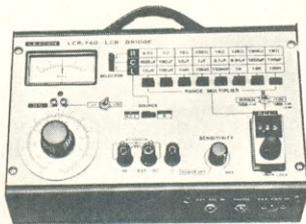
## PONTE DE MEDIÇÃO LEADER MODELO LCR 740


- Medição de Resistências, Impedância e Capacitância.
- Resist. 0,001-11 MH 8 escalas.
- Capacitância. 1 pf-11000 mf. 8 escala.
- Indut. 0,1  $\mu$ H-1.100 H em 8 escalas.
- Alimentação a Bateria ou Conversor.


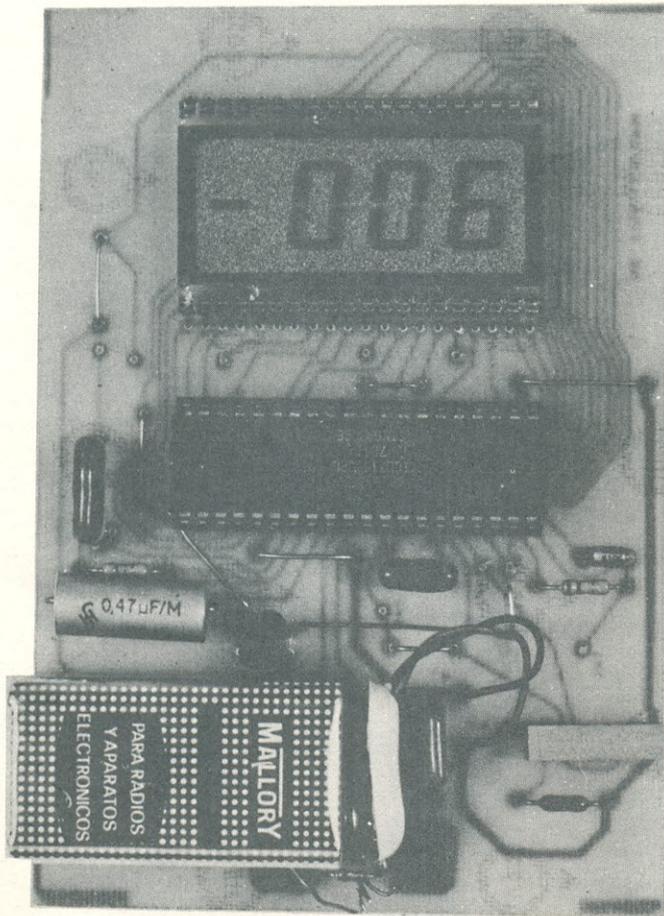
## OSCILOSCÓPIO 2 H a 7 MGH MODELO LBO 301

- Tubo de 3".
- Sensibilidade de 10 MV/divisão.
- Triger automático.
- Controle horizontal em 17 pontos.

Av. Rio Branco, 301 — Fones: 220-3811 — 221-0754 — 222-7122 • Caixa Postal 8725 — São Paulo —  
Endereço Telegráfico: ETERSON — ou nas boas casas do ramo.



DPM  
LCD

A necessidade de manter-se em dia com o desenvolvimento da eletrônica, não poupa qualquer de seus seguidores, engenheiros, técnicos ou "curiosos". Por isso, não poderíamos ficar alheios ao crescente predomínio dos *displays* de cristal líquido, sobre os de LED, observado atualmente. E apresentamos o DPM com *display* de cristal líquido.

#### Características

- visualização por intermédio de um *display* de cristal líquido.
- alimentado por uma única bateria de 9 V.
- consumo super reduzido (em torno de 2 mA), possibilitando o uso contínuo por aproximadamente 200 horas com a mesma bateria.
- baseado na tecnologia CMOS.
- autozeramento automático para zero volts de entrada.
- indicação automática de polaridade.
- entrada e referência verdadeiramente diferenciais.
- excitação direta do display
- baixo ruído: menos de  $15 \mu V_{pp}$  (95% do tempo)
- *clock* e referência no próprio circuito integrado.
- $\pm 200,0 \text{ mV}$  ou  $\pm 2,000 \text{ V}$  de fundo de escala.\*
- pode operar com transdutores em ponte.\*
- permite medições diretas de resistências.\*
- se desejado, permite incorporar uma referência de tensão externa.
- três leituras por segundo.
- resolução de  $\pm 100 \mu V$  na faixa de  $\pm 200,0 \text{ mV}$ .
- rejeição de modo comum = 86 dB (típico).

\* exige modificações no circuito.


A nova versão do medidor digital de painel vem ampliar ainda mais o quadro de escolhas à sua disposição. O dispositivo apresenta como característica principal o mostrador de cristal líquido, o que possibilita um baixíssimo consumo. Baseia-se no circuito integrado 7106, de tecnologia CMOS, "ir-

mão" do 7107 do DPM anterior. Com apenas esse CI e mais alguns componentes passivos constitui-se um milivoltímetro digital com o qual você poderá implementar um termômetro, um multímetro, um freqüencímetro, etc.
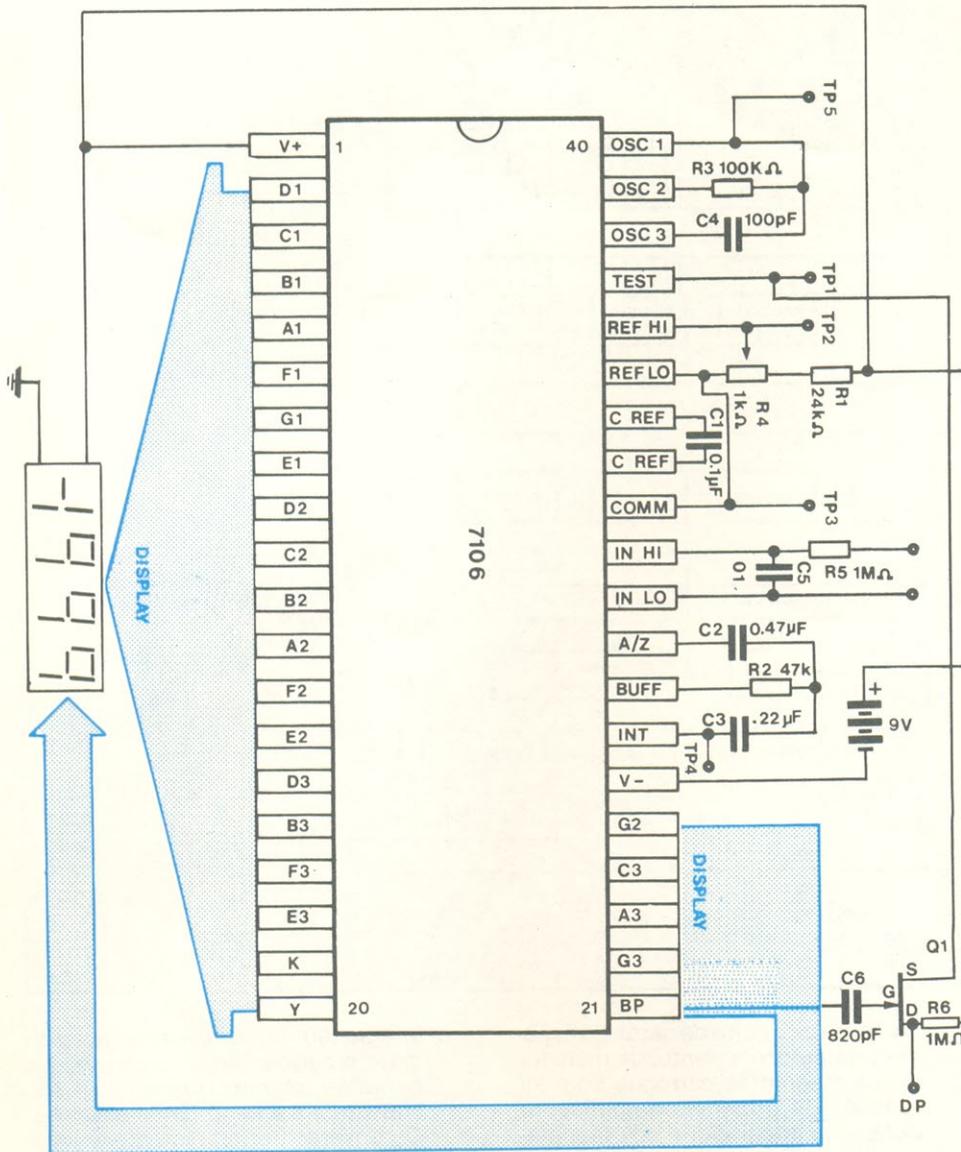
#### Descrição geral do 7106

O circuito integrado 7106, da Inter-

sil, é um conversor analógico/digital de 3 1/2 dígitos, baixo consumo e alta performance. Todos os componentes ativos necessários estão contidos num simples circuito integrado CMOS, incluindo os decodificadores para sete segmentos, os *drivers* para o *display*, referência interna e *clock*. Foi desen-




volvido para operar *displays* de cristal líquido e inclui, no próprio circuito um *backplane driver*.


O 7106 combina alta precisão, versatilidade e economia. A alta precisão é exemplificada pelo autozeramento a menos de  $10 \mu\text{V}$ , desvio de zero menor que  $1 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ , corrente de polarização da entrada igual a  $1 \text{ pA}$  e erro de *roll over* menor que uma contagem. A versatilidade da entrada diferencial e da referência é útil em todos os sistemas, mas é especialmente vantajosa ao projetista em medições com células de carga, com medidores de força e outros transdutores tipo ponte. E, associada a essas vantagens, a econômica operação com uma fonte de alimentação simples ou uma pequena bateria de  $9 \text{ V}$ , e o pequeno número de componentes passivos necessários ao funcionamento do circuito.

### Seção analógica

A parte analógica do conversor A/D 7106 é mostrada na figura 1; todos os componentes localizados fora das linhas pontilhadas foram adicionados externamente ao circuito desejado. Em cada ciclo de medição distinguimos três fases:

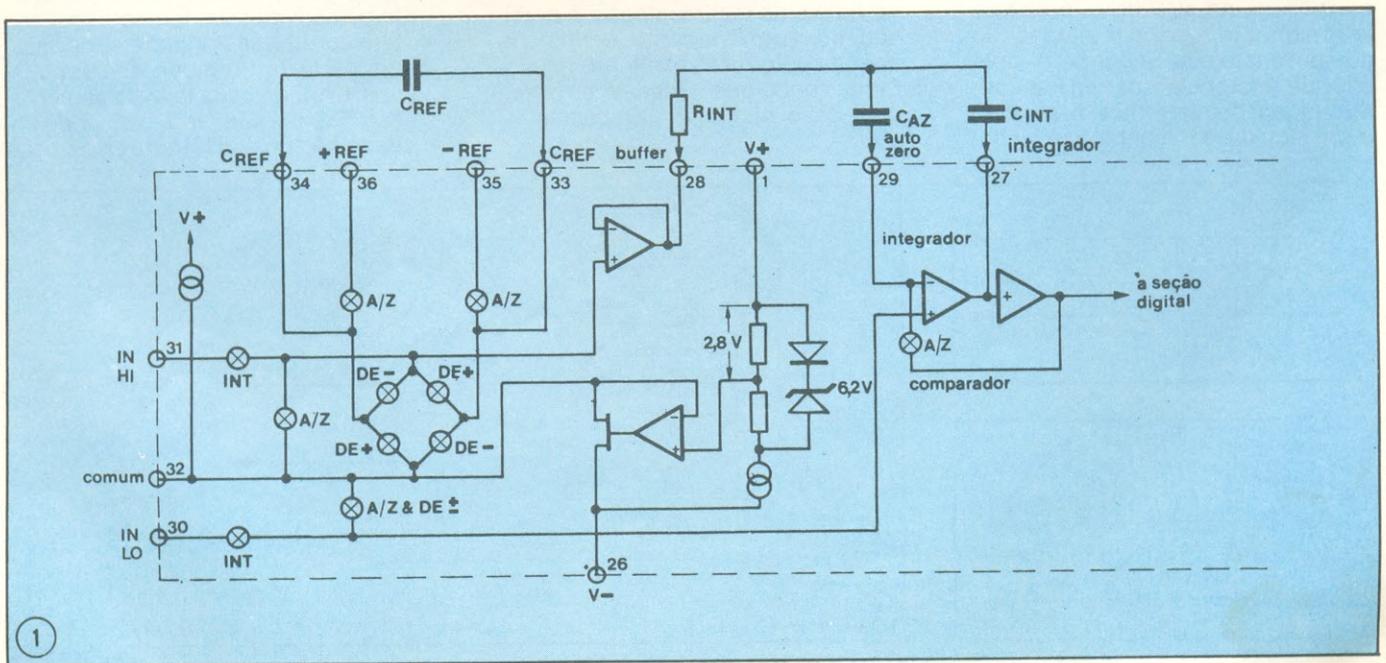- a) **Autozeramento** - a função desta fase é compensar internamente o funcionamento do circuito conversor, pois existem certos parâmetros que variam com o tempo, temperatura e de circuito para circuito. Basicamente, a grosso modo, esta fase acumula num capacitor todos esses parâmetros variáveis e, no momento da integração, soma-os ao circuito, porém, com a polaridade invertida. Com isso, anula as possíveis interações dessas variáveis na exatidão da me-





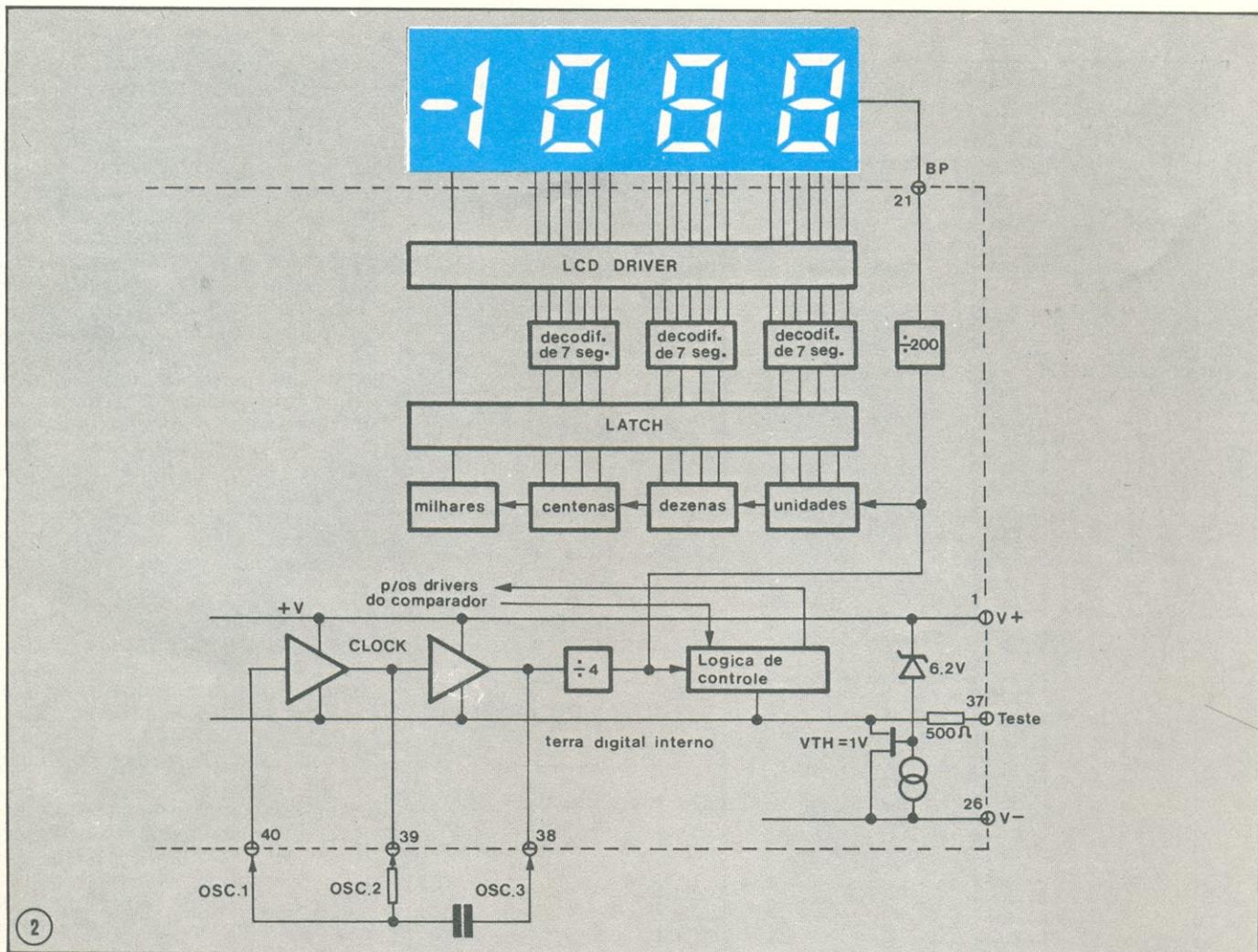


dida. Explicamos melhor, adiante, o funcionamento desta fase.

Durante o autozeramento, três fatos ocorrem. Primeiro, as entradas alta e baixa são desconectadas de seus Pinos no circuito integrado e internamente curtocircuitadas ao comum analógico. Segundo, o capacitor de referência é carregado com a voltagem de referência. E, por último, o laço de realimentação é fecha-

do sobre o circuito de carga do capacitor de autozeramento, de maneira que o mesmo se carregue com as tensões de *offset* no amplificador *buffer*, no integrador e no comparador. Quando o comparador é incluído no elo de realimentação, a precisão do autozeramento é limitada apenas pelo ruído existente no sistema, sendo que o mesmo em qualquer caso não deve ultrapassar 10  $\mu$ V.

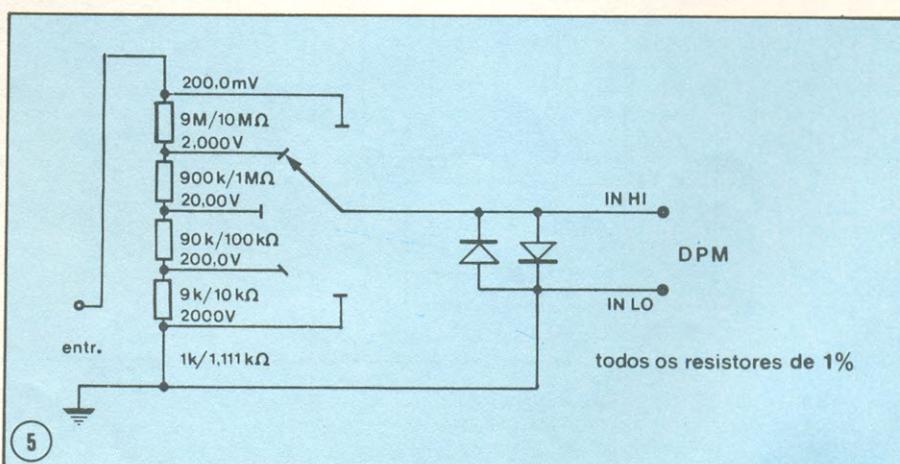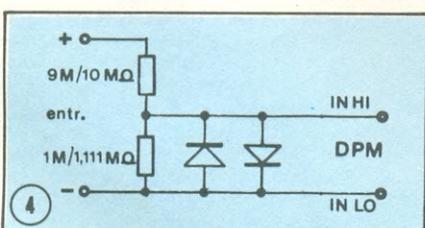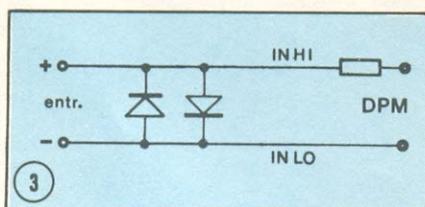b) **Integração** - durante a integração do sinal, o curto interno é removido, as entradas interna alta e baixa são conectadas a seus pinos externos. O conversor, agora, integra a voltagem diferencial entre as entradas alta e baixa, por um tempo fixo. Essa tensão diferencial pode ser a mesma da faixa de modo comum, menos 1 volt de cada lado da alimentação. Se, por um lado, o sinal de entrada não possui retorno em relação



à alimentação do conversor, a entrada baixa pode ser referenciada ao comum analógico para estabelecer a tensão de modo comum correta. É nessa fase que determinamos a polaridade do sinal integrado.

c) **De-integração** - a fase final é a de-integração ou integração de referência. A entrada baixa é internamente ligada ao comum analógico e a entrada alta é conectada através do capacitor de referência previamente carregado. O mesmo capacitor, sempre será conectado com a polaridade invertida em relação à tensão de entrada (sinal a ser medido), causando, com isso, o retorno a zero da saída do integrador. O tempo requerido para retornar a saída do integrador a zero é proporcional ao sinal de entrada (tensão de entrada). Especificamente, a leitura digital é igual a

$$1000 \cdot \left( \frac{V_{in}}{V_{ref}} \right)$$

Onde  $V_{in}$  é a tensão de entrada, e  $V_{ref}$  a tensão de referência do CI.

### Seção digital

A figura 2 mostra a parte digital do 7106. Na mesma, um terra digital é gerado por um zener de 6 V e um FET tipo P de canal largo, na configuração de seguidor de supridor. O circuito foi dimensionado de maneira que a bateria ou fonte possa absorver folgadoamente as correntes capacitivas relativamente altas que aparecem quando é comutado o *backplane* (BP). A frequência do BP é igual à frequência do *clock* dividida por 800. Para três leituras por segundo a frequência do *backplane* é igual a 60 Hz, com uma amplitude de 5 V. Os segmentos são excitados em relação ao BP com a mesma frequência, amplitude e fase quando são desligados, (ou seja, não estão visíveis) mas, fora de fase (180°) quando estão ligados (visíveis). Em qualquer dos casos, existe uma tensão CC desprezível sobre os segmentos.

Um cuidado que devemos ter em relação ao LCD é o de nunca aplicarmos níveis CC sobre o mesmo, sob pena de danificarmos permanentemente o *display*. Assim sendo não devemos levar o pino *test 1* ao + V além de poucos segundos, quando de um teste do *display*, pois, nesse momento, será aplicada uma voltagem CC constante e não uma onda quadrada sobre o dispositivo.

### As aplicações do novo DPM

**Milivoltímetro de até 200 mV:** Utiliza-se o DPM praticamente sem alteração. Acrescenta-se, apenas, dois diodos à entrada, ligados em antiparalelo, com o objetivo de proteger o instrumento contra sobretensões (figura 3).

**Voltímetro para até ± 2 V:** Utiliza-se a mesma configuração do caso anterior, adicionando-se apenas um divisor de

### Análise da conversão e leitura

Partimos da suposição de que durante o tempo de conversão da entrada (período de integração) a tensão é constante e assim também a frequência do *clock* durante um período de integração e desintegração. Nessa altura já foi realizado o autozeramento, portanto, não consideraremos tensões de offset.

**Período de integração:**  $V_{in}$  é ligado ao integrador durante um tempo fixo  $T_I$ , equivalente a 1000 períodos de *clock*. A tensão inicial da saída é zero volt, portanto, depois de  $T_I$  segundos:

$$V_N = V_0(T_I) = \frac{1}{\tau} \int_0^{T_I} V_{in} dt = - \left[ \frac{T_I}{\tau} \right] V_{in}$$

onde  $\tau = R.C$

lembre-se que  $V_{in}$  é constante durante  $T_I$   
O que quer dizer que  $V_N$  é proporcional à tensão de entrada  $V_{in}$ .

**Período de desintegração:**  $V_{in}$  é desligado e  $V_{ref}$  é ligado com a polaridade invertida para que se consiga a desintegração até  $V_0 = 0$ . Se  $T_D$  é o tempo levado até chegar a esta situação, temos:

$$0 = V_N - \frac{1}{\tau} \int_0^{T_D} (-V_{ref}) dt = V_N + \frac{T_D \cdot V_{ref}}{\tau}$$

ou

$$-V_N = \frac{T_D \cdot V_{ref}}{\tau}, \text{ portanto } \frac{T_I \cdot V_{in}}{\tau} = \frac{T_D \cdot V_{ref}}{\tau}$$

dai que,  $T_D = T_I \cdot \frac{V_{in}}{V_{ref}}$  (1)



Se o tempo  $T$  é determinado pela quantidade de períodos de *clock*  $N$ , de frequência  $f$ , temos:

$$N = T \cdot f \text{ ou } T = \frac{N}{f}$$

tensão com uma relação de 10:1 (figura 4).

**Voltímetro multifaixas:** O circuito básico do DPM é usado juntamente com um atenuador ajustável por passos, com relações de 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1 e 10000:1, possibilitando medições de 0,1 mV a 2000 V (figura 5).

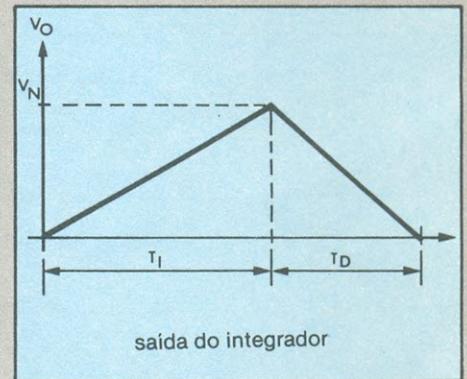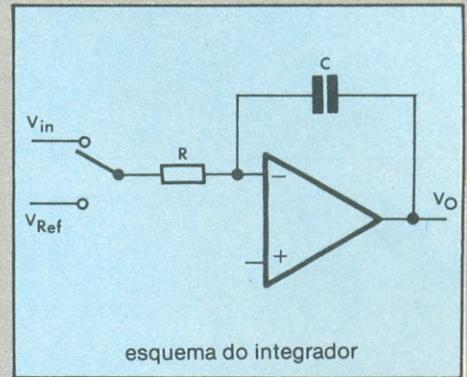**Microamperímetro de até 200 µA:** Utiliza-se simplesmente um resistor de 1 quilohm em paralelo com a entrada, para que, com 200 µA de corrente, tenhamos uma tensão de 200 mV nos terminais do mesmo. Este artifício faz



em nosso caso:

$$T_D = \frac{N_D}{f}; \quad T_I = \frac{N_I}{f} \quad (2)$$

Onde  $N_D$  é a contagem final que aparece no *display*, indicando a medida.  $N_I$  é feito igual a 1000 pulsos de *clock*, o que é controlado internamente. Se substituirmos (2) em (1) teremos:



$$N_D = 1000 \cdot \frac{V_{in}}{V_{ref}}$$

$N_D$  aparece no *display* como resultado.

com que haja uma correspondência direta do valor da tensão com o valor da corrente (figura 6).

**Amperímetro de até 2 A:** O artifício, aqui, é semelhante ao do caso anterior: liga-se um resistor de 0,1 ohm em paralelo à entrada, para que, com 2 A de corrente, tenhamos 200 mV sobre o resistor (figura 7).

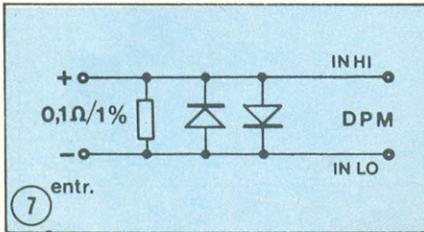
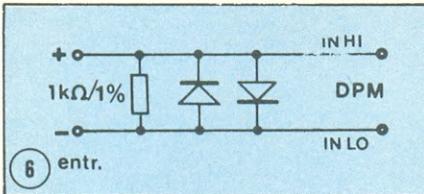
**Amperímetro multifaixas:** O artifício continua sendo o mesmo. Neste caso, contudo, os resistores devem ser intercambiáveis, por meio de uma chave comutadora, proporcionando leituras



obtida diretamente em graus centígrados. O transistor (ou diodo) deve possuir uma deriva térmica de  $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ , o que acontece nos semicondutores de silício.

Como a faixa de medida deste termômetro localiza-se entre 0 e  $100^\circ\text{C}$ , pode-se calibrá-lo apenas nesses extremos, para termos toda a faixa calibrada. Utiliza-se como padrão o gelo, para  $0^\circ\text{C}$ , e a água fervente, para  $100^\circ\text{C}$ .

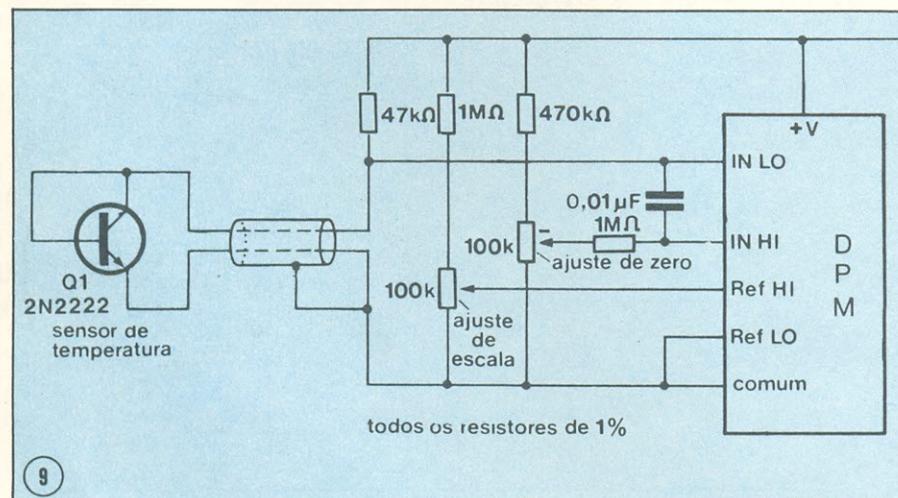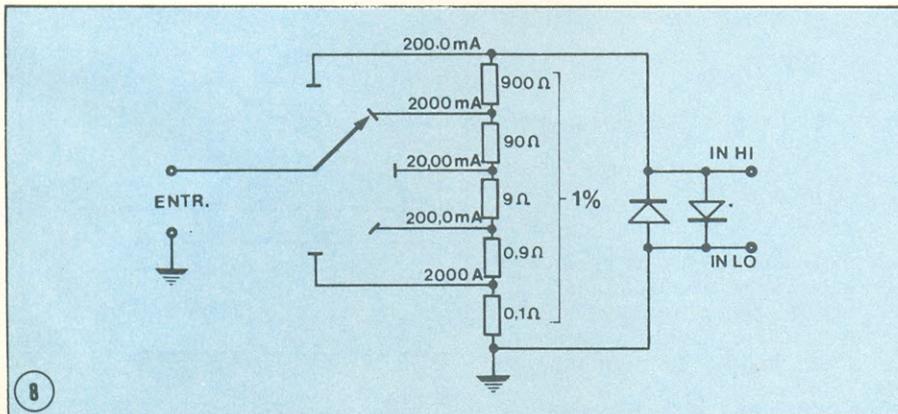A primeira coisa a fazer, então, é impermeabilizar a sonda (com silicone, por exemplo) e efetuar a calibração, inicialmente a  $0^\circ\text{C}$ , mergulhando a sonda em uma mistura de gelo picado



desde  $0,1 \mu\text{A}$  até 2 A (figura 8).

**Termômetro digital:** Aqui o circuito adicional é um pouco mais complexo, pois deve-se providenciar uma conversão temperatura/tensão. A figura 9 apresenta uma solução: a sonda de temperatura pode ser um diodo de silício (ou um transistor, conectado como diodo); após a sonda, deve-se incluir alguns resistores e trimpots, que servem como divisores de tensão e ajuste de escala de temperatura. A leitura será

em água, e ajustando o trimpot de "ajuste de zero". Depois, faz-se a mesma coisa em água fervente, ajustando agora o trimpot "fator de escala". O *display* deve apresentar as leituras de 0,000 a 100,0 em graus centígrados, respectivamente.

A precisão das leituras estará entre 1% e 5%.

**Frequencímetro digital:** Aqui é preciso utilizar um conversor frequência/tensão, circuito capaz de transformar

uma certa frequência num nível proporcional de tensão. O circuito em questão está na figura 10.

Vê-se, também, que o DPM acoplado a esse conjunto pode atingir frequências de até 20 MHz, divididas em várias faixas, de acordo com o valor estipulado para o capacitor CT, no circuito da figura 10. A calibração pode ser efetuada por meio de um gerador senoidal de precisão.

**Milivoltímetro para até  $\pm 20 \text{ mV}$ :** Aqui a sugestão é a de tornar o DPM mais sensível, fazendo-o medir tensões entre  $0,01 \text{ mV}$  e  $20 \text{ mV}$ . Para isto, basta acoplar ao mesmo um amplificador CC com ganho igual a 10. O *kit* "milivoltímetro CMOS, lançado na NE n.º 15, págs 265 a 269, é um exemplo de circuito ideal para este caso.

**Medição com transdutores em ponte:** Veja a figura 11. Os valores dos resistores, no interior da ponte, são determinados pela sensibilidade desejada.


### Observações

- 1 — Quanto mais precisos os componentes empregados nos circuitos auxiliares (resistores, capacitores, etc.), maior precisão será alcançada nas medições com o DPM.
- 2 — No caso dos vários divisores de tensão e resistores isolados utilizados em diversas opções do DPM, é muito importante que se calcule a dissipação correta dos mesmos, através da corrente e tensão sobre eles. Deve-se, também, determinar uma boa margem de segurança na potência calculada de cada resistor, a fim de evitar aquecimento excessivo dos mesmos durante o funcionamento.
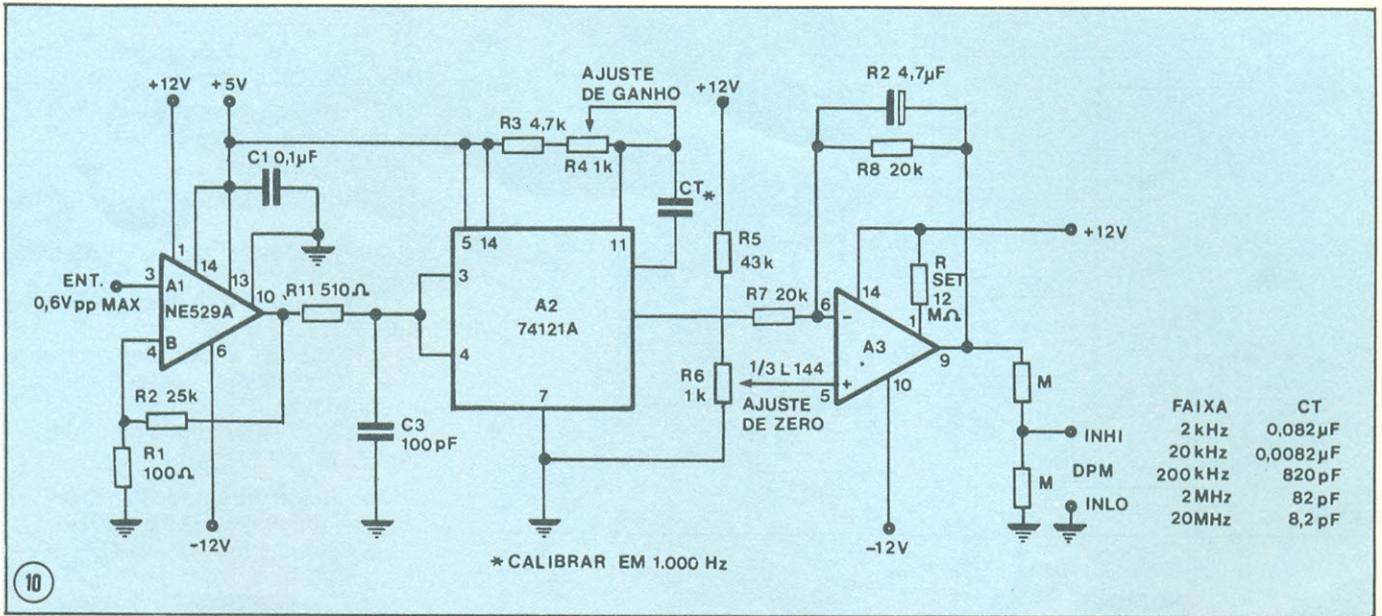
### Montagem

Siga as operações apresentadas na seqüência indicada, para poder efetuar a correta montagem do DPM a cristal líquido.

- utilize um ferro de solda (soldador) cuja potência não exceda 30 W.
- a ponteira do mesmo deve ser fina e estar limpa e estanhada.
- não use, em hipótese alguma, pasta de solda.
- além do soldador, são necessárias as seguintes ferramentas para a montagem do *kit*: um alicate de corte e uma chave de fenda pequena.
- faça com fio nú todos os *jumpers* da placa. (figura 12).
- inicie a montagem com a colocação de todos os resistores na placa de circuito impresso.
- solde-os e apare as sobras dos terminais.
- passe agora à colocação e posterior soldagem de todos os capaci-



10

- tores no circuito.
- assim como nos resistores, apare as sobras de terminais.
- fixe e solde o transistor Q1, dando especial atenção à pinagem do mesmo (figura 13).
- ultimando a montagem dos componentes de pequeno porte, solde na placa impressa o trimpot R4.

- se for usar o DPM como milivoltmetro de 200 mV, solde os dois diodos de proteção entre IN LO e IN HI.
- aplique os soquetes molex nos furos correspondentes ao circuito integrado e ao *display*.
- solde os molex e quebre suas abas de fixação.
- solde os *clips* para bateria nos fu-

- ros V + e V-.
- encaixe o *display* e o circuito integrado nos soquetes molex.
- solde dois pedaços de fio à entrada do DPM (IN LO e IN HI).
- conecte a bateria aos *clips* da mesma.
- curtocircuite a entrada do DPM e verifique se temos zero no *display* →

COMERCIAL

**BEZERRA**


Ltda



KIT'S  
NOVA ELETRÔNICA-  
COMPONENTES

Linha Kenwood SSB VHF  
UHF VHF  
Wattímetros e Cargas Bird  
Frequêncímetros YAESU  
Instrumentos B & K  
Antenas Hustler

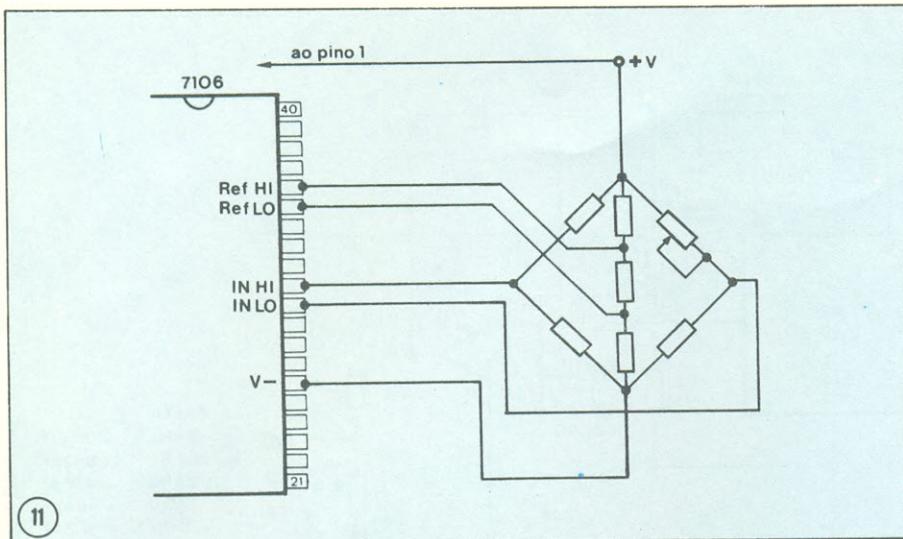MANAUS { R. Costa Azevedo, 139-  
Fone: 232-5363  
R. Saldanha Marinho -  
606- S/L loja n° 31




amarelo)  
 R4 — 1 k ohm (trimpot)  
 R5 — 1 M ohm (marrom-preto-verde)  
 R6 — 1 M ohm (marrom-preto-verde)  
 OBS: todos os resistores são de 1/8 W de dissipação e tolerância de 5%.

#### CAPACITORES


C1 — 100 nF/16 V (poliéster metalizado)  
 C2 — 470 nF/16 V (poliéster metalizado)  
 C3 — 220 nF/16 V (poliéster metalizado)  
 C4 — 100 pF/16 V (stiroflex ou plate)  
 C5 — 10 nF/16 V (poliéster metalizado ou stiroflex)  
 C6 — 820 pF/16 V (disco ou plate)
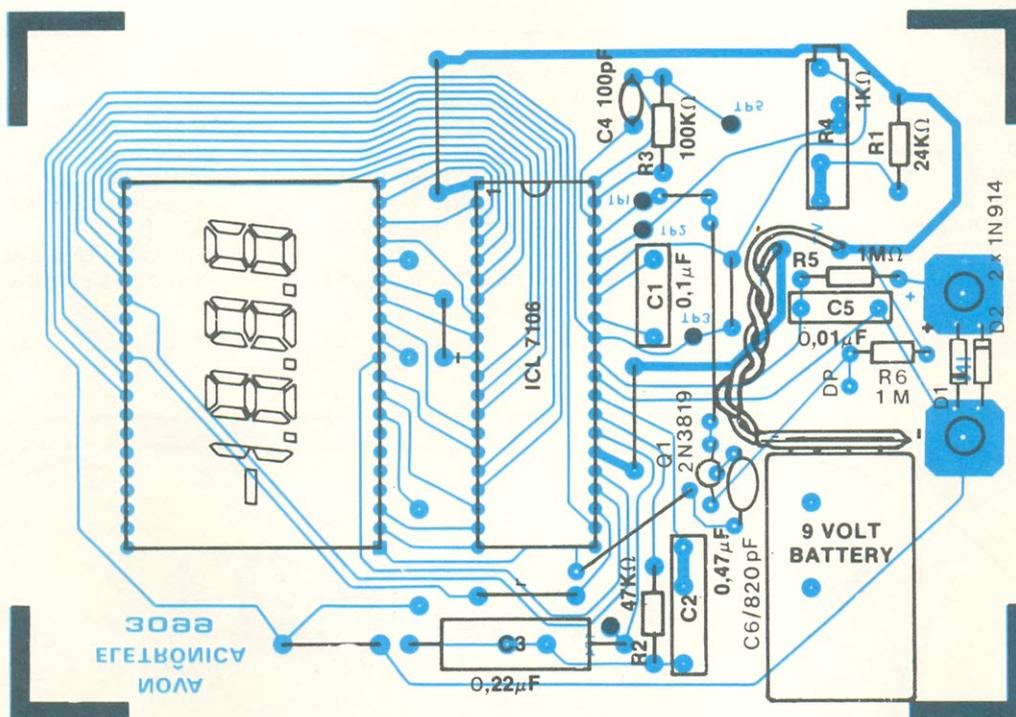
#### SEMICONDUCTORES

C11 — circuito integrado ICL 7106 CPL  
 DSP1 — *display* LCD FE O201-C



12

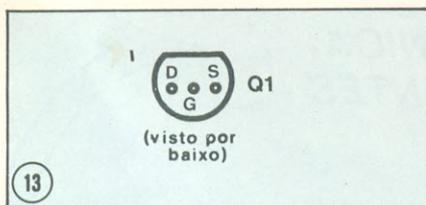

13

- ou quase zero.
- aplique uma tensão conhecida entre  $\pm 150$  e 200 mV na entrada do dispositivo.
- por meio de R4 ajuste a leitura para que coincida com a tensão aplicada à entrada.
- feito isso, curtocircuite novamente a entrada e leia zero volts. Isso indi-

ca o bom funcionamento do circuito.

- se for necessário o uso do ponto decimal no *display*, faça uma conexão entre o ponto DP da placa de circuito impresso e um dos três furos livres imediatamente abaixo do *display*.

#### Relação de material

#### RESISTORES

R1 — 22 k ohms (vermelho-vermelho-laranja)  
 R2 — 47 k ohms (amarelo-violeta-laranja)  
 R3 — 100 k ohms (marrom-preto-

Q1 — transistor FET 2N 3819  
 D1 — diodo de chaveamento 1N914 ou 1N4148  
 D2 — diodo de chaveamento 1N914 ou 1N4148

#### DIVERSOS

placa de circuito impresso NE 3099  
 30 cm de fio rígido estanhado e desenhado, 22 ou 24 AWG  
 20 cm de fio flexível encapado, 22 AWG  
 1 m de solda trinúcleo,  $\varnothing 0,75$  mm  
 90 pinos molex  
*clips* para bateria de 9 V  
 bateria de 9 V



NATIONAL  
SEMICONDUCTOR

## LM159/LM359

# Amplificadores de corrente (Norton) programáveis, duplos, de alta velocidade

### Descrição geral

Os integrados LM159/LM359 consistem de dois amplificadores com entradas diferenciadoras de corrente (Norton). Seu projeto enfatizou a obtenção de um excelente desempenho em frequência, assim como as características de amplificadores programáveis pelo usuário. Cada amplificador apresenta uma resposta bastante extensa, de forma a exibir um produto ganho/largura de banda elevado, uma rápida *slew rate* e operação estável com ganhos inversores de laço fechado iguais ou maiores que 10. Possuem, também, pinos para compensação externa de frequência, adicional. Foram projetados para operar alimentados por uma fonte única, podendo acomodar tensões de modo comum, na entrada, de valor superior ao da alimentação.


### Aplicações

- \* Amplificadores de vídeo de aplicação geral
- \* Filtros ativos para alta frequência e elevado fator Q
- \* Amplificadores a foto-diodos
- \* Geradores de sinais com extensa faixa de frequências

- \* Todas as aplicações em CA do LM 3900 operando em frequências bem maiores
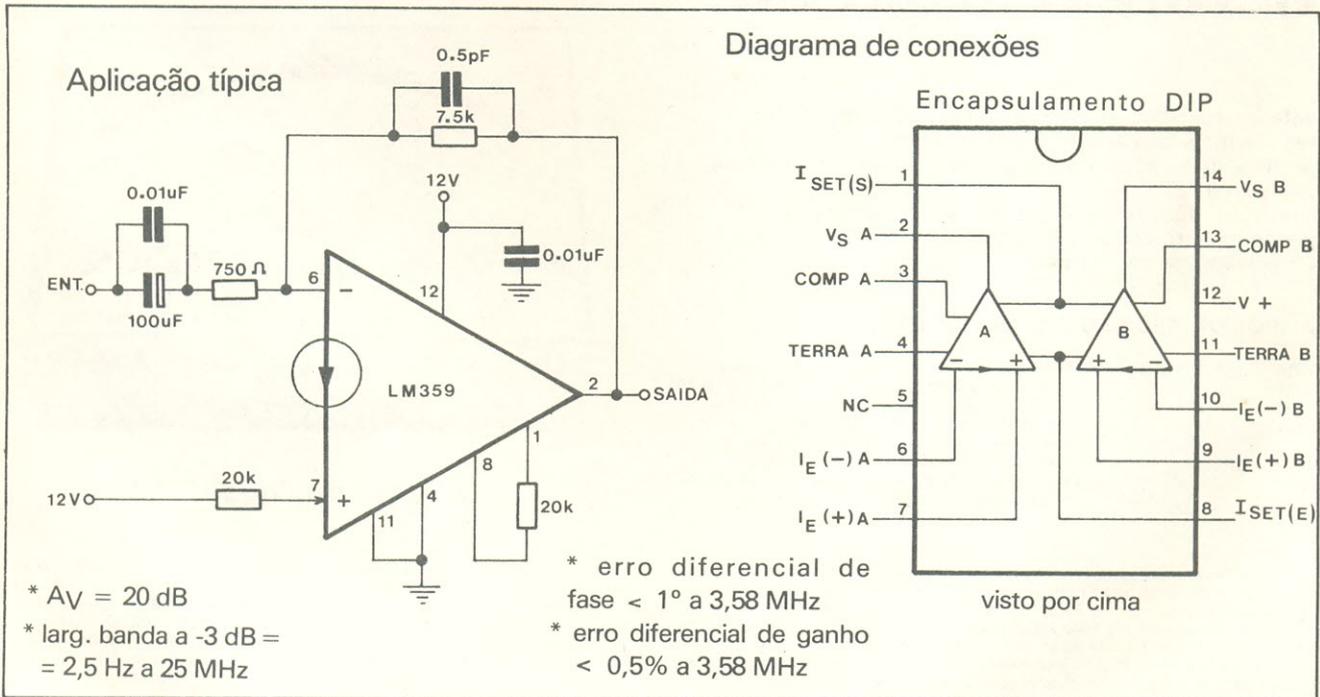
### Características

- \* Produto ganho/largura de banda, *slew rate*, corrente de polarização de entrada, corrente de polarização do estágio de saída e dissipação total programáveis pelo usuário.
- \* Produto ganho/largura de banda elevado ( $I_{SET} = 0,5 \text{ mA}$ )  
400 MHz para  $A_V = 10$  a 100  
30 MHz para  $A_V = 1$
- \* *Slew rate* elevada ( $I_{SET} = 0,5 \text{ mA}$ )  
60 V/ $\mu\text{s}$  para  $A_V = 10$  a 100  
30 V/ $\mu\text{s}$  para  $A_V = 1$
- \* As entradas diferenciadoras de corrente permitem a aplicação de elevada tensão de entrada de modo comum.
- \* Opera com uma única fonte de 5 a 22 V.
- \* Grande variação de saída do amplificador inversor  $2 \text{ mV}$  a  $V_{CC} - 2 \text{ V}$ .
- \* Baixo ruído de banda larga:  $6 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ .



NS Electronics do Brasil  
Produtos Eletrônicos Ltda

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 830 8º  
FONES: 210.4656 e 212.5056



# O PROBLEMA É!

No teste deste mês, apresentamos dez circuitos constituídos de uma bateria, uma fonte de sinal AC, um diodo e um resistor cada um. São conhecidos como circuitos limitadores. Ao lado se encontram dez formas de onda (A-J). Neste quadro, cada circuito tem correspondência com uma forma de onda. Preencha o espaço

pontilhado com as letras correspondentes.

Para simplificação do raciocínio, assuma que a bateria é de 1,5 volts e o sinal AC excruciona de +3,0 volts a -3,0 volts.

Leve em consideração o estado de polarização dos diodos e as quedas de tensão nos resistores.

## Microtest Mod. 80

Patente internacional — Sensibilidade 20.000 ohms/volt  
O menor e mais leve analisador do mundo!!!  
(90 x 70 x 18 — somente 120 g) com a maior amplitude de escala (90 mm)  
Sem reostato de ajuste e sem comutador rotativo!  
Regulagem eletrônica a ZERO ohm!  
Alta precisão: 2% em CC e CA.

### 8 CAMPOS DE MEDIDAS E 40 MEDIÇÕES!!!


VOLT CC	: 6 medições:	100 mV — 2V — 10V — 50V — 200 V (20k/V)
VOLT CA	: 5 "	1,5 V — 10 V — 50 V — 250 V — 1000 V — (4k/V)
AMP. CC	: 6 "	50 uA — 500 uA — 5 mA — 50 mA — 500 mA — 5A
AMP. CA	: 5 "	250 uA — 2,5 mA — 250 mA — 2,5 A
OHM	: 4 "	Low — x1 — x10 — x100 (de 1 até 5 Mega)
VOLT-SAÍDA	: 5 "	1,5 V — 10 V — 50 V — 250 V — 1000 V
DECIBEL	: 5 "	+ 6 dB — + 22 dB — + 36 dB — + 62 dB
CAPACID.	: 4 "	25 uF — 250 uF — 2500 uF — 25.000 uF

Instrumento a núcleo magnético com suspensão antichoque e antivibrações, com blindagens contra os campos magnéticos externos, com escalas a espelho. ■ Montagem de todos os componentes sobre circuito estampado reclinável e completamente extraível sem precisar efetuar dessoldaduras para uma eventual (facilíssima) substituição de qualquer componente ■ Resistências a camadas metálicas com fio de manganina de altíssima estabilidade com a precisão de 0,5%!!! ■ O instrumento é protegido contra sobrecargas até 1000 vezes superiores à sua medição. ■ Fusível de proteção a fio substituível, para as baixas medições ohmmétricas. ■ PILHA de MERCÚRIO de 1,35 volt com duração de até 3 anos com uso normal. ■ MICROTEST mod. 80 é construído em partes intercambiáveis para uma fácil e econômica substituição de qualquer componente. ■ Acompanha manual de instruções com GUIA para cada proprietário consertar o instrumento no caso de defeitos acidentais. ■ A este Microtester podemos acoplar vários acessórios descritos anteriormente.

Preços especiais para Revendedores  
Peçam folhetos ilustrados  
com todos os instrumentos fabricados pela

"I.C.E." — INDÚSTRIA CISTRUZIINI ELETTROMECCANICHE  
MILÃO (Itália)

Fantástico!!!

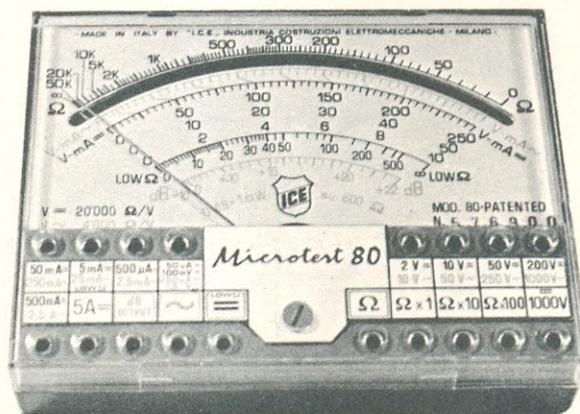

O Pequeno Gigante!!!


Distribuidor exclusivo:

**COMERCIAL IMPORTADORA ALP LTDA.**  
Alameda Jaú, 1.528 — 4.º andar — Cj. 42  
Fone: 881-0058 — CEP 01420 — SÃO PAULO — SP

<p>1...</p>	<p>2...</p>	<p>A</p>	<p>B</p>
<p>3...</p>	<p>4...</p>	<p>C</p>	<p>D</p>
<p>5...</p>	<p>6...</p>	<p>E</p>	<p>F</p>
<p>7...</p>	<p>8...</p>	<p>G</p>	<p>H</p>
<p>9...</p>	<p>10...</p>	<p>I</p>	<p>J</p>

Respostas: 1H, 3C, 5I, 7A, 9G, 2F, 4J, 6D, 8E, 10B
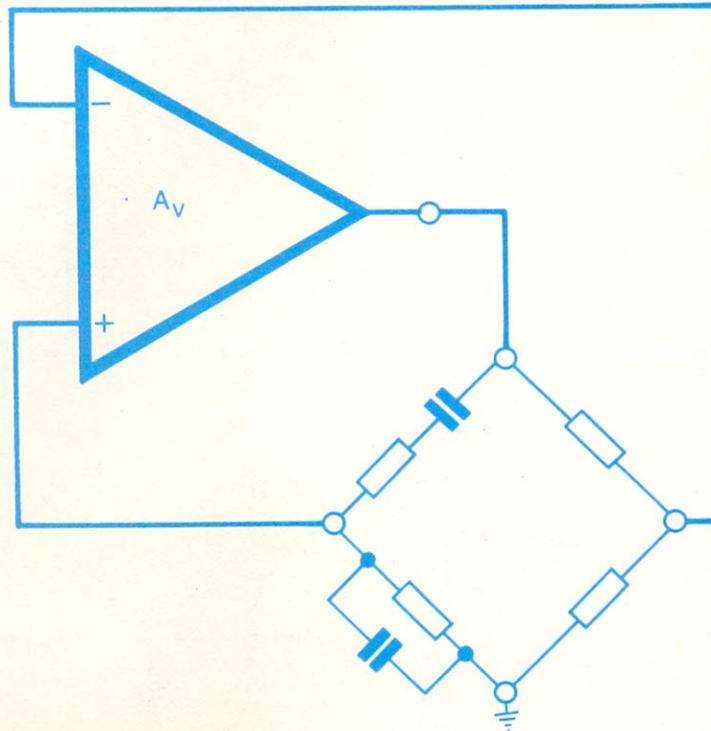
# Entenda como funcionam os osciladores a ponte de Wien



Os osciladores são circuitos elétricos que repetem formas de onda simples (senóides, ondas quadradas, triangulares, dentes de serra, etc.) continuamente no tempo, sem a necessidade de uma excitação de entrada. Eles geram os próprios sinais de saída. Às vezes, conforme o sinal de saída, os osciladores podem receber denominações diferentes, mas continuam sendo osciladores. Se geram pulsos, são chamados de geradores de pulsos; se geram sinais dentes de serra, são chamados de geradores dente de serra e assim por diante.


As aplicações que um circuito oscilador pode ter são inúmeras. As invenções do telégrafo e do rádio, por exemplo, estão intimamente ligadas ao desenvolvimento de osciladores; sem os quais a transmissão de sinais por ondas eletromagnéticas não seria possível. Na eletrônica digital eles também aparecem nos circuitos conhecidos como bases de tempo.

Discutirei, neste artigo, um dos diversos tipos de osciladores que existem: o oscilador a ponte de Wien, que, embora sendo um dos mais antigos, continua sendo muito usado por sua simplicidade e funcionalidade. Da teoria à prática, entenda como funcionam esses circuitos universais.

Para que o leitor tenha uma idéia, a fortuna de uma das maiores indústrias de instrumentação eletrônica, a Hewlett-Packard, começou com o lançamento no mercado de um gerador

de baixa frequência a ponte de Wien. A necessidade de obter formas de ondas constantes em amplitude e de baixa distorção levou a HP a escolher o oscilador a ponte de Wien para seus

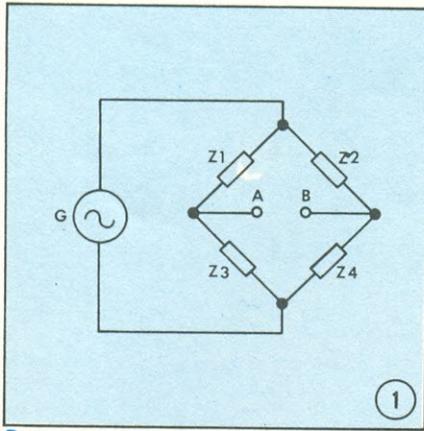produtos. Hoje em dia, as pontes de Wien que iremos estudar em seguida, são adaptadas a circuitos integrados lineares com excelentes resultados.



Ponte genérica de impedâncias.


### A ponte de Wien

Na figura 1 se encontra o esquema de uma ponte de impedâncias. Z1, Z2, Z3 e Z4 são as impedâncias de resistores, indutores, capacitores ou associações de componentes. A ponte de impedâncias apresenta uma característica importante que é a chamada "condição de equilíbrio". Na condição de equilíbrio, não há diferença de potencial entre os pontos A e B.

Se a ponte contiver apenas resistores (R1, R2, R3 e R4), a condição de equilíbrio existirá se a equação abaixo for satisfeita:

$$R1 \times R3 = R2 \times R4$$

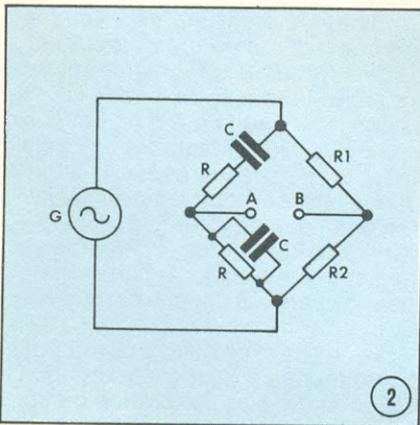Isto é, se a equação for verificada, para qualquer valor de tensão da fonte, a tensão entre A e B será nula.



Ponte de Wien para osciladores.

Na figura 2 se encontra o circuito da ponte de Wien. Com valores arbitrários de resistores e capacitores, a forma de onda do sinal entre os pontos A e B será atenuada e defasada em relação ao sinal do gerador G. Quanto mais a ponte de Wien se aproximar do equilíbrio, ou seja, quando a expressão  $Z1 \times R3 = Z2 \times R4$  for verificada, menor a amplitude e menor a defasagem entre a saída e a entrada. Esses dois fatos são fundamentais para a compreensão de um oscilador a ponte de Wien.

### O oscilador em geral

Um oscilador é sempre composto de um elemento ativo com um certo ganho, o amplificador; e um circuito de realimentação geralmente construído com elementos passivos. O diagrama de blocos do oscilador pode ser visto na figura 3.

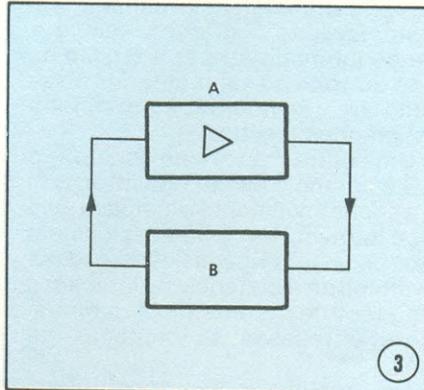


Diagrama de blocos de um oscilador.

Para que o circuito oscile, duas condições devem ser satisfeitas:

1 — O ganho do amplificador deve ser igual ou superior à atenuação imposta pelo circuito de realimentação.

2 — A defasagem imposta pelo amplificador somada à defasagem imposta pelo circuito de realimentação deve ser igual a  $0^\circ$  ou um múltiplo de  $360^\circ$ .

Justifica-se a primeira condição através de um exemplo:

Se o ganho do amplificador fosse de 10 e o circuito de realimentação atenuasse 20 vezes o sinal, teríamos um fenômeno do seguinte tipo: se num determinado instante tivéssemos na entrada do amplificador um sinal de 1 volt, ele seria amplificado e na saída teríamos 10 volts; esses 10 volts ao passarem pela rede de realimentação, seriam atenuados 20 vezes, de tal modo que teríamos na entrada do amplificador 0,5 volts e é claro que cada vez mais o sinal na entrada do amplificador diminuiria, de tal forma que um circuito desses nunca oscilará na prática. É preciso, então, que o amplificador tenha ganho suficiente para compensar a atenuação imposta pela rede de realimentação.


No segundo caso, se a soma das defasagens não for nula ou múltipla de  $360^\circ$ , ocorrerá um fenômeno de atenuação do sinal, atenuação esta que pode ser interpretada como uma realimentação negativa, pois o sinal de saída do amplificador passa a "competir" com o realimentado.

### O Oscilador a Ponte de Wien

Há uma situação específica em que a defasagem de uma ponte de Wien é nula, mais exatamente na condição de equilíbrio. E a condição de

equilíbrio só ocorre numa frequência única. Daí é que veio a idéia de usar a ponte de Wien num oscilador.

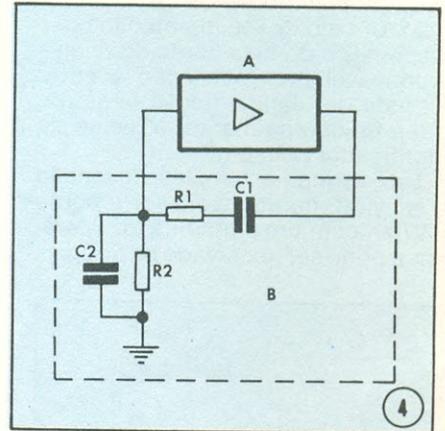O esquema genérico de um oscilador a ponte de Wien se encontra na figura 4.



Circuito básico do oscilador a ponte de Wien.

Do exame da função de transferência da rede, a situação de defasagem nula ocorrerá na frequência:


$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{R1R2C1C2}}$$

Para essa frequência o ganho da rede de realimentação é dado por:

$$A = 1 + \frac{R1 + C1}{R2 C2}$$

Como as razões  $R1/R2$  e  $C1/C2$  são maiores que 1, o ganho A será menor que 1; o que está correto, pois a rede é passiva.

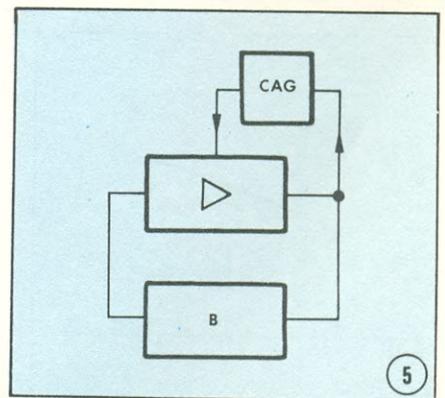Para o caso em que  $C1 = C2$  e  $R1 = R2$ , A deve ser exatamente 3. A maioria dos circuitos amplificadores, porém, não consegue manter seu ganho constante e por causa disso, os osciladores a ponte de Wien costumam ter um bloco CAG (Controle Automático de Ganho). O diagrama de blocos ficaria o da figura 5, onde o



Oscilador a ponte de Wien com controle automático de ganho.


CAG recolhe o sinal de saída e injeta o sinal de controle num dos estágios do

amplificador

Quanto ao amplificador, é claro que a defasagem entre entrada e saída deve ser nula para que a condição 2 de oscilação seja satisfeita, já que a defasagem da ponte também é nula.

Na configuração da figura 5 o oscilador possui dois elos de realimentação. Um elo de realimentação positiva constituído pela ponte de Wien e responsável pela oscilação e outro elo, este de realimentação negativa, com a função de manter o ganho do amplificador constante.

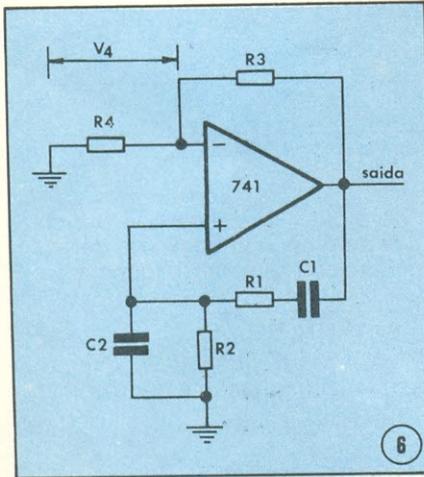
Um esquema simples, invenção de Hewlett, de um oscilador a ponte de Wien com um amplificador operacional pode ser observado na figura 6.



Estabilização por lâmpada incandescente.

R3 e R4 formam o elo de realimentação negativa, onde R4 é uma lâmpada de filamento. Como a ponte de Wien realimenta o terminal não inversor, o amplificador operacional não defasa o sinal e o circuito tem chances de oscilar.

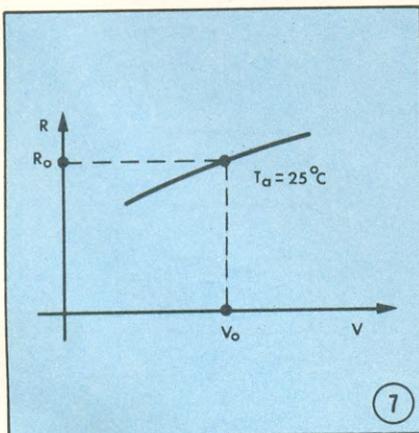A lâmpada de filamento tem uma variação da resistência com a tensão dada pela curva da figura 7. Note que a



Curva de resistência (Ohms) por tensão (volts) de uma lâmpada incandescente.

um aumento de tensão corresponde um aumento de resistência.


Para o circuito da figura 6, o ganho é dado por:

$$A = 1 + \frac{R_3}{R_4}$$

Se a tensão de saída aumentar, a tensão em R4 também aumenta, acontece que com esse aumento de tensão, sua resistência também aumenta, fazendo com que o ganho A caia de tal modo a levar a tensão de saída de volta ao valor anterior. Essa malha de realimentação funciona com grandes resultados.

Uma outra maneira de construir o CAG é por meio de um termistor. Embora economicamente a lâmpada seja a opção mais viável, há ocasiões em que o uso das lâmpadas não é o ideal; os valores de resistência de lâmpadas estão restritos a uma faixa que raramente ultrapassa as centenas de ohms.

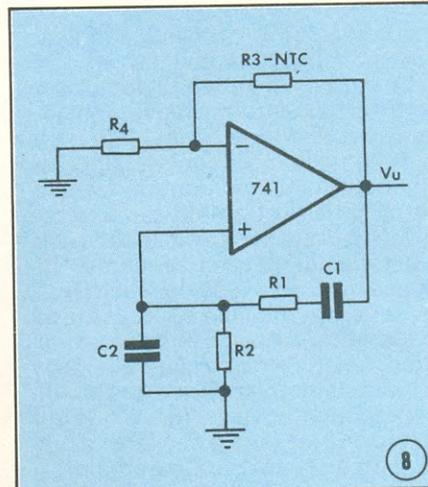
Os termistores são constituídos de uma película de óxido semiconductor colocada dentro de um bulbo de vidro. Como nas lâmpadas, uma variação da resistência do NTC (termistor com coeficiente de temperatura negativo, isto é, um aumento de temperatura causa uma diminuição da resistência) causa uma variação de temperatura e consequente variação de resistência.



Estabilização por NTC.

O circuito da figura 8 é praticamente idêntico ao circuito da figura 6, apenas que nesta o elemento estabilizador é o NTC R3.

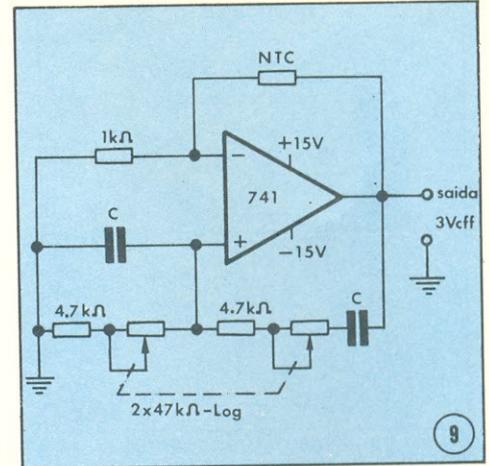Um circuito prático de um oscilador a ponte de Wien realimentado por NTC se encontra na figura 9. A frequência é regulada por meio dos potenciômetros de 47 KOhms. O valor de C depende da frequência de operação que se deseja obter. Como um exemplo, vamos calcular C de tal forma que a frequência de saída seja de 10 Hz. Supondo que os potenciôme-



Circuito prático de um oscilador a ponte de Wien realimentado por NTC.

tros estejam totalmente fechados, a frequência é dada por:

$$f = \frac{1}{2\pi R.C}$$

onde R = 4,7 KOhms e f = 10Hz. Temos, então, uma equação a uma incógnita, facilmente resolúvel; resultando no valor C = 300 nF.


Se a frequência desejada for de 100 Hz, o valor do capacitor será dividido por 10 (30 nF) e para todo aumento de frequência, o valor do capacitor deve diminuir dessa proporção.

Entretanto, o circuito da figura 9 tem fortes limitações em frequência quando construído com integrados operacionais do tipo 741. Com tensões de saída em torno de 2 volts, a distorção sobe a valores elevadíssimos se a frequência for maior que 10 KHz. Outra limitação que pode vir do uso dos operacionais é que, em alta frequência, o amplificador começa a defasar o sinal de um pequeno ângulo, o que altera a frequência de oscilação e diminui a amplitude do sinal.

Os amplificadores operacionais especiais, do tipo LM 318, são os mais indicados para aplicações em alta frequência.

Já que entrei no campo dos circuitos práticos, nada mais justo que apresentar um circuito prático de um oscilador a ponte de Wien realimentado por lâmpada. Tal circuito pode ser observado na figura 10. A parte relativa à ponte de Wien não sofreu praticamente nenhuma alteração. Como o valor de resistência da lâmpada é menor, o elo de realimentação dissipará maior potência que um circuito realimentado a termistor. Na fixa dos 100 Hz aos 10 KHz o sinal de saída apresenta distorção máxima por volta dos 0,5%, que é uma marca bem razoável.

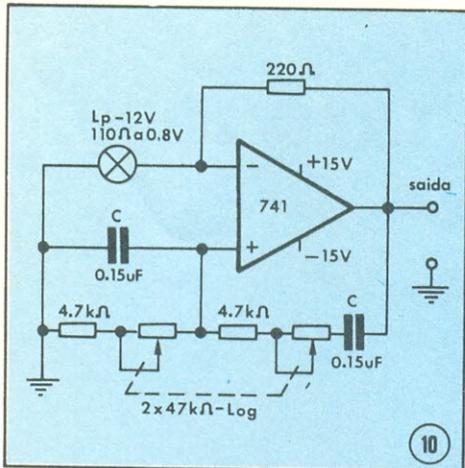A figura 11 mostra um circuito oscilador realimentado por NTC em que a variação de frequência é entregue a um capacitor variável duplo. Esse tipo



Circuito prático de um oscilador a ponte de Wien realimentado por lâmpada.

	Faixa de Freq. (Hz)	Res. de Ent. (MOhm)	Corr. de ent. (nA)
LF 356	5	10 <sup>6</sup>	0,03
LM 741	1	2	80


12

de circuito é preferível quando se deseja boa resolução em frequência. Nesse aspecto, os potenciômetros comerciais são inferiores aos capacitores de placa móvel.

Os operacionais usados nessas configurações são conhecidos como *Bifets*, com resistência de entrada incrivelmente mais altas e faixas de frequência bem mais largas.

Para que o leitor possa comparar algumas diferenças entre os integrados operacionais comuns e os *bifets*, a figura 12 é um quadro que confronta o integrado LF356 (*bifet*) e o LM741 (operacional).

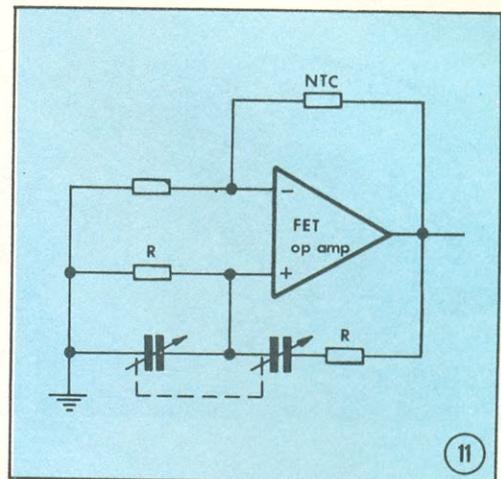Existem, por outro lado, vários esquemas de osciladores a ponte de Wien construídos com elementos discretos. Para esse tipo de circuito, porém, os problemas de encontrar o ponto de oscilação são bem mais arduos e exigem dos projetistas e montadores uma paciência de Jó. ↗



11

Um capacitor duplo para melhor resolução em frequência.




# TRANSFORMADORES

- \* Transformadores de até 20 kV
- \* Auto transformadores
- \* Isoladores de linha monofásico/trifásico até 30 kVA
- \* Transformadores para fontes de alimentação
- \* Transformadores para ignição
- \* Transformadores sob encomenda

**Eletrônica Veterana Ltda.**  
**Ind. e Comércio de Componentes Eletrônicos**

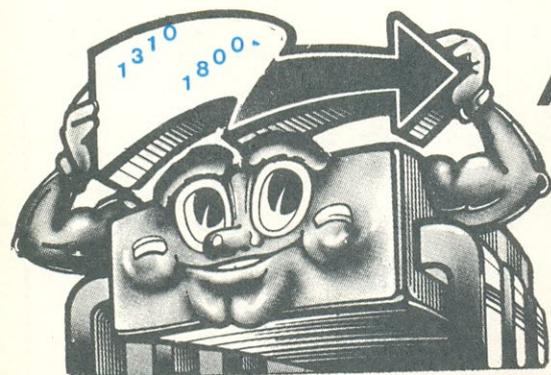Rua Aurora, 161 — tel. 221.4292 — Cep.01209 — São Paulo (SP)



# ANTOLOGIA DO 1310/1800

**O LM 1310 é mais um circuito integrado que merece citação numa “antologia”. Trata-se de um CI de baixo custo e alta eficiência, razões que foram suficientes para torná-lo o mais usado dentre os demoduladores de FM estéreo disponíveis no mercado.**

## Características:

- Comutação automática de estéreo para mono.
- Não requer o uso de bobinas; toda a sintonização é realizada com um único potenciômetro.
- Opera numa ampla faixa de tensões de alimentação.
- Excelente separação de canais.

O circuito integrado LM 1310 é um demodulador FM estéreo que utiliza a técnica de *phase locked loop* na recuperação da subportadora de 38 kHz. Sua segunda versão, denominada LM 1800, apresenta como vantagem adicional uma rejeição da fonte de alimentação de 45 dB. Um outro atrativo sustentado por estes dispositivos é o baixo número de componentes externos requeridos, além da eliminação total do uso de bobinas. O sistema de FM resultante proporciona alta fidelidade sonora, ao mesmo tempo que mantém o custo baixo.

Antes de entrar na explicação do integrado propriamente dito, não é demais recordar o conceito básico de demodulação.

Na transmissão de um sinal por frequência modulada, a informação que se deseja enviar transforma-se na variação controlada da frequência de uma onda de RF. Isso é o que chamamos de *modulação em frequência* (FM), e o sinal de RF utilizado no transporte denomina-se *portadora*. Na recepção, é preciso recuperar o sinal contido na portadora. Dá-se aí o processo da *demodulação*, e o circuito usado nessa função é o demodulador. Chegamos onde queríamos. Esta é a operação basicamente executada pelo LM1310.

Há, no entanto, alguns detalhes ainda por observar. No caso da transmissão em FM estéreo, dois canais de informação — esquerdo (L) e direito (R) — são enviados simultaneamente através da mesma portadora. Isso é feito modulando-se um deles (em amplitude) numa *subportadora* de 38 kHz, antes da modulação na portadora principal. Além disso, não se modula diretamente os canais, mas sim sua soma (L + R) e diferença (L-R). A subportadora de 38 kHz que modula o sinal L-R é suprimida em seguida, mas uma frequência piloto de 19 kHz é transmitida.

Como vimos, o processo de transmissão em FM estéreo não é exatamente simples. O circuito demodulador deve ter a capacidade de “destrinchar” todo o sinal, percorrer o caminho inverso e, ao final, oferecer os dois canais de áudio (L e R) separadamente e com fidelidade total à fonte emissora.


## O demodulador integrado: como funciona

O circuito 1310/1800 cumpre a função indicada e o faz bem, como veremos agora. Até há algum tempo atrás a grande parte dos decodificadores de estéreo usados nos receptores de FM estereofônicos utilizava circuitos demoduladores de frequência para converter o sinal de 19 kHz na subportadora re-

querida de 38 kHz. Três circuitos externos sintonizados eram geralmente exigidos. Estes, deviam ser ajustados após a montagem e podiam prejudicar o desempenho caso fossem desalinhados devido a vibrações, choques mecânicos ou envelhecimento dos componentes. Além de dificultar a tarefa de ajuste, as bobinas ainda elevavam o custo total. O LM1310, porém, emprega a técnica de *phase locked loop* (PLL, vide quadro explicativo) para reger a subportadora de 38 kHz e evitar essas desvantagens.


A figura 1 mostra o papel cumprido pelo demodulador no receptor FM estéreo. O gráfico indica o espectro composto da forma de onda da entrada, que contém a informação L + R na banda de áudio e a informação L-R com a portadora suprimida modulada em 38 kHz. Também está incluída a frequência piloto de 19 kHz e, numa banda mais elevada, a informação SCA (vide quadro), sem importância para o usuário comum de FM.

O diagrama de blocos da figura 2 (LM1800) mostra o sinal composto de entrada aplicado ao amplificador de áudio, que age como um *buffer* de ganho unitário para a seção decodificadora. Um segundo sinal amplificado é acoplado capacitivamente a dois detectores de fase, um no elo fechado por fase e outro no circuito de comutação estéreo. Na malha fechada por fase, a saída de 76 kHz do oscilador controlado por tensão (VCO) é dividida duas vezes (para 38 e depois para 19 kHz), formando a outra entrada para o detector de fase da malha. A saída do detector de fase da malha ajusta o

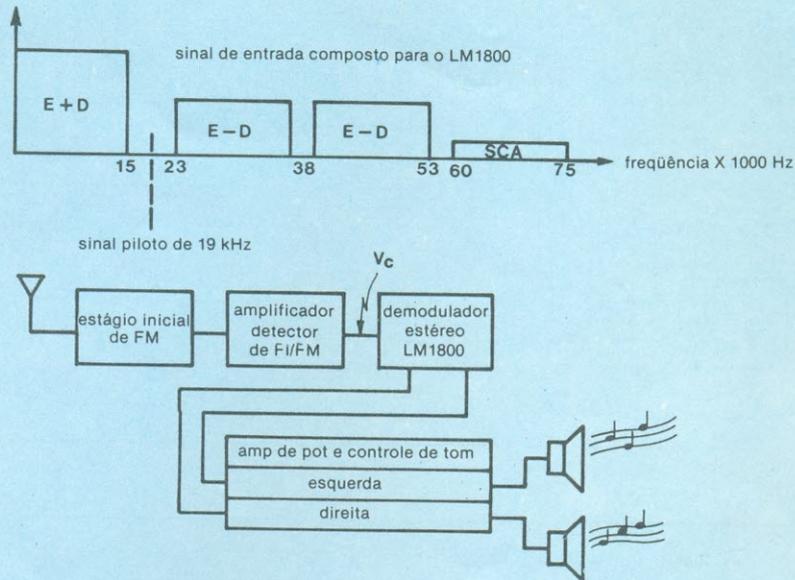

1

Diagrama de blocos de um receptor de FM e espectro de frequências do sinal de entrada do LM1800.

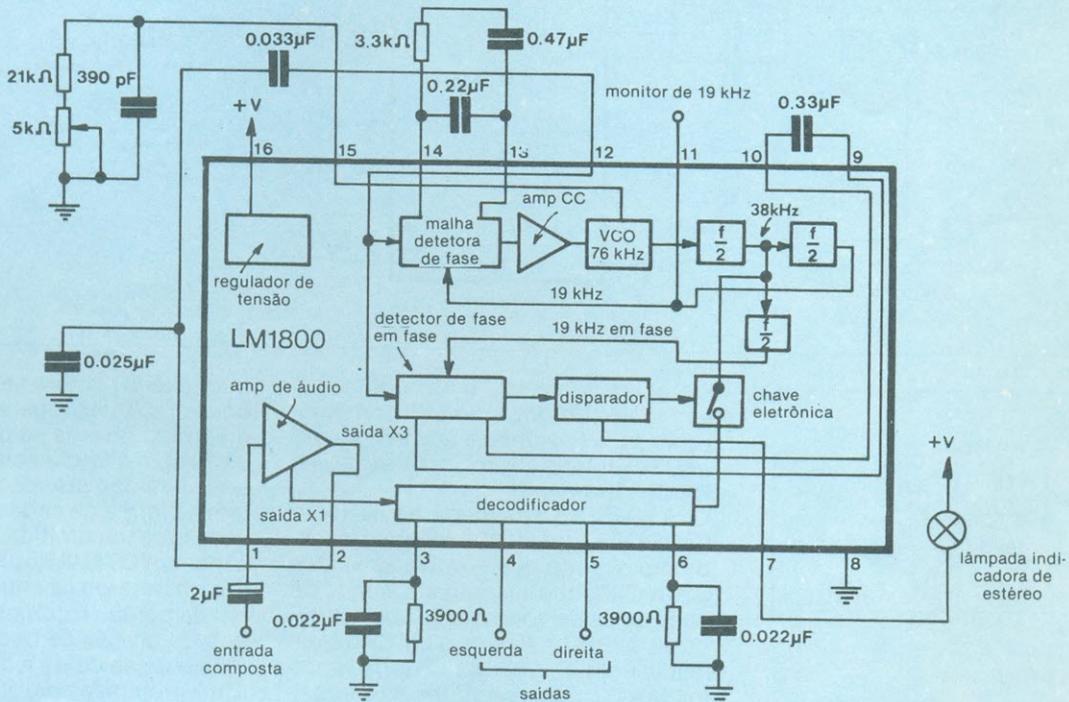

2


Diagrama de blocos do LM1800.

VCO em precisamente 76 kHz. A saída de 38 kHz do primeiro divisor de frequência torna-se a subportadora regenerada que demodulará a informação L-R na seção decodificadora. O sinal composto amplificado e um sinal de 19 kHz "em fase", gerado na malha fechada por fase, comandam o detector de fase "em fase". Quando o elo é fechado, a

tensão CC de saída deste detector mede a amplitude piloto. Com sinais piloto suficientemente fortes para permitir boa recepção estereo, aplicando a (trigger) retém o estado, aplicando a subportadora regenerada ao decodificador e alimentando a lâmpada indicadora de estereo. A histerese, inerente ao disparador, dá proteção contra comu-


tação estereo/mono irregulares e conseqüentes oscilações da lâmpada.

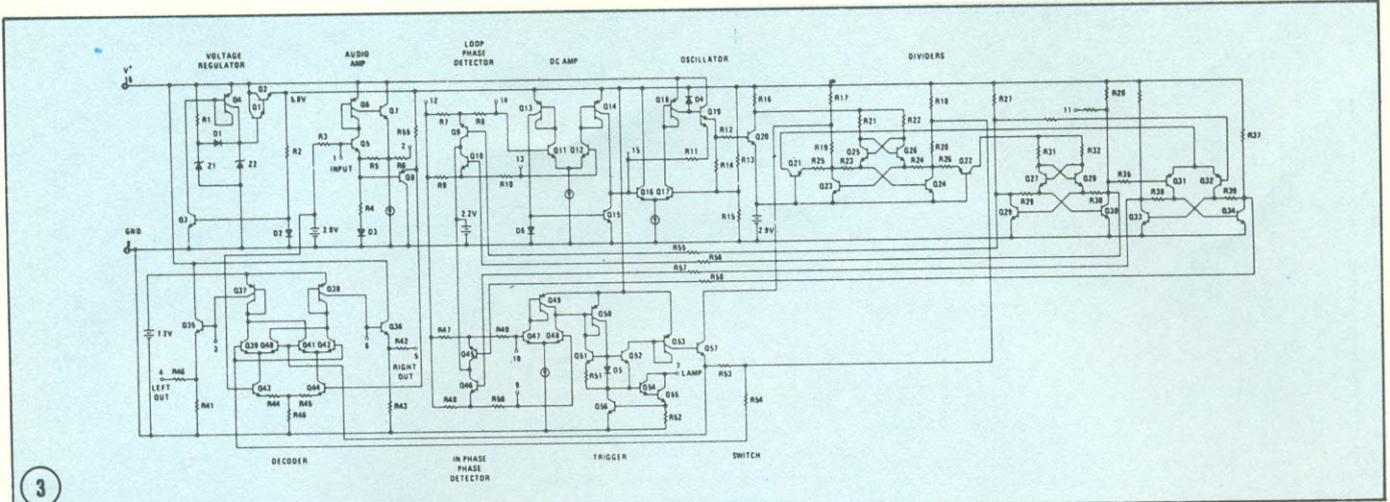No modo monoaural (chave eletrônica aberta), a saída do decodificador duplica o sinal composto de entrada, exceto aquilo que os capacitores de de-enfase (dos pinos 3 e 6 ao terra) atenuarem com os resistores de carga em 2 kHz. No modo estereofônico (chave




3 Circuito equivalente do LM1800

Aplicação típica do LM1800.

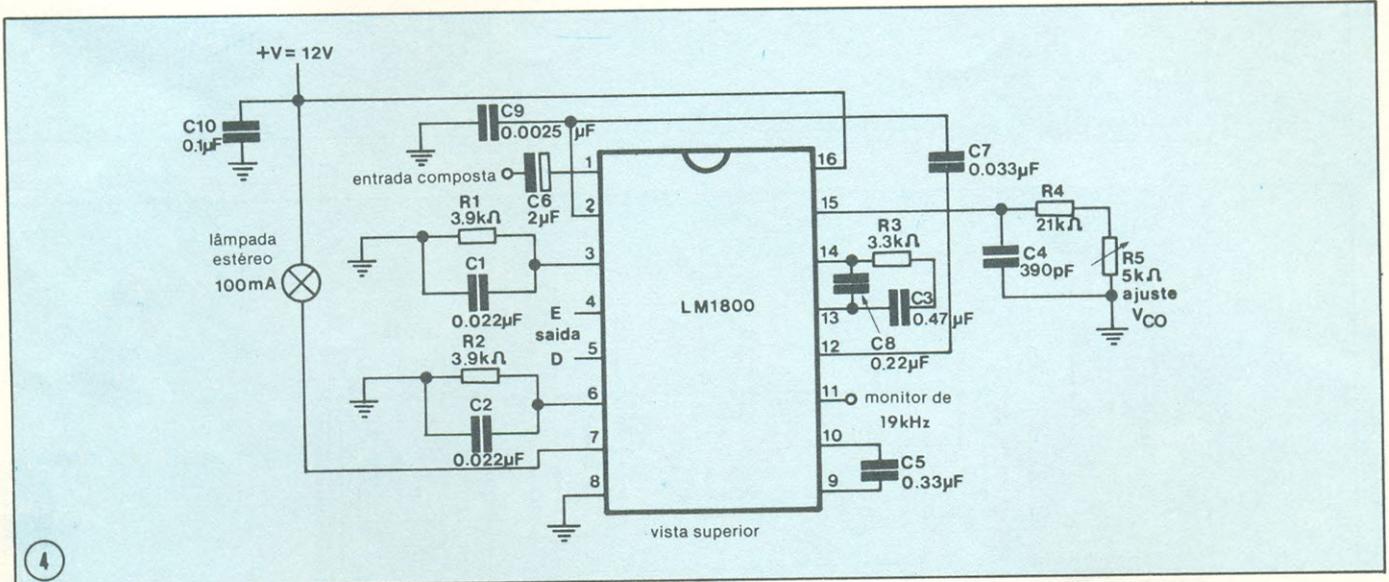


4

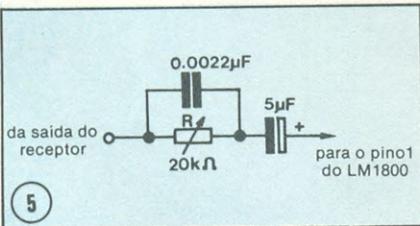

5

Compensação para atenuação da FI no receptor.

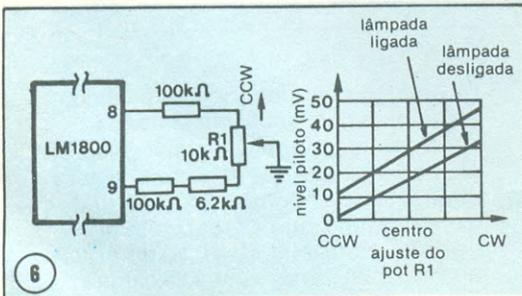Ajuste do ponto de comutação estéreo/mono.



6

eletrônica fechada), o decodificador demodula a informação L-R, combina com a L + R, e depois envia os sinais L e R separados aos pinos de saída, 4 e 5 respectivamente.


A figura 3 é o esquema equivalente do LM1800. O LM1310 é idêntico, exceto pelo circuito que envolve as saídas (Q35 a Q38), que é eliminado, sendo os pinos de saída conectados aos coletores de Q39-Q42. Assim, o LM1310 é essencialmente uma versão de 14 pinos do LM1800, com resistores de carga ligados à fonte de alimentação, ao invés de ao terra.

### Aplicação típica do LM1800

O circuito da figura 4 ilustra a simplicidade de projeto de um sistema de demodulação FM estéreo usando o LM1800. R3 e C3 estabelecem uma adequada faixa de captura e uma baixa frequência de ressonância para o elo. C8 tem o efeito de desviar as oscilações de fase, a principal causa dos problemas de separação dos canais em alta

frequência. Lembre-se que a subportadora de 38 kHz regenera, pelo fechamento de fase da saída de um divisor de 19 kHz, a frequência piloto. Os atrasos de tempo através do divisor resultam na forma de onda de 38 kHz, a subportadora transmitida. O acréscimo do capacitor C9 (0,0025 µF) ao pino 2 introduz um retardo na entrada da malha fechada por fase, compensando os atrasos do divisor de frequência. A resistência de saída do amplificador de áudio é projetada para 500 ohms, para facilitar sua conexão.

A faixa de captura do LM1800 pode ser mudada pela simples alteração do produto RC externo no pino do VCO. O ganho da malha pode ser reduzido pela diminuição da resistência do VCO (R4 + R5, na figura 4). Mantendo um produto RC constante, enquanto se aumenta a capacitância de 390 pF para 610 pF, estreita-se a faixa de captura em aproximadamente 25%. Embora o sistema resultante apresente separação de canais levemente melhorada,

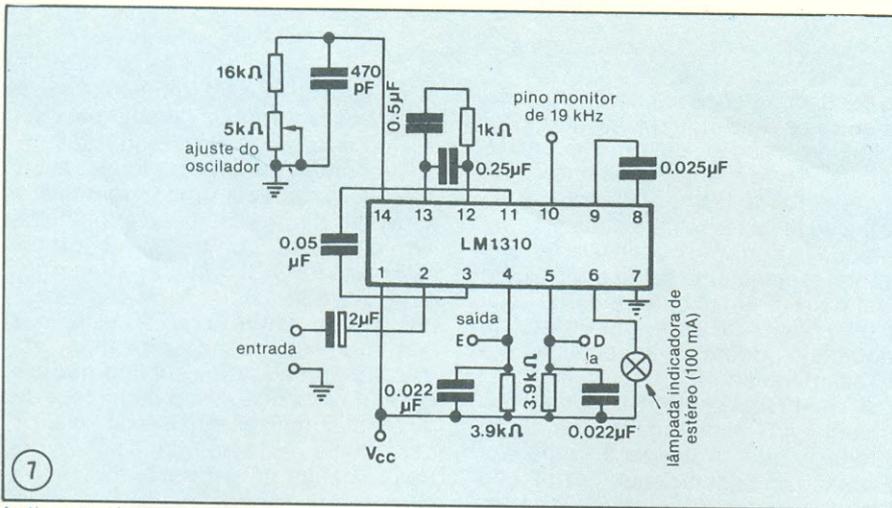

7  
Aplicação típica do LM1310.

ele é mais sensível à sintonização de VCO.

Quando os circuitos até aqui descritos são ligados em um receptor FM prático, a separação de canais frequentemente é prejudicada devido à resposta imperfeita do estágio de FI. A rede para o pino de entrada da figura 5 pode ser usada para compensar a atenuação na FI e deverá restaurar a alta qualidade do som estéreo. O projetista de um receptor poderá preferir um ponto de comutação mono/estéreo diferente daquele programado no LM1800 (piloto: 15 mVRMS ligado; 6,0 mVRMS desligado). O circuito da figura 6 proporciona a flexibilidade desejada.

Características de desempenho típicas.



# BRASITONE

Em Campinas

O mais completo e variado estoque de circuitos integrados C-MOS, TTL, Lineares, Transístores, Diodos, Tirístores e Instrumentos Eletrônicos

**KITS NOVA ELETRÔNICA**

Rua 11 de Agosto, 185 — Campinas — Fone: 31-1756


## PLL e SCA, entenda estas siglas

**PLL** — Abreviatura de *phase locked loop*, que se pode traduzir como malha (ou elo) fechado por fase. Uma malha eletrônica fechada que fornece uma frequência de saída, a qual está travada com, e segue exatamente, a fase de um sinal de referência. Isto é possível pela comparação das fases dos dois sinais e o uso da diferença resultante para corrigir a frequência do oscilador controlado por tensão, que fornece a saída (veja a figura). Se a saída do VCO, ou o sinal de referência, muda de fase, o detector e o filtro produzem uma tensão CC de erro cuja amplitude e polaridade dependem da alteração na fase. Essa tensão de erro varia a frequência

do oscilador até que a coerência de fase entre os dois sinais seja atingida. A implementação deste conceito é simples. Tudo o que precisamos é de um detector de fase (modulador), uma malha de filtragem e um oscilador controlado por corrente ou tensão. Porém, se for desejada uma saída múltipla do sinal de referência e, ao mesmo tempo, em fase com este, um divisor de frequência poderá ser inserido no elo de realimentação.

**SCA** — Abreviação de Secondary (ou Subsidiary) Communications Authorization, ou seja, Autorização para Comunicações Secundárias. Permissão garantida a uma difusora de FM para

transmitir, na mesma frequência portadora, um programa adicional para ser ouvido em receptores comuns, simultaneamente à programação regular. O objetivo é fornecer uma programação especial a uma audiência limitada, sem o custo de um transmissor totalmente novo. O SCA destina-se principalmente à transmissão de programas que são de natureza radiofônica; mas que interessam especialmente a segmentos limitados do público que peçam sua inscrição. Isso inclui música de fundo, previsões de tempo localizadas, sinais de tempo especiais e outras matérias de natureza radiofônica expressamente destinadas a agricultura, comércio, negócios, profissões, religiões, educação, ou outros grupos engajados em atividades legalizadas. As facilidades do SCA podem também ser usadas na transmissão de sinais diretamente relacionados à operação das estações emissoras de FM. O sinal de SCA ocupa a faixa de 60 a 74 kHz, sendo modulado em AM na frequência central de 67 kHz antes da modulação em FM. No receptor, esse sinal é normalmente eliminado por um filtro de rejeição sintonizado na mesma frequência.

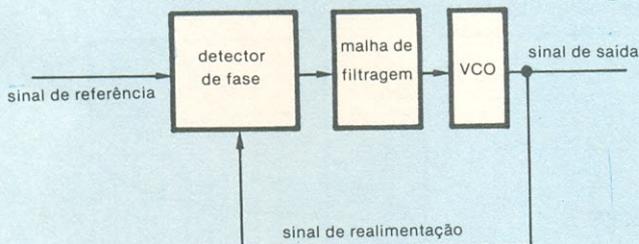

**KITS NOVA ELETRÔNICA  
E COMPONENTES BEM AO  
ALCANCE DOS  
PERNAMBUCANOS**

**BARATÔ**  
ELETRÔNICA


RUA DA CONCORDIA, 312  
TEL. 224-3699 - 224-3580  
RECIFE

O usuário que quiser aumentar ligeiramente o ganho de tensão no demodulador poderá incrementar o valor dos resistores de carga (R1 e R2 da figura 4), estando certo da variação correspondente dos capacitores de de-ênfase (C1 e C2). Cargas elevadas como 5600 ohms poderão ser usadas (ganho de 1,4). O desempenho do LM1800 é virtualmente independente da alimentação utilizada (de 10 a 16 V), devido ao regulador do integrado.

Embora o diagrama mostre uma lâmpada indicadora de 100 mA, o projetista poderá desejar um LED. Isto não representa problema para o LM1800 desde que um resistor seja ligado em série limitando a corrente a um valor seguro para o LED. A lâmpada ou LED poderá ser alimentada a partir de qualquer fonte (até 18 V) e não precisará necessariamente ser operado pela mesma fonte que o CI.
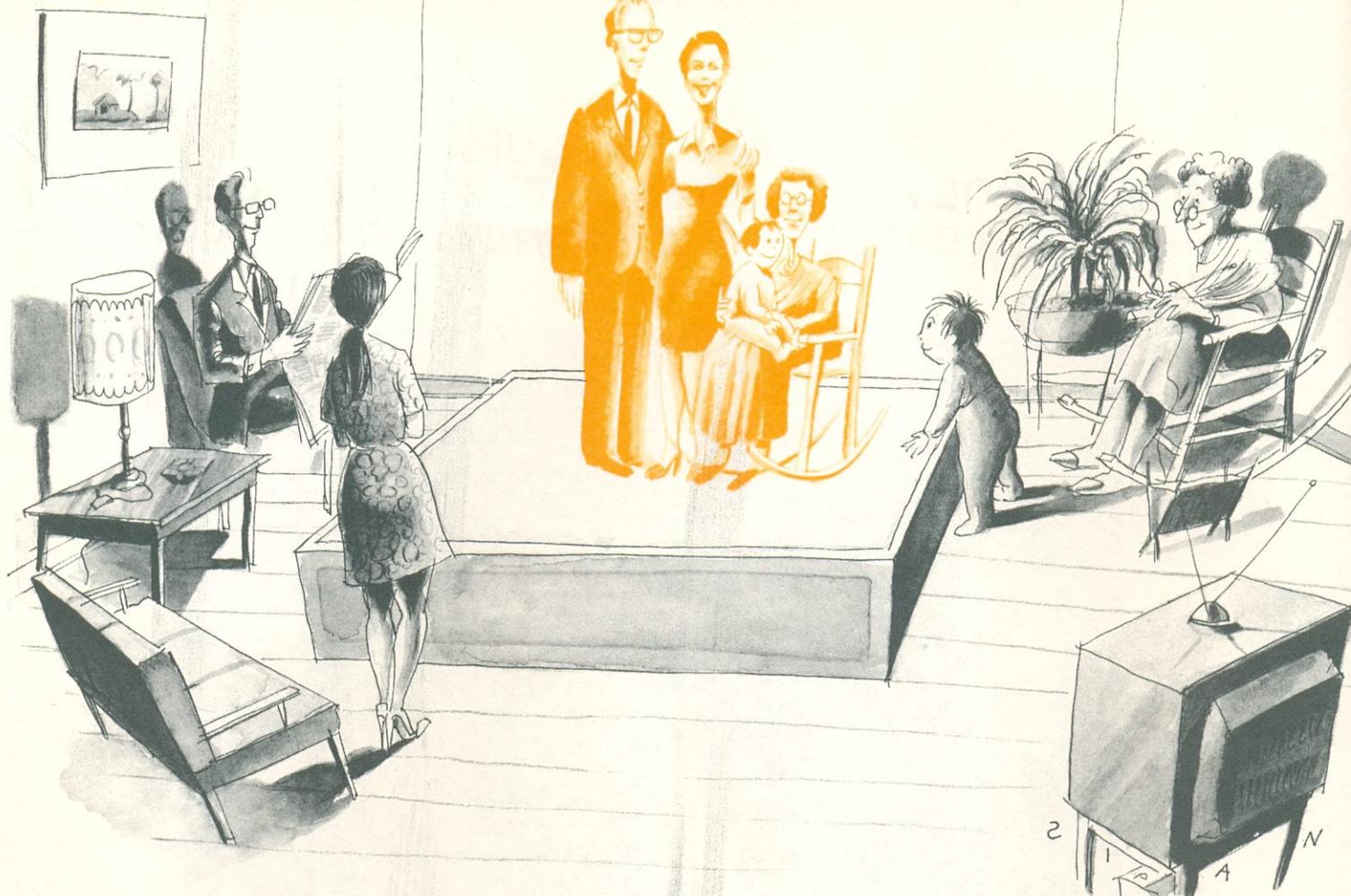
### Aplicação típica do LM1310

A figura 7 mostra o projeto de um demodulador estéreo que usa o LM1310. A faixa de captura, ajuste da sensibilidade da lâmpada e compensação da entrada são todas conseguidas do mesmo modo que no LM1800. ↗



## *Avanços em Holografia*

---

*Paulo Nubile  
Inst. de Física da USP*

---

*Como a fotografia ou o video-tape, a holografia é mais uma técnica de registro de imagens. Sua importância vem do fato de ser a única técnica que consegue reproduzir todas as características de uma cena original: cor, brilho, contraste e profundidade. O fato da holografia reconstruir com um máximo de fidelidade uma cena lhe abre um campo vastíssimo de aplicações, como em medicina, química, física e, com promissores avanços, até em eletrônica. Este artigo se propõe a uma análise do que está sendo feito em termos de aplicações no campo da holografia.*

A idéia que a maioria dos leitores têm sobre holografia é a de que é uma fotografia em três dimensões; ou seja, mudando o ângulo de observação, a imagem acompanha essa mudança como na cena original, permitindo até enxergar objetos que de uma outra posição estariam escondidos. Mas não é apenas para fotos tridimensionais que serve a holografia. Uma análise mais aprofundada de como são formados os hologramas revelará o real alcance utilitário desta técnica.

### Holografando uma cena

Em 1971 Dennis Gabor, um físico, recebeu o Prêmio Nobel pela invenção da holografia. Isso aconteceu há 32 anos atrás, numa época em que as dificuldades técnicas para obtenção do holograma eram incriveis.


Para se ter uma idéia, só é possível a obtenção de um holograma com uma fonte de luz coerente (todas as frentes de onda em fase). A luz Laser que é a única fonte luminosa com essa característica, só foi desenvolvida nos fins dos anos 50 e início dos anos 60; muito depois do estabelecimento dos princípios básicos da holografia. Nas suas experiências Dennis Gabor usou cristais polarizadores para simular fontes coerentes.

Em essência a holografia não é difícil de entender. Nas figuras 1 e 2 estão os arranjos práticos para obtenção e projeção de um holograma.

Considere um feixe de luz laser que é dividido em dois outros feixes por meio de um espelho semi-refletor. Se a transparência deste espelho for de 50%, as intensidades dos feixes serão iguais e iguais à metade da intensidade do feixe original. Através de um aparato óptico (lentes e espelhos), um dos feixes é transmitido diretamente à chapa holográfica. O outro feixe é dirigido ao objeto ou à cena que se deseja holografar. A luz difundida pelo objeto, no caso uma pera, é enviada igualmente à chapa holográfica. Como se pode observar na figura 1, ocorre na chapa um fenômeno de interferência entre os dois feixes que a atingem. Quando a chapa é revelada, o que se pode observar são apenas figuras de interferência que a princípio parecem não ter nenhuma relação com o objeto original; mas, que se iluminada com o mesmo laser usado na obtenção do holograma, reproduzirá em três dimensões o objeto ou cena original. Essa imagem pode ser detectada pelos olhos, por outros instrumentos ópticos ou por uma câmera.

Como o holograma registra todas as informações da cena original, a imagem obtida é de extrema fidelidade. Com um simples holograma, pode-se examinar um objeto de diferentes pontos de observação e deter-

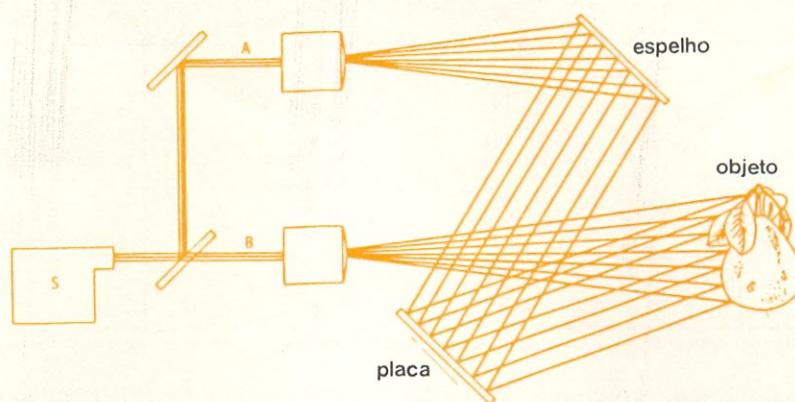
Produção da imagem holográfica por dois raios lasers



1


Técnica de Obtenção de Hologramas

Reconstrução da imagem holográfica

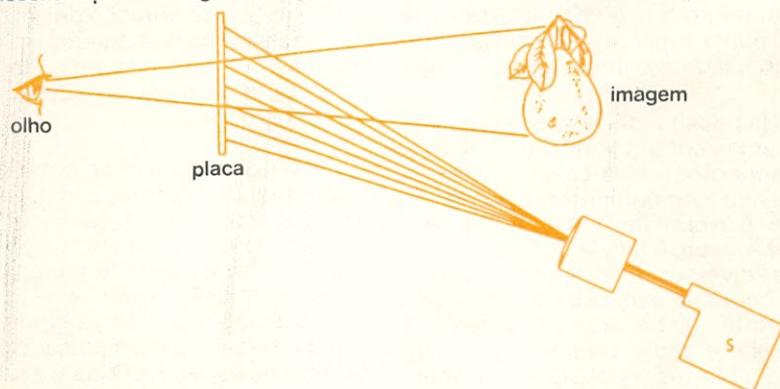

2

Técnica de Projeção de Hologramas

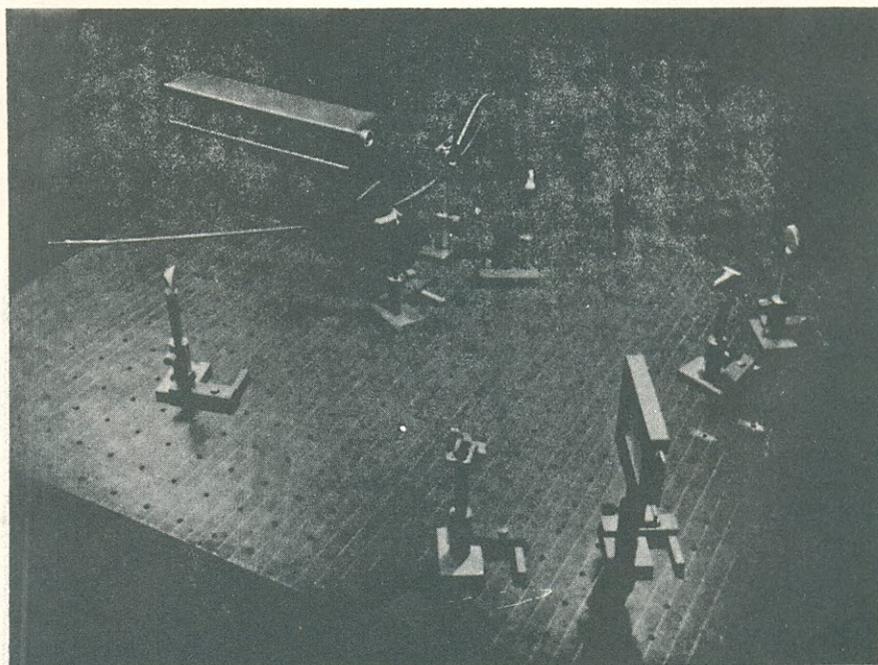

Arranjo experimental para a obtenção de um holograma.

Comp. de Onda (Å)	Cor	Meio	Potência Aprox. (mw)
4416	azul aorp.	He-Cd	50
4579	azul apurp.	Ar	50
4762	azul	Kr	30
4765	azul	Ar	250
4880	azul-verde	Ar	700
4965	azul-verde	Ar	150
5017	verde	Ar	150
5145	verde	Ar	700
5682	amar-verde	Kr	60
6328	vermelho	He-Ne	50
6471	vermelho	Kr	150

Tabela que relaciona o comprimento de onda da luz emitida com os lasers existentes no mercado.

se em diferentes profundidades através da imagem.

O fato de se iluminar o holograma com a mesma fonte do feixe de referência reconstitui a situação original, só que, em vez do objeto, há o padrão de interferência que ele criou. O feixe Laser reinterfere com a placa holográfica, numa espécie de processo inverso ao usado na obtenção do holograma.

Há possibilidade de conseguir hologramas coloridos usando a técnica de superpor feixes Laser de três cores, nos comprimentos de onda de 6328 Å (vermelho), 5145 Å (verde) e 4880 Å (azul). A tabela da figura 4 mostra os diversos tipos de Laser de emissão contínua para cada cor do espectro. Note que há Lasers cobrindo praticamente todo o espectro de frequência da luz visível. O importante é garantir que a intensidade dos feixes de cada um dos três lasers sejam aproximadamente iguais. Isso se consegue com filtros atenuadores colocados na saída de cada feixe.

Na reprodução, o holograma obtido deve ser iluminado igualmente pelas três fontes, num ângulo próximo ao usado na obtenção, para evitar distorções e aberrações ópticas.

Normalmente os hologramas são obtidos através de fontes laser de emissão contínua. Como essas fontes são de baixa potência (vide tabela da figura 4), o tempo de exposição para obtenção de um holograma é relativamente longo. Se as fontes tiverem potência de alguns miliwatts, o tempo de exposição deve ser de alguns minutos. Esse inconveniente restringe muito o campo de aplicação da holografia, já que não é possível obter hologramas de objetos em movimento, animais etc.

Se quisermos holografar uma mosca, não podemos esperar que ela fique sem se mexer durante cinco minutos, iluminada com luz laser. Mas hologramas de insetos já são uma realidade. Como isso é feito?

É mais ou menos intuitivo que quanto maior a potência do feixe, menor o tempo de exposição. Acontece que os lasers de emissão pulsada têm

potência de intensidade milhares de vezes maior. Portanto, um flash de um laser pulsado equivale a uma exposição demorada de um laser de emissão contínua. Desde 1965 essa técnica de obtenção de hologramas vem sendo desenvolvida com sucesso. São usados pulsos de duração de dezenas de nanossegundos a alguns microssegundos (tempo que varia de acordo com a velocidade do objeto que se quer holografar).


A Figura 5 mostra o arranjo usado para tirar hologramas com Lasers pulsados. Note que, em essência, não há nenhuma mudança em relação ao arranjo clássico para hologramas a laser de emissão contínua.

Na prática, porém, é difícil conseguir fabricar um laser pulsado para cada cor do espectro. O laser a rubi, emitindo luz vermelha de comprimento de onda de 6943 Å, é o único laser pulsado adequado para as aplicações em holografia. Futuramente, os lasers de ítrio-alumínio e os lasers de vidro, que emitem pulsos intensos de luz na faixa do infra-vermelho, poderão gerar

pulsos intensos de luz verde, quando os pulsos originais passarem por um dobrador de frequência.

Na reprodução da imagem de um holograma obtido com laser pulsado, deve-se usar um laser de emissão contínua de mesma frequência. É um problema que já foi superado com o grande avanço na produção de lasers de emissão contínua de diversas frequências de emissão. Como já foi dito, há lasers de emissão contínua cobrindo praticamente todo o espectro da luz visível.

O pico de intensidade da luz emitida por um laser pulsado de rubi, por exemplo, pode destruir alguns componentes ópticos ou até o objeto que se deseja holografar. Algumas precauções devem ser tomadas para evitar tais lamentáveis acontecimentos. O material vítreo que compõe as lentes e os espelhos deve ser especial e a rede de difusão (vide fig. 4) deve abrir bem o feixe de tal modo a diminuir a potência por unidade de área do pulso de luz. Na saída do laser, essa potência tem o valor de  $2 \times 10^8$  w/cm<sup>2</sup>

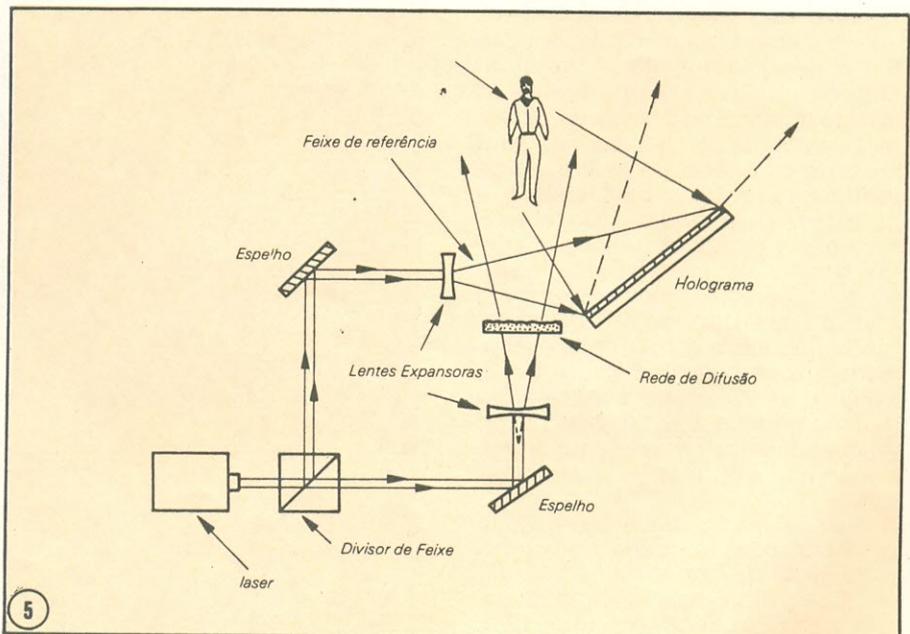

Arranjo para hologratias com lasers pulsados

durante o pulso, cerca de um bilhão de vezes mais intensa que a radiação do sol.

### Os filmes holográficos e os processos de reprodução de chapas

Com o desenvolvimento de fontes de luz coerente de grande potência tornou-se mais prático usar outros materiais sensíveis em lugar das emulsões fotográficas para registrar um holograma. Muitos desses materiais têm grande resolução, mas são relativamente insensíveis. Porém, quando são expostos à luz de um laser de grande potência, os tempos de exposição diminuem e um bom holograma pode ser obtido.

Um holograma pode reconstituir as frentes de onda nele gravadas por modulação espacial tanto da amplitude quanto da fase da luz que o ilumina. Os filmes fotográficos, que modulam a amplitude da onda luminosa, são adequados tanto para formar fotografias quanto hologramas. Por outro lado, os materiais que modulam em fase têm pouca utilidade em fotografia, mas são ideais para obtenção de hologramas.

Muitos materiais modulados em fase, como os filmes dicromáticos de gelatina, filmes fotocondutores termoplásticos, materiais fotocromáticos e cristais ferroelétricos já estão sendo usados.


Algumas emulsões fotográficas da Kodak e Agfa também estão sendo usadas, especialmente quando lasers pulsados são usados para a obtenção do holograma.

Quando um grande número de hologramas de um mesmo objeto ou cena são desejáveis, é preciso encontrar um método de duplicar originais ou formar vários originais ao mesmo tempo. Muitos hologramas podem ser duplicados com fontes não-laser e alguns poucos componentes ópticos, e sem a necessidade de estabilidade e mesas ópticas especiais.

A figura 6 mostra o arranjo básico para duplicação de um holograma, onde a fonte S é monocromática e não necessariamente coerente.
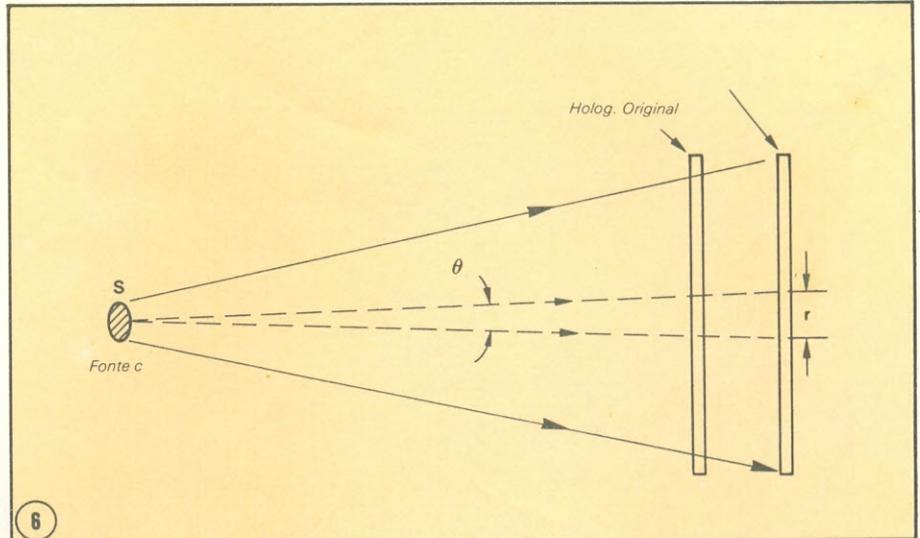
### A Holografia entrando nos domínios da eletrônica


Em muitos campos a holografia tem muitas perspectivas de aplicação prática. Na medicina e na biologia, em tratamento e análise de tecidos. Na química e física, em processos ligados à interferometria. Muitas dificuldades técnicas, porém, ainda persistem. Os problemas de trepidação e da baixa sensibilidade das emulsões fotográficas são, talvez, os maiores.



Um processo de duplicação de hologramas

É claro que tais problemas não são insolúveis e há um verdadeiro batalhão de cientistas desenvolvendo pesquisas no assunto. De 1970 para cá, muitos progressos foram alcançados, mas a comercialização da holo-

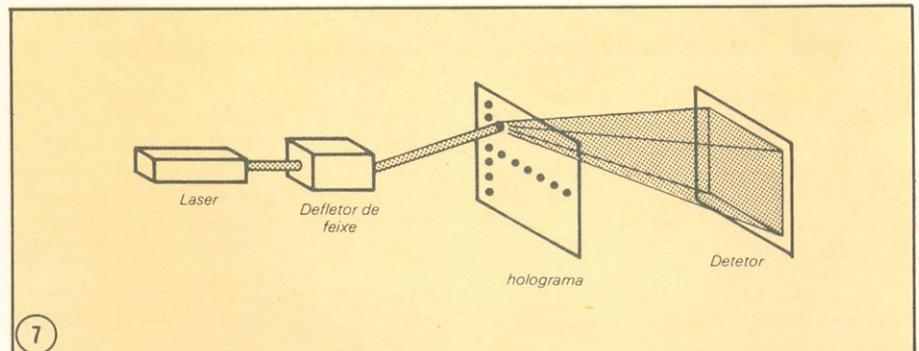informações tridimensionais ou bidimensionais. As informações podem ser coloridas ou codificadas, gráficas ou alfa-numéricas. Podem ser armazenadas na superfície de holograma ou através de seu volume, espacial-



Processo de leitura de uma memória apenas de leitura holográfica.


grafia ainda parece pertencer ao domínio da ficção. Daqui até o final do artigo, discutirei os campos de aplicação da holografia à eletrônica.

### Armazenagem de Informações

Os hologramas podem armazenar


mente separadas ou superpostas. Enfim, é uma unidade de memória extremamente versátil.

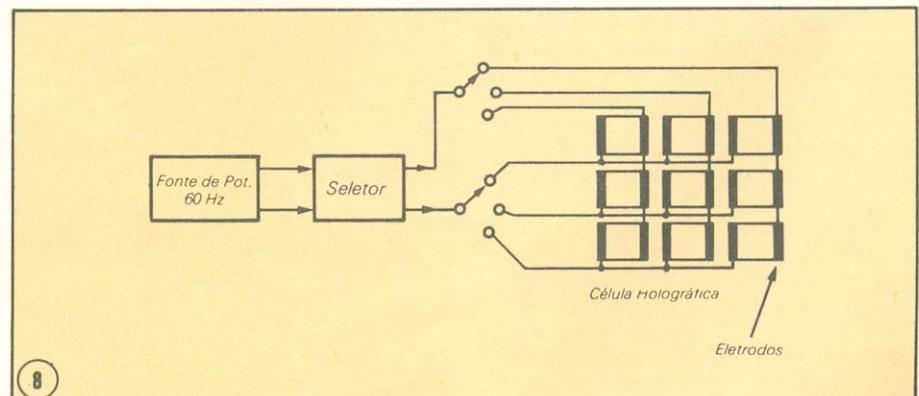A figura 7 mostra o arranjo para a leitura de uma chapa holográfica. Mudando o ângulo de incidência, mudará



Circuito elétrico de uma célula holográfica 3x3 com material foto-sensível termoplástico.

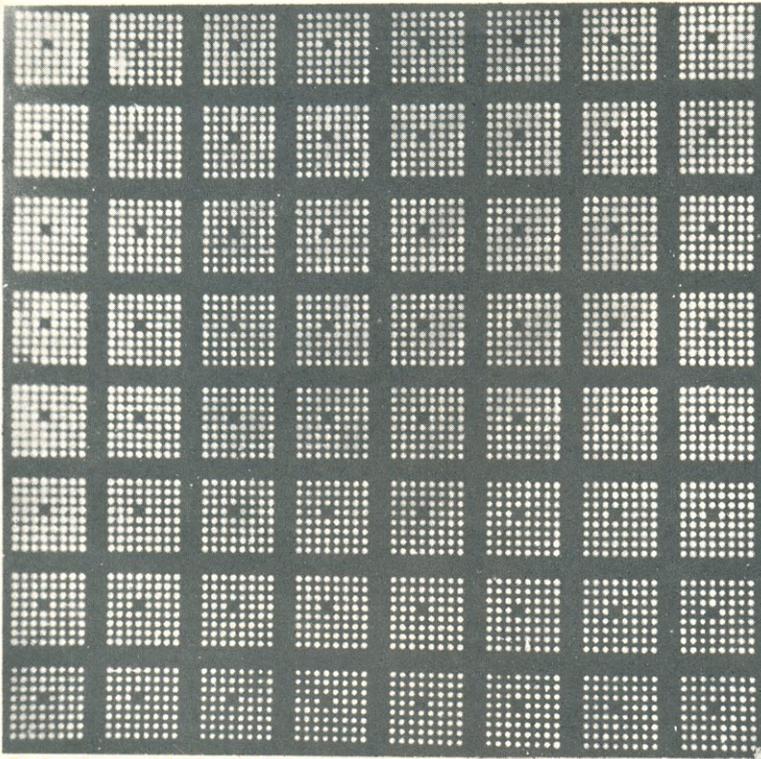valor "0". Cada ponto tem um diâmetro de 100 um.



Página de memória de um holograma com registros digitais.

### A TV Holográfica

Em princípio é possível formar um holograma diretamente no tubo de uma câmera de TV, transmitir o padrão de interferências e demodular esse padrão de interferências na tela do aparelho de TV. No caso, as características físicas da tela de TV devem mudar; devem ter uma superfície transparente de tal modo a permitir sua iluminação com luz laser. No terminal do receptor, o holograma deve ser recriado num material foto-sensível com um tempo de exposição menor que 1/30 de segundo e logo após deixar a tela livre para o próximo quadro.

Nas primeiras experiências de transmissão de sinais de TV holográfica, uma portadora era formada diretamente na face sensível da câmera. Devido às limitações na capacidade de resolução, o ângulo entre o feixe do objeto e de referência foi feito pequeno. O holograma assim formado foi transmitido num circuito fechado de televisão.

As experiências desenvolvidas nos laboratórios da Bell podem ser resumidas no sistema da figura 10. Os relatórios, expondo os resultados da experiência, dizem que muitos detalhes técnicos precisam ser suplantados até a utilização da TV holográfica. Um deles, e que parece um tanto óbvio, é a impossibilidade atual de formar hologramas de paisagens vastas,


o conjunto de informações lidas. O plano de detecção é formado por sensores eletro-ópticos como foto-transistores ou foto-diodos e o defletor de feixe é um sistema predominantemente mecânico.

As memórias holográficas têm caráter semi-permanente. A qualidade da memória holográfica está intimamente ligada ao material foto-sensível usado. A maior parte deles tem eficiência não muito maior que 1% e o tempo de armazenagem aumenta com a diminuição da temperatura. O material fotográfico SrTiO<sub>3</sub> pode armazenar dados por semanas se a chapa for mantida à temperatura do nitrogênio líquido, por volta de 78°K. Hologramas de grande resolução podem ser armazenados em nanossegundos num filme de MnBi, mas a eficiência também é baixa. Talvez o material mais promissor na armazenagem de informações através da holografia seja o filme foto-condutor termoplástico, com uma eficiência que varia entre 5 e 10%.

A figura 8 mostra um circuito elétrico de uma célula holográfica extremamente simples (de magnitude 3 x 3) construída com material termoplástico. Os eletrodos conectam áreas retangulares de óxido a uma fonte de potência de 60 Hz. Cada área é escolhida através de um bloco de endereçamento. A corrente atravessa

a faixa de óxido produzindo o calor necessário para registrar a informação.

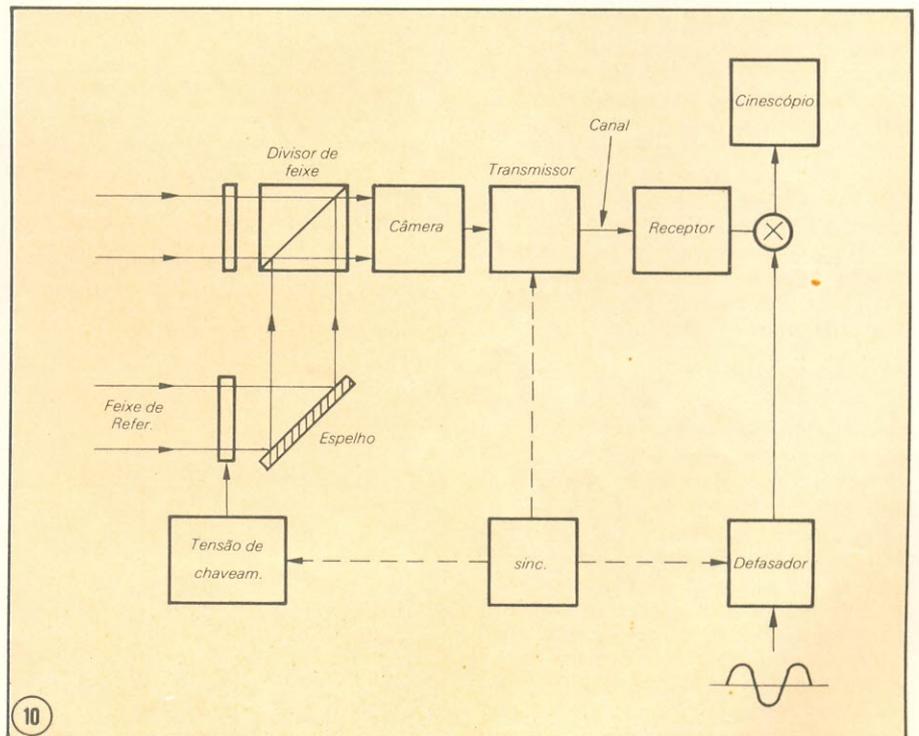A figura 9 mostra a foto de uma página de holograma com 4032 bits lógicos de valor "1" e 64 bits lógicos de



Sistema para transmissão de sinais numa TV holográfica.

como de um campo de futebol, por exemplo.

Para tais casos, a única solução aparente é tentar formar hologramas não com um tipo tão sofisticado de luz como é a do laser, mas com luz incoerente como a emitida pelo sol ou por uma lâmpada. Já existe uma base teórica para essa tentativa.

O princípio básico da holografia com luz incoerente reside na divisão em amplitude das frentes de onda vindas de um objeto em duas componentes, provocando o aparecimento de duas ondas luminosas. Se fizermos as duas ondas interferirem, teremos um padrão de interferência numa chapa fotográfica. Esse padrão corresponde a N hologramas superpostos.

Na reconstituição, um laser deve ser usado para selecionar um dos N hologramas formados. É claro que, com esta técnica, os hologramas são inferiores. O sucesso dela dependerá em grande parte do desenvolvimento de materiais fotossensíveis especiais. ↗

## Glossário de Termos Holográficos

### Holograma

A chapa onde são gravadas as frentes de onda tridimensionais. O aspecto de um holograma é o de um quadro semi-transparente que, visto sob luz branca, possui apenas algumas figuras de interferência luminosa; mas que, se iluminado com luz laser, reconstruirá a cena holografada. Cada fração do holograma tem o registro de todos os pontos da cena vistos de um determinado ângulo.

### Luz Coerente

Feixes de luz compostos de ondas de igual amplitude e frequência e mesma fase. Apenas fontes especiais de luz emitem luz coerente, como o laser; enquanto a luz vinda de uma lâmpada incandescente ou do sol é uma mistura de frentes de onda de diversas frequências e amplitudes.

Os hologramas mais difundidos até hoje usam luz coerente para sua formação e reconstituição; embora técnicas mais modernas estejam desenvolvendo processos de obtenção de hologramas a partir de fontes não coerentes.

### Laser

Sigla para *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*. É a única fonte comercial que emite luz coerente, primordial para a maioria das técnicas holográficas.

### Laser Contínuo

Emitem feixes de luz coerente sem interrupção temporal. Normalmente têm baixa potência (da ordem de mw) e, como meio ativo usa uma mistura de gases, como o laser HeNe ou de CO<sub>2</sub>.

### Laser Pulsado

Emite feixes de luz coerentes em intervalos iguais. Durante o tempo em que o laser pulsado não emite luz, sua cavidade ressonante acumula grande quantidade de energia que é liberada de forma praticamente instantânea num pulso de luz. Por isso, a potência de saída pode chegar a alguns gigawatts.

Nas técnicas holográficas o laser pulsado é usado para se obter hologramas com tempos de exposição de fração de segundos.

### Chaveamento Q

Método utilizado para a transformação de um laser contínuo num laser pulsado.

### Padrão de interferências

Quando duas ondas quaisquer se encontram num mesmo espaço, há uma interação entre elas. O resultado dessa interação é chamado de padrão de interferências e pode ser registrado numa chapa fotográfica ou outro registrador qualquer tanto em duas quanto em três dimensões.

### Holograma de Transmissão

Um tipo de holograma obtido através do registro do padrão de interferências de dois feixes luminosos: o de referência, vindo de um laser, e o refletido, vindo do objeto.

O termo holograma de transmissão vem do fato de que para sua reconstituição, um feixe de luz laser o atravessa para que a imagem seja formada.

### Holograma de Transmissão por luz branca

Um holograma obtido a partir de um holograma de transmissão que para sua projeção basta uma fonte de luz branca. Tem a óbvia vantagem de não necessitar de um laser para sua reconstituição.

### Luz Branca

Luz composta de feixes luminosos de diferentes comprimentos de onda e diferentes intensidades. Num feixe de luz branca, todas as cores do espectro do arco-íris compõem.

### Holograma de Reflexão

O holograma reconstituído pela difusão de luz branca em sua superfície. A imagem obtida é real.

### Holograma de Imagem Plana

Um tipo de holograma no qual a reconstituição da imagem se dá pela ação das superfícies das chapas.

### Holograma de Volume

Todos os pontos da chapa foto-sensível registram os dados de uma cena, inclusive os interiores ao filme. No caso, os filmes devem ter um índice de reflexão muito baixo.

### Índice de Reflexão

É o quociente entre a intensidade da frente de onda refletida por uma superfície e a incidente. Nos vidros e outros materiais transparentes, o índice de reflexão é muito baixo.

### Imagem Virtual

Quando a imagem se forma atrás do holograma em relação ao observador.

### Imagem Real

Quando a imagem se forma na frente da placa holográfica em relação ao observador.

### Holografia

Um processo de gravação e projeção de imagens que permite a reconstrução de cenas em três dimensões, isto é, diferentes ângulos de visão revelarão diferentes aspectos da cena.

## TACÔMETRO

Com um tacômetro você vai controlar a rotação em que está dirigindo, aumentando a vida de seu carro, evitando a «queima» de óleo, vai poder acertar corretamente a marcha lenta e com várias vantagens:

- é mais barato porque é você quem monta.
- é digital, portanto mais preciso, durável e fácil de ler.
- Depois de montado tem um aspecto sóbrio, combinando com todo tipo de carro.
- especialmente projetado para seu carro, com caixa blindada, sem necessidade de ajustes complexos e sem problemas quanto a ruído.

Testado em carros de várias marcas, sob todas as condições (calor excessivo, trepidação), funciona perfeitamente.




**KITS NOVA ELETRÔNICA**  
para amadores e profissionais

À VENDA: NA FILCRES  
E REPRESENTANTES
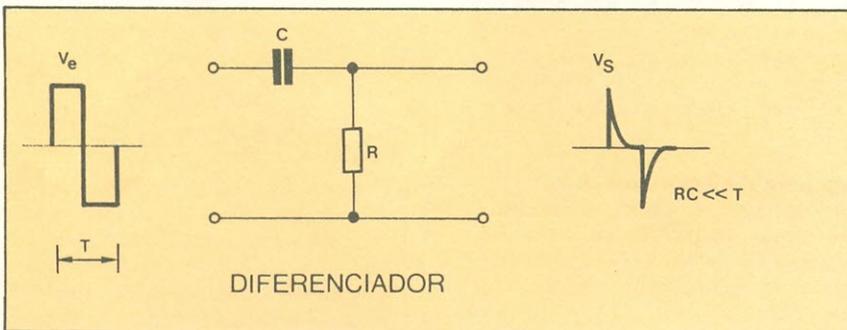
## Integradores e diferenciadores RC


Os integradores e diferenciadores passivos mais simples são feitos com um resistor e um capacitor, apenas. O que muda, de um para outro, é somente a posição desses dois componentes. Para que esses circuitos tenham o efeito desejado, isto é, apresentem na saída a derivada ou a integral da tensão de entrada, é preciso que esta tensão seja a de uma onda quadrada.



No **diferenciador**, a tensão de saída é proporcional à derivada da tensão de entrada, de acordo com a fórmula:

$$V_s = RC \frac{dV_e}{dt}$$

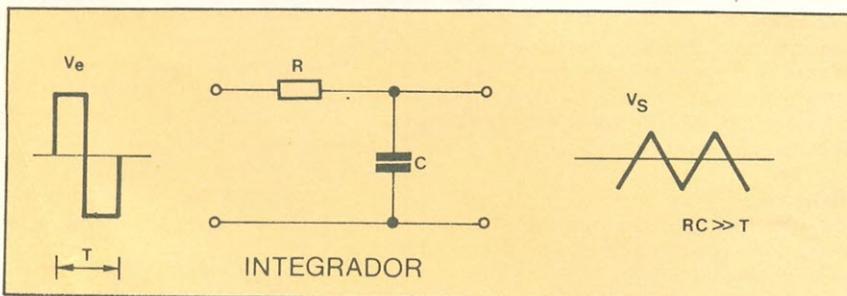
Os valores do resistor e do capacitor são escolhidos de tal forma que a constante de tempo RC seja pequena, comparada com o período T do sinal de entrada. Sob essa condição e com uma onda quadrada na entrada, ele vai apresentar na saída os pulsos mostrados no desenho ao lado.



No **integrador**, por sua vez, a tensão de saída é proporcional à integral da tensão de entrada, de acordo com a fórmula:

$$V_s = \frac{1}{RC} \int V_e dt$$

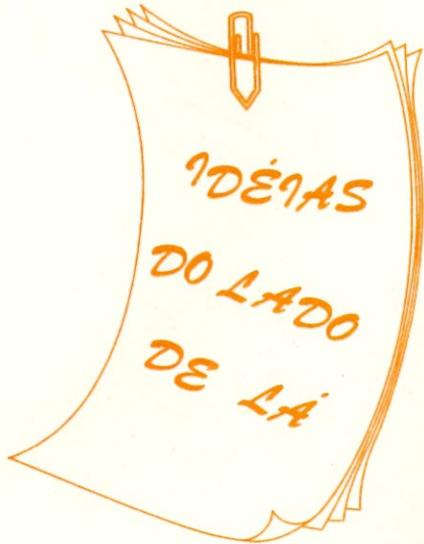Neste caso, os valores do resistor e do capacitor são escolhidos de modo que a constante RC seja grande, comparada com o período T do sinal de entrada. Sob essa condição e recebendo uma onda quadrada, ele vai apresentar na saída um tipo de onda triangular, como se vê pela figura.



*Este mês quem dá o recado é o Melvin Victor Lovell e o Alda Medeiros, do Rio de Janeiro.*

Eles apresentam sua idéia de uma forma muito interessante:


“O presidente da companhia XYZ possui um sistema Intercom, elaborado para chamar sua secretária. José e David são dois técnicos de laboratório, que trabalham em laboratórios separados, mas muitas vezes precisam auxiliar um ao outro. Quando perguntaram ao presidente se podiam instalar um sistema Intercom entre os dois laboratórios, para se comunicarem, o presidente concordou, desde que observassem as seguintes regras:


- a) O sistema poderia ter somente dois fios de comunicação entre os dois laboratórios;
- b) Pressionando a tecla de José, acenderia somente a lâmpada de David;
- c) Pressionando a tecla de David, acenderia somente a lâmpada de José;
- d) Pressionando ambas as teclas simultaneamente, acenderiam as duas lâmpadas;
- e) O custo total para as duas unidades não excederia Cr\$ 300,00.

José e David foram trabalhar no projeto e logo tiveram um sistema Intercom funcionando, entre os dois laboratórios, que preenchia todos os requisitos exigidos pelo presidente.

Como conseguiram?”

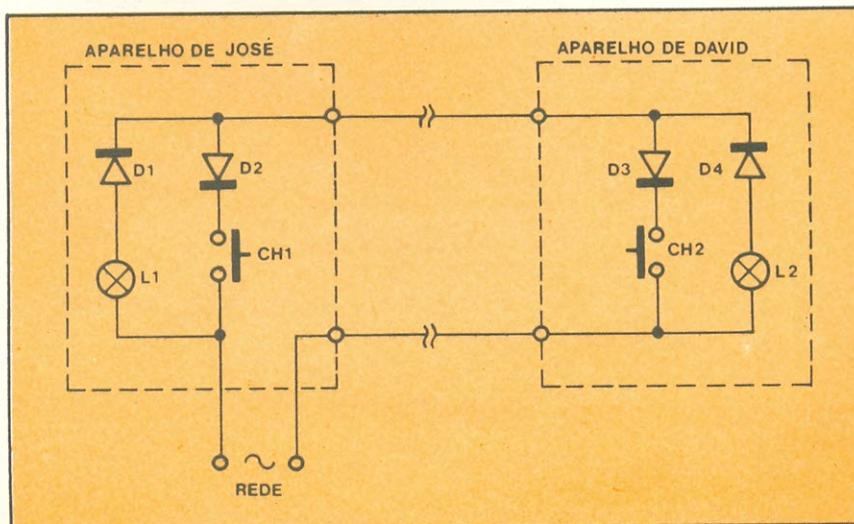O David e o José, digo, o Melvin e o Alda estão de parabéns.



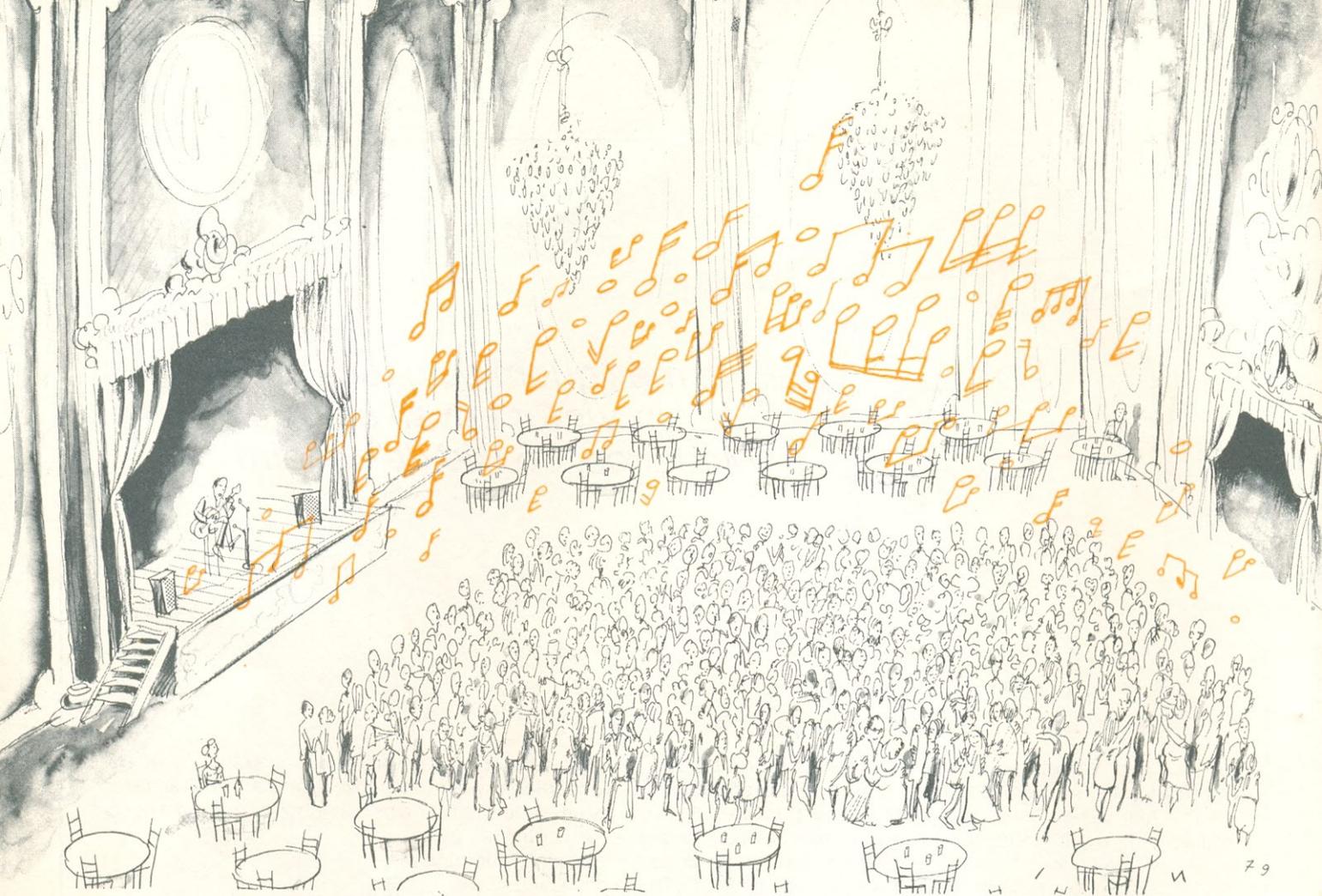

**COMO PROJETAR  
CORRETAMENTE E REALIZAR UM  
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA  
GRANDES AMBIENTES NO BRASIL  
( em 1979 )**

---

*parte 1*

---

**INTRODUÇÃO**

Cláudio César Dias Baptista

É ... Chegou a hora tão esperada de falar, ou melhor, escrever a este respeito. Que a importância do assunto e minha responsabilidade ao trazê-lo a você, atraiam luz e me façam feliz no resultado!

*Voltamos a apresentar uma pequena série de artigos de Cláudio César Dias Baptista. Autor de nosso curso de Áudio, foi também responsável pela série de artigos sobre sistemas de som para grandes ambientes, onde foi prometida a focalização de cada setor desses sistemas, começando pela sonorização do "palco" com a apresentação do Sintetizador de Instrumentos Musicais e Vozes. Esta série foi interrompida pela direção da NE, que desejava dar rumos mais gerais, que especializados em um único setor de Áudio, à revista. Esperamos com esta nova série, mais resumida, atender aos continuados pedidos de leitores, aos quais podemos adiantar que o autor continua bem, vivendo em paz no Rio de Janeiro, onde produz mesas de som, amplificadores e o Sintetizador sob encomenda, tendo sido alvo de ampla reportagem pela Revista de Domingo do Jornal do Brasil.*

#### Principais campos de interesse

- sonorização (reamplificação) para conjuntos musicais e orquestras.
- Sonorização para cinemas e auditórios em geral.
- Sonorização para igrejas, estádios, comícios, etc., em ambientes fechados ou abertos.
- Esta série de artigos pode ser considerada como um grupo de lições avançadas do Curso de Áudio.

#### Generalidades

Existem nos países desenvolvidos, por exemplo nos USA, sistemas exatos e racionais que nos permitem projetar aparelhagem de som para grandes ambientes, com resultados extremamente controlados.

Passarei a descrever um sistema assim, onde os cálculos serão baseados em dados exatos, sempre fornecidos pelos bons fabricantes de alto falantes estrangeiros. Até aqui, diria você, qualquer um poderia chegar, desde que se colocasse em contato com as empresas fabricantes desses alto falantes.

A novidade que lhe ofereço, no entanto, é que, a medida em que os cálculos feitos para os alto falantes estrangeiros forem sendo apresentados, acrescentarei dados sobre substituição dos alto falantes estrangeiros por unidades nacionais, baseado exclusivamente na minha prática pessoal — já que os alto falantes nacionais não são acompanhados de fábrica pelos dados técnicos mínimos necessários para que os cálculos sejam feitos diretamente (ver meu curso de áudio na NE).


De antemão esclareço que não serão conseguidos resultados idênticos usando-se alto falantes nacionais, mas que apenas procurarei chegar o mais perto possível nas equivalências sugeridas. Os motivos são apresentados na seqüência do artigo.

#### Corneta versus Alto Falante

Na grande maioria dos sistemas de sonorização profissionais, a corneta acústica é utilizada, ao invés de simplesmente o alto falante. Não aquela corneta que todos se acostumaram a conhecer nas feiras ou sobre os automóveis de propaganda, nos circos e torres de igreja por aqui, que "berram" alto mas com uma qualidade sonora péssima. Um outro tipo de corneta, com características da mais alta fidelidade é a que me refiro. Esta corneta é a responsável pelos sons espetaculares dos grandes grupos de rock, ou dos grandes cinemas. Para entender a corneta, é importante saber que se compõe de duas partes principais — a corneta propriamente dita (*HORN*) e o *DRIVER*. A corneta (*horn*) não possui peças móveis e serve para dar eficiência ao *driver*, fazendo com que este consiga entregar corretamente ao ar a energia acústica que produz. O *driver* é um alto falante, em última análise, mas feito para encaixar-se à corneta e, normalmente, não funciona sem ela.

O *driver* é formado por um conjunto magnético permanente de alta qualidade e de um diafragma (figura 1), ligado à bobina móvel. Este diafragma (como os cones dos alto falantes) vibra, impulsionado pela bobina móvel, comprime e rarefaz o ar sobre um *plug* cônico que contém ranhuras que levam essas compressões do ar à garganta ou boca menor da corneta (*horn*). O *plug* serve para que as compressões do ar se mantenham uniformes e "em fase", vindas de toda a superfície do diafragma, até a garganta da corneta; caso não existisse, as altas frequências (agudos) não seriam reproduzidas. Daí ser chamado *phasing plug* e estar presente obrigatoriamente em qualquer *driver* que pretenda ser de alta fidelidade.

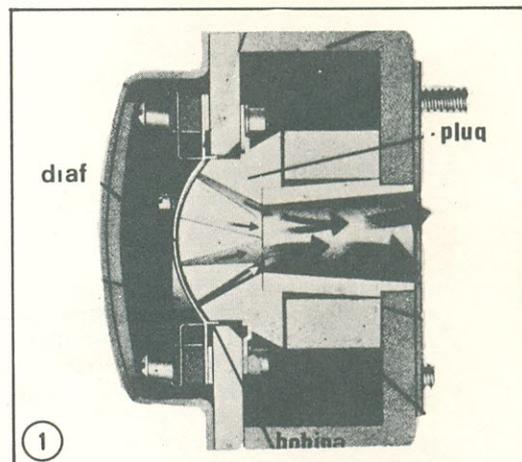No alto falante comum, a transferência de energia ao ar, em forma de




som, é muito menos eficientemente realizada que na corneta.

Não cabe aqui chegar a detalhes maiores sobre o porque — basta dizer que um alto falante se assemelha, ao "empurrar" o ar, a alguém que empurre um monte de palha com um cabo de vassoura (o cabo entra e não empurra) enquanto que a corneta empurra o ar como alguém que empurre a palha com o mesmo cabo de vassoura, mas com uma larga tábua bem pregada à ponta — a palha é, então, deslocada.


Não só na forma apresentada existem cornetas; estas podem ser confeccionadas a partir do próprio alto falante para as frequências baixas (os graves). Aqui podemos comparar melhor ainda cornetas X caixas acústicas comuns.

Suponhamos uma caixa acústica com um único alto falante de 15". A mesma caixa acústica poderia ser adaptada uma corneta em frente ao alto falante (figura 2).

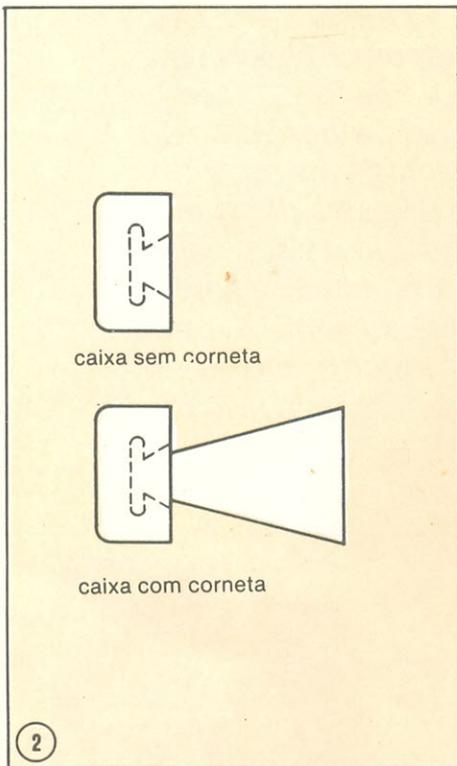
A simples colocação da corneta aumenta o rendimento do alto falante em aproximadamente 6 dB (quatro vezes mais potência acústica), mas apenas em uma faixa de frequência delimitada pelo tamanho da corneta. A boca



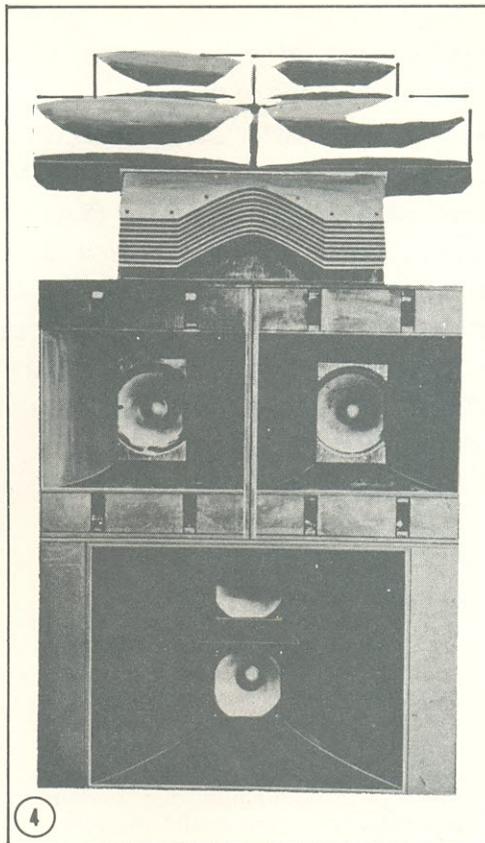maior da corneta, bem como o comprimento, dá a frequência mais baixa que a corneta intensifica, enquanto que a boca menor e sua distância do alto-falante dá a frequência mais alta. A comparação, em gráfico, vê-se na figura 3. Notar que uma só corneta reproduz apenas uma parte das frequências audíveis reproduzidas pelo alto-falante que a excita.



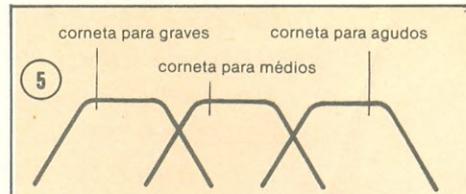Na figura 4 vemos diversos tipos de cornetas para as diferentes faixas de frequências. São todas da marca norte-americana JBL, cujo endereço é 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California, 91329, USA. Outra fábrica importante é a Altec (ex-Altec-Lansing)




O resultado, pois, do uso de várias cornetas é a reprodução de toda a faixa de frequências audíveis. Este resultado é, no entanto, aproximado, pois existe o problema, nas baixas frequências, do tamanho exagerado que tomaria a boca maior da corneta, para realmente chegar a reproduzir os graves profundos. Existem casos, no entanto, onde compensa chegar a essas dimensões (figura 6).

Normalmente, no entanto, não se usa bocas maiores que 1,52 m, como a da maior caixa corneta vista na introdução deste artigo — esta corneta dá um reforço de 6 dB após 100 Hz e abaixo disso, é "usável" desde 50 Hz. Para saber até onde uma corneta pode chegar aos graves, desde que seu comprimento seja adequado, devemos verificar o perímetro da boca maior, que deve se aproximar do comprimento de onda da frequência mais baixa a reproduzir.
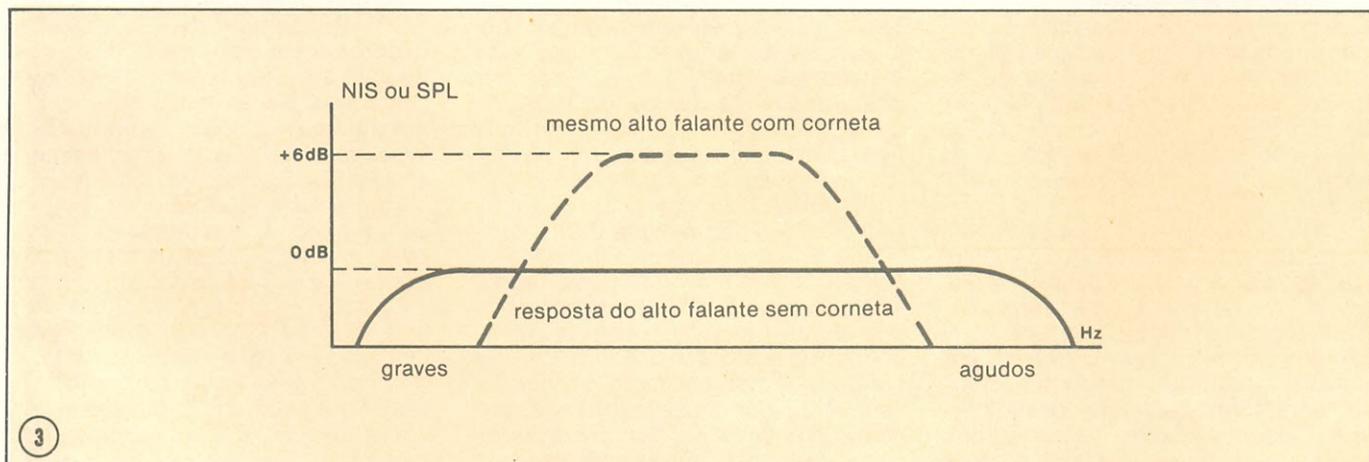
#### Crossovers e seus problemas

A figura 5 mostra duas regiões onde o som de uma corneta está sendo reproduzido também pela outra. Estas regiões, chamadas *crossovers*, são os pontos onde se deve dar a máxima atenção ao sistema.




#### Múltiplas cornetas

Como, para evitar distorção e por ser impraticável a construção de *drivers* que reproduzam toda a faixa de frequências e de cornetas (*horns*) que também possam intensificar toda a faixa audível em uma única peça, é costume utilizar-se uma corneta especial para cada faixa de frequências, com seu *driver*, também especial para cada faixa.

— 1515 South Manchester Ave, Anaheim, California, 92803. Escrevendo diretamente a essas fábricas você poderá obter desenhos, catálogos e demais informações a respeito de suas caixas e cornetas.

O resultado do uso de várias cornetas especializadas em conjunto, uma para cada faixa de frequências, colocado em gráfico semelhante ao da figura 4, seria o seguinte (figura 5).

Em primeiro lugar, as cornetas deveriam estar recebendo sinal elétrico vindo dos amplificadores, em fase. Isto pode parecer simples, mas tem sido motivo de debates e muitos artigos foram escritos a respeito no exterior. Como as frequências tem que ser separadas ou divididas antes de chegarem às cornetas, pois os *drivers* para as frequências mais altas não suportam as baixas frequências, sempre são utiliza-

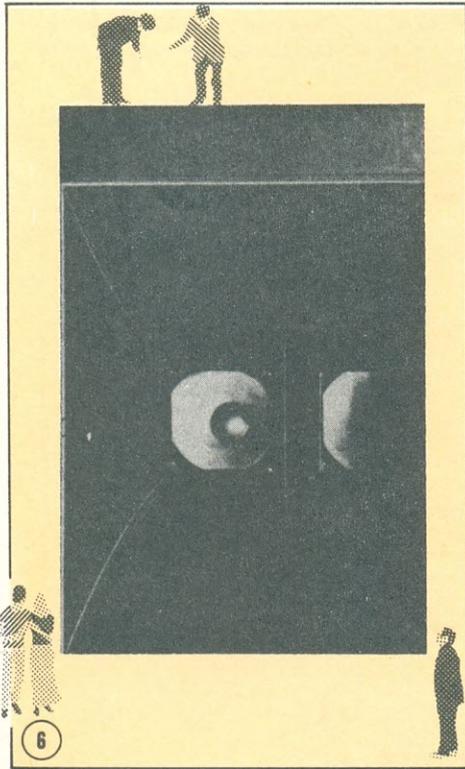

dos "filtros divisores de frequências". Nos sistemas mais simples esses filtros são os conhecidos divisores pas-

sivos — e se usa um só amplificador de potência antes dos filtros (figura 7).

Estes filtros não são tão bons quanto os do sistema "ativo", devido a que os alto falantes ou *drivers* das cornetas não oferecem uma carga constante aos mesmos, ficando a resposta a frequências prejudicada. Sua distorção é também maior.

O sistema de filtros ativos, eletrônicos, colocados antes dos amplificadores é muito superior em resultado e eficiência (figura 8). Sua distorção é mínima, a resposta a frequências muito mais perfeitamente controlável; evitam distorção por intermodulação nos amplificadores, cuja eficiência quase dobra (95 WRMS em sistema com filtros ativos dão resultados equivalentes a 175 WRMS em sistemas com filtros passivos, em matéria de distorção a mesmo nível acústico).

#### Fase

Seja com filtros ativos ou passivos, para que as cornetas (ou caixas comuns, ou alto falantes em uma mesma caixa, inclusive nos sistemas residenciais) possam estar trabalhando "em fase" nas frequências da região do *crossover*, este *crossover* deveria ter uma inclinação nas curvas de resposta dos filtros (mesmas que as da figura 5) igual a 6 dB/oitava. Isto não é possível

na maioria dos casos, pois a pequena atenuação dos graves obtida com um filtro deste tipo prejudicaria a (ou as) cornetas de alta frequência, que poderiam não resistir e ter as bobinas móveis de seus *drivers* queimadas ou quebradas.

Tornou-se comum o uso então de divisores ativos ou passivos de 12 dB/oitava. Estes, no entanto, produzem variações de fase na região do *crossover*, o que resulta na perda de uma estreita faixa de frequências nessa região (figura 9) quando os diafragmas e bobinas móveis das cornetas ou alto falantes estão "em fase", isto é, se uma tensão CC aplicada sobre eles os fizesse mover na mesma direção. Se invertermos a posição dos dois fios que ligam uma das cornetas ao amplificador, teremos um pico ao invés de um vale na resposta do sistema — *jamais conseguiremos, entretanto, resposta plana.*

Some-se ao problema da resposta a frequência não mais poder ser plana, o de a resposta a fase não o ser também e teremos como resultado, principalmente quando o *crossover* está entre 200 e 800 Hz, a falta daquele som *mellow*, redondo, nítido; a falta de impacto ao reproduzir-se acordes de um piano de cauda, a falta de clareza nos sopros de uma trompa ou trombone, a


## O Vento Eletrônico

*está na Bahia. Lá você encontra também um grande estoque de componentes e todos os demais Kit's Nova Eletrônica.*

**TV-Peças Ltda.**

**Rua Saldanha da Gama, 9 — Sé**

**Fone: 242-2033 — Salvador.**


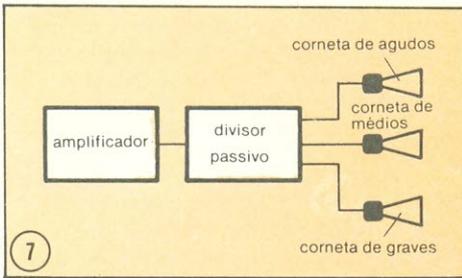


para cada lado da frequência central. A esse filtro liga-se um amplificador e mais uma corneta ou alto falante, e o resultado se vê na figura 10. Para maiores detalhes consulte a revista Radio Electronics (USA) may - 1976 - artigo de Leonard Feldman.

Com o sistema de 18 dB/oitava ou com este sistema de 12 dB/oitava corrigido, os resultados serão muito superiores aos dos sistemas comuns de 12

cará atraso na chegada do som ao ouvinte, vindo das unidades mais altas (figura 12).

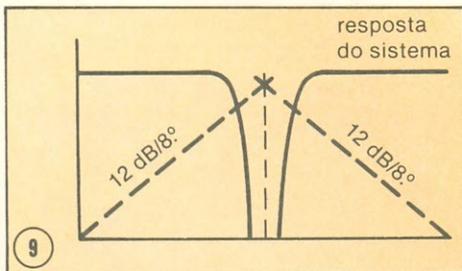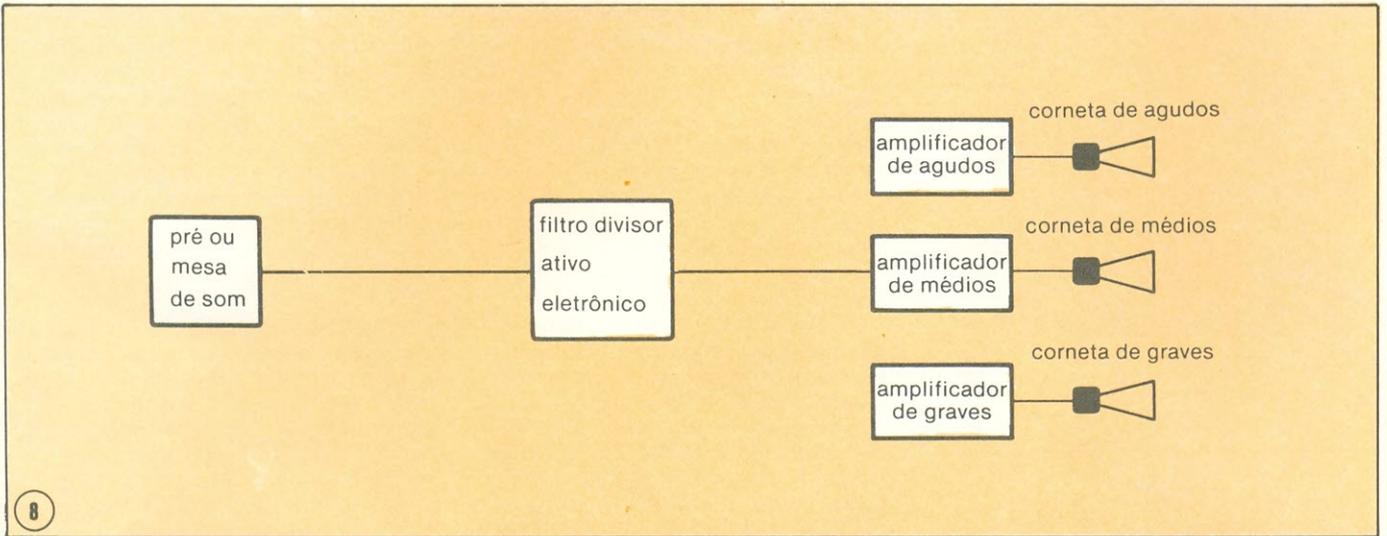Uma "lei" Para se obedecer, pois, por estes motivos de fase e pelos de facilidade de transporte, montagem e custo de confecção de caixas, é que "cada caixa acústica deve ser o menor possível em volume físico e o mais potente, acusticamente possível, dentro desse volume físico". Uma dife-



falta de nitidez no puxar de arcos de um violoncelo ou contrabaixo, a falta de posicionamento correto estereofônico, má resposta a transientes, enfim, um som possivelmente muito alto, mas nunca satisfatório.

Resolve-se isto na parte que diz respeito a resposta a frequências, apenas com o uso de divisores eletrônicos de 18 dB/oitava e não de 12 dB/oitava. Divisores passivos deste tipo não são recomendáveis e nunca funcionam bem (consultar Audio Handbook da National, onde há circuitos modernos para esta finalidade, de divisores ativos de 18 dB/oitava).

A melhor solução a meu ver é, no entanto, respeitar-se a perfeita resposta a frequências e a perfeita resposta a fase — também mantendo melhor resposta a transientes. Isto se consegue com o uso do sistema comum de filtros eletrônicos de 12 dB/oitava, aos quais se acrescenta um filtro passa faixas centralizado na mesma região do crossover, com queda de 6 dB/oitava

dB/oitava.

A propósito, a maioria das caixas acústicas residenciais de *hi-fi* (muito possivelmente aquela que você tem em casa!) padece do mesmo problema e pode ser corrigida da mesma maneira indicada anteriormente. Isto vale para todas as caixas acústicas *hi-fi* nacionais que conheço, e a maioria das estrangeiras!!!

Atenção deve ser dada para, em qualquer dos casos acima, manter as bobinas móveis das cornetas (*drivers*) e/ou alto falantes no mesmo plano vertical (figura 11).

Quando existir mais de um *crossover*, pelo menos o que se situa na região de 200 a 800 Hz deve ter estas questões levadas em consideração; os demais *crossovers*, em mais altas frequências (5 kHz acima) não requerem tanta atenção.

#### Dimensões X Fase

Um problema que não deve ser descuidado no projeto de um sistema de som é o desvio de fase causado pelo ângulo formado entre as cornetas, ou caixas, ou alto falantes reprodutores, de diferentes faixas de frequências, e o ouvinte. Quanto maiores as dimensões das caixas ou cornetas, quanto mais distantes entre si, mais longe deverá estar o ouvinte, pois, mesmo que as bobinas móveis estejam no mesmo plano vertical, o ângulo formado pela altura do sistema provo-

rente versão desta minha "lei" seria "as caixas acústicas devem fornecer o máximo possível de SPL por unidade de volume, para bons resultados em todos os sentidos"

#### ALTO FALANTES X alto falantes

##### CORNETAS X cornetas


Passo a comparar unidades estrangeiras com as nacionais. Espero obter resultados construtivos com esta comparação — se você exigir maior qualidade esta virá — o importante é, pois, conhecer a diferença para saber o que exigir.

Os principais motivos da impossibilidade de se conseguir equivalência real entre alto falantes nacionais e estrangeiros são:

1 — Inexistência, para os nacionais, de dados sobre SPL (NIS) a uma determinada distância, aplicada uma determinada potência elétrica sobre o alto falante (ver meu curso de áudio).

2 — Muito menor rendimento acústico (eficiência) dos alto falantes nacionais, devido a:

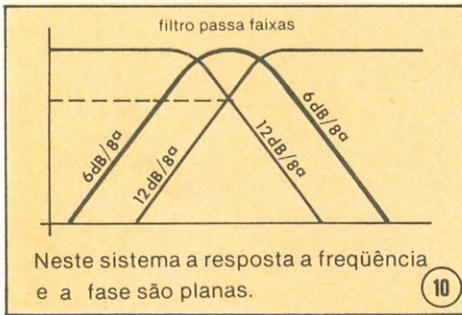- O fio das bobinas móveis não ser de seção retangular e, portanto, existir 24% menos fio dentro do campo magnético para *gaps* iguais.
- Fios de seção não retangular não são tão firmemente apoiados uns contra os outros e contra o suporte da bobina móvel, o que acarreta



maior fragilidade e menor dissipação de calor.

- c. Os sistemas magnéticos dos alto falantes nacionais desperdiçam campo magnético, pois: as peças de ferro são estampadas e não usinadas, como as dos alto falantes JBL, por exemplo. Experimente passar uma chave de fenda sobre o sistema magnético descoberto de um alto falante nacional — ele gruda sempre. Isto é desperdício de campo magnético que escapa do sistema e não se concentra na região da bobina móvel, onde deveria estar. Bons alto falantes, com sistema magnético em ferro fundido usinado, não atraem as chaves de fenda (experimente num JBL ou Gauss, por exemplo!).
- d. Os alto falantes com sistema mag-

nético usinado possuem grandes imãs de alnico V em seu interior, muito mais eficientes que os de ferrite usados na maioria dos alto falantes brasileiros.

- e. A carcaça do alto falante deve ser de alumínio fundido e usinado; as de chapa estampada, além de não serem rígidas, dissipam e desperdiçam campo magnético. Pouquíssimos alto falantes nacionais são feitos assim.
- f. A cola usada na bobina móvel dos alto falantes nacionais é de menor resistência ao calor (os Altec, por exemplo, usam uma cola "Kapton", da Du Pont, altamente resistente).
- g. O suporte da bobina móvel deve ser de alumínio anodizado de preto, em seu interior, para maior dissipação de calor (como nos alto falantes Gauss), quando se deseja alto falantes para o trabalho pesado aqui apresentado.
- h. As tolerâncias na usinagem e centralização do cone e bobina móvel deveriam ser muito precisas.
- i. Cada unidade fabricada deveria ser testada com respeito a padrão acústico em tolerâncias de  $\pm 2$  dB e, não apenas para "ver se funciona", como é costume fazer por aqui. Um alto falante não é uma lâmpada para por no corredor,

pô!!! Os testes devem ser cuidadosos e resultar na limitação do erro de fabricação a valores conhecidos e informados ao público.

- j. Distorções devidas à suspensão e ao cone deveriam ser medidas e especificadas ou pelo menos servir de padrão interno às fábricas ao determinarem a máxima potência aplicável.
- l. Aranhas (suportes do cone e bobina) podem ser duplas, como nos alto falantes Gauss, quando se deseja linearidade de movimento a altas potências (até 300 W por alto falante). Existe apenas um falante nacional com esta característica, mas despreza todas as anteriores. Por enquanto isto chega, não? Reitero meu pedido às fábricas de alto falantes nacionais, para que melhorem seus produtos e forneçam dados úteis sobre os mesmos! Afinal, a importação de alto falantes ter sido restringida a mínimos casos deveria subentender que há similares nacionais, não?


#### Calculando o sistema de som

A maioria dos sistemas de som para grandes ambientes, desde os utilizados por conjuntos musicais até os cinemas, etc., tem sido calculada "na base do chute" aqui no Brasil. Isto se dá por vários motivos. Quando são usados alto falantes nacionais, estes sim-

Os Catarinenses já não tem  
problemas para comprar Kits  
Nova Eletrônica e componentes

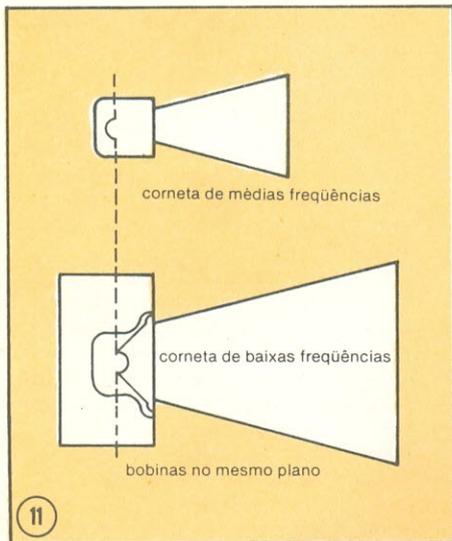**RADAR**

**Eletrônica Radar Ltda.**  
Rua General Liberato Bitencurt Nº 1.999  
Florianópolis  
tel.:44-3771



de dados sobre alto falantes ou cornetas a serem usados, você estar apto a prever com exatidão a que resultado chegar, antes de dispendir milhares de cruzeiros em equipamento. Quando não existirem dados sobre os alto falantes ou cornetas, poderá seguir a tabela de equivalência aproximada que fornecerei, para chegar a uma previsão razoável. Servirá também para fazer com que as fábricas de alto falantes nacionais passem a publicar os dados necessários sobre seus produtos (ver tabela 1).

O processo é o seguinte:

- 1 — Calcule todo o sistema de som como se fosse utilizar os alto falantes ou cornetas estrangeiros,

**NOTA PARA OS CONJUNTOS MUSICAIS:** Tenho sido procurado por inúmeros grupos musicais que normalmente vão ampliando seus sistemas de som de maneira desorganizada, caótica até. Minha recomendação: "COMECEM CERTO! — (ou RECOMECEM!)". O estudo (não a leitura apenas) deste artigo e sua colocação em prática será extremamente útil a vocês.

Existe uma maneira de calcular sistemas de sonorização, que apresentarei ao final do artigo, bastante precisa e completa, mas que, pelos cálculos que envolve, será considerada incompreensível por muitos leitores. É a maneira correta, no entanto, e que deve ser minuciosamente seguida para certeza nos resultados, principalmente quando se fizer necessário o uso de microfones e houver possibilidades de microfonia.

Neste momento, entretanto, apresentarei um sistema eminentemente prático (e não menos preciso) mas que não leva a microfonia em consideração. É o ideal para sistemas onde não existam microfones (reprodução de discos, fitas, cinemas, instrumentos musicais eletrificados ou eletrônicos, etc.) e "serve" para os que tenham microfones, desde que as providências costumeiras contra microfonia sejam postas em prática. Não é recomendável para os casos em que o microfone ou os microfones estiverem *distantes* das fontes sonoras. Este é o caso de teatros para música clássica ou lírica e conferências. Deve-se então, obrigatoriamente, usar o sistema mais complexo, no final do artigo.

#### Sistema prático - Régua de SPL!

A figura 13 traz impressa duas escalas. Essas escalas, recortadas e coladas conforme a figura instrui, em cartão ou cartolina, permitirão a você montar uma régua para cálculos de SPL (*sound pressure level* ou nível de pressão - intensidade - sonora), ferramenta utilíssima nos projetos de sistemas de som.

**Nota:** Forneço as medidas em *pés* porque é assim que são apresentadas nos dados dos alto falantes americanos, que me servem de padrão neste artigo.

Montada a régua, calcule o sistema da seguinte maneira.

Estabeleça o nível de SPL que de-seja conseguir a uma distância determinada do local onde estarão as cornetas ou caixas de alto falantes. Isto poderá ser feito com o auxílio da tabela fornecida na Nova Eletrônica n.º 5, no Curso de Áudio, que dá os níveis de SPL relativos a diversos tipos de fontes sonoras. Anote e guarde o valor em SPL desejado.

Este nível é estabelecido exclusivamente com base em seu objetivo particular e depende apenas de que

plesmente não tem dados técnicos que os acompanhem de fábrica, para que se possa chegar a calcular alguma coisa.

Quando são usados alto falantes estrangeiros, os técnicos instaladores (quando não são os próprios músicos!) não possuem *know-how* a respeito. Pois bem. Passo a fornecer *todos os dados técnicos necessários* para que se faça os cálculos da maneira correta. Isto servirá para, quando na existência

cujos dados fornecerei e que seriam os ideais para seu caso.

- 2 — Se não puder obter esses mesmos alto falantes ou cornetas, use a tabela de equivalência aproximada para poder utilizar alto falantes brasileiros.
- 3 — Quando, "algum dia", as fábricas nacionais fornecerem os dados necessários, calcule diretamente sobre esses dados, para alto falantes nacionais.

TABELA 1

Modelo do alto falante ou corneta estrangeiros.	SPL em dB a 0,001 W, 30 pés.	Padrão de distribuição sonora VERT X HOR	Máxima potência RMS contínua em WATTS	CROSSOVER recomendado	Adaptador para corneta ao driver	Alto falante (s) nacional (is) "equivalente (s)"
Para graves HORN mod 4550 com 2 alto falantes de 15" mod 2220, todos JBL. Reproduzem 100 Hz acima, usável desde 50 Hz. A corneta tem 1,52 m de boca X 91 X 83 cm.	57	90° X 120°	100	800 Hz (usar daqui para os mais graves)	—	Fazer duas cornetas com 4 alto falantes nacionais pesados de 15" cada, para instrumentos musicais, com 1,52 m de boca, cada corneta.
Para médios graves. HORN mod 4560 com 1 alto falante mod 2220, de 15" JBL, ambos. A corneta tem 76 cm de boca X 91 X 83 cm. Reproduz de 200 Hz acima, usável desde 60 Hz.	57	90° X 120°	50	800 Hz (usar de 800 Hz para baixo)	—	Fazer uma corneta com 4 alto falantes nacionais de 12", em pé, para instrumentos musicais ou vozes, com boca de 76 cm.
Para médios graves — HORN mod A-7 da ALTEC, com alto falante de 15" mod 421-8H série II, para instrumentos musicais. Usável desde 60 Hz, reproduz de 200 Hz acima.	aprox 54	90° X 120°	50	800 Hz (usar de 800 Hz para baixo)	—	Existe cópia nacional, mas com 1 só alto falante e não chega ao nível necessário: use duas pelo menos, ou faça uma diferente como indicada no quadro acima.
Para médios, curta distância, para público próximo ao palco, ou para monitor de palco. HORN-LENS (lente acústica) mod 2395 com 1 driver mod 2440, ou o novo 2441.	59	45° X 140°	30	500 Hz (usar de 500 Hz a 7 kHz; no máximo 12 kHz)	—	Nada existe que se assemelhe, no Brasil. Com muito boa vontade seria possível confeccionar 1 caixa curva, com 2 fileiras de 8 alto falantes de 8", os mais pesados nacionais, <i>full-range</i> , para, pelo menos se aproximar do padrão de distribuição, mas não se conseguirá atingir o mesmo SPL.
Idem	—	—	—	—	—	Algumas fábricas de alto falantes nacionais começam a experimentar <i>drivers</i> de cornetas. Não existe ainda, no entanto, diversificação no tipo de corneta (HORN) utilizado e, muito menos, "lentes acústicas". Sugiro fortemente o estudo por essas fábricas, da lente acústica para quando for necessário grande ângulo de distribuição sonora.
Para sons médios, atingindo público à distância de média a longa — "Radial High Frequency" HORN mod 2350 com 1 driver 2440 ou 2441, ambos JBL.		40° X 90°	30	500 Hz (usar de 500 Hz a 7 kHz; no máximo 12 kHz)	2328	Há uma empresa nacional confeccionando cornetas sob encomenda. Estas seriam as únicas que possivelmente chegariam perto. A mesma fábrica confecciona a atualmente mais eficiente pequena corneta de HI FI nacional, com 102 dB SPL (mas não informa a que distância). Seriam necessárias mais de 30 destas pequenas cornetas para nos aproximarmos da norte-americana. Outra possibilidade seria o uso de 4 caixas de 8 alto falantes de 8" ou 4 caixas com 4 de 12" que, pelo menos, chegariam perto do SPL daquela, mas não com a distribuição sonora ou fase adequadas que já teriam ângulo aberto demais.
Para sons médios, atingindo público à distância de média a longa — "Radial High Frequency" HORN mod 2355 com 1 driver 2440 ou 2441 (JBL).	65	40° X 60°	30	500 Hz (usar de 500 Hz a 7 kHz; no máximo 12 kHz)	2328	Nada existe no Brasil, por maior quantidade de alto falantes que se use, que permita conseguir estes parâmetros, sequer aproximadamente (note que aqui a eficiência é já o dobro da anterior!). Que as fábricas dêem mais atenção a este tipo de <i>drivers</i> e de cornetas.
Para sons médios, atingindo público à distância longa — High Frequency HORN mod 2356 com 1 driver 2482.	70	20° X 40°	60	300 Hz (usar de 300 Hz até 6 kHz)	—	Faça os cálculos usando a régua! (sem comentários).
<b>Nota:</b> As cornetas acima podem admitir 2 drivers, com adaptadores, o que dobra a potência admissível.					—	
1 unidade 075 Ultra High Frequency tweeter (ring radiator) 2405	aprox 56	ângulo estreito	10-	3500 Hz (usar de 3500 Hz a 21 kHz, de preferência acima de 7 kHz para evitar danos)	—	Não há o que fazer — não se consegue com alto falantes nacionais no ângulo coberto. A reprodução destas frequências, sem levar o ângulo de distribuição coberto poderia ser feita com, pelo menos, 16 <i>tweeters</i> nacionais tipo pequena corneta, ou uma bateria de 32 tweeters de cone.

2405 Ultra High Frequency <i>tweeter</i>	56	90° X 30° — 16 kHz 65° X 25° — 20 kHz (ângulos abertos)	10	6500 Hz (usar de 7000 Hz a 21 kHz)	—	Idem acima, só que agora consegue-se o largo ângulo usando-se várias unidades, mas não a fase exata, nem a resposta a transientes.
Para sons médios, distância média (equipamento mais barato que os anteriores) 1 driver 808-8A, ou o novo "8B", com 1 HORN 511 (ALTEC). Esta é uma das cornetas mais usadas no mundo.	aprox 59	40° X 90°	15	500 Hz	—	Não será demais usar 16 pequenas cornetas nacionais já mencionadas anteriormente. Note que não há correspondência exata se fizer cálculos com os números dados anteriormente, mas é assim mesmo, devido a problemas de acoplamento e fase.
Para médios e agudos a níveis mais baixos, a melhor "extended range" existente, ou para altas frequências, como complemento das 2440 usar 2420 JBL ( <i>driver</i> ) com 2350 HORN (pode ser usada em vez dos <i>ultratweeters</i> ). Existe também o excelente e não menos qualificado <i>driver</i> "Pioneer", TAD PD801".	62	40° X 90°	15	500 Hz (use de 500 Hz ou, melhor ainda, de 800 Hz, até 20 kHz. É excelente até 14 kHz)	—	16 e 32 pequenas cornetas nacionais já mencionadas. Podem ser usadas também baterias de alto falantes de 8" ou mesmo 5". A quantidade é "a que couber", pois estes não chegarão ao SPL desejado se não forem usados uns 16 alto falantes pelo menos.

TABELA 2											
DECIBÉIS (10 log.potência)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RELAÇÃO DE POTÊNCIA	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
LOG <sup>10</sup>	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0

Imagine bem os resultados aos quais deseja chegar. É uma questão particular de cada projetista e depende de cada necessidade.

**DISQUE  
QUE ELA  
ATENDE!**

**FILCRES  
COM NOVO  
TELEFONE**

**223-7388  
(TRONCO)**

**ATENÇÃO**

Na tabela 1 deste artigo, estão os dados sobre diversos alto falantes e cornetas estrangeiros que servirão de base para o projeto, como padrão conhecido, bem como as sugestões para "equivalentes" nacionais.

Escolha "a olho" o falante ou corneta que julgar suficiente para chegar ao SPL desejado em sua faixa de frequências (repita depois todo o processo para as demais faixas de frequências).

Passe os dados conhecidos de SPL X potência desse alto falante para a régua e siga as instruções seguintes (também impressas abreviadas na régua):

- 1 — Coloque a distância conhecida (geralmente 30 pés) impressa na escala móvel, coincidindo com a potência conhecida (geralmente 0,001 watts).
- 2 — Coloque o *clip* sobre o SPL conhecido, dado a essa potência, para esse alto falante (ou corneta) encontrável na tabela 1.
- 3 — Mova a escala móvel até o SPL máximo desejado coincidir com o *clip* (aquele SPL que você calculou ser o ideal).
- 4 — Leia a potência requerida para que distância onde deseja o SPL máximo seja atingido o SPL desejado.

Se essa potência for maior que a máxima potência *contínua* aplicável

ao alto falante, repita os cálculos até o item 2.

Sem mover o *clip*, então, coloque a distância desejada na régua móvel, coincidindo com a potência máxima contínua admitida pelo alto falante ou corneta que deseja usar.

Leia o SPL que obterá onde o *clip* coincide com a escala móvel de SPL.

Para cada 3 dB de SPL a mais que necessitar para chegar ao nível desejado, deverá usar mais um alto falante ou corneta igual ao 1.º, recebendo também potência extra igual a aplicada no 1.º (resumindo: dobre os alto falantes e a potência).

Para verdadeiramente bons resultados em sistemas de som, deve-se considerar uma margem de 10 dB extra além do SPL obtido com a potência máxima contínua aplicável ao alto falante. Isto permitirá que os alto falantes trabalhem em sua região de distorção menor e durem mais, pois sempre existem "picos" de potência, em música, que não são detectados pelos indicadores (VU), luzes, etc. ou medidores de SPL, e os dados apresentados na tabela do curso de áudio *não* levam estes picos em consideração, pois, em geral, foram obtidos com medidores de SPL que não os detectam.


Notar que + 10 dB equivalem a 10 vezes a potência. Estou anexando, na tabela 2, a equivalência entre decibéis a mais e potência a mais. Por exemplo, + 3 dB = 2 X a potência; + 1 dB = 1,25 X a potência, etc. Esta tabela talvez lhe seja útil, mas não é obrigatória para os cálculos citados (cont. prox. n.º). ↗

# NOVA ELETRONICA


1. Faça coincidir a distância e a potência conhecidas do altofalante.
  2. Coloque o "clip" no SPL conhecido e ajuste o "clip" no SPL desejado.
  3. Mova a régua interna para que o SPL desejado coincida com o clip.
  4. Leia a potência requerida a distância desejada.
- OU
3. Sem mover o "clip", coloque a distância desejada e a potência desejada.
  4. Leia o SPL resultante no "clip".



- ESCALA MÓVEL**

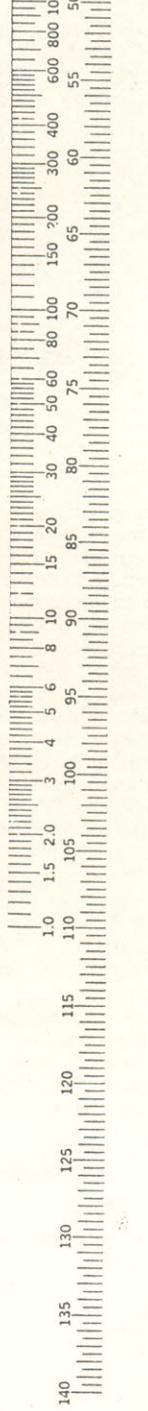

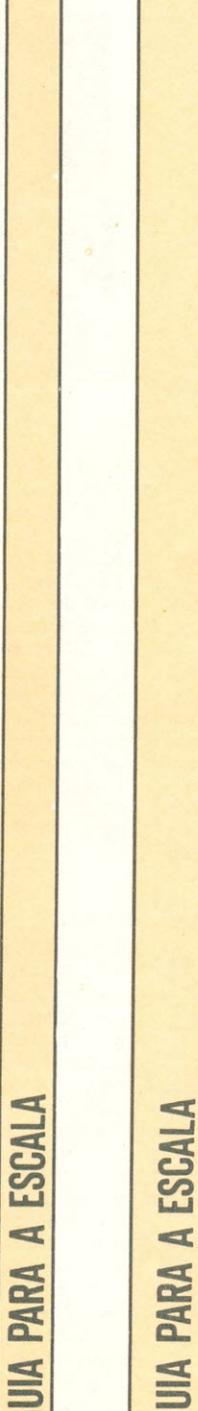4. GUIA PARA A ESCALA
5. GUIA PARA A ESCALA



CORTAR

CORTAR

1. Faça coincidir a distância e a potência conhecidas do altofalante.
  2. Coloque o "clip" no SPL conhecido e ajuste o "clip" no SPL desejado.
  3. Mova a régua interna para que o SPL desejado coincida com o clip.
  4. Leia a potência requerida a distância desejada.
- OU
3. Sem mover o "clip", coloque a distância desejada e a potência desejada.
  4. Leia o SPL resultante no "clip".

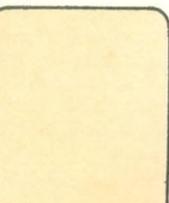


FIGURA 13

# Saiba como construir um rádio AM com 2 transistores (um FET e um bipolar) com um mínimo de trabalho.

*Este receptor cobre a faixa das ondas médias, e usa apenas dois transistores, incluindo um transistor a efeito de campo. O uso do FET no circuito diminui o nível de ruído e o consumo. O circuito tem ainda a vantagem de possuir apenas dois indutores de fácil construção, o que permite um ajuste de funcionamento não crítico (geralmente o maior problema dos circuitos receptores).*

O capacitor C1 é variável de L2 é um ele de realimentação regenerativo que reinjeta uma parte do sinal amplificado na entrada. Essa bobina é responsável pela oscilação do circuito. Como não há um oscilador local no circuito, o batimento de frequência se dará com a mesma frequência da transmissora.

Com o FET atuando como elemento não linear e com o batimento do sinal + realimentação; na saída dreno

Podendo ser construído numa placa de circuito impresso de dimensões reduzidíssimas, o receptor AM a FET apresenta um fascínio: a simplicidade. Basta correr os olhos pelo esquema (Figura 1) para perceber isso. Como o detetor é regenerativo, nenhum alinhamento é necessário, e apenas um simples ajuste para otimizar a performance deve ser feito após a conclusão da montagem para que o rádio esteja pronto para uso.

O Receptor cobre toda a faixa de ondas médias e tem uma saída para fone de ouvido a cristal de alta impedância (100 kohm) ou para amplificador.

## O Circuito

Q1 é um transistor a efeito de campo, e esse tipo de componente é bem diferente dos tradicionais transistores bipolares. Um transistor bipolar tem uma grande resistência entre o coletor e emissor que pode ser alterada com a aplicação de algum sinal na base. Um FET, porém, tem uma impedância relativamente baixa entre dreno e fonte que só é alterada com a aplicação de um sinal reverso no terminal porta (gate).

No circuito, Q1 funciona como uma parte do divisor de tensão que oferece polarização de base para o transistor Q2, bipolar e NPN. A polarização do FET se deve à ação de R2 e C2; qualquer corrente que flua por R2 polarizará a porta reversamente em relação à fonte.

A bobina L1, que envolve uma barra de ferrite, atua como uma antena, e o sinal recebido é aplicado à porta de Q1.


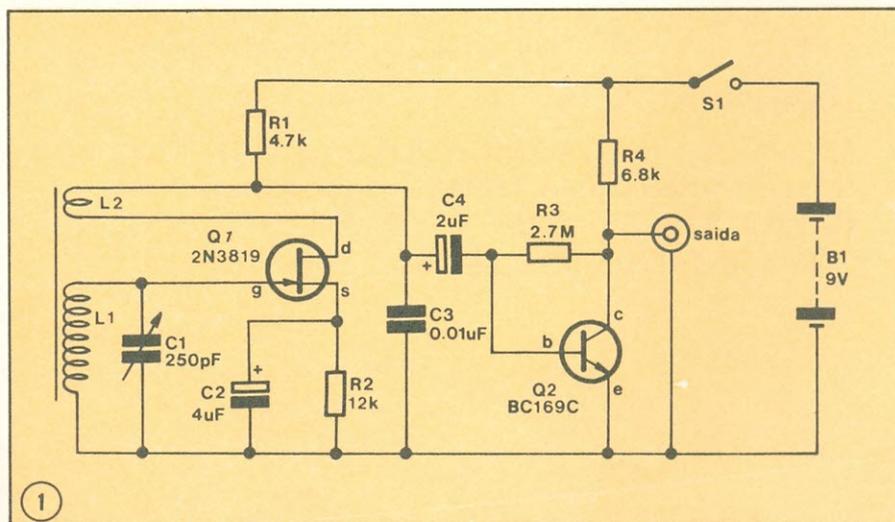


Diagrama completo do receptor AM a FET

## Detalhe de construção das bobinas.

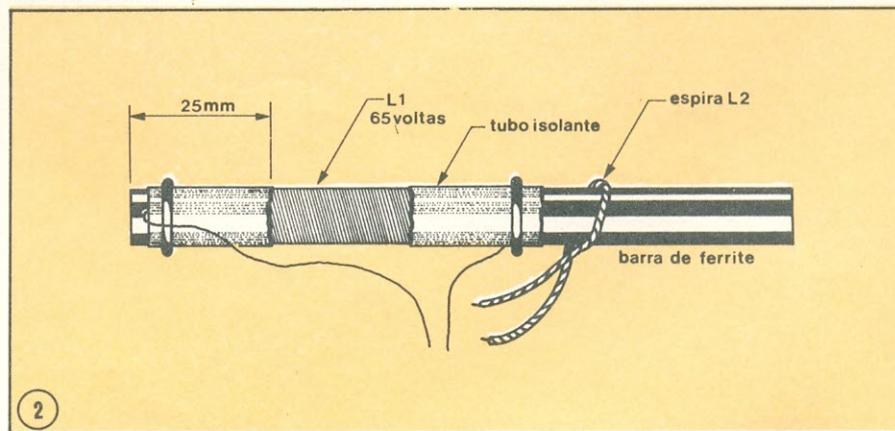

teremos um sinal de rádio frequência com a envoltória. O capacitor C3 trata de desacoplar o sinal de r.f.

O transistor Q2 forma um estágio amplificador de áudio de alto ganho, com um resistor de coletor relativamente alto (6,4 kOhm): valor próprio para o casamento com o fone de ouvido. Caso se deseje acoplar a saída de Q2 a outro estágio amplificador, o valor R4 pode ser aumentado. Mas, na configuração da figura 1, a única saída plausível é para um fone de ouvido, qualquer outra consumiria mais potência do que o circuito pode fornecer.



A antena de ferrite é caseira. É uma barra cilíndrica de 102 mm x 6 mm. A figura 2 mostra, com detalhes, a constituição das bobinas na barra de ferrite. Note que a bobina L2 é formada apenas por uma volta (um *loop*) de fio em torno da barra de ferrite. A bobina L1 consiste de 65 voltas de fio 32 s.w.g. esmaltado. Esse enrolamento é preso por dois tubos isoladores para garantia de fixação.

O circuito pode ser acomodado numa caixa de fibra de vidro ou outro material isolante, já que uma caixa metálica (de alumínio, por exemplo) serviria de blindagem para a antena, ou seja, ela não receberia sinal algum.

Observe na figura 3 uma sugestão para a distribuição de componentes numa placa de circuito impresso. Note que não há controle de volume, pois a saída é para fone de ouvido.

A foto do protótipo montado no laboratório da Nova Eletrônica se encontra na figura 4.

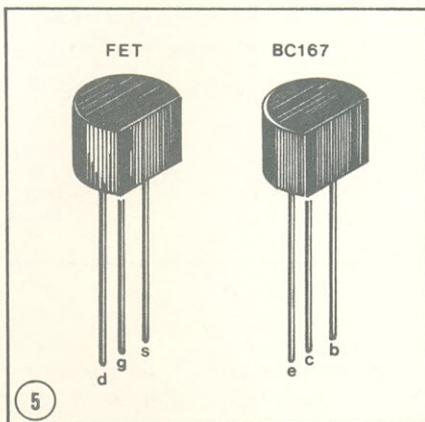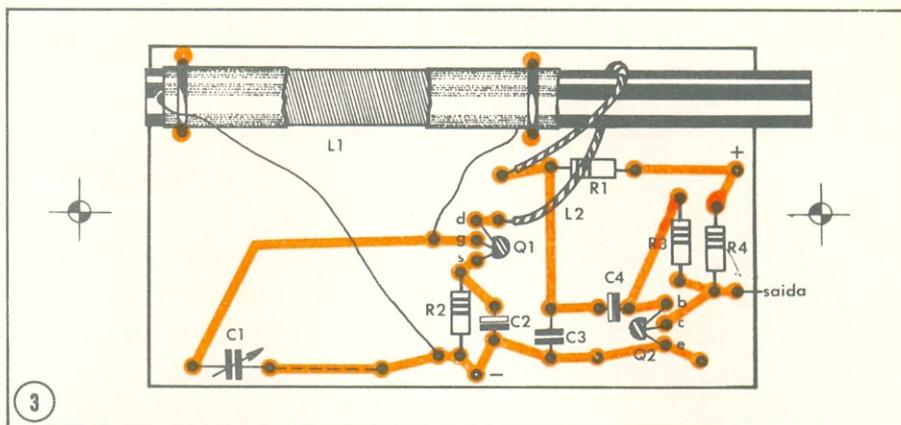
A disposição de transistores pode ser observada na figura 5.


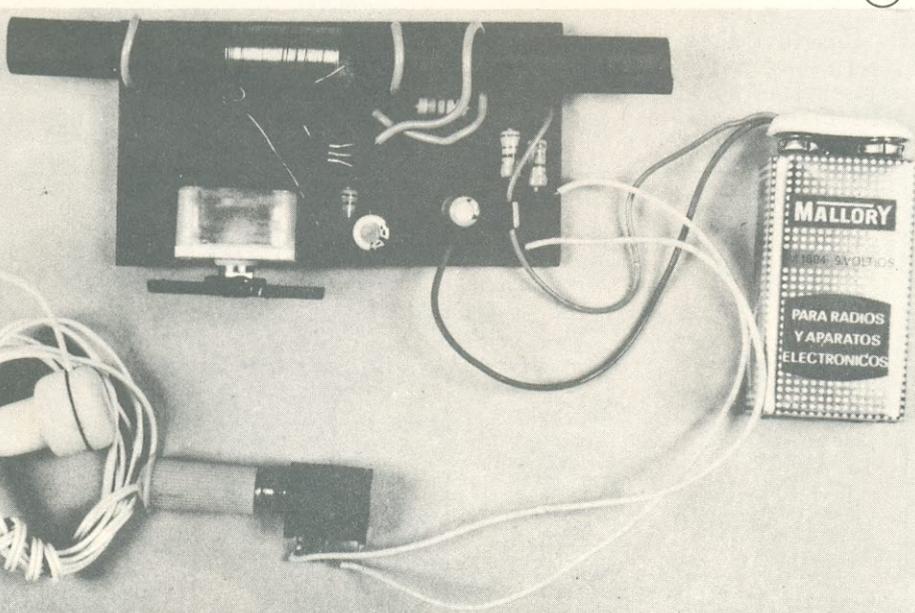
### Ajustes

Uma vez completada a fase de construção do circuito, a única coisa a fazer é ajustar a bobina de reação (L2) para o melhor ponto de trabalho. Com o fone de ouvido conectado à saída e o receptor ligado, o procedimento de ajuste é o seguinte: com uma das mãos vá variando o valor de C1 e sintonizando várias estações e com a outra mão vá alterando a posição da espira que compõe a bobina L2 na barra de ferrite. Haverá um ponto em que a intensidade do som e a separação das estações atingem um nível ótimo de trabalho. O ideal seria fixar L2 nessa posição e fechar o aparelho.

Se a intensidade de som for muito baixa, deve-se inverter a posição da bobina L2 (já que uma defasagem de 180° faz com que L2 atue como um elo de realimentação negativa).



### Relação de Componentes

#### Resistores

R1 - 4,7 kOhm  
R2 - 12 kOhm  
R3 - 2,7 MOhm  
R4 - 6,8 kOhm  
Todos de 1/4 w e 10%

#### Capacitores

C1 - 250 pF variável  
C2 - 4,7 uF/16 V  
C3 - 0,01 uF  
C4 - 2,2 uF/16 V

#### Transistores

Q1 - 2N 3819 (FET canal N)  
Q2 - BC 167C

#### Diversos

S1 - chave liga-desliga monopolar  
B1 - bateria de 9 V

Detalhes de construção das bobinas - Barra cilíndrica de ferrite de 103 mm de altura e 1/4 de polegada de diâmetro. 32 a. w. g. esmaltado para a confecção de L1.

# Indicador Acústico de Falta de Tensão de Rede.

Luca Bulio

*Em certas ocasiões a falta de tensão de rede tem conseqüências até desastrosas, como num hospital onde os instrumentos de cura são cada vez mais eletrônicos. Nessas situações seria extremamente útil um indicador acústico que dispare sempre quando houver falta de tensão de rede.*

*Em casa o indicador também pode ser útil, pois nem sempre se toma conhecimento imediato da interrupção do fornecimento da rede.*

*Neste artigo mostramos um circuito extremamente simples de um indicador acústico para esses fins e que pode aproveitar o transformador de filamento de algum aparelho a válvulas encostado.*

caso de interrupções brevíssimas no fornecimento da rede, o alarme não dispare. Caso o capacitor C1 seja retirado do circuito, qualquer falha instantânea será acusada pelo alarme.

Durante o funcionamento normal, isto é, quando a tensão da rede tem seu valor Nominal, o circuito absorve 1 mA, ou menos. Essa corrente é usada para a recarga da bateria. Se, no entanto, a tensão da rede vier a faltar, o consumo sobe para 15 mA, corrente drenada pelo multivibrador astável.

A parte da lâmpada é opcional e foi colocada no circuito como um controle de estado da bateria. Caso o leitor queira usar um LED, basta substituir a lâmpada por um ramo composto de um resistor de 33 Ohms e de um LED FLV 110.

## Detalhes de Construção

O protótipo do indicador acústico de falta de tensão pode ser visto na foto da figura 2, protótipo este que foi montado e testado no laboratório da Nova Eletrônica.

A placa de circuito impresso vista pelo lado cobreado e pelo lado dos componentes está na figura 3.

O transformador T1 pode vir montado numa pequena caixa de plástico, como as usadas para fitas de máquina de escrever ou para fitas cinematográficas.

Na parte frontal da caixa que conterá o circuito, é conveniente colocar o comutador de ascensão S1; na parte de trás pode ser fixado o alto-falante. A chapa onde estiver fixado o alto-falante deve ser perfurada (uns dez furos de 2 mm de diâmetro) para facilitar a transmissão de ondas sonoras pelo ar.

A lâmpada ou o led também podem ser instalados no painel frontal, fixados com qualquer material adesivo

A figura 1 mostra o esquema elétrico do dispositivo, nele se nota a presença da bateria B1, que é constantemente carregada pelo transformador via D1 e R1. O transformador T1 tem seu primário ligado à tensão alternada da rede e fornece no secundário uma tensão de 6,3 volts. Qualquer transformador adaptado a um aparelho a válvulas pode ser usado no indicador, já que a intensidade de corrente drenada pelo circuito é baixíssima.


A tensão presente no secundário é retificada pelo diodo D1 e transmitida por R1 à bateria, recarregando-a continuamente para que esteja sempre em perfeitas condições de funcionamento.

Tal bateria pode ser constituída de duas células de níquel-cádmio de 1,25 volts. É possível usar qualquer bateria com um máximo de tensão de 4,5 volts; acima deste valor os resistores devem ser recalculados. Para uma bateria de carbono e zinco ou manganês, por exemplo, o valor de R1 deve ser de 47000 Ohms.

O gerador do sinal de alarme consiste de um multivibrador astável acionado por um retificador controlado de silício (SCR). A porta (gate) do SCR é polarizada, normalmente, com uma tensão bem abai-

xo da necessária para fazer com que o SCR conduza, graças aos valores bem altos de R3 e R4. A tensão mantida pelo capacitor C1 (por volta de 1 volt) só existe se houver tensão de rede. Na ausência dessa tensão o capacitor se descarrega e a bateria, que passa a agir sozinha, dispara o SCR.

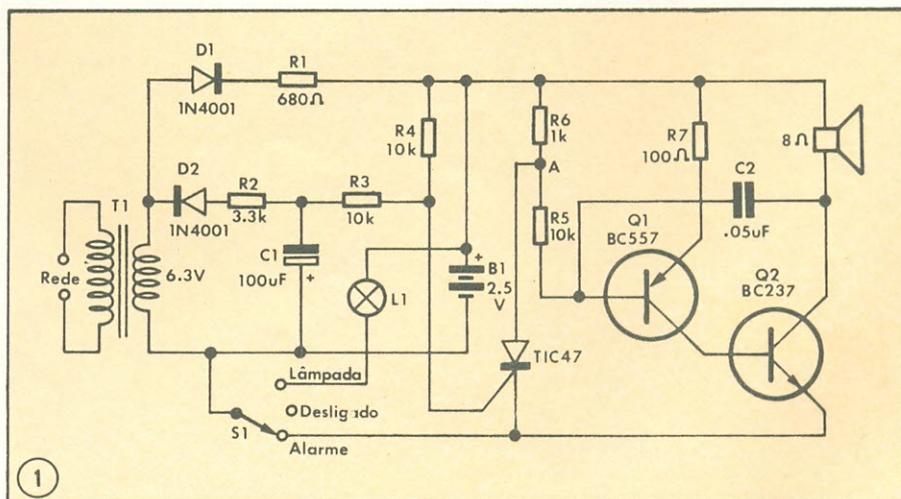Uma vez disparado o SCR, o ponto A cai ao nível de terra e o multivibrador astável estará acionado. A malha C1 e R3 é uma malha de atraso, para que, no



num orifício de dimensão compatível com a dos componentes.


O capacitor eletrolítico C1, que determina a constante de tempo de retardo, não pode, de forma alguma, ter polarização reversa no circuito. O polo positivo vai conectado ao polo negativo da bateria e o polo negativo do capacitor vai ligado à junção de R2 com R3.

O valor do capacitor C2, que está fixado no circuito em 0,05  $\mu\text{F}$ , pode ser mudado a critério do montador. De acordo com C2 o sinal de saída terá maior ou menor frequência.
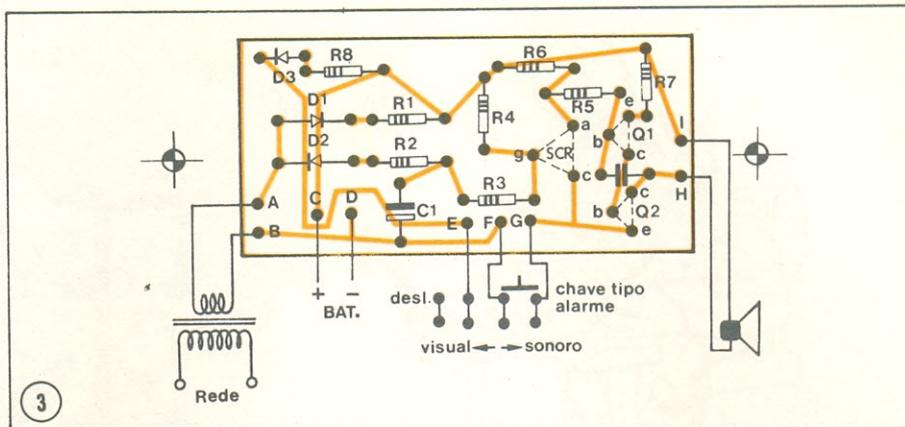
### Verificação e Uso do circuito

Uma vez completada e conferida a montagem, basta conectar o primário do transformador à rede com a chave S1 na posição central (desligada).

Antes de qualquer operação, confira a carga da bateria colocando a chave na posição Lâmpada; caso ela não acenda, algo aconteceu com a bateria e a primeira providência a tomar é retirar a bateria da caixa e testá-la com um multímetro. Se tudo estiver normal com a bateria, a chave S1 pode ser colocada na posição de Alarme. Caso o primário do transformador estiver alimentado pela rede, nenhum som deve ser ouvido do alto-falante. Para fins de teste, corte propositalmente a alimentação do primário e verifique se o multivibrador astável está oscilando. Caso o alarme não dispare, há algo de errado com o circuito.




3

Neste momento, é necessário citar um particular. Como sabemos, um retificador controlado de silício não permite a passagem de corrente pelos terminais anodo e catodo enquanto um pulso não for aplicado entre porta (gate) e catodo. Porém, uma vez comutado, só há duas maneiras de cortá-lo novamente. Uma é cortando a fonte de polarização de anodo e a outra é invertendo a polaridade dessa fonte.

Em conseqüência, uma vez acionado o alarme, a única maneira de interrompê-lo é comutando a chave de ascensão para a posição de Desligado (o que equivale a interromper a fonte de tensão). Essa característica é interessante para garantir o percebimento de alguma pessoa da ausência do fornecimento de energia elétrica.
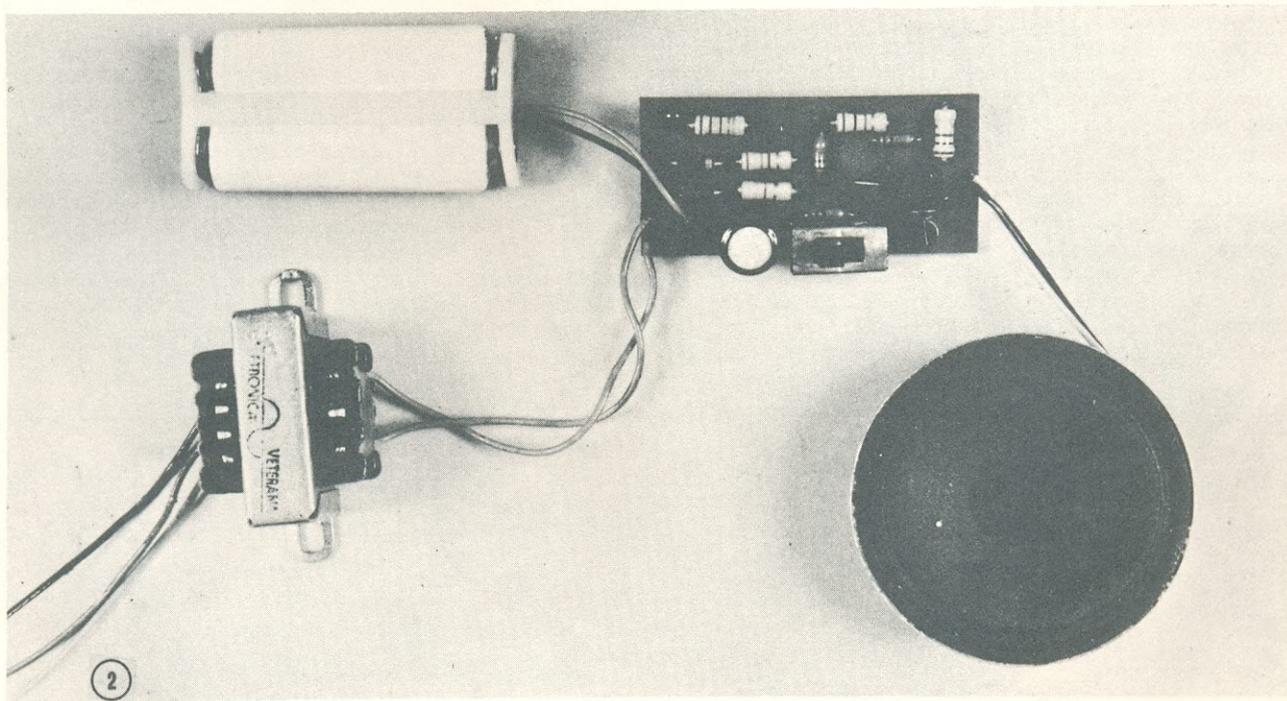
### Relação de Componentes

- B1 — Duas baterias de níquel-cádmio de 1,25 volts
- C1 — Capacitor eletrolítico de 100  $\mu\text{F}/10\text{ V}$
- C2 — Capacitor cerâmico a disco de 0,05  $\mu\text{F}$
- D1/2 — diodos tipo IN4001
- I1 — Lâmpada miniatura de 2,5 a 3,0 volts
- Q1 — Transistor tipo BC557
- Q2 — Transistor tipo BC237
- R1 — 680 Ohm - 0,25 w
- R2 — 3,3 kOhm - 0,25 w
- R3 — 10 kOhm - 0,25 w
- R4 — 10 kOhm - 0,25 w
- R5 — 10 kOhm - 0,25 w
- R6 — 1 kOhm - 0,25 w
- R7 — 100 Ohm - 0,25 w
- SCR — TIC 47
- Altifalante - miniatura de 8 Ohm
- S1 — comutador de três posições



2



# do PRANCHETA PROJETISTA

## Porta externa dobra velocidade do contador

Jeffrey Mattox  
USAF, Bedford, Mass.

O ritmo de operação de um contador bidirecional convencional, síncrono, binário ou decádico, pode ser dobrado, sem que a frequência de clock seja alterada. Uma única porta adicional faz o serviço, tanto para a contagem progressiva como para a regressiva.


A possibilidade de se dobrar o ritmo de contagem é muito útil em certas aplicações onde o contador deve avançar com velocidade dobrada, como, por exemplo, quando se quer acelerar os dígitos, para atingir um determinado ponto. Nada impede, também, que a porta externa seja utilizada para reduzir o ritmo pela metade, dependendo do nível lógico do sinal de controle. Tanto o contador decádico (74192, por exemplo), como o binário (74193, por exemplo) possuem duas linhas de clock: uma para cada modalidade de contagem, progressiva ou regressiva; a entrada de clock que não é utilizada fica geralmente presa à linha de alimentação. Nos dois tipos de contador, existe um flip-flop para cada bit de saída.

Detectando o bit menos significativo de saída do contador e baixando o nível da entrada de clock alternado no momento apropriado, pode-se manter esse bit estático, enquanto o flip-flop do

segundo contador recebe todos os pulsos primários de clock. Além disso, o estado do bit menos significativo trava as entradas de clock alternado dos outros flip-flops. No contador progressivo, o bit menos significativo deve ter nível "1" e no regressivo, nível "0"

O circuito (a) mostra um contador binário tipo 74193 ligado na modalidade progressiva. Sua entrada de clock alternado, neste caso a entrada de contagem regressiva (CD), é controlada por uma porta NE; assim que a entrada DOBRO vai para "1", aquela entrada é levada para "0", logo que o bit menos significativo vá para "1" também. Esse bit permanece nesse estado enquanto a entrada DOBRO permanecer em "1". Tudo se passa, então, como se a frequência de contagem tivesse dobrado.

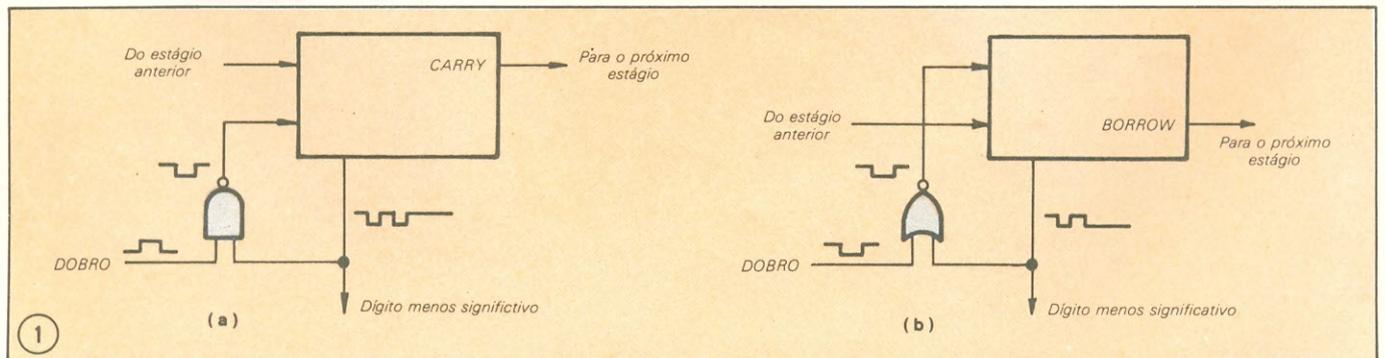O circuito (b) exemplifica o caso da modalidade regressiva, que é semelhante ao anterior, mas utiliza uma porta NOR e um sinal DOBRO invertido. As saídas de transporte do contador (CARRY e BORROW) operam normalmente, a fim de permitir que a contagem seja transmitida ao estágio seguinte.




# Trio de CIs converte o código 7 segmentos para decimal

James Southway  
McDonnell Douglas Astronautics Co.

Um dispositivo que converte o código 7 segmentos de um display para o código decimal pode ser implementado com três circuitos integrados com sua saída podendo ser adaptada a qualquer tipo de indicador a válvula de cátodo quente.

O pequeno número de CIs é possível graças à combinação da lógica da decodificação binária-decimal com algumas portas externas e a ligação direta das saídas do decodificador ao display. Em

outras palavras, o pino 1 do decodificador fornece o sinal diretamente para o pino 2 do display, o pino 4 fornece o sinal para o pino 9 e assim por diante. O integrado decodificador é um 74141 ou equivalente; as portas externas estão contidas no integrado 7420, duas portas NE de quatro entradas, e 4 portas ou exclusivo no integrado 7486. Outra possibilidade é usar uma das portas ou exclusivo como inversor e uma das duas portas NE do integrado 7420 como uma porta NE de duas entradas.

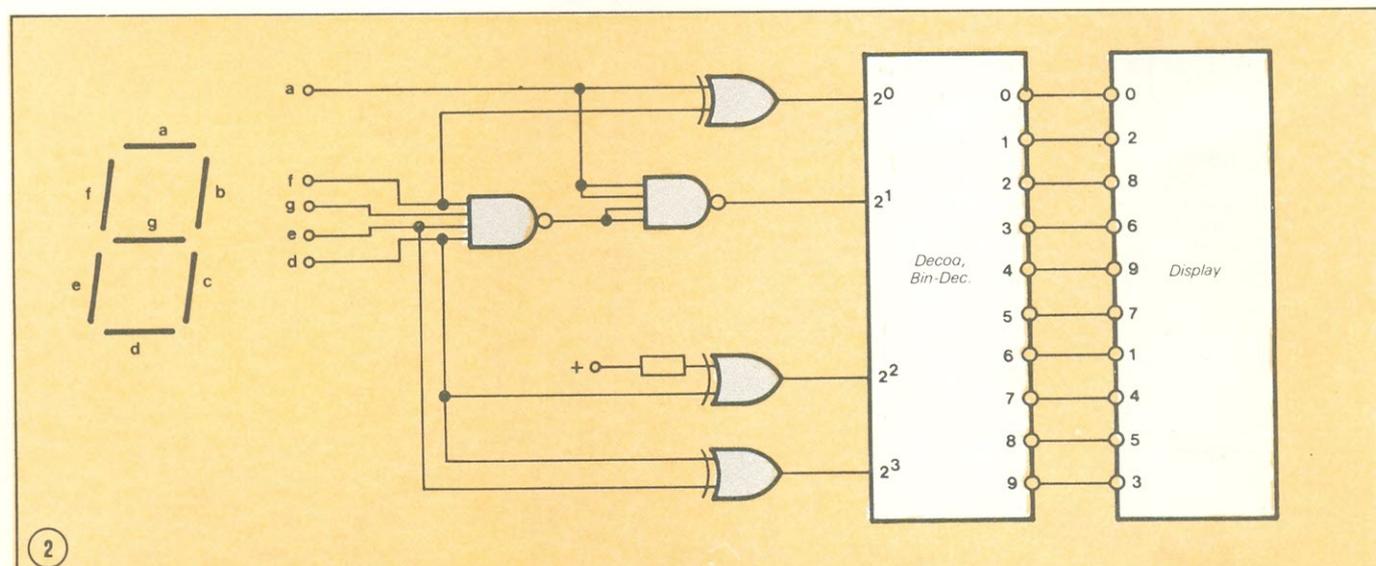

Conversor - três integrados TTL convertem o código 7 segmentos para o decimal.

# Amplificador quádruplo NORTON permite construir um gerador de funções de baixo custo

P. Vicek  
Orbit Control Ltd.

Um versátil gerador de funções que minimiza o número de componentes do circuito, com conseqüente diminuição do custo, e pode ser construído com gasto total menor que cem cruzeiros.

Apenas um único amplificador Norton é necessário para obter um gerador senoidal (observe a figura A). Quando o resistor R1 e o capacitor C1 são omitidos do circuito, a configuração resultante é o padrão para um gerador de onda quadrada baseada no amplificador Norton.


A adição de um capacitor de integração C1 ao gerador de onda quadrada produz uma senoide na saída com pequena distorção.

O resistor R1 pode ser usado para ajustar o nível de saída da senoide para mínima distorção.

Um circuito similar pode ser usado para conectar uma saída senoidal a um gerador de sinais quadrados e triangulares construído com dois amplificadores Norton. Como mostra a figura B, a saída triangular funciona como a entrada para o gerador senoidal.


Para os valores especificados dos componentes a frequência de saída gira em torno de 700 Hz. O potenciômetro R2 serve como ajuste de simetria tanto para ondas quadradas quanto para triangulares.

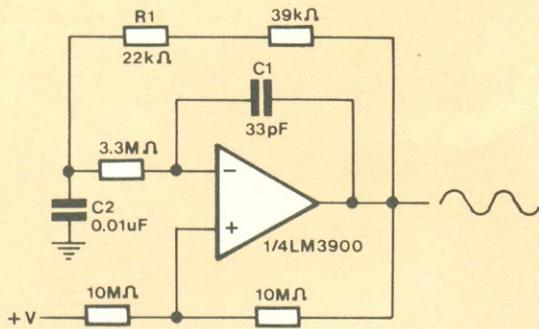O quarto amplificador do integrado 3900 pode ser usado como excitador para as três saídas do gerador. ➔



Gerador de funções de baixo custo - com um integrado 3900, amplificador quádruplo Norton, é possível construir um gerador de funções com frequência de saída em torno de 1 KHz e formas de onda quadrada, triangular e senoidal.

(a)

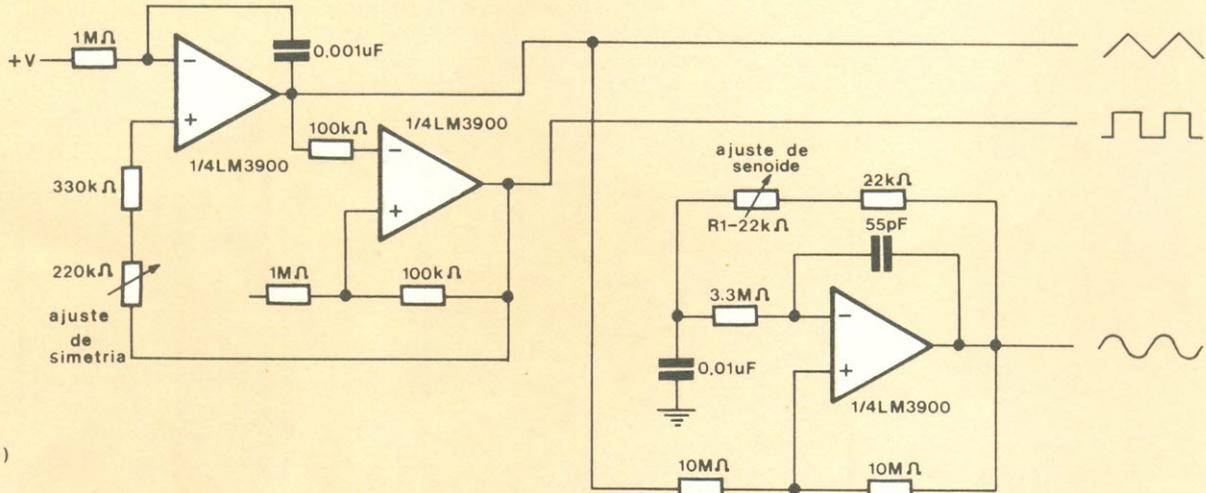

(b)




**SUGADOR DE SOLDA**

Indispensável na remoção de qualquer componente eletrônico. Bico com encaixe, sem rosca, várias opções.

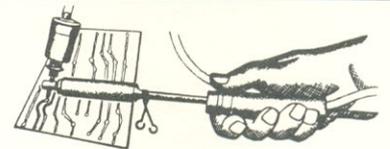**SUPORTE P/ PLACA**




Mantém firme a placa. Torna o manuseio da mesma bem mais prático seja na montagem, conserto, experiência, etc...



**DESSOLDADOR**


A solução para remoção de circuito integrado e demais componentes. Derrete a solda e faz a sucção.

**FONTE**

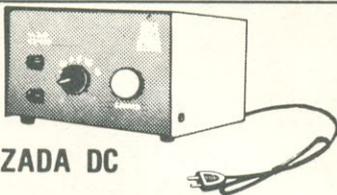

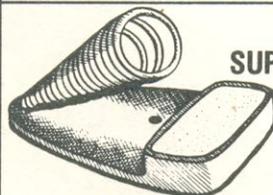**ESTABILIZADA DC**

Fornecer tensões fixas e ajustáveis de 1,5 a 12 VDC. Corrente de saída 1 A.



**SUPORTE P/FERRO DE SOLDA**

Coloca mais ordem e segurança na bancada. Com esponja para limpeza do bico.

**PERFURADOR DE PLACA**




Fura com incrível rapidez, perfeição e simplicidade placas de circuito impresso.

**PESQUISADOR DE SINAIS**



O maior quebra-galho do técnico reparador localiza com rapidez, defeitos em rádios de pilha, à válvula, amplificador, etc...


**CORTADOR DE PLACA**

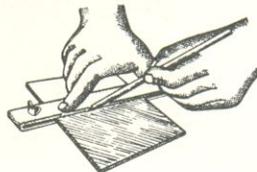

A maneira mais simples e econômica de cortar placas de circuito impresso.

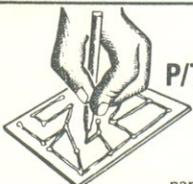**CETEKIT**

Conjunto completo p/ confecção e montagem de circuito impresso.



**CANETA P/TRAÇAR CIRCUITOS IMPRESSOS**

Finalmente a solução para um velho problema, caneta especial para traçagem de circuito impresso diretamente sobre a placa cobreada. Recarregável.



**INJETOR DE SINAIS**


De tamanho reduzido, indispensável ao técnico, para consertos de rádio, tv, amplificador, etc.

**SOLICITE GRATIS: Catálogo e Tabela de Cores para Resistências (Plastificado)**

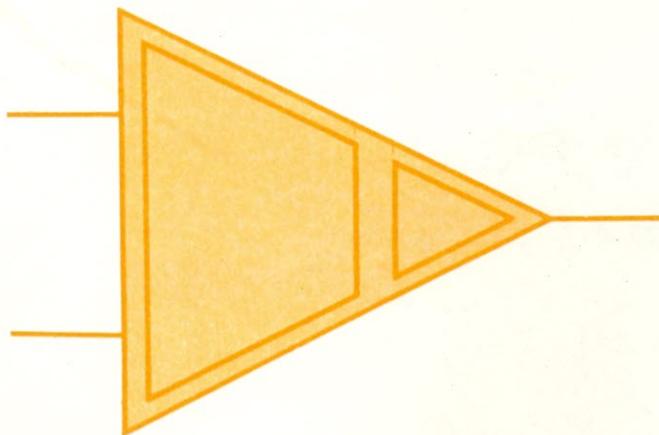**• C E T E I S A •**

RUA BARÃO DE DUPRAT, 312 - FUNDOS  
STO. AMARO - S. PAULO - CEP 04743  
TELEFONES: 548-4262 e 522-1384

NOME.....  
ENDER.....  
BAIRRO.....CEP.....  
CIDADE.....ESTADO.....



## *Desenho inédito de transformador reduz custo e tamanho de amplificador de isolamento híbrido*

Bill Olschewski, Burr-Brown Research Corp.

*Uma montagem toroidal, compatível com circuitos híbridos, oferece melhor estabilidade a longo prazo, boa resposta em frequência e características superiores de ruptura.*

Sempre que os engenheiros que necessitam ou utilizam amplificadores de isolamento estão reunidos e conversam sobre os aperfeiçoamentos mais desejados por todos, os três principais - custo, tamanho e desempenho - são infalivelmente mencionados. O fabricante de equipamentos industriais ou médicos geralmente tem que escolher entre adquirir amplificadores de isolamento ou confeccioná-los por sua conta; o custo é o principal critério que influencia tal decisão, apesar de existirem vários outros. Citando um exemplo, temos o projetista de sistemas analógicos de múltiplos canais, que normalmente topa com limitações de espaço nos circuitos impressos, já que quase sempre procura concentrar um grande número de canais de dados numa só placa; o fabricante de equipamento médico, por sua vez, não está tão preocupado com espaço, mas com tensões de ruptura bastante elevadas e fugas reduzidas, a um custo razoável.

Com o objetivo de atender às mais variadas necessidades, tanto do exemplo visto como de uma infinidade de outros usuários em potencial, a Burr-Brown desenvolveu um novo tipo de amplificador de isolamento, radicalmente diferente em seu desenho e técnicas de fabricação, batizado como BB3656. Entre as principais características de projeto e benefícios para os usuários, destacam-se:


- Um único transformador, compatível com sistemas híbridos, em conjunto com um circuito que faz o acoplamento de sinal e alimentação através da barreira de isolamento, resultando no amplificador de isolamento de menores dimen-

sões e custo, considerando que dispõe de sua própria fonte de entrada isolada.

- Um circuito integrado cerâmico de película espessa, que emprega o transformador para proporcionar estabilidade a longo prazo e confiabilidade a um baixo custo.
- Isolador de três entradas, responsável por tensões de ruptura nunca antes obtidas e por uma grande versatilidade.
- Razão de chaveamento de 750 kHz, que resulta na melhor resposta em frequência para pequenos sinais, entre todos os amplificadores de isolamento, e reduz os requisitos para filtragem externa.
- Uma nova abordagem diferencial que emprega dois demoduladores, um para realimentação para trás (*Feedback*) e outro para realimentação para frente (*Feedforward*), produzindo precisões comparáveis às de dispositivos acoplados a transformador bem mais dispendiosos.

A figura 1 mostra o diagrama funcional do 3656 em sua configuração não-inversora e de ganho unitário. O transformador T1, de indução elevada, é excitado pelo gerador de pulsos, que por meio de uma chave eletrônica aplica alternadamente um circuito aberto e a tensão de C1 sobre o enrolamento W1, da forma ilustrada na figura 2a. Quando a tensão (v) é aplicada ao enrolamento, a corrente (i) na indutância (L) do enrolamento cresce de acordo com a fórmula (figura 2b):

$$\frac{di}{dt} = \frac{v}{L}$$

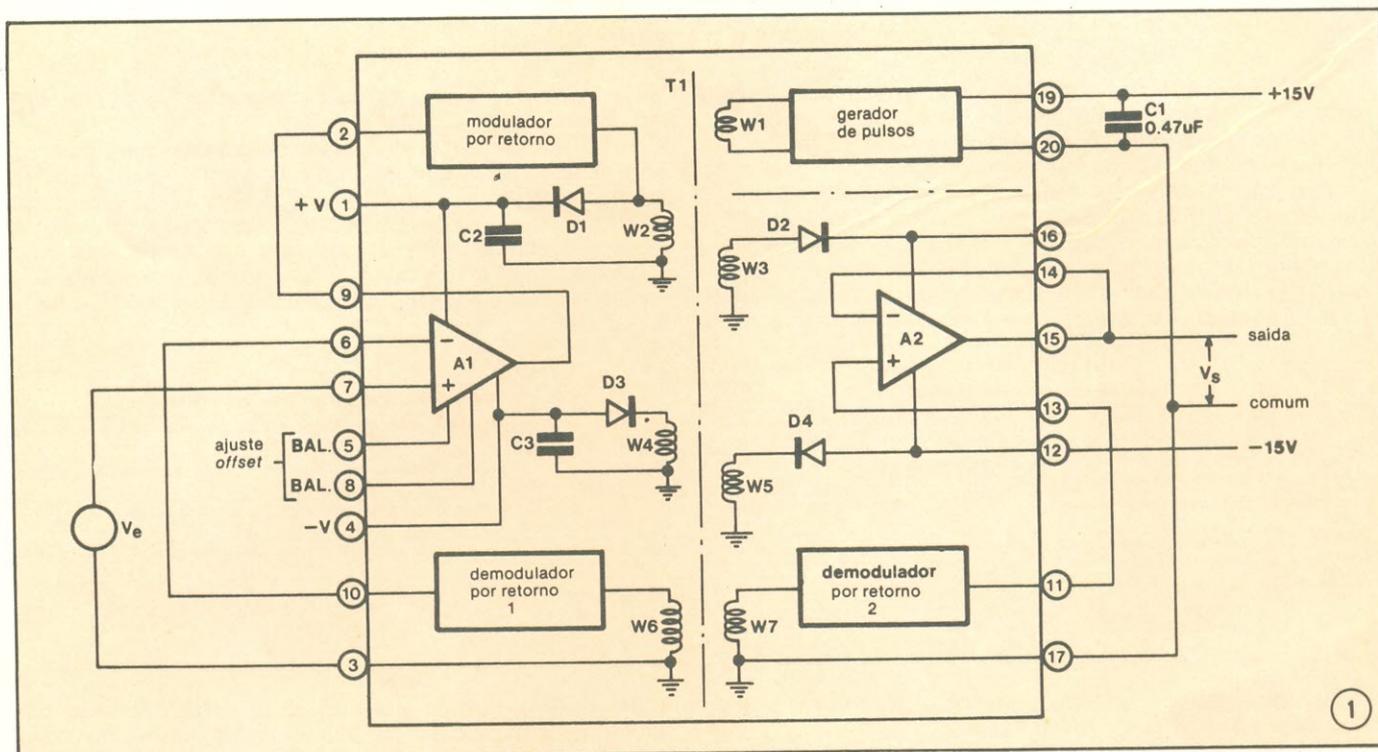

**Auto-suficiente de nascença** — O diagrama funcional de um amplificador de isolamento híbrido mostra o transformador T1 bem no centro e um mínimo de componentes externos. Uma razão de chaveamento de 750 kHz resulta numa boa resposta a altas freqüências, eliminando componentes adicionais de filtragem.

As resistências e capacitâncias do circuito tem apenas efeitos secundários e podem ser ignoradas, neste caso.

No instante em que a chave “abre”, a tensão sobre o transformador é invertida e alcança o valor necessário para manter a corrente em seu nível original. Tal efeito tem o nome de “retorno” (*flyback*).

A tensão de *flyback* ou retorno ( $V_F$ ) aparece em todos os enrolamentos, sob a forma mostrada na figura 2c; sua amplitude é proporcional à corrente instantânea e à resistência equivalente ( $R_p$ ) em paralelo à indutância do transformador:


$$V_F = iR_p$$

A magnitude de  $V_F$  pode ser variada pela alteração da resistência em paralelo com qualquer dos enrolamentos do transformador, resultando numa forma de modulação em amplitude. Essa tarefa é executada pelo modulador por retorno, controlado pelo operacional A1 de entrada. A alimentação para esse operacional é obtida pela retificação do pulso energizador positivo que surge em W2; a retificação é efetuada por D1, e a corrente contínua resultante é suavizada por C2, dando origem à tensão positiva de alimentação. De forma semelhante, a alimentação negativa é obtida através de D3 e C3, a partir do enrolamento W4. Caso o amplificador vá ser usado como um isolador de três entradas, é possível obter tensões de alimentação isoladas para o operacional A2 de saída, acrescentando capacitores de filtro aos circuitos W3-D2 e W5-D4.

Bem no coração do amplificador de isolamento existem dois moduladores por retorno idênticos, ambos encarregados de comparar o sinal de retorno de ascendência positiva, no respectivo enrolamento, com a amplitude do pulso energizador negativo. Na modulação ou carga mínima, produzem um sinal de saída positivo; com a elevação da modulação, o sinal de saída do demodulador vai diminuindo, até tornar-se negativo, à máxima modulação.

O demodulador 1 é usado num sistema de laço fecha-

do, tendo sua saída ligada à entrada inversora de A1, configuração que leva esse operacional a controlar o nível do modulador, até que a saída do demod. 1 iguale-se ao sinal presente na entrada não-inversora de A1, fazendo  $V_{FB} = V_E$ . Da mesma forma, o demod. 2 produz saída igual, originando  $V_{FF} = V_e$ . Prevenindo a sobrecarga do demod. 2, incluiu-se o operacional A2 para protegê-lo, ligado como um ampli-

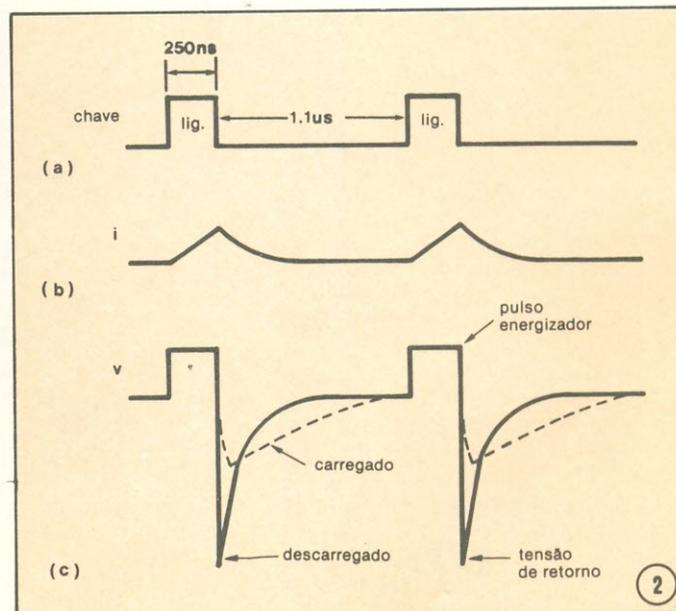

**Modulação por retorno (ou flyback)** — A tensão de alimentação pulsante é aplicada ao enrolamento do transformador (a). Como resultado dessa tensão a corrente tem o comportamento mostrado em (b); sempre que a chave é aberta, ocorre o retorno que aparece em (c). Os pulsos positivos retificados fornecem a potência necessária para energizar o operacional de entrada (A<sub>1</sub>), que controla o modulador por retorno.

## Híbridos e transformadores

Até há pouco tempo, evitava-se incluir transformadores e indutores nos circuitos integrados híbridos. Os poucos fabricados com tais componentes tinham produção difícil e dispendiosa, devido a várias dificuldades relacionadas com tamanho, superfícies inadequadas para montagem e interligações fios/substrato. Quando a Burr-Brown resolveu ingressar no promissor mercado de amplificadores de isolamento e conversores CC/CC isolados, dotados de circuitos híbridos de baixo custo, acoplados por transformador, decidiu que era necessário eliminar tais problemas. Como resultado, surgiu uma nova abordagem de transformadores toroidais, montados so-

bre um substrato híbrido, que realmente acabou com os problemas de fabricação.

No quadro abaixo, temos uma comparação por etapas entre a nova técnica e a convencional (que é raramente usada). Atualmente, o transformador compatível com circuitos híbridos, apesar de apresentar um bom desempenho, ainda não alcançou o mesmo rendimento de um transformador convencional; sua capacitância de acoplamento já é bem reduzida e sua precisão, excelente, mas as perdas resistivas ainda são elevadas e sua indutância deixa um pouco a desejar.

### transformadores convencionais

Para ser montado num encapsulamento híbrido, o pequeno transformador toroidal precisa não só ser enrolado a mão, como ter seus fios precisamente colocados e revestidos.

A superfície de montagem de um transformador toroidal é formada pelo fio magnético, causando problemas de tolerância e uniformidade.

O fio magnético ligado ao substrato deve manter o núcleo em posição e suportar certos esforços.

O fio magnético é de difícil posicionamento, para soldagem em pequenos pontos. A dificuldade relacionada com as conexões e substrato necessário cresce com o número de ligações.

O fio precisa ser mantido em posição, enquanto é soldado.

### transformadores compatíveis c/ híbridos

As espiras são feitas por meio de um enrolador manual ou automático, reduzindo a mão de obra em 50 a 90%.

A superfície plana do próprio toróide é utilizada para a montagem, conferindo-lhe um elevado grau de uniformidade.

O núcleo é preso diretamente ao substrato, resultando numa melhor adesão e integridade para todo o dispositivo.


As conexões são feitas por meio de junções e o número delas não afeta a complexidade ou o custo.

Não requerem soldagens.

gador de ganho unitário. Temos, como resultado,  $V_S = V_{FF} = V_e$ .

A precisão da equação de transferência depende basicamente da estabilidade e rastreamento dos dois operacionais e da perfeita combinação dos componentes dos demoduladores. Por meio de operacionais de alto desempenho e componentes "casados" numa precisão de 0,5%, mais um

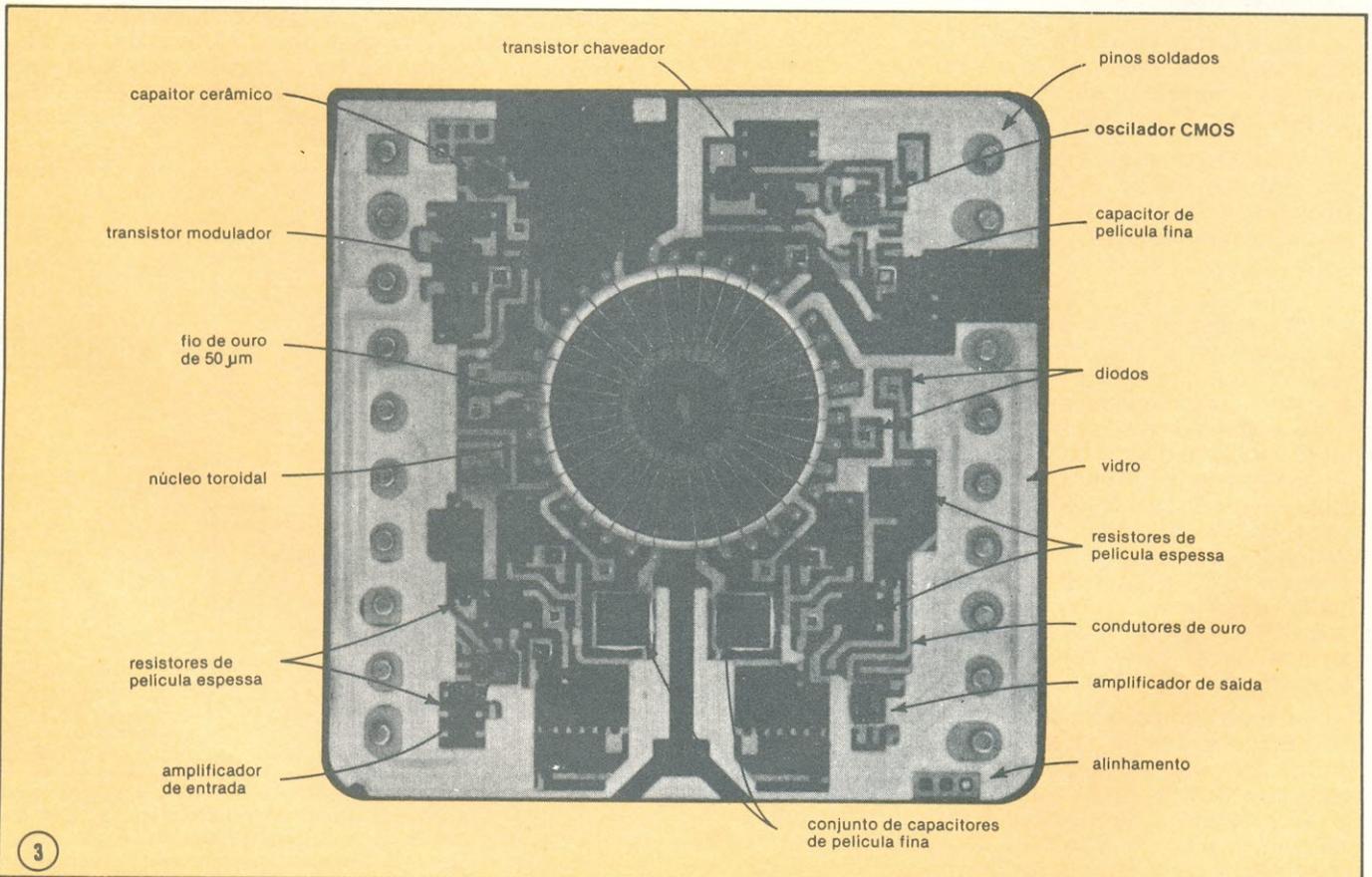coeficiente de temperatura de 25 ppm/°C, obtém-se uma excelente acuidade em ganhos elevados. A não-linearidade ocasionada por diferenças nas saídas dos demoduladores é muito pequena, graças à possibilidade que a tecnologia de circuitos híbridos, com película espessa, oferece, permitindo um elevado grau de obtenção de "casamento" entre resistores e capacitâncias espúrias, em linhas de produção.



**Isolacionismo** — Uma característica dominante desse amplificador de isolamento integrado é o seu transformador compatível que, em conjunto com a técnica de modulação por retorno, é utilizado para se obter isolamento entre sinal e alimentação por meio de um único transformador.

### Comparando o passado com o presente

Na tabela de comparação entre amplificadores de isolamento são confrontadas características e especificações do novo amplificador de isolamento com as de outros já existentes (é preciso observar, aqui, que os amplificadores de isolamento anteriores eram montados como circuitos impressos e encapsulados em módulos plásticos). Os modelos de modulação em amplitude foram os primeiros a aparecer, seguidos pelos de modulação por largura de pulso, em 1973, e pelos ópticos, em 1976.

Nota-se que o amplificador de transformador único e modulação por retorno apresenta um bom desempenho em vários pontos. Sua não-linearidade está ao nível dos outros e excede a dos tipos modulados em amplitude, de baixo custo. Sua isolamento para pulsos é maior que a de qualquer outro amplificador, satisfazendo os requisitos de proteção em aplicações médicas, contra os pulsos defibriladores.

Além disso, a capacitância de sua barreira de isolamento é a menor entre todos os dispositivos acoplados por transformador disponíveis atualmente - uma característica muito desejada em aplicações médicas, onde as fugas da alimentação para o paciente devem ser mantidas no mínimo possível. Os novos amplificadores de isolamento com um só transformador mantém a fuga de corrente abaixo de  $0,5 \mu\text{A}$ , um valor 20 vezes menor que o exigido por lei, no EUA.

Outra grande vantagem da baixa capacitância da barreira está no fato de se poder manter a degradação da rejeição no mínimo, em aplicações onde a impedância da fonte de sinal é elevada e o amplificador de isolamento não conta com um estágio de entrada balanceado. A própria rejeição

na modalidade de isolamento do novo dispositivo é comparável à dos amplificadores mais antigos.

Mais um ponto a favor do novo amplificador é a sua resposta em frequência para pequenos sinais, melhor que a de qualquer outro dispositivo equivalente, ultrapassando até os acoplados opticamente. Além de tudo, o encapsulamento cerâmico de 20 pinos em que é abrigado é o menor existente, medindo apenas  $28 \times 28 \times 7 \text{ mm}$ .

A inovação que tornou possível, economicamente, a montagem de um amplificador de isolamento sobre um bloco cerâmico híbrido foi o novo transformador compatível com circuitos híbridos (veja o quadro "Híbridos e transformadores"). A figura 3, uma reprodução do amplificador de isolamento vista por cima, sem a tampa do invólucro, mostra a localização do transformador, do restante dos componentes (operacionais, resistores, capacitores e diodos) e dos pinos revestidos a ouro. A montagem toroidal do transformador domina o desenho, bem no centro; suas espiras são de ouro e não de fio comum, uma mudança radical nos sistemas até então vistos. Para ilustrar um pouco mais os detalhes de construção do transformador, a figura 4a fornece uma visão de topo, em transparência, de sua estrutura, enquanto a figura 4b mostra uma visão lateral, em corte.


### Fabricação

A confecção do amplificador de isolamento começa pela deposição de condutores de ouro sobre o substrato cerâmico, de modo a formar o traçado do circuito e das interconexões, e também o traçado dos condutores do transformador, que é mostrado na fig. 4a. Os condutores são então "queimados", de acordo com o processo de película espessa. A camada isolante de vidro também é depositada e depois "queimada" pela tecnologia da película espessa. Mais alguns processos e o substrato está pronto, contendo 20 resistores tipo cermete, ajustados a laser, além de 19 pinos revestidos a ouro, soldados em seus lugares.


O primeiro passo, na linha de montagem do circuito híbrido, é a fixação do toróide revestido de Parilene à camada isolante de vidro. Em seguida, são fixados aos substratos todos os demais componentes. As conexões entre o integrado e os condutores são feitas por meio de fios de ouro de  $25 \mu\text{m}$ , e as espiras do transformador são completadas com fios de  $50 \mu\text{m}$ , também de ouro, conforme a distribuição vista na fig. 4a.

Depois, o dispositivo é ajustado por meio de raios laser, testado e revestido com uma camada isolante de Parilene C, que é um revestimento de alta qualidade, exibindo uma rigidez dielétrica de  $5,6 \text{ kV}/\mu\text{m}$ . Ele se apresenta em for-

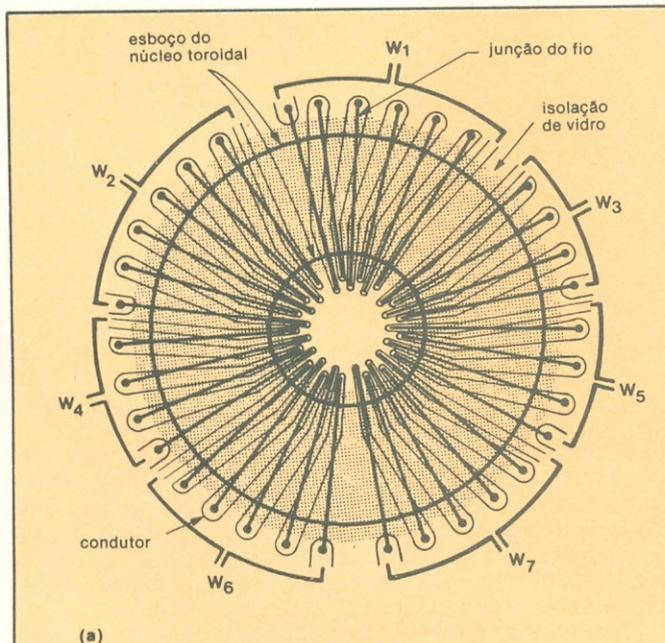**Vistas do transformador** — Uma visão de topo (a) e uma lateral, em corte (b), fornecem uma boa idéia da construção toroidal, que proporciona acoplamento do sinal e da alimentação através da barreira de isolamento do amplificador. As espiras são feitas com fio de ouro, ao invés do fio convencional, sendo conectadas a um sistema de ligação, também de ouro, que recobre o substrato de cerâmica.



(a)

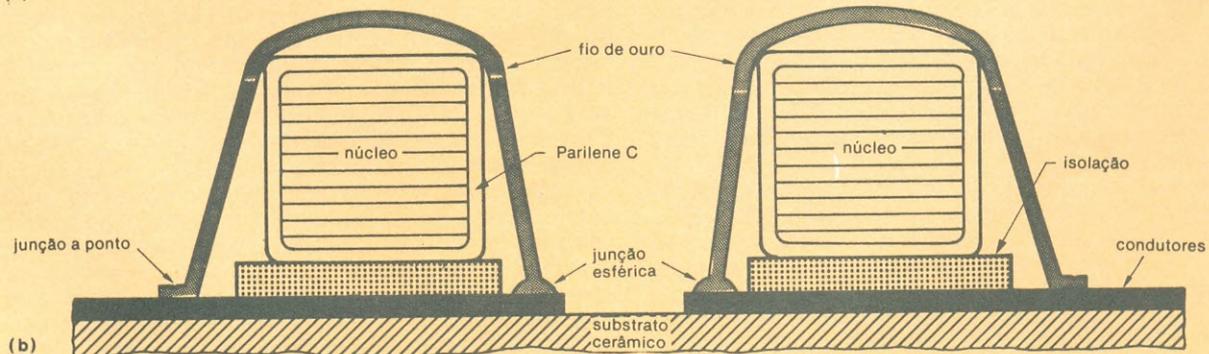

(b)

## O que vem a ser o amplificador de isolamento?


Os amplificadores de isolamento lembram os operacionais, mas são projetados para apresentarem uma descontinuidade galvânica entre seus pinos de entrada e os de saída. Tal descontinuidade, denominada **barreira de isolamento**, deve exibir uma elevada tensão de ruptura, fugas reduzidas em CC (barreira com resistência elevada) e fugas reduzidas em CA (barreira com capacitância reduzida).

A barreira de isolamento diferencia o amplificador de isolamento dos amplificadores operacionais de instrumentação, em custo, complexidade e aplicação. Os chamados amplificadores de isolamento de três portas possuem uma barreira adicional entre as ligações de alimentação e de sinal, o que aumenta sua versatilidade, pois permite que o projetista ligue a alimentação em comum tanto com a entrada como com a saída. Em alguns casos, pode ser vantajoso isolar a fonte em relação à entrada ou à saída, eliminando assim causas de falhas que surgem num sistema.

Os amplificadores de isolamento se prestam, em geral, a funções impossíveis de serem executadas com os operacionais ou de instrumentação:

- Detecção de pequenos sinais na presença de tensões elevadas (maiores de 10 V) ou tensões desconhecidas de modo comum.
- Eliminação completa dos laços de terra.
- Proteção de pacientes sob monitoração médica ou sob medições de diagnóstico.

Logo abaixo temos uma comparação dos três tipos básicos de amplificadores integrados. O amplificador de isolamento, além de oferecer a característica implícita em seu nome, eleva a precisão, graças à sua entrada flutuante. Em contraste com o amplificador de instrumentação, ele não só elimina os erros devidos aos laços de terra, mas reduz os erros do sistema de forma global. Isto porque sua razão de rejeição na modalidade de isolamento é, em geral, duas vezes maior que a rejeição de modo comum de um amplificador de instrumentação.

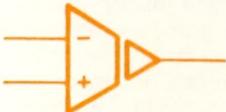TIPO	AMPLIFICADOR OPERACIONAL	AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTAÇÃO	AMPLIFICADOR DE ISOLAÇÃO
<i>símbolo</i>			
<i>configuração de alimentação</i>	realimentação definida pelo projetista	realimentação ganho ajustável dentro de limites fixos	realimentação ganho ajustável dentro de limites fixos
<i>aplicação básica</i>	1. elemento c/ ganho p/ aplicação geral 2. <i>buffer</i> 3. computadores analógicos	amplificadores analógicos sensores, de alta precisão, sempre que os potenciais de modo comum são menores que a tensão de alimentação	1. amplificadores analógicos sensores, de alta precisão, para potenciais de modo comum maiores que a tensão de alimentação 2. isoladores analógicos de segurança 3. eliminação de laços de terra
<i>maiores falhas</i>	erros de <i>offset</i> , ruído e de modo comum independentes do ganho	<i>offset</i> e ruído de entrada e saída; erro total depende do ganho; um só conjunto de especificações de modo comum	<i>offset</i> e ruído de entrada e saída; erros de isolamento e de modo comum separados, exceto para dispositivos de entrada única

ma de pó, antes de ser aplicado; sofrendo evaporação numa câmara de vácuo, pode então ser depositado, sob a forma de vapor. Várias firmas aeroespaciais tem utilizado esse polímero na proteção de placas de circuito impresso, em ambientes severos. Até a NASA, atualmente, anda adquirindo circuitos híbridos revestidos com esse material, como proteção contra impacto de partículas, no espaço.

A integridade do transformador sob condições de tensão elevada é assegurada por diversas isolações. A camada vítrea que recobre os condutores e o revestimento de Parilene, sobre o núcleo toroidal, apresentam uma rigidez dielétrica mínima de 8 kV; a camada final de Parilene C, por sua vez, tem 4 kV, no mínimo, de rigidez dielétrica. Em conjunto, todas as camadas isolantes alcançam uma tensão mínima de ruptura de 8 kV.

Finalmente, o encapsulamento é selado pela aplicação de uma "tampa" cerâmica sobre o dispositivo, sob calor e pressão, numa atmosfera de nitrogênio. O calor encarregase de "curar" um anel de epóxi que circunda a tampa cerâmica, formando uma vedação completamente estanque.

### Aplicações


No isolador de duas portas e ganho unitário da fig. 1,

são necessários apenas um capacitor externo de filtragem (C1) e uma fonte entre  $\pm 8$  e  $\pm 15$  volts. Com uma alimentação de  $\pm 15$  V e ganho unitário, esse circuito proporciona uma faixa dinâmica de tensões de entrada e saída de  $\pm 5$  V. Com mais dois resistores, pode-se programar A2 para um ganho não-inversor igual a 2, obtendo-se então uma faixa dinâmica mínima de tensões de saída de  $\pm 10$  V.


Na figura 5 vemos o 3656 ligado como um isolador de três portas e ganho unitário. Todas as fontes isoladas são produzidas internamente, as quais são filtradas pelos capacitores C2 e C3, para alimentação do operacional A2. Se houver disponibilidade de uma fonte dupla para a porta de saída, esses capacitores podem ser eliminados. A faixa dinâmica de tensões de entrada e saída é de  $\pm 5$  V, caso as fontes sejam iguais à da figura.

Como resultado de uma exigência cada vez maior do público e de um crescente envolvimento do governo americano em torno da segurança de pacientes, os amplificadores de isolamento tornaram-se uma necessidade em muitos aparelhos monitores de aplicação médica. O 3656 presta-se perfeitamente a essa função, devido ao seu baixo ruído, baixa capacitância e alta tensão de ruptura de sua isolação.

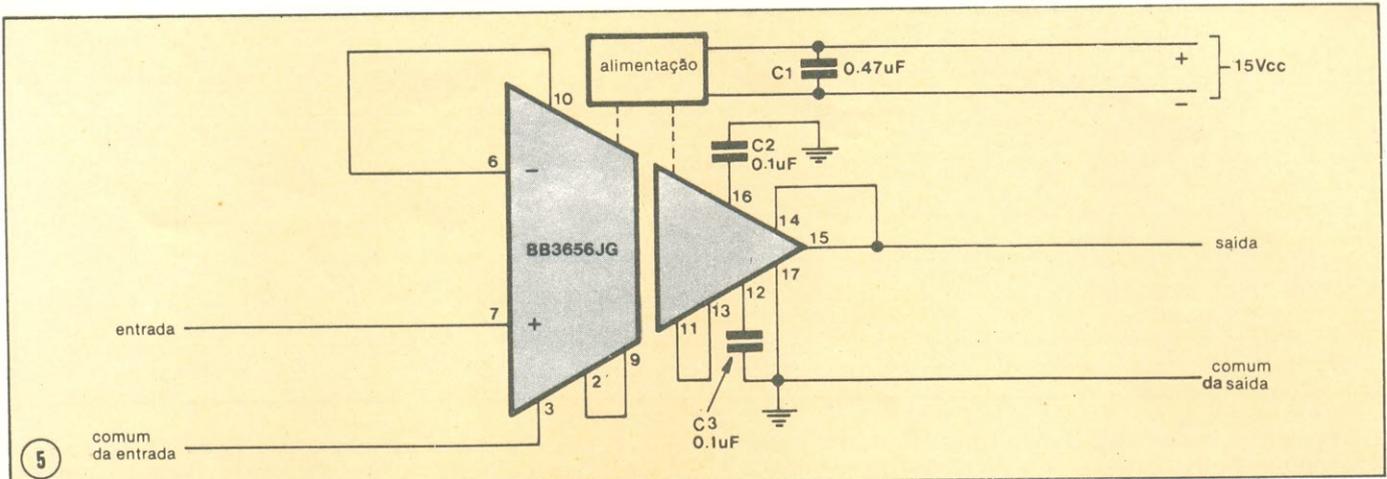
O amplificador para eletrocardiógrafos da figura 6, por



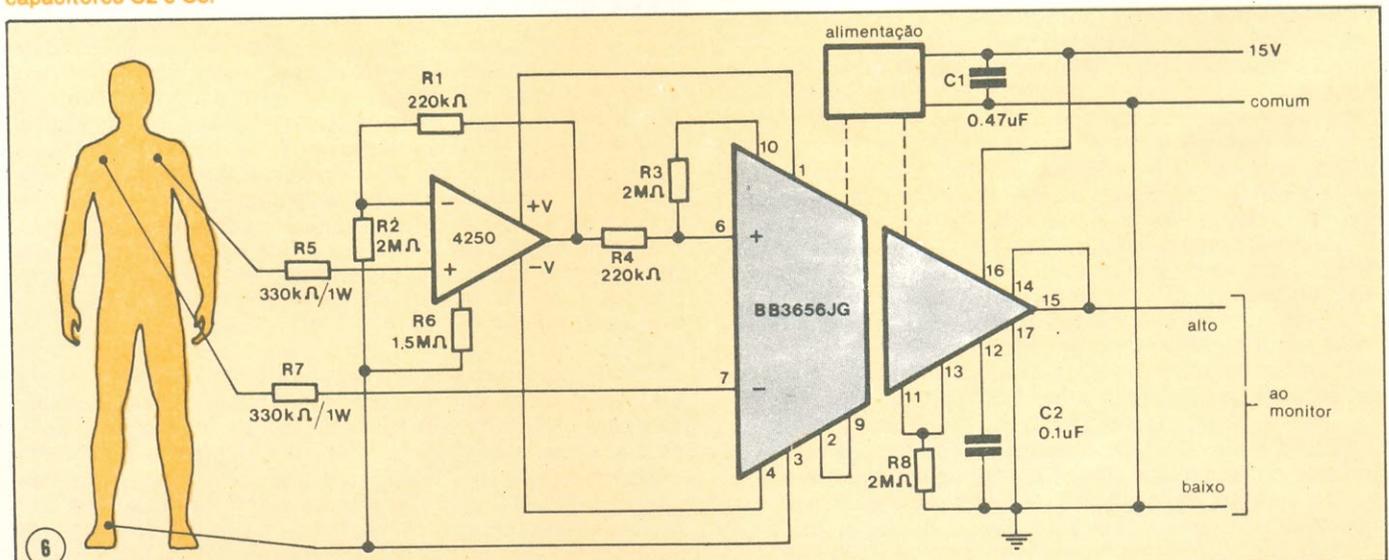**5 O amplificador em ação** — O CI 3656, aqui representado em sua configuração de ganho unitário, apresenta uma faixa dinâmica de entrada e saída de 5 V, com alimentação produzida internamente. Se for utilizada alimentação externa de dupla polaridade, pode-se eliminar os capacitores C2 e C3.



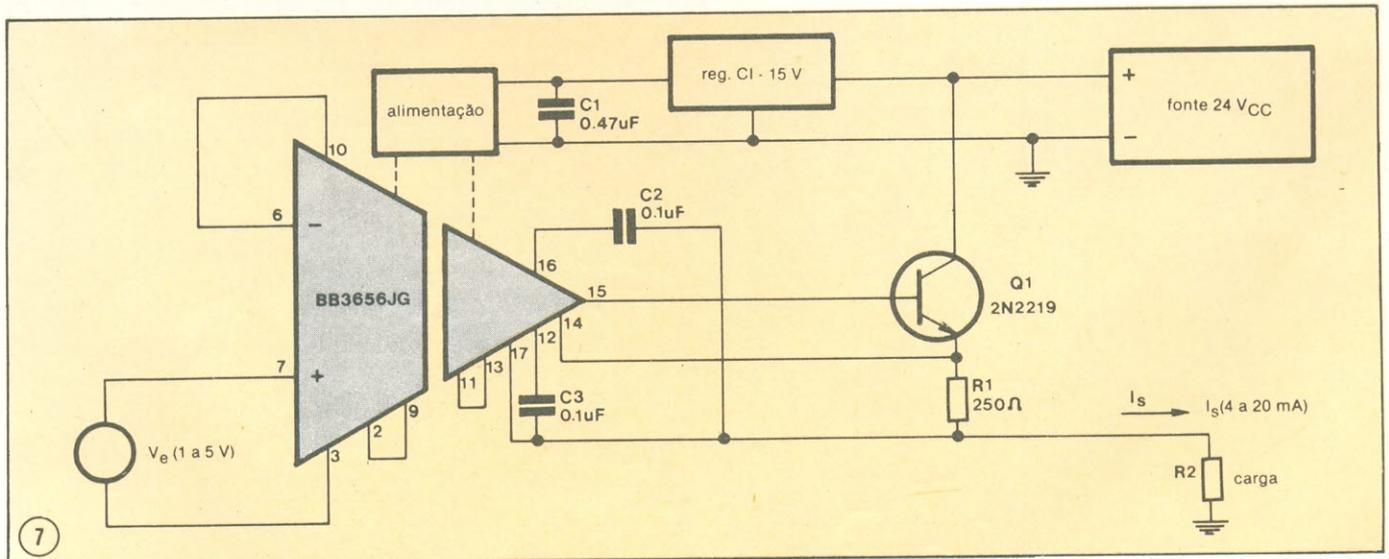**6 Aplicação médica** — Devido à sua elevada isolamento, o 3656 é ideal como amplificador para eletrocardiógrafos, pois pode suportar aplicações incorretas de pulsos de defibrilação, enquanto o paciente está sendo monitorado. Por outro lado, os pulsos cardiacos são amplificados com precisão garantida por uma resposta em frequência de CC a 3 kHz.



**7 Controle industrial** — A transmissão de sinais pela modalidade de corrente, freqüentemente usada nos laços industriais de controle, pode ser convenientemente implementada com o 3656, neste caso utilizado como um isolador de três portas, a fim de controlar o transistor fornecedor de corrente (Q1). O circuito é capaz de converter entradas de 1 ou 5 V em sinais de 4 ou 20 mA.

método de isolamento	Comparação entre amplificadores de isolamento			
	transformador único	transformador duplo	transformador duplo	óptico diferencial
encapsulamento	cerâmico	plástico	plástico	cerâmico
modulação	por retorno	por amplitude	por largura de pulso	por intensidade de luz
não linearidade, especific. máx. (%)	0,05 a 0,1	0,03 a 0,3	0,005 a 0,025	0,05 a 0,2
tensão de isolamento p/ pulsos (kV)	8	até 7,5	até 5	5
capacitância da barreira de isolamento (pF)	6	20 a 100	16	1,8
rejeição na modalidade de isolamento (dB), a 60 Hz e ganho = 10	125	115 a 130	140 a 150	120
resposta em frequência p/ pequenos sinais (kHz)	35	1 a 2,5	1,5 a 2,5	15
tamanho (cm <sup>3</sup> )	5,4	23 a 164	91	7,2

exemplo, foi implementado tendo um estágio de entrada do tipo instrumentação, pela utilização de um operacional adicional de baixa potência e baixo ruído. Os resistores R3 e R4 ajustam o ganho não-inversor do operacional interno em 10, enquanto R1 e R2 cuidam do "casamento" das entradas do operacional externo, conforme a prática normal de se projetar amplificadores de instrumentação.

Os resistores R5 e R7 formam uma proteção contra os picos dos pulsos de defibrilação, que podem ser inadvertidamente aplicados à entrada, caso seja empregado um defibrilador para restaurar a função cardíaca do paciente, enquanto está sendo monitorado. R6 impõe a corrente quiescente de A1, e R8 equaliza a carga do demodulador de saída com a do demodulador de entrada, para máxima precisão no ganho. C2 providencia a filtragem da alimentação negativa interna para o operacional de saída; com a inclusão de uma fonte de  $\pm 15$  V, esse capacitor pode ser eliminado.

O circuito amplifica pulsações cardíacas com uma resposta em frequência de CC a 3 kHz. Por intermédio de um filtro passa-banda, instalado entre o amplificador e o monitor, é possível selecionar a faixa desejada.


Para a eletroencefalografia, ou monitoração de ondas cerebrais, onde não são requeridas as proteções contra defibriladores, elimina-se R5 e R7, conseguindo-se menor ruído. No entanto, dependendo da banda de frequência a ser monitorada, o ganho deve ser elevado, já que as ondas do cérebro tem menor amplitude que as do coração. Isto é facilmente feito com uma rede RC série em paralelo com R1 e R4. Para se observar, com um ganho de 200, as ondas alfa e

têta, por exemplo, que cobrem a faixa de 4 a 13 Hz, deve-se utilizar dois resistores de 10 quilohms e dois capacitores de 10  $\mu$ F.
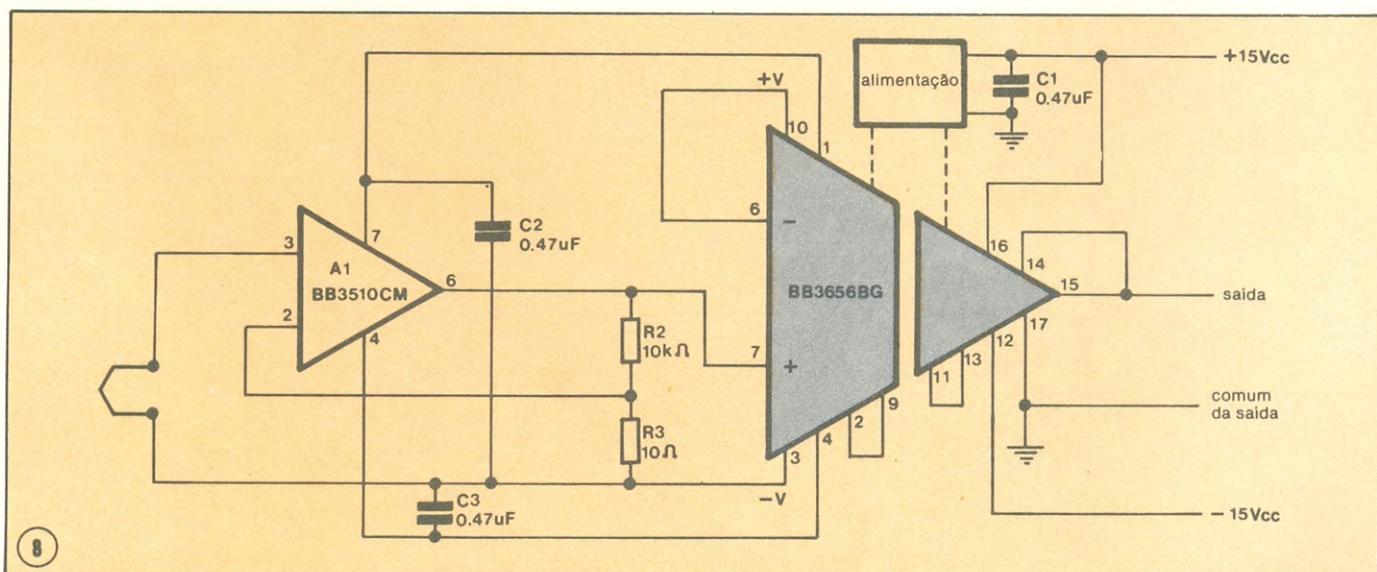
### Laços industriais de controle

A transmissão analógica de sinais em circuitos industriais de controle é efetuada, normalmente, com laços de 4 a 20 mA, onde 4 mA representa o "zero" ou quiescente, e 20 mA, o sinal máximo. A transmissão de sinais pela modalidade de corrente elimina imprecisões causadas pelas atenuações dos cabos, barreiras intrínsecas de segurança e sensores múltiplos. A característica do zero deslocado, inerente à faixa de 4 a 20 mA, torna também simples o reconhecimento de condições anormais de operação, tais como falta de alimentação ou circuitos abertos. Se a corrente transmitida não cair entre 4 e 20 mA, sabe-se que uma condição de erro está implantada.

A figura 7 mostra um conversor isolado de 1 a 5 V para 4 a 20 mA, alimentado por uma única fonte de 24 V<sub>CC</sub>. A tensão para o amplificador de isolamento é ajustada para 15 V, através de um regulador comum, de três terminais. O amplificador de isolamento é usado com uma entrada flutuante (três portas), a fim de controlar o transistor Q1 e enviar sua corrente de emissor para o resistor de carga R2. A tensão de realimentação para o operacional interno de saída é obtida no resistor sensor R1, sendo proporcional à corrente de saída.



**Estabilidade** — Em aplicações onde a estabilidade em CC é importante, como é o caso deste termopar, o amplificador de isolamento pode ser suplementado por um operacional de alto desempenho, empregando a fonte interna de alimentação e os capacitores C2 e C3, para filtragem adicional.

## Obtendo plena rejeição na modalidade de isolamento

Análises recentes sobre o amplificador de isolamento, com a finalidade de determinar o efeito das capacitâncias espúrias e de componentes internos e externos, mostraram que são críticas apenas as capacitâncias dos fios de entrada sobre os circuitos de saída. Dessa forma, os principais fatores a serem especificados para o usuário se resumem na capacitância da barreira de isolamento ( $C_{ISO}$ ) e na capacitância externa, entre quaisquer dos pinos de entrada e saída.

Projetar sistemas com elevada rejeição na modalidade de isolamento torna-se tarefa simples, se o amplificador dispõe de um estágio de entrada de instrumentação ou balanceado, ou então se conta com um estágio desses adicionado externamente. O estágio frontal balanceado permite que a rejeição especificada seja mantida porque as capacitâncias da barreira entre cada entrada e o comum da saída podem ser facilmente balanceadas. Assim, para se manter a rejeição próxima a 120 dB, com um desbalanceamento de capacitância de 0,5 pF, é possível tolerar um desbalanceamento de impedância de até 50 quilohms da fonte de sinal.

Por outro lado, manter a rejeição plena com um estágio de entrada não-balanceado é mais difícil. As resistências da fonte de sinal, neste caso, não devem superar as centenas de ohms. Se ultrapassarem esse valor, poderá ocorrer uma certa degradação de desempenho, num grau que irá depender do circuito, da capacitância de isolamento e das capacitâncias espúrias externas.

Um tipo bastante simples de amplificador de isolamento, com um estágio de entrada constituído por um operacional, aparece na figura. A1 representa, naturalmente, o operacional de entrada, enquanto A2 é o estágio de isolamento de ganho unitário. A rejeição especificada é obtida quando o sinal de modo comum  $V_{CM}$  não produzir sinal de entrada diferencial entre as entradas de A1 e A2 ou em ambos. É o caso que se verifica quando os resistores R2, R4 e R5 e os capacitores C1, C2 e  $C_{ISO}$  tem valor igual a zero. No entanto, como todos esses componentes tem um certo valor finito

formam três filtros passa-baixas, cada qual com a seguinte função geral de atenuação:

$$A = \left( R + \frac{1}{j\omega C} \right) j\omega C$$


Assim, por exemplo, Se  $R5 = 1$  quilohm e  $C_{ISO} = 6\text{pF}$ , a atenuação calculada a 60 HZ é de  $2,2 \times 10^{-6}$  ou 2,2 partes por milhão. Apesar da atenuação de uns poucos ppm parecer normal, é preciso lembrar que 1 ppm equivale a 120 dB ( $20 \log 1 \text{ ppm}$ ).

Qualquer sinal diferencial que apareça nas entradas de A1, devido à atenuação desigual de  $V_{CM}$ , pela rede C1-R2 e sua carga R3, por um lado, e pela rede C2-R4 com a entrada não-inversora de A1 como carga, pelo outro, será amplificado da mesma forma que o sinal de entrada  $V_e$ . Desse modo, uma atenuação desigual pode ser diretamente traduzida numa limitação à rejeição na modalidade de isolamento, com referência à entrada.

Qualquer atenuação de  $V_{CM}$ , ocasionada pelo filtro passa-baixas R5- $C_{ISO}$ , com respeito à porção comum de  $V_{CM}$  que surge na entrada de A1, vai aparecer na entrada de A2. O ganho para esse sinal é igual a um, independentemente do ganho de A1, o que dá origem a uma degradação da rejeição, com relação à saída.

O sistema de três entradas da figura maximiza a rejeição do 3656 ou de quaisquer outros amplificadores de isolamento que exibam entrada desbalanceada. Isso porque  $C_{ISO}$  torna-se menos crítico com ganhos elevados, enquanto C1 e C2 podem ter valores baixos. Entretanto, o valor de R2 afeta o ganho do circuito.

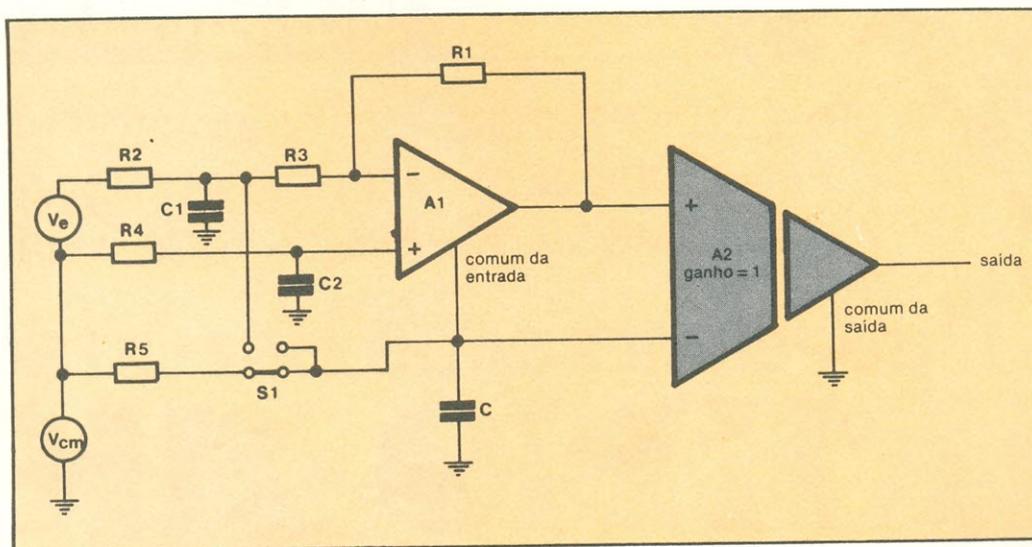Se houver preferência por um sistema de duas entradas e o comum da entrada for ligado à junção de R2 e R3 (mudando-se a posição da chave S1), o ganho não será mais afetado por R2, mas a degradação do balanço causado pela rede C1-R2 com a carga R3, em conjunto com a capacitância  $C_{ISO}$ , será amplificada por A1 e dará lugar a uma rejeição bem mais pobre, em ganhos maiores que 1.



1

Para uma maior estabilidade em CC, desejada em certas aplicações, como no amplificador para termopar da figura 8, o estágio de entrada do 3656 pode ser suplementado com um operacional de alto desempenho, utilizando-se a

fonte isolada. Seu ganho foi fixado em 1000, através dos resistores R2 e R3. C2 e C3 proporcionam filtragem adicional para a fonte isolada - recomendação feita sempre que A1 drenar mais de 0,1 mA de corrente de alimentação.

# o 8080 para principiantes

9ª lição

Geraldo Coen


## *A necessidade de interrupções*


*Uma análise de como o microprocessador trata das prioridades de suas tarefas.*

O microprocessador 8080, a exemplo do antigo 8008, possui um terminal de entrada que pode ser utilizado por circuitos externos para **interromper** o programa que estiver sendo executado. Essa necessidade provém, geralmente, da ocorrência de eventos de maior prioridade, que exijam a atenção imediata da UCP. A interrupção é útil também para as ocasiões em que o *software* está sobrecarregado, verificando com freqüência eventos de pequena importância. Vamos dar um exemplo: suponha que um dispositivo periférico de baixa velocidade, tal como um teclado, deva ser manipulado sem a intervenção de interrupções. Nesse caso, o programa principal deve deixar sua tarefa principal periodicamente, a fim de verificar se o teclado está enviando novos dados. Tal procedimento pode criar limitações indesejáveis para o *software* do sistema.

No 8080, a UCP indica o reconhecimento de uma requisição de interrupção ao fazer com que o bit de *status* INTA vá para "1", durante o ciclo seguinte de busca de instruções (em outras palavras, DBO fica "alto" durante o período STB). No entanto, a UCP não vai reconhecer nenhuma interrupção, a não ser que uma instrução EI (*enable interrupt* - habilitação de interrupção) tenha sido previamente executada.

Tanto no caso do 8080 como no do 8008, deixa-se a cargo de circuitos externos a inclusão da instrução de interrupção na barra de dados da UCP, no momento apropriado. O 8008 utiliza a função de interrupção para escapar ao estado inicial de imobilidade (STOPPED), que ocorre automaticamente, sempre que se aplica a alimentação. Isto é o que se chama **interrupção inicial**. No 8080, não se utiliza uma interrupção para inicializar a UCP; ao invés disso, emprega-se a entrada RESET, que "limpa" apenas o registrador PC do microprocessador. Todos os outros registradores internos devem ser inicializados por meio de *software*.

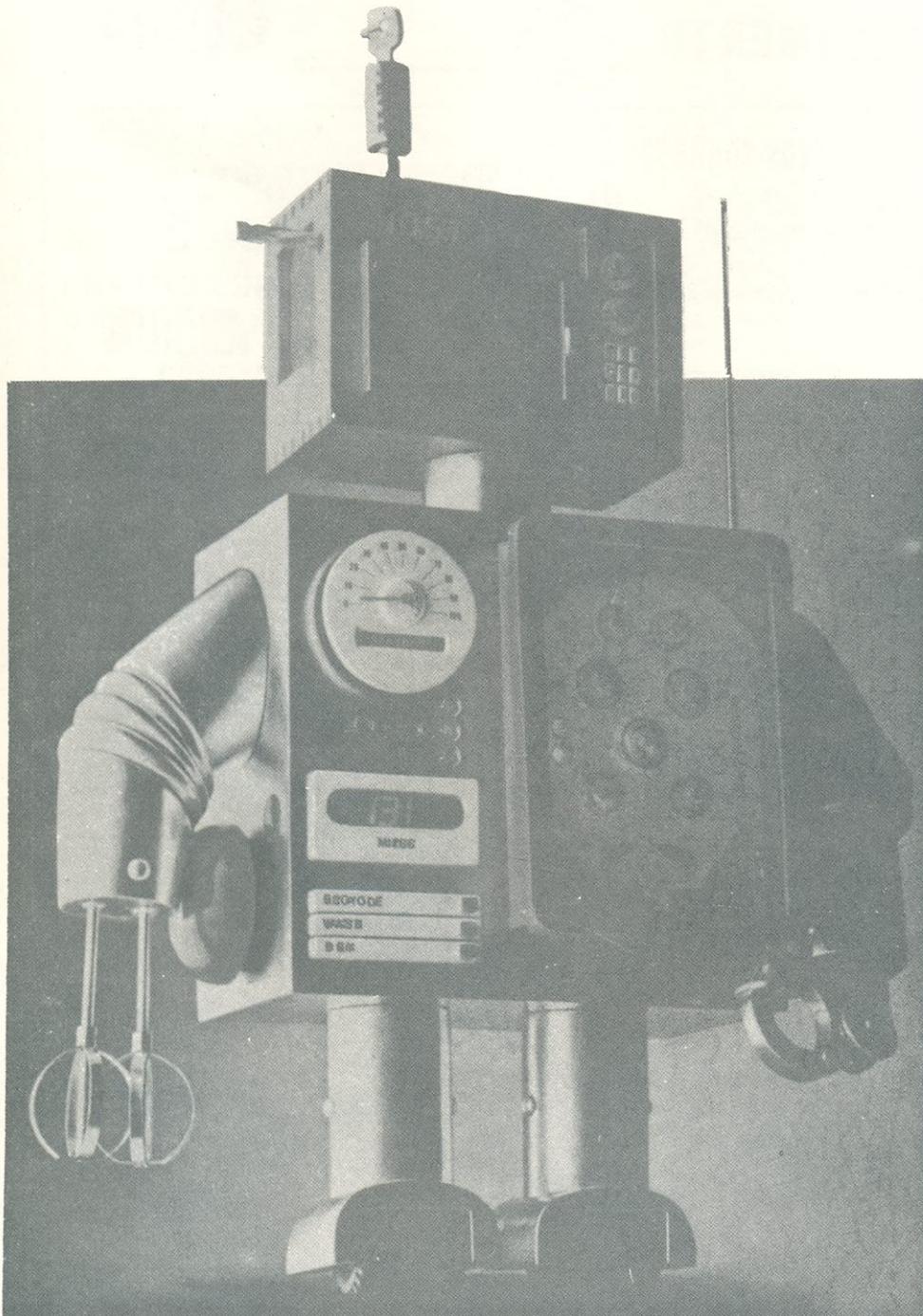

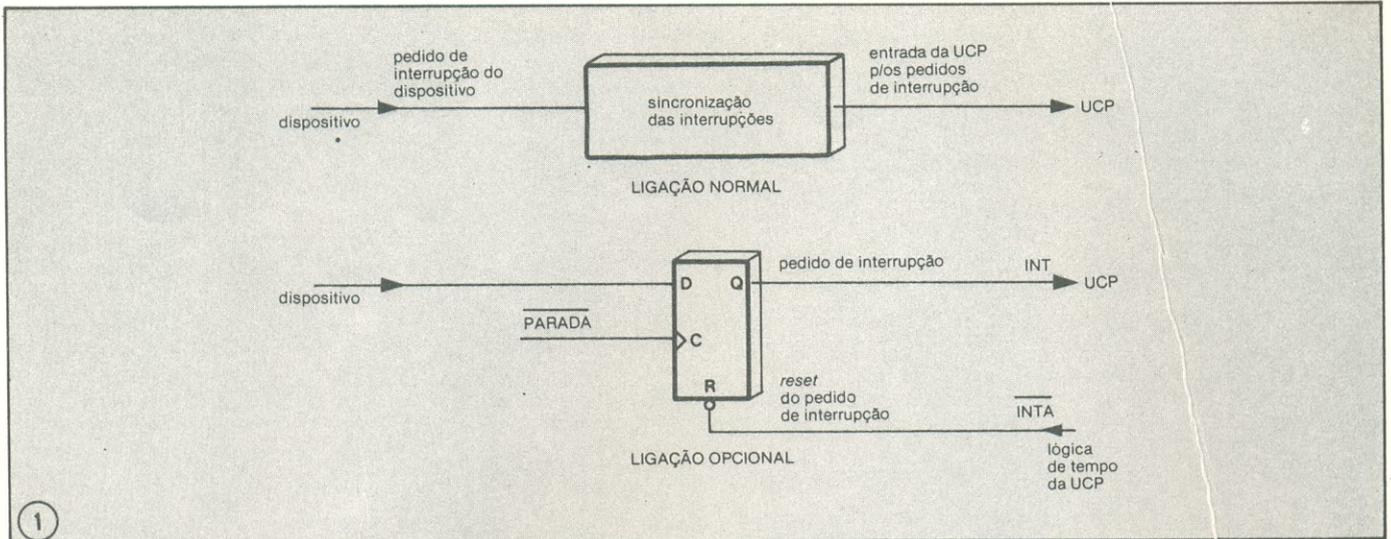

1 Flip-flop que evita que a interrupção seja executada antes da execução de uma instrução HALT (parada).

### Como se utiliza a interrupção

O programa dado ao microcomputador, que contém todas as instruções normalmente executadas pelo mesmo, ao efetuar suas funções mais importantes, é conhecido como **programa principal**. Sempre que surge um pedido de interrupção, o microprocessador conclui a instrução que está executando, e permite a inclusão de uma instrução adicional. Tal instrução é normalmente, do tipo RESTART (reinício), e vai chamar uma sub-rotina na memória, isto é, a UCP salta do ponto do programa principal em que havia parado para uma nova localidade, onde

a sub-rotina está armazenada. diz-se que a sub-rotina da interrupção **serve** a interrupção que ocasionou a busca daquela sub-rotina.

Vamos dar um exemplo, para ilustrar melhor: ao pressionarmos uma certa tecla de um teclado, poderemos dar origem a uma interrupção, que irá chamar uma sub-rotina de interrupção para o processamento de caracteres. A sub-rotina de interrupção, portanto, **serve** o teclado, ao introduzir o caracter selecionado e armazená-lo numa lista de caracteres, em uma memória RAM. A sub-rotina devolve o comando,

em seguida, ao programa principal; dependendo de como foi projetado o sistema, tanto o programa principal como uma outra sub-rotina de interrupção poderá apanhar esses caracteres armazenados, para um processamento posterior.

Em suma, o uso da capacidade de interrupção do microprocessador é um elemento importante no projeto total do sistema. O uso ou não de interrupções e a presença delas em um ou mais níveis, vai depender da aplicação a que o microcomputador está destinado.

Diagrama de blocos de um sistema de prioridade de interrupções para o 8008.

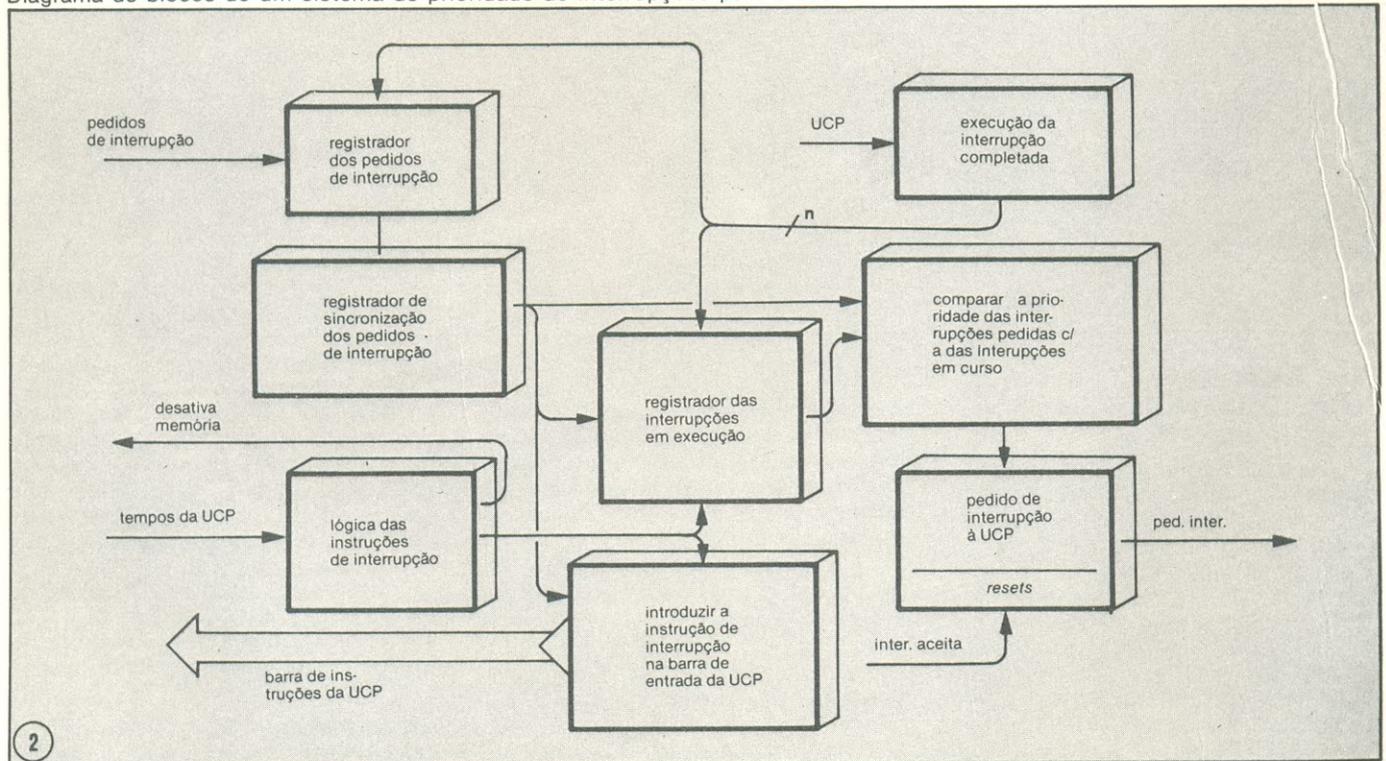




TABELA 1

DB5	DB4	DADOS	DADOS	OCTAL	INSTRUÇÃO	ENDEREÇO DE REINÍCIO
1	1	00110000	11001111	317	RST 1	000010
1	0	00100000	11011111	337	RST 3	000030
0	1	00010000	11101111	357	RST 5	000050
0	0	00000000	11111111	377	RST 7	000070

Um microcomputador capaz de reconhecer interrupções de mais de uma fonte é denominado **sistema de interrupções múltiplas**. Sistemas com duas ou mais fontes de interrupções necessitam, normalmente, de um método que lhes permita estabelecer prioridades entre as interrupções, para saber qual delas deve ser atendida em primeiro lugar. O **sistema de prioridade de interrupções** tem a tarefa de distribuí-las numa hierarquia, de acordo com o nível de importância dado a cada uma.

Cada interrupção ganha, então um **nível de prioridade** e, quando um programa está sendo executado como resultado de uma determinada interrupção, diz-se que o microcomputador está naquele nível de interrupção.

Costuma-se considerar, nos microcomputadores, que o nível de interrupção 0 tem a maior prioridade, enquanto que os níveis com numeração crescente ganham prioridades sucessivamente menores. Assim, digamos, se o microprocessador estiver executando um programa no nível 2 de interrupção, um novo pedido, trazendo o nível 1 ou 0, deverá ser respeitado; o programa deverá pular para a interrupção de maior prioridade, retornando depois ao nível 2.

Porém, uma interrupção nível 2 não poderá ser perturbada pelos níveis 3 ou 4, ou por qualquer outro de prioridade mais baixa. E o sistema deve ser projetado, ainda, para não considerar pedidos de interrupção do mesmo nível que aquela que estiver sendo executada.

Na figura 2 aparece um típico sistema de prioridade de interrupções para o 8008, sob a forma de blocos, com todas as suas partes básicas. Iremos percorrer, em seguida, um circuito prático de interrupções para o 8080, onde vocês notarão as muitas diferenças básicas que existem, nessa parte, entre as duas gerações de microprocessadores.

#### Um exemplo de lógica de interrupções para o microprocessador 8080

Como já havíamos dito, o 8080 atende normalmente a pedidos externos de interrupção. Uma fonte muito

comum de interrupções é o dispositivo periférico de entrada (tal como um teclado), que introduz dados de uma forma totalmente imprevisível, mas que deve receber prioridade imediata, sempre que o exigir. O 8080, normalmente, aceita o pedido de interrupção e gera um sinal de reconhecimento da mesma; os circuitos externos detectam esse sinal e introduzem uma instrução especial, fazendo com que a UCP pule para a sub-rotina de interrupção correspondente. Quando tal sub-rotina é concluída, a UCP retornará ao programa principal, no ponto exato em que havia sido interrompido.

Nos sistemas existem, geralmente, várias fontes de interrupção, o que torna necessária a inclusão de um meio de se decodificar a fonte do pedido de interrupção, para que a UCP execute as instruções corretas.

Mas vamos passar à análise do sistema de interrupção do 8080, que aparece na figura 3. Ele oferece possibilidade para a manipulação de 3 níveis de interrupção; um sistema adicional de controle, porém, pode fazê-lo atingir oito níveis diferentes.

Tudo começa quando algum dispositivo externo faz com que a linha  $\overline{INTR}$  (canto inferior esquerdo do desenho) vá para o nível "0"; essa linha está conectada, através de uma ponte J7, ao estágio inversor H4 (a ponte J8 só substituiria J7 se o sistema adicional de interrupções fosse instalado). Em seguida, o *flip-flop* de pedido de interrupção (74LS74) é ativado, levando o sinal INT para "1", que por estar ligado diretamente ao 8080, vai realmente requisitar uma interrupção a ele.

O 8080 contém um *flip-flop* interno de interrupção, chamado INTE, que sofre um *reset* sempre que uma interrupção está em curso ou quando uma instrução DI (*disabel interrupt* - recusa de interrupção) é executada, evitando assim que a UCP habilite interrupções posteriores. Para que possa ser habilitadas, é preciso executar uma instrução EI, como já vimos anteriormente; isso irá ativar o *flip-flop* INTE, permitindo ao 8080 reconhecer interrupções.

O 8080 por si só não preserva os pedidos de interrupção colocados quando os mesmos estão sendo recusados; no entanto, o *flip-flop* de pedidos encarrega-se disso, preservando-

os até que o microprocessador esteja pronto a aceitá-los.

Logo que uma interrupção é reconhecida, o 8080 entra no ciclo especial da instrução de interrupção. A linha  $\overline{DB0}$  vai para "0", o que vale para a lógica de controle do sistema como uma aceitação de interrupção; essa lógica produz então o sinal  $\overline{INTX}$ , utilizado para introduzir a instrução especial de interrupção na barra de dados e também para dar um *reset* no *flip-flop* de pedidos.

A linha  $\overline{INTX}$  é ligada às entradas de dois excitadores 7417 (parte superior do diagrama), de coletor aberto, e aos terminais de habilitação de um conjunto de 6 excitadores *tristate* (8T97). Enquanto os dois 7417 levam as linhas  $\overline{DB7}$  e  $\overline{DB6}$  a "0", o 8T97 faz o mesmo com as linhas  $\overline{DB0}$  a  $\overline{DB3}$ ;  $\overline{DB5}$  e  $\overline{DB4}$  são mantidas em "1" pelos resistores R4 e R3 (eles seriam substituídos pelas pontes J2 e J1 só em caso de uso da placa adicional de interrupção).

Nessas condições, os bits invertidos  $\overline{DB7-DB0}$  da barra de dados fornecem a leitura 00110000; invertidos novamente, a UCP vai lê-los sob a forma 11001111, equivalente ao 317 octal. Essa distribuição de bits forma o código para a instrução RST 1 do 8080, instrução de chamada de um só byte que obriga a UCP a pular para a localidade 000010 da memória, deslocando a pilha do contador de programa. Começando por esse ponto da memória, o usuário deve instalar um programa que contenha as instruções necessárias à execução dos objetivos do pedido de interrupção. A rotina de interrupção termina com uma instrução RET (retorno), que desloca novamente a pilha do contador de programa e devolve o controle ao programa principal.

É preciso ter em mente que, para evitar que a rotina de interrupção perturbe o programa principal, todos os registros e bandeiras (*flags*) de uma e de outro devem ser preservados, assim que tem início a interrupção (por meio de instruções PUSH), e restaurados logo após o seu término (por meio de instruções POP).

Os dispositivos externos podem requisitar interrupção também através das linhas  $\overline{DB5}$  e  $\overline{DB4}$ , levando-as para "0" durante o período  $\overline{DBIN}$ . Essa nova situação produz uma tabela de 4 ins- ➤

truções (veja Tabela I). Dessa forma teremos, apesar das 4 instruções, apenas 3 níveis de interrupção (logo mais veremos porque).

RST 1 é uma instrução de uso geral, geralmente de baixa prioridade, e através da qual o dispositivo externo não afeta DB5 e DB4. Um segundo acesso de interrupção irá "baixar" DB4, e um terceiro, DB5. Outras linhas de dados poderão ser utilizadas, mas não terão efeito algum, a não ser que a placa adicional para 8 níveis seja incorporada ao sistema.

A instrução RST 7 levaria DB5 e DB4 para "0" ao mesmo tempo e, por isso, não pode ser usada, sob risco de criar ambigüidades. O problema é que ela poderia ser confundida com a ocasião em que tanto DB5 como DB4 estivessem requisitando interrupção, por intermédio de dispositivos externos diferentes. Observe ainda que, se ocorrer uma instrução RS3, 5 ou 7, um pedido feito pela RST 1 poderia ficar encoberto.

Para sincronizar os circuitos de

placas periféricas com a lógica de interrupção da UCP, liga-se o sinal de introdução de interrupções INTX ao INTS, através da ponte J6 (canto inferior direito do desenho). O dispositivo que está requisitando uma interrupção usa esse sinal para habilitar os circuitos que "baixam" as linhas de dados DB5 e DB4. Na figura 4 mostramos um circuito adequado a essa função.

Quando uma interrupção é requisitada, a linha IRQ (*interrupt request* - pedido de interrupção) vai para "1", ativando o primeiro *flip-flop* (através de seu pino 3). A saída Q do mesmo (pino 6) vai causar um *reset* no segundo *flip-flop* (pino 13), fazendo a saída Q deste ir para "0" (pino 9). Esta saída tem conexão com o terminal de *reset* do primeiro *flip-flop* (pino 1), causando assim um *reset* no mesmo; O segundo, porém, permanece no mesmo estado.


Com o pino 8 do segundo *flip-flop* em "1", o excitador de coletor aberto ligado a ele é ativado, levando a linha INTR para "0" e requisitando uma interrupção ao microprocessador.

O microprocessador responde,

aceitando, com um sinal INTS de habilitação. Assim que INTS vai para "0", ativa um estágio inversor feito com um 7438; esse sinal, combinado com o nível "1" que sobrou na saída Q do segundo *flip-flop* (pino 8), vai ativar uma porta NE de coletor aberto (7438), levando para "0" o DB5, o DB4 ou nenhum dos dois, como for desejado. Quando o sinal INTS termina, indo para "1", o segundo *flip-flop* muda de estado, levando seu pino 8 para "0" e finalizando assim o pedido de interrupção de INTR e a interferência nas linhas de dados DB4 ou DB5.

O sinal RESI, ligado ao pino 10 do segundo *flip-flop*, é capaz de desativar a entrada de pedido de interrupção, quando vai para "0". Caso não seja utilizado, deve ser ligado ao nível "1" (LN).

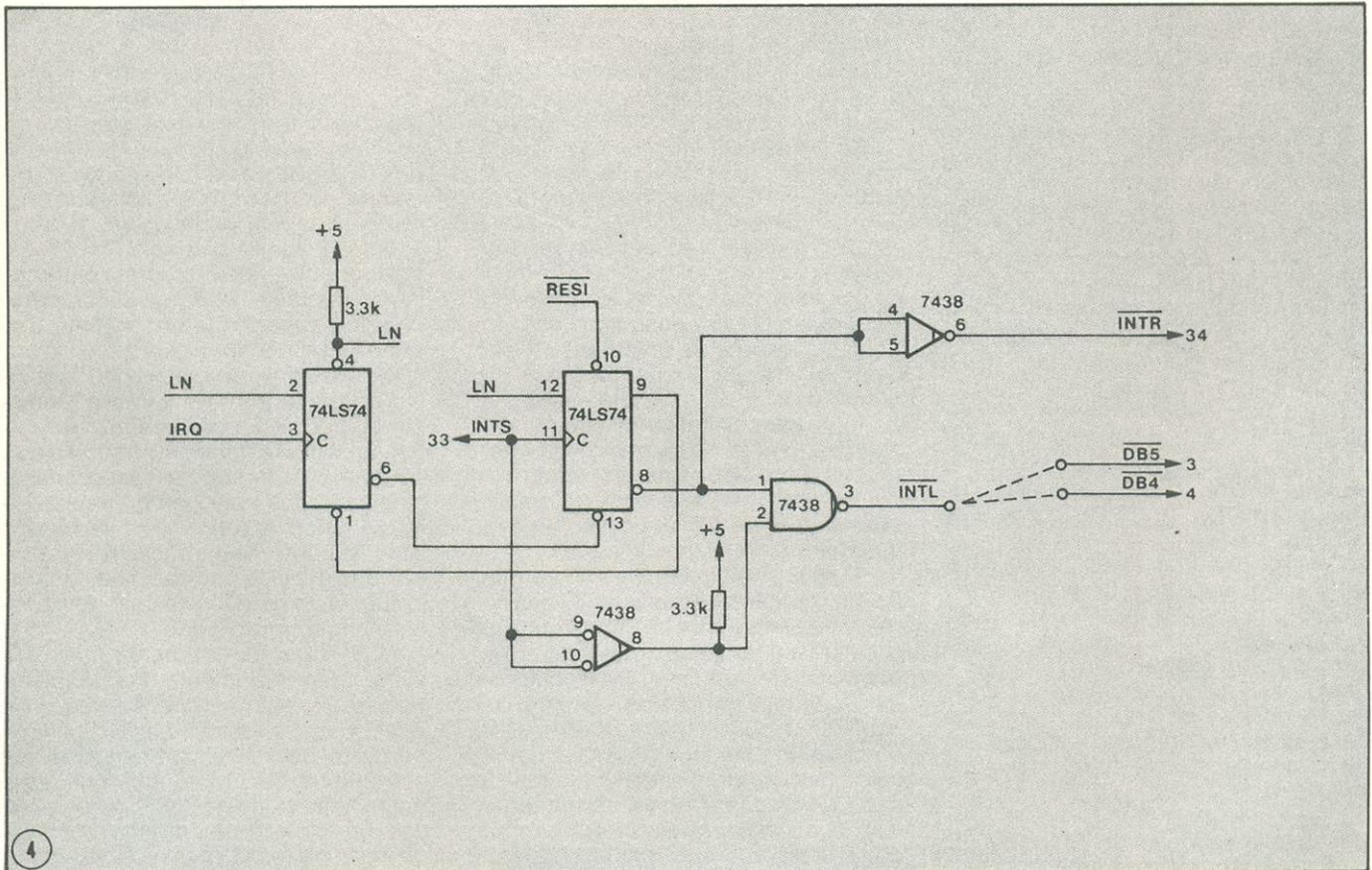O dispositivo que pede interrupção deve possuir, naturalmente, outros circuitos para se comunicar com a UCP. Se for o caso de um dispositivo de entrada, a instrução RST (reinício) fará o microprocessador executar instruções correspondentes, endereçando as portas de entrada adequadas. ↗



Porta de pedido de interrupções para o 8080.

# Convertendo dados digitais em gráficos de TV a cores

Mitch Goozé e James Farrell, *Motorola Inc.*


*Um integrado gerador de vídeo simplifica a conexão entre microprocessadores, em computadores ou jogos de vídeo, e receptores de TV.*

Ao se utilizar a TV a cores doméstica como visor, pode-se eliminar o custo do componente mais caro dos jogos de vídeo e dos computadores pessoais. Mas, apesar de vantajoso do ponto de vista mercadológico, tal solução pode tornar-se um pesadelo para o projetista, especialmente se o dispositivo adicional contiver um microprocessador.

Uma típica conexão entre um aparelho de TV, que requer uma entrada analógica de radiofrequência, e um jogo ou computador doméstico, que utilizam lógica digital, chega a exigir 25 000 transistores ou então 280 CIs de pequena ou média integração. Num esforço para reduzir o número de componentes nessas conexões, vários fabricantes de inte-

grados procuraram condensar a conversão digital/vídeo num único CI de integração em larga escala.

A tarefa do gerador de vídeo, ou VDG (*Video-Display Generator*), é justamente essa: ler dados digitais em uma memória RAM, controlada a microprocessador (e chamada, às vezes, de memória de renovação), para convertê-los em formas de onda analógicas de vídeo, contendo informações de brilho e cor. Esses sinais são sincronizados com o rastreamento da TV pela adição de pulsos temporizadores. Em seguida, são levados a um modulador de cor, que os codifica sob a forma de um sinal composto de RF, reproduzindo uma transmissão de TV no canal 3 ou 4.

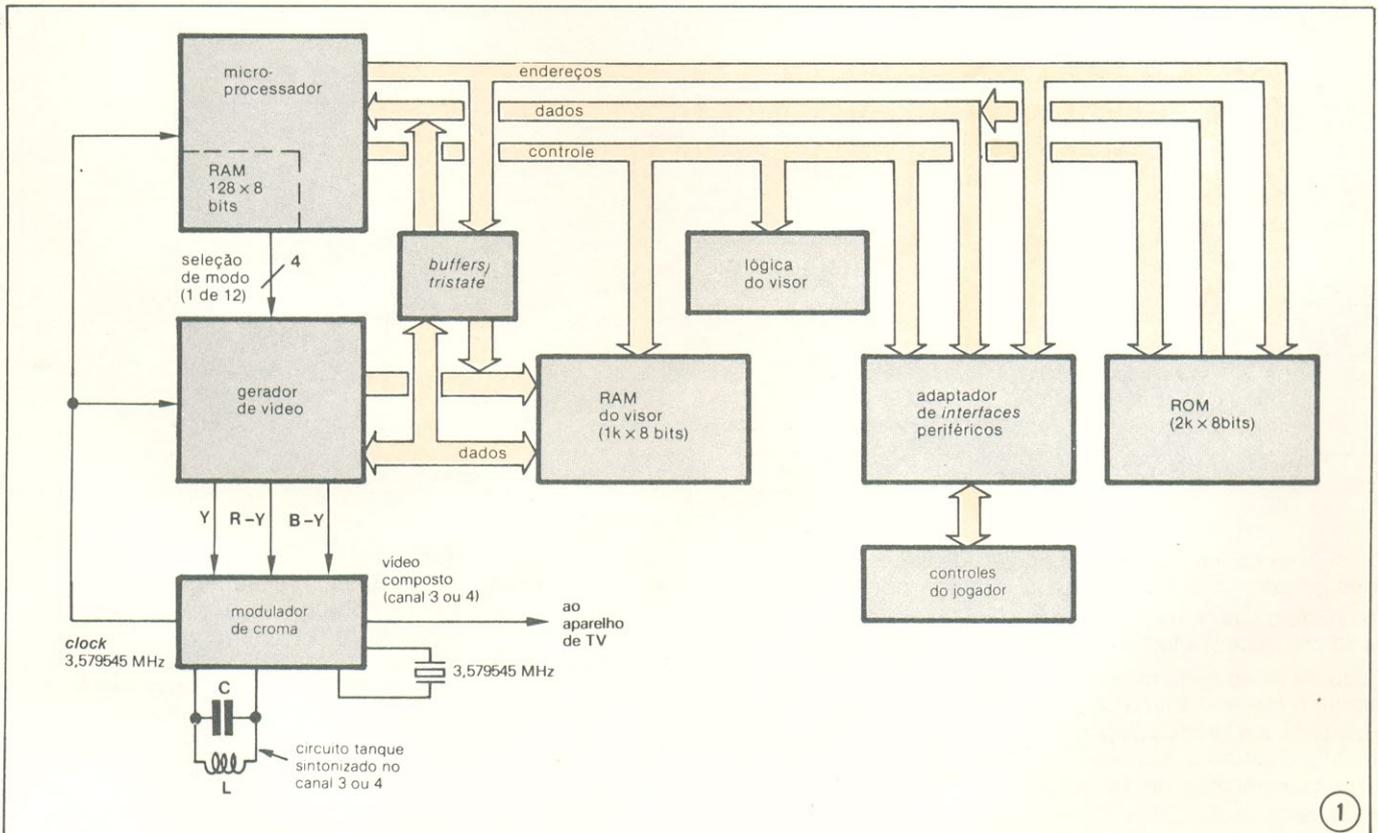

**Gerador de vídeo** — Num jogo de vídeo "inteligente", o microprocessador transfere dados da memória do visor para o gerador de vídeo, que vai convertê-los em figuras ou formas, na tela. A memória ROM armazena códigos dos objetos e o adaptador dos interfaces periféricos comunica os circuitos com os jogadores. ➔

## Jogando dentro das regras

No ano de 1953, o NTSC (National Television System Committee - Comitê Nacional de Sistemas de TV) estabeleceu as especificações para os sinais de TV a cores. Ficou decidido, na época, que em resposta à necessidade de sinais compatíveis para receptores a cores e branco-e-preto, os sinais de definição de cor deveriam ser transportados por uma subportadora que fosse 3,579545 MHz acima da portadora modulada pelo brilho. Essa providência garantia a separação entre as informações de brilho (luminância) e cor (crominância) e, portanto, garantia que o detector de qualquer aparelho de TV pudesse distinguir um sinal do outro. Os receptores de preto-e-branco, então, detectam o sinal de luminância e ignoram o de crominância. Os receptores de imagens a cores cuidam primeiramente do sinal de luminância, a fim de determinar o grau de brilho em um certo ponto da tela, e em seguida, buscam o de crominância, para saber o quanto de vermelho, azul e verde há naquele ponto.

Após determinar a maneira pela qual os sinais de TV deveriam carregar as informações de cor, o NTSC se pôs a examinar o grau de resolução que a imagem colorida deveria exibir. O compromisso, aqui, envolve resolução e largura de banda. Para se definir uma distribuição de alta resolução de cores que variam rapidamente, é preciso um sinal de alta frequência, o que leva à necessidade de uma transmissão com uma extensa largura de banda. Mas, como a largura de cada canal de TV é de apenas 6 MHz, parecia, à primeira vista, que as rápidas variações de cor em pequenas áreas não poderiam ser transmitidas e, dessa forma, pequenos objetos apareceriam completamente descoloridos na tela.

Porém, durante suas pesquisas o NTSC estudou as características de resolução do olho humano, descobrindo que a capacidade do olho de perceber cores diminuía à medida que a área visada era reduzida. Em objetos de pequeno porte, o olho é incapaz de discernir cor, e o cérebro os "preenche" com a cor circundante.


Esse é o motivo pelo qual a largura de banda de 6 MHz pro-

porciona uma resolução adequada para gráficos em TV a cores: nas grandes áreas, um sinal de baixa frequência pode definir a cor, enquanto as áreas menores são transmitidas em preto-e-branco.

O NTSC estudou também a resposta em frequência de nossos olhos, chegando à conclusão de que são sensíveis à cor na proporção  $Y = 0,59G + 0,11B + 0,30R$ , onde Y é o brilho total da luz e G, B e R representam seus componentes em verde, azul e vermelho. Já que o brilho, da forma como é medido pelo sinal monocromático, já faz parte da transmissão branco-e-preto, o achado do NTSC significa que apenas dois dos três sinais de cor precisam ser transmitidos; o sinal faltante pode ser obtido no próprio receptor, subtraindo do sinal monocromático os outros dois sinais, de acordo com a equação vista.

Na prática, o circuito abaixo representado é capaz de gerar os sinais de cor num transmissor de TV (ou integrado VDG). Os sinais do azul, vermelho e verde, vindos de uma câmera a cores (ou da memória do visor), são somados numa certa proporção, de modo a produzir o sinal Y de luminância. Depois de passar por um filtro passa-baixas de 1,5 MHz e por um inversor, o sinal Y é então subtraído dos sinais de azul e vermelho, indo modular em frequência a portadora. O sinal do verde é desprezado, enquanto os sinais B-Y e R-Y vão modular em fase uma subportadora de 3,579545 MHz, em ângulos diferentes, como se pode ver. Isto coloca os dois sinais em quadratura, que é o mesmo que dizer que seus fasores estão distanciados de  $90^\circ$ . Como o nível e a fase da resultante da soma desses vetores vão variar com a variação das amplitudes relativas dos dois sinais, um sinal composto de vídeo é suficientemente definido com apenas duas cores.

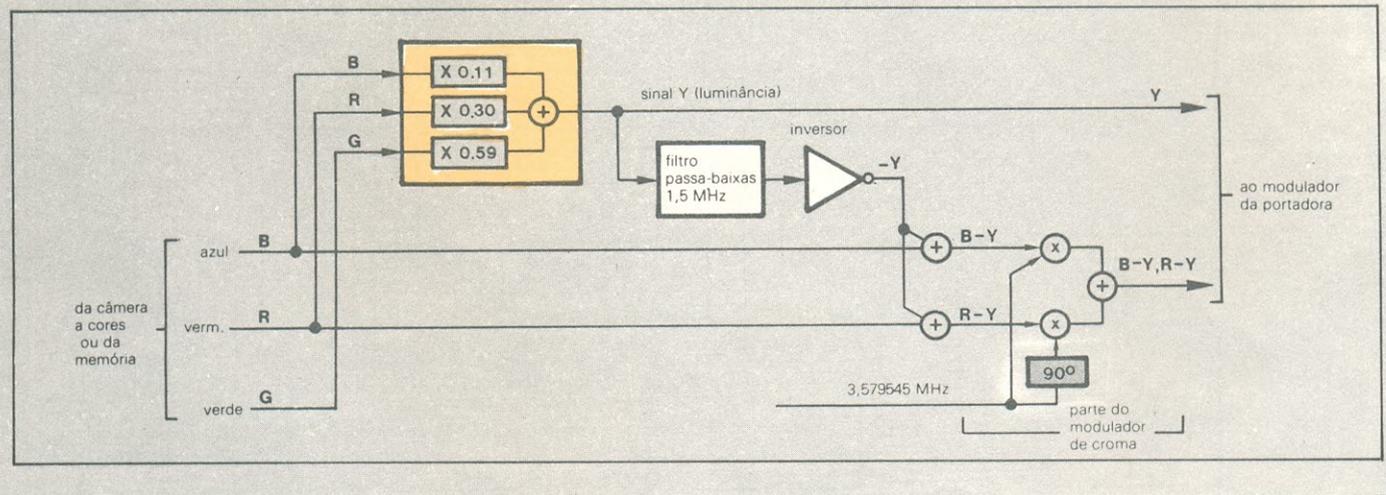Assim que o sinal alcança o receptor, o sinal de luminância é detectado e adicionado aos sinais B-Y e R-Y demodulados, a fim de se recuperar os componentes do azul e do vermelho da luz. Tais componentes são depois subtraídos proporcionalmente de Y, para se obter o verde.



Aqui descrevemos a operação de um desses integrados geradores de vídeo, o MC6847, feito com a tecnologia MOS de canal N, trabalhando num jogo de vídeo controlado a microprocessador. A operação desse componente num jogo de vídeo é delimitada pelos padrões do NTSC, que definem o formato e largura de banda dos sinais de TV dentro dos Estados Unidos (veja o quadro "Jogando dentro das regras"). E como a saída de um jogo de vídeo deve simular uma transmissão de TV, os padrões determinam também as características dos sinais de vídeo e de sincronização gerados pelo integrado VDG, além da máxima resolução possível do visor, dentro da largura de banda do canal.

### O preço da versatilidade

Existem duas arquiteturas de sistema, já bastante popularizadas, para o uso de microprocessadores na geração e controle de objetos ou pontos em gráficos ou caracteres: uma delas utiliza o método orientado ao objeto e a outra, o RAM intensivo. No primeiro caso, um conjunto fixo de caracteres gráficos fica armazenado em uma memória ROM; esses objetos são recolhidos pelo microprocessador e transferidos diretamente para a tela, através do VDG e do modulador de cor. O tamanho e a resolução dos objetos depende da frequência de *clock* do sistema, sendo que os mais rápidos podem reproduzir objetos menores e com maior resolução no visor.

## Sumário dos modos de operação do gerador de vídeo 6847

modalidade	FORMATO DAS TELAS DE TV			barra de dados do VDG bMs _____ bms	espaço requerido na RAM do visor (bits)
	nº de cores	formato da matriz dos elementos do visor	detalhes elementares, em pontos		
alfanumérica interna	2	32 larg. / 16 alt.			512 x 8
alfanumérica externa	2	32 larg. / 16 alt.			512 x 8
semigráfica—4	8	64 larg. / 32 alt.			512 x 8
semigráfica—6	8	64 larg. / 48 alt.			512 x 8
gráfico colorido 64 por 64	8	64 larg. / 64 alt.			1024 x 8
gráfico 128 por 64	2	128 larg. / 64 alt.			1024 x 8
gráfico colorido 128 por 64	8	128 larg. / 64 alt.			2048 x 8
gráfico 128 por 96	2	128 larg. / 96 alt.			1536 x 8
gráfico colorido 128 por 96	8	128 larg. / 96 alt.			3072 x 8
gráfico 128 por 192	2	128 larg. / 192 alt.			3072 x 8
gráfico colorido 128 por 192	8	128 larg. / 192 alt.			6144 x 8
gráfico 256 por 192	2	256 larg. / 192 alt.			6144 x 8

Obs.: bMs - bit mais significativo bms - bit menos significativo

Nesses sistemas, o microprocessador move os objetos com dois graus de liberdade, ao variar suas coordenadas em registradores internos de posição vertical e horizontal. Movimentos complexos, tais como rotação, requerem programações mais sofisticadas. Num jogo militar, por exemplo, girar a imagem de um tanque iria exigir a armazenagem de vários perfis do mesmo, em vários ângulos diferentes.

Assim, os sistemas orientados aos objetos permitem que os mesmos sejam controlados mais facilmente (pela simples alteração de sua posição em registradores), em relação aos RAM intensivos. Além disso, exigem menor espaço em memórias RAM, reduzindo seu custo total. Por outro lado, os sistema RAM intensivos oferecem maior flexibilidade naquilo que pode ser posto na tela.

Os RAM intensivos fazem uso de uma técnica chamada **mapeamento direto da memória**. Nesse caso, conforme nos mostra a figura 1, o VDG lê sequencialmente bytes de dados que representam séries de pontos horizontais, vindos da memória do visor, mapeando o conteúdo da mesma diretamente no visor. Para variar o quadro, o microprocessa-


dor simplesmente atualiza as linhas apropriadas da memória do visor.

A facilidade com que se pode mudar as imagens da tela torna os sistemas RAM intensivos mais atrativos. Porém, como a resolução no visor é uma função das dimensões da memória, maior resolução significa custo maior para o sistema. Combinando as vantagens dos dois métodos, o MC6847 reduz os requisitos de memória e também o custo, sem perda de definição no visor ou de flexibilidade no controle.

### Subdividindo a tela

O gerador de vídeo 6847 é capaz de operar em 12 modalidades diferentes no visor: duas alfanuméricas, duas semigráficas e oito gráficas plenas (veja a tabela "Sumário dos modos de operação do gerador de vídeo 6847"). Cada modalidade é selecionada pelo microprocessador e divide o visor, que tem 256 pontos de largura por 192 de altura, em uma matriz de compartimentos ou elementos. O conteúdo de cada compartimento varia, desde uma matriz de 8 colu-

BITS DE SELEÇÃO DE COMBINAÇÕES (L3-L0)

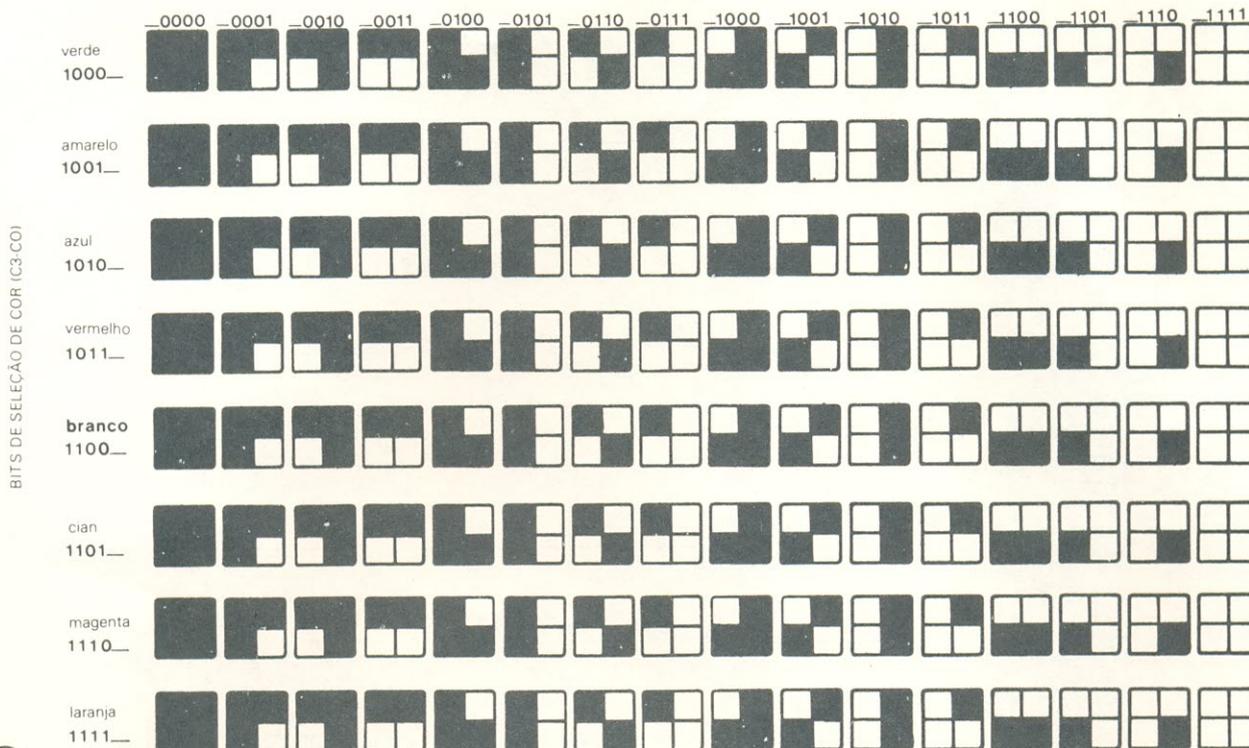

2

**Colorido** — O VDG divide cada elemento do visor, de 8 por 12 pontos, em quatro compartimentos, segundo a modalidade semigráfica 4. Os 4 bits menos significativos de cada palavra de dados que chega vão selecionar uma das 16 possíveis combinações de iluminação; os 4 bits mais significativos vão determinar a cor.

nas e 12 linhas, nas modalidades de menor densidade (as alfanuméricas), até um único ponto, na modalidade gráfica de maior resolução. A escolha de cor para todos os pontos “acesos” de cada compartimento também varia de acordo com a modalidade, desde uma entre duas, até uma entre oito.

Um jogo do tipo RAM intensivo requer uma RAM de visor espaçosa o suficiente para guardar todos os 49 152 pontos de um quadro de 256 por 192 pontos. Portanto, a quantidade e custo da memória necessária para se implementar um certo VDG dependem de quantos pontos uma palavra de dados pode controlar na modalidade adotada. Na menos densa de todas, cada byte (8 bits) controla apenas 96 pontos, o que é satisfeito com uma RAM de 512 x 8 bits; e na mais densa de todas, cada byte controla 8 pontos (ou seja, um ponto por bit), exigindo assim uma RAM de 6144 x 8 bits, 12 vezes maior que a outra.

As duas modalidades alfanuméricas dividem a tela em uma matriz de compartimentos, com 32 colunas e 16 linhas. Cada compartimento tem 8 pontos de largura e 12 de altura e contém um caracter. Na modalidade alfanumérica interna, uma ROM interna do VDG produz 1 entre 64 caracteres, numa distribuição de 5 por 7 pontos, que encaixa no compartimento de 8 por 12 pontos. Os 6 bits menos significativos de cada palavra de dados contém o código ASCII para aquele caracter; os dois bits remanescentes são os reservas, que podem ser usados para selecionar, digamos, um caracter laranja ou verde sobre um fundo preto, ou o contrário, ao conectá-los aos pinos CSS (*color-set-select* — seleção de cor) e INV (*inverse-video*) do integrado VDG. Outra possibilidade seria ligar uma das linhas dos bits de reserva ao pino INT/EXT do VDG, permitindo assim a seleção de uma ROM externa de caracteres.


Na modalidade alfanumérica externa, uma ROM externa gera 1 entre 256 caracteres personalizados, dentro do compartimento de 8 x 12 pontos. A exemplo da alfanumérica interna, cada palavra de dados define 96 pontos, exigindo também 512 bytes na memória RAM do visor.

As duas modalidades seguintes são denominadas semigráfica—4 e —6. Na primeira, cada compartimento de 8 por 12 é dividido em 4 elementos (figura 2); os 4 bits menos significativos (L3-L0) da palavra gerada internamente vão selecionar 1 entre 16 graus de iluminação dos elementos, enquanto três dos quatro bits mais significativos (C2-C0) vão selecionar uma entre oito cores para os pontos iluminados. Dessa forma, nessa modalidade a tela torna-se um visor de 64 por 32 elementos, cada elemento com 4 pontos de largura e 6 de altura. Cada palavra de dados vai controlar quatro dos 2048 elementos de 24 pontos, exigindo uma RAM de 512 bytes.

Na semigráfica—6, cada compartimento de 8 por 12 é dividido em 6 elementos. Os 6 bits menos significativos da palavra, que provêm de uma ROM externa, selecionam 1 entre 64 graus de iluminação dos elementos; os 2 bits mais significativos selecionam uma entre quatro cores para o compartimento. O pino CSS pode ser empregado para escolher um entre dois conjuntos de 4 cores.

Aqui a tela transforma-se numa matriz de 64 por 48 elementos, cada elemento com 4 pontos de largura por 4 de altura. Cada palavra controla seis dos 3072 elementos de 16 pontos, necessitando, aqui também, de uma RAM de 512 bytes. O pino INT/EXT é usado para se escolher entre as duas modalidades semigráficas.

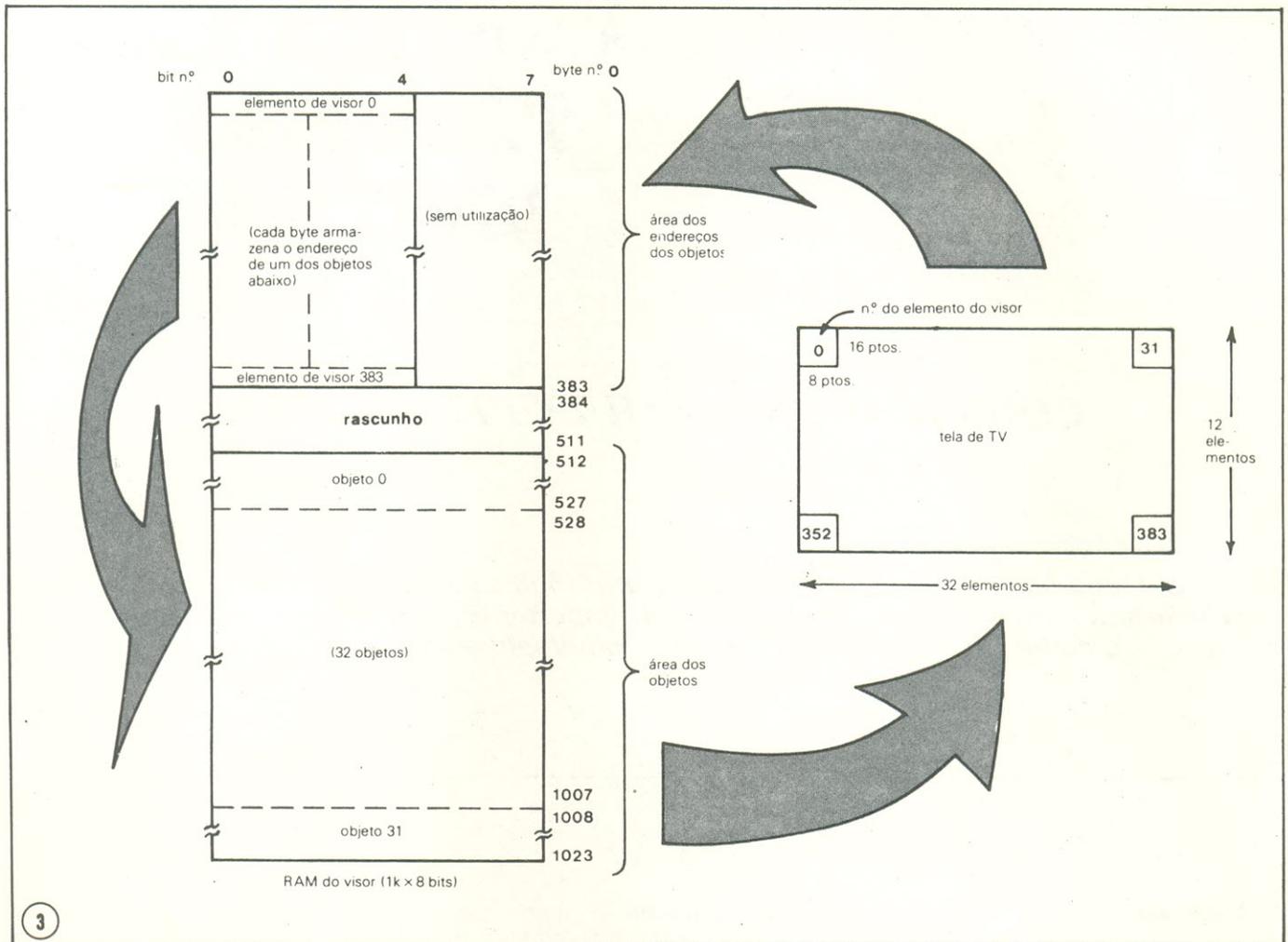O MC6847 pode trabalhar, ainda, em 8 modalidades gráficas plenas, cujos formatos dos elementos e requisitos de memória estão resumidos na tabela. Observe como a ne-



**Indexação** — No mapeamento indireto, a cada elemento de visor corresponde a um byte na memória do visor. Esse byte aponta para um determinado objeto, mais abaixo. Comparado ao mapeamento direto, esta arquitetura híbrida requer memórias duas vezes mais rápidas, mas com apenas 1/6 do tamanho.

cessidade de RAM cresce à medida que se exige maior resolução e controle; nas mais densas modalidades, por exemplo, é preciso prever 6144 bytes de memória RAM. Observe também a ausência da modalidade de gráficos coloridos de  $256 \times 192$ , devido à descoberta do NTSC de que o olho humano não distingue cores de pequenos objetos, tais como pontos numa tela.

### O melhor dos dois métodos

Para se reduzir a quantidade de RAM necessária nas modalidades mais densas, o 6847 opera com uma arquitetura híbrida. Batizada de **indexação**, essa abordagem reúne as vantagens dos dois métodos de geração digital de gráficos e caracteres numa tela, ao mesmo tempo em que corta para 1/6 o tamanho da RAM necessária (de 6144 para 1024 bytes). Mas ela apresenta também uma desvantagem, que é a de exigir uma memória duas vezes mais rápida.

A indexação utiliza uma técnica chamada **mapeamento indireto da memória**, onde a área do visor é arranjada numa matriz de  $32 \times 12$  elementos, cada elemento com  $8 \times 16$  pontos. Desse modo, a tela contém 384 elementos, numerados de 0, no canto superior esquerdo, até 383, no canto inferior direito (figura 3). A cada compartimento corresponde um byte na metade superior da RAM do visor; os 512 bytes inferiores contêm os códigos para 32 objetos e os 128 restantes são utilizados como "rascunho", durante as computações.

Temporização acelerada é a chave para a abordagem da indexação. Normalmente, o sistema toma quatro ciclos do *clock* de 3,58 MHz para enviar um byte de dados ao VDG; no entanto, pela multiplexação das linhas de endereço da memória, é possível dobrar esse ritmo, por um sistema conhecido como **busca dupla**. Durante os dois primeiros ciclos do *clock*, o VDG endereça a localidade da RAM correspondente ao elemento que está sendo varrido pelo feixe de elétrons. Tal localidade contém o endereço dos 16 bytes da parte inferior, que definem o objeto a ser mostrado naquele elemento da tela. O endereço do objeto é retido ao fim dos dois primeiros ciclos, para ser novamente aplicado à RAM, no início dos dois últimos, quando o código do objeto está sendo enviado ao gerador de vídeo.

Esse procedimento é repetido até que os 384 elementos sejam varridos. Para alterar a posição de um objeto na tela, o microprocessador muda a condição de seu indicador de endereços, nos 384 bytes superiores da RAM do visor; um dos objetos é sempre o fundo (ou ausência de objeto), enquanto os restantes são selecionáveis em uma entre quatro cores.

Como neste sistema a memória do visor é questionada com uma frequência duas vezes maior, o tempo de acesso à memória sofre uma grande alteração, de 450 ns para apenas 200 ns. O custo para se obter um tempo de acesso reduzido para menos da metade é mais que compensado pela redução de 1/6 no tamanho da memória requerida para as operações de resolução elevada.

# PRÁTICA EM TÉCNICAS DIGITAIS

## 12.<sup>a</sup> Lição

### CODIFICADORES e MULTIPLEXADORES

*O decodificador foi o primeiro dos circuitos lógicos combinacionais a ser estudado, na lição anterior. Agora, mais três circuitos de importante papel na eletrônica digital serão vistos — o codificador, o multiplexador e o demultiplexador.*

#### Codificadores

O codificador é um circuito lógico combinacional que aceita uma ou mais entradas e gera um código de saída binária de múltiplos bits. Na verdade, os codificadores são exatamente o oposto dos decodificadores. Os decodificadores detectam ou simplesmente identificam códigos específicos, enquanto os codificadores geram os códigos.

A figura 1-12 apresenta um circuito codificador simples. As entradas são três chaves tipo *push-button*, indicadas pelos números 1, 2 e 3. O circuito codificador consiste de duas portas NE positiva/NOU negativa. As saídas AB formam um código binário de dois bits. Quando a chave 1 é pressionada, a saída da porta 2 vai para 1. Nesse instante ambas as entradas da porta 1 estão altas e portanto sua saída é baixa. Pressionado-se a chave 1, o código 01 de saída é gerado.

Pressionando-se a chave 2 a saída A é forçada para o nível alto. A saída B da porta 2 está em 0, portanto o código de saída é 10. Ao ser pressionada a chave 3, as saídas de ambas as portas são forçadas para o nível alto, gerando o código 11. Como se vê, um código bi-

nário correspondente ao número decimal dado a cada chave na entrada é gerado quando aquela chave é fechada. Quando todas as chaves estão abertas (não pressionadas) o código de saída é 00.


Uma aplicação típica para um circuito codificador é a translação do sinal de entrada de um teclado decimal para o código binário ou BCD. A figura 2-12 mostra um circuito codificador decimal para BCD. Quando qualquer uma das linhas de entrada é levada a zero, o código BCD de quatro bits correspondente é gerado na saída. Por exemplo, levando a linha de entrada do número 5 a 0 binário, as saídas das portas 1 e 3 serão forçadas a 1. As portas 2 e 4 apresentarão saídas baixas nesse momento. O código de saída nas linhas DCBA será, então, 0101, ou seja, o equivalente binário do número decimal 5. Esse circuito, como todos os codificadores, gera um único código de saída para cada entrada individual.

Um exemplo típico de um moderno circuito integrado codificador binário aparece na figura 3-12. Trata-se de um codificador de prioridade TTL MSI de oito entradas. O codificador recebe dados de oito linhas e gera o código biná-


rio correspondente ao número assinalado na entrada. A entrada deve ser colocada em 0 para gerar o código de saída correspondente. Sabe-se que as entradas são ativadas em 0. Ao contrário dos dois codificadores anteriormente vistos, as saídas do circuito da figura 3-12 (denominadas  $\bar{A}0$ ,  $\bar{A}1$  e  $\bar{A}2$ ) também estão ativas em 0. Para esse circuito o que isto significa é que uma saída baixa representa 1 binário. Ele gera um código lógico negativo na saída.

Uma característica única desse circuito é que há uma prioridade, ou precedência, determinada para cada entrada, de maneira que quando duas ou mais entradas estiverem baixas simultaneamente, a que tiver maior prioridade será representada na saída. Nesse caso, as entradas com o maior valor numérico têm maior prioridade. Com isso, se as entradas 3 e 6 estiverem baixas simultaneamente, um código binário representando o número 6 será gerado na saída.

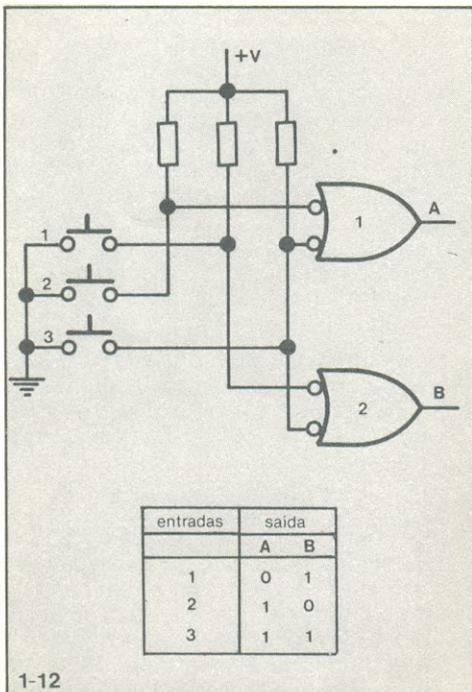
A entrada  $\bar{E}1$  nesse circuito é uma entrada liberadora. Quando a mesma estiver em 1, a saída do inversor a ela conectado estará baixa. Isto inibirá as portas de 1 a 8 e forçará as três linhas de saída binária ao nível 1. Quando a



1-12  
Circuito codificador simples.

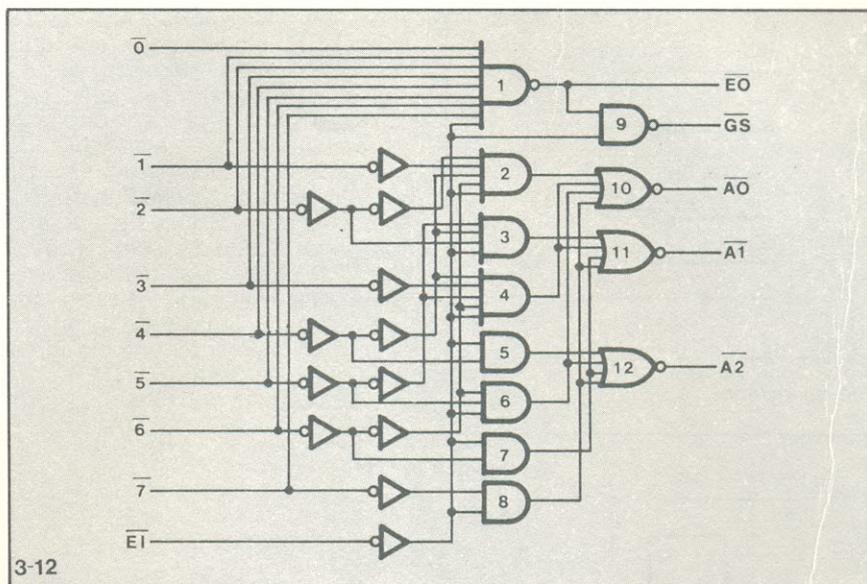

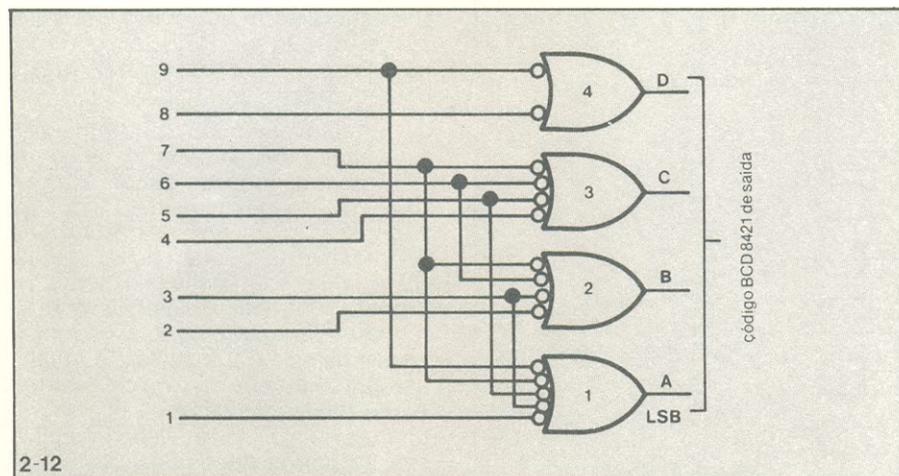3-12  
Circuito codificador de prioridade com oito entradas.



2-12  
Codificador decimal para BCD.

entrada  $\bar{E}I$  estiver baixa, a saída do inversor estará alta, liberando, portanto, todo o circuito das portas.

A porta NE número 1 de oito entradas comanda todas as 8 linhas de entrada. Se qualquer uma delas deve ir para 0, a saída  $\bar{E}O$  vai para 1, indicando que uma ou mais das linhas está ativada. A saída  $\bar{G}S$  também vai para 0. Se todas as entradas estão altas ou abertas (não ativadas), a saída  $\bar{E}O$  está baixa indicando seu estado. Usando a entrada  $\bar{E}I$  e as saídas  $\bar{E}O$  e  $\bar{G}S$ , vários desses dispositivos podem ser combinados para codificar N diferentes estados de entrada. Uma tabela verdade para esse circuito é apresentada na figura 4-12.

trônico usado para selecionar e encaminhar qualquer um dentre vários sinais de entrada a uma única saída. A forma mais simples de multiplexador é uma simples chave de um pólo e múltiplas posições. A figura 5-12 mostra

uma chave seletora rotativa usada como multiplexador. Qualquer dos seis sinais de entrada pode ligar-se à linha de saída pelo simples ajuste da posição desta chave seletora mecânica. As chaves seletoras mecânicas são muito usadas em várias operações de de multiplexação em circuitos eletrônicos. Entretanto, muitas aplicações exigem que o multiplexador opere em velocidades elevadas e seja automaticamente selecionável. Multiplexadores deste tipo podem ser facilmente construídos com componentes eletrônicos.


Há dois tipos básicos de circuitos multiplexadores eletrônicos: o analógico e o digital. O simples multiplexador com chave seletora da figura 5-12 trabalha tanto com sinais analógicos quanto digitais. Porém, quando são construídos multiplexadores eletrônicos, eles são projetados especialmente para uma das aplicações, analógica ou digital. Para as aplicações analógicas são muito utilizados relês e chaves bipolares ou MOSFETs. Nas aplicações digitais que envolvem sinais binários, um multiplexador pode ser construído simplesmente com portas lógicas comuns.

EI	entradas								saídas				
	0	1	2	3	4	5	6	7	$\bar{G}S$	A0	A1	A2	$\bar{E}O$
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	0	0	1
0	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
0	X	X	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
0	X	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

4-12  
Tabela verdade para o codificador de prioridade com oito entradas.  
X = condição irrelevante (0 ou 1 indiferentemente)

## Multiplexadores

O multiplexador é um circuito ele-

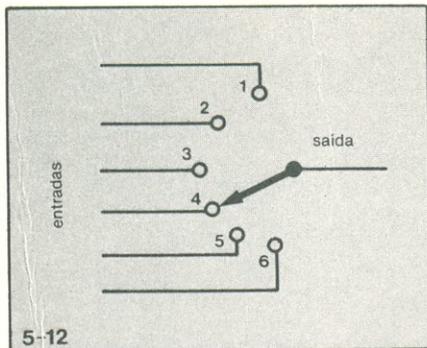

5-12 Uma chave rotativa usada como multiplexador.

alta, liberando a porta 1. A saída Q estará baixa, inibindo a porta 2. A fonte de dados 1 deverá, portanto, permitir a passagem através da porta 1 e da porta 3 para a saída. A fonte de dados 2 não terá efeito sobre o estado da saída. O *reset* do flip-flop inverterá esta condição. A porta 1 será inibida por Q, evitando, em consequência, que a fonte de dados 1 atinja a saída. Todavia, a fonte de dados 2 estará liberada e chegará à saída da porta 3. Esse circuito é equivalente a uma chave de um polo e duplo acionamento, como a indicada na figura 6-12B.

Um circuito MSI funcional que utili-


tas E e assim evitando que qualquer palavra apareça nas saídas. Com E baixa, o circuito está liberado.

A entrada seletora (S) especifica qual palavra de quatro bits aparecerá na saída. Quando a entrada seletora estiver alta, as portas 2, 5, 8 e 11 estarão liberadas, levando a palavra de entrada 1 a aparecer na saída. Se a entrada S estiver baixa, as portas 1, 4, 7 e 10 estarão liberadas. Isso permitirá que a palavra 2 passe à saída.


Um circuito multiplexador de quatro entradas é mostrado na figura 8-12. Cada entrada é aplicada a uma porta NE que é liberada ou inibida por um decodificador 1 de 4. As saídas das portas NE são reunidas numa função OU pela porta 5. Como em outros multiplexadores, apenas uma das quatro entradas será liberada e passará à saída. A seleção da entrada é feita pelo circuito decodificador. Uma palavra binária de dois bits AB é aplicada ao decodificador. Este reconhece um dos quatro códigos possíveis na entrada e libera a porta apropriada. Por exemplo, quando a palavra de dois bits de entrada é 00, a linha de saída  $\bar{A}\bar{B}$  é alta. Isto libera a porta 1 e a entrada 1 passa à saída. O código de entrada 01 libera a porta 2, o código de entrada 10 libera a porta 3 e o código de entrada 11 libera a porta 4.

O meio mais simples de implementar o multiplexador de 4 bits é combinar ambas as funções, decodificação e liberação, na mesma porta. Tal circuito é apresentado na figura 9-12. O arranjo é virtualmente idêntico ao multiplexador de quatro entradas já descrito. No entanto, entradas adicionais permitirão também o desempenho da função decodificadora. As saídas normal e complementar da palavra de dois bits AB são aplicadas às portas liberadoras da mesma maneira que seriam aplicadas às portas decodificadoras. Se o código binário de entrada 00 for aplicado, as linhas  $\bar{A}$  e  $\bar{B}$  estarão altas. A porta 1 será liberada e a entrada número 1 passará pelas portas 1 e 5 à saída. As portas 2, 3 e 4 estarão inibidas neste instante.

Um multiplexador TTL binário de oito entradas que utiliza essa mesma técnica é mostrado na figura 10-12. As portas 1 e 8 liberam ou inibem as oito linhas de entrada de dados D0 a D7. Uma palavra de entrada binária de três bits (ABC) libera uma das oito portas, dependendo do código da entrada. Os seis inversores das entradas seletoras de dados geram os sinais normal e complementar, necessários às portas seletoras. Esta palavra de entrada de três bits é um código de endereçamento que designa qual linha de entrada será selecionada. Se a entrada binária for 101, a entrada D5 será selecionada. A linha habilitadora *strobe* libera ou inibe todas as oito portas seletoras.

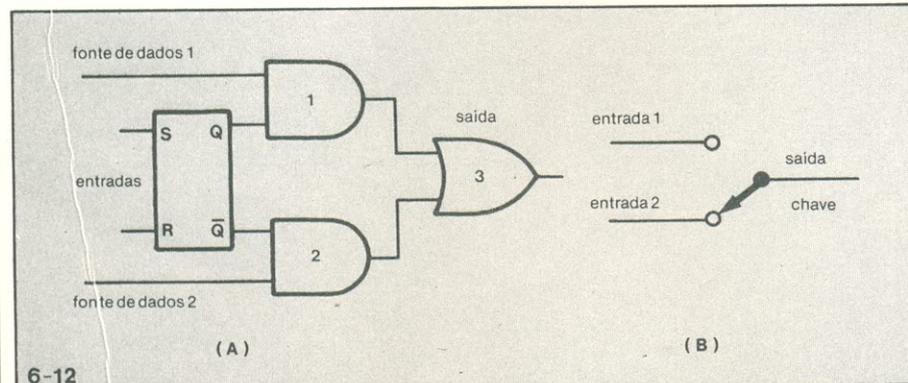

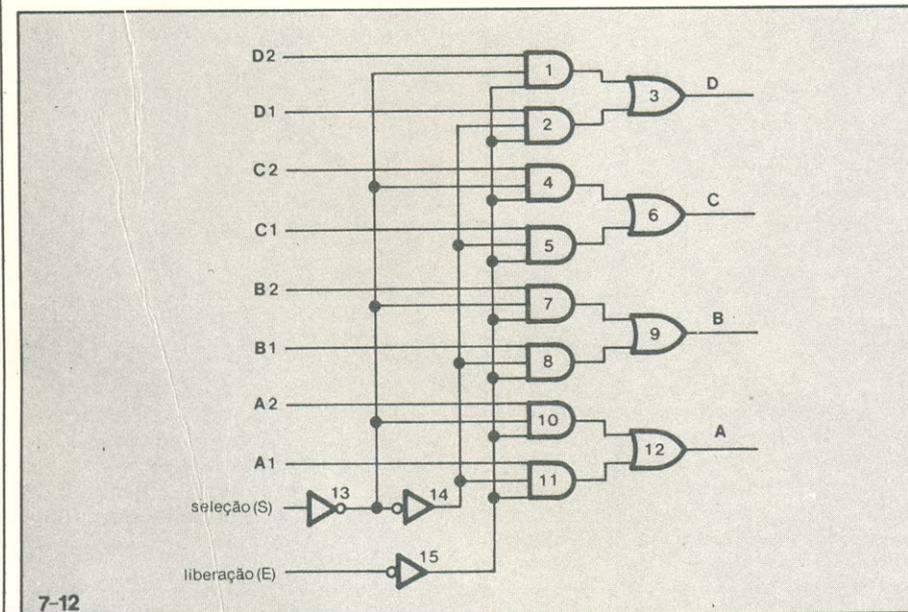
6-12 Multiplexador digital de duas entradas (A) e seu equivalente mecânico (B).



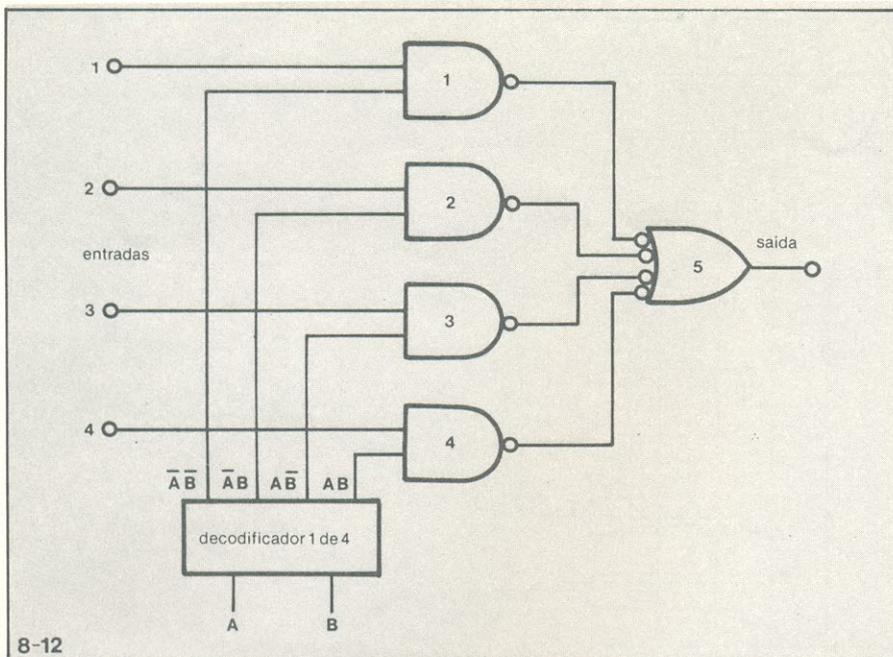7-12 Multiplexador de 4 x 2 entradas.


O circuito da figura 6-12A é a forma mais simples de multiplexação digital. Ele tem duas entradas de dados e uma única saída. Qualquer uma das entradas pode ser selecionada e alimentar a saída. O processo de seleção acontece nas portas E, 1 e 2. O flip-flop controla estas duas portas para determinar qual entrada poderá passar através da porta OU 3 para a saída. Quando o flip-flop está em *set*, a saída Q deve estar

za esse multiplexador básico de duas entradas é mostrado na figura 7-12. Quatro multiplexadores de duas entradas são combinados para formar um multiplexador para duas palavras de quatro bits. A palavra 1 tem os bits A1, B1, C1 e D1. A palavra 2 apresenta os bits A2, B2, C2 e D2. A entrada habilitadora E (*enable*) controla o circuito. Se E está alto, a saída do inversor 15 está baixa, inibindo, portanto, todas as por-



8-12

Multiplexador de quatro entradas.

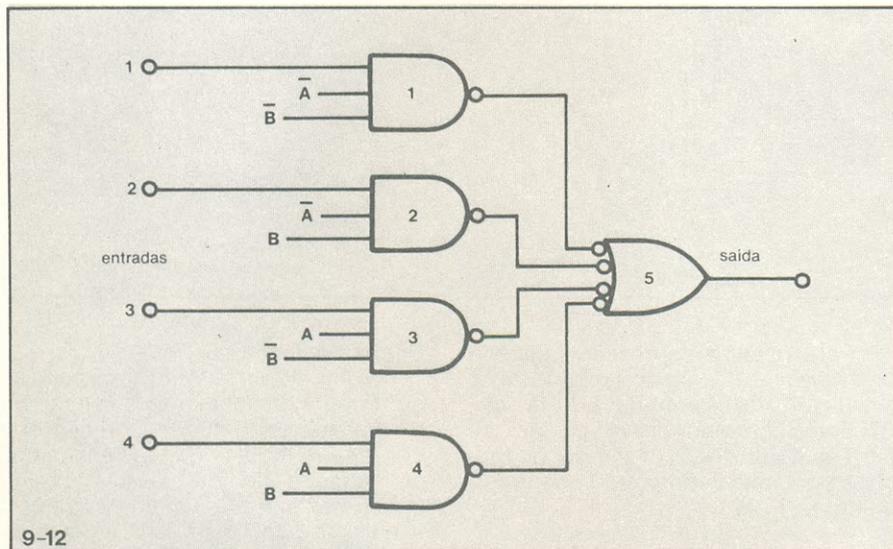

9-12

Um multiplexador de quatro entradas combinando com as funções decodificadora e habilitadora.

Ambos os sinais, normal (W) e complementar (Y) estarão disponíveis na saída. Um outro nome dado ao multiplexador é selecionador de dados.

### Aplicações dos multiplexadores

Além de proporcionar um meio conveniente de seleção de uma entre diversas entradas, para ser ligada a uma única saída, o multiplexador apresenta diversas aplicações especiais que o tornam ainda mais útil. Os multiplexadores são também usados para prover conversão de dados paralelo/série, geração de padrões seriados e implementação simplificada de funções booleanas.

**Conversão paralelo/série** — Uma das mais comuns aplicações de um multiplexador está na conversão paralelo/

série de dados. Uma palavra binária paralela é aplicada às entradas de um multiplexador. A seguir, pelo seqüenciamento através dos códigos habilitadores de entrada, a saída do dispositivo torna-se uma representação série da palavra paralela de entrada. Essa função é ilustrada na figura 11-12. No caso é mostrado um multiplexador de quatro entradas (o multiplexador é muitas vezes abreviado como MPX ou MUX). Um simples bloco é geralmente utilizado para representar o multiplexador, simplificando seu desenho. Uma palavra binária AB de dois bits, de um contador, é usada para selecionar a entrada desejada. A palavra de entrada WXYZ é armazenada em um registrador acumulador de 4 bits. A saída de cada um dos flip-flops do registrador é


ligada a uma entrada do multiplexador. Quando o contador de dois bits é incrementado, o código AB de seleção é seqüenciado através de seus quatro estados, de 00 a 11. A saída (M) do multiplexador é igual ao estado do flip-flop conectado à entrada habilitadora. Isto é ilustrado pela tabela verdade da figura 12-12. Pelo seqüenciamento dos quatro estados de entrada a um ritmo fixo, a palavra de entrada paralela é convertida em uma palavra de saída série. Quando as entradas AB estão em 00, o estado do flip-flop W aparece na saída do multiplexador. Quando o estado da entrada AB é 01, o estado do flip-flop X aparece na saída do multiplexador. Do mesmo modo, a seleção das entradas 10 e 11 causará o aparecimento de Y e Z, respectivamente, na saída do multiplexador. Em função de como as entradas estão ligadas ao registrador, o multiplexador fará ocorrer o LSB ou o MSB primeiro.

### Gerador de palavras binárias seriadas

— Outra aplicação do multiplexador está na geração de uma palavra binária série. Esta aplicação é virtualmente idêntica à técnica de conversão paralelo/série. A principal diferença é que para geração da palavra binária, a palavra série gerada na saída do multiplexador é geralmente um valor fixo, ao contrário daquele variável do conversor paralelo/série. Há ocasiões que requerem a geração de uma única palavra série fixa para alguma função especial.

A figura 12-12 mostra um multiplexador de oito entradas usado para gerar uma palavra binária fixa na saída. Note que as oito entradas são conectadas ou a +5 V (1 binário) ou à terra (0 binário). A palavra ABC de três bits é usada para seleção de qual das entradas será enviada à saída. Pelo seqüenciamento das palavras de três bits, de 000 a 111, com um contador binário, os estados binários aplicados às entradas 1 a 8 são seqüencialmente passados à saída. A palavra binária 10011010 é gerada na saída. Cada vez que a palavra de três bits da entrada seletora for seqüenciada de 000 a 111, esta palavra série de saída será gerada. Novamente, em função da aplicação, as conexões à entrada do multiplexador poderão ser feitas para ocorrer tanto o MSB como o LSB, primeiramente na saída. No caso apresentado o MSB (bit mais significativo) aparece em primeiro lugar na saída. A tabela verdade da figura 12-12 define completamente a função desse circuito.

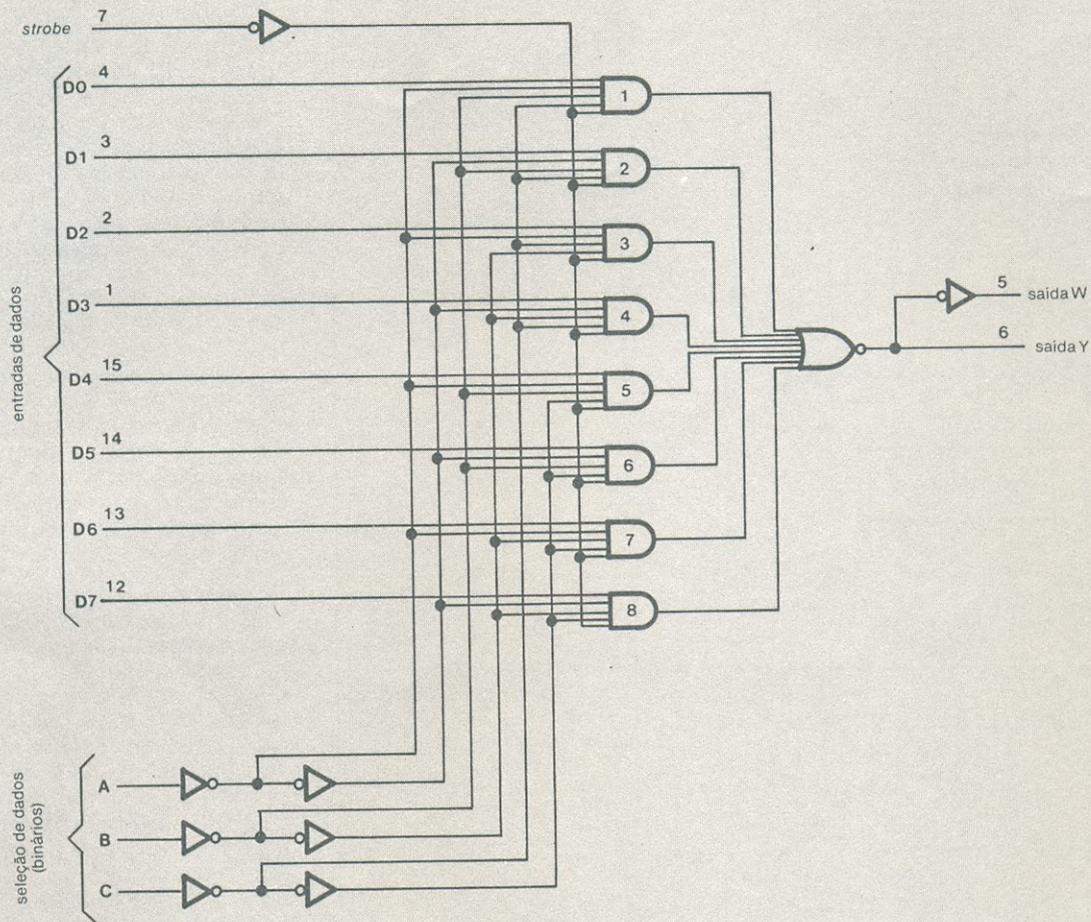**Geração de funções booleanas** — Os multiplexadores podem simplificar enormemente a implementação de funções de Boole na forma de soma de produtos. Uma observação mais atenciosa do circuito da figura 10-12 mostrará que ele implementa inerentemente a soma de produtos para todas as



10-12

Um CI TTL multiplexador de oito entradas tipo 74151.

combinações de entrada. Os produtos de  $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$  até  $ABC$  são desenvolvidos pelas portas de 1 a 8. Conectando-se 1 ou 0 binário às entradas de dados apropriadas, pode-se selecionar os produtos desejados na saída.

Por exemplo, supondo que se deseje implementar a função booleana indicada:

$$M = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$

Estudando-se o diagrama lógico do multiplexador da figura 10-12 pode-se determinar quais portas gerarão cada produto booleano. Estas são indicadas na tabela A para sua conveniência. Note que a porta 1 gera o produto  $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ . Quando for aplicado 1 binário à entrada D0, aparecerá 1 binário na saída se a entrada de dados selecionada for 000. Aplicando-se 0 a D0, o estado de entrada 000 será ignorado e aparecerá 0 binário na saída W. Portanto, pode-se ver que os produtos booleanos são selecionados pela aplicação de 1 binário à entrada associada com a porta de geração daquele produto. Aos produtos que não forem desejados na saída, deverá ser aplicado 0 binário às portas de geração correspondentes.

Para gerar a expressão indicada anteriormente, o estado 1 binário deverá ser aplicado às entradas D1, D4, D6 e D7. Estas correspondem às portas 2, 5, 7 e 8 na figura 10-12. O gerador de funções booleanas completo é mostrado na figura 13-12.

Outras funções booleanas mais complexas podem também ser implementadas com multiplexadores, pela conexão de outras variáveis às entradas do multiplexador, ao invés de um nível fixo 0 ou 1 binário. Quatro somas de produtos variáveis de entradas A, B, C e D, por exemplo, conectando-se os estados de entrada D e  $\bar{D}$  a entradas selecionadas do multiplexador para implementar a função desejada.

Utilizando CIs multiplexadores MSI comuns, a implementação de funções booleanas é grandemente simplificada. Com esta técnica não é necessário interligar múltiplas cápsulas de portas lógicas SSI para implementar a função desejada. Isso reduz grandemente o número de circuitos integrados usados, o consumo de potência, o tamanho e a necessidade de interconexões.

## Demultiplexadores

O demultiplexador é um circuito lógico que é basicamente o inverso do multiplexador. Enquanto o multiplexador tem múltiplas entradas e uma única saída, o demultiplexador possui uma única entrada e múltiplas saídas. A entrada pode ser ligada a qualquer das múltiplas saídas. O demultiplexador é também conhecido como distribuidor de dados.

Um simples circuito demultiplexador de duas saídas é mostrado na figura 14-12. A única entrada é aplicada a ambas as portas E, 1 e 2. O flip-flop A seleciona qual porta é liberada. Quando o flip-flop A está em *set*, a porta 1 deve ser liberada e a porta 2 inibida. A entrada, portanto, passará pela porta 1 à saída número 1. Com o flip-flop em *reset* a porta 2 estará liberada e a entrada passará à saída número 2.


Um distribuidor de dados de quatro entradas é visto na figura 15-12. Neste, a entrada única aplica-se às quatro portas simultaneamente. Como no multiplexador, entradas adicionais nas portas seletoras são usadas para decodificação. Uma palavra AB de dois bits de um contador é empregada na seleção de qual porta será liberada. Se a pala-

para AB for 11, a porta 4 estará livre e a entrada passará por ela. As outras três portas estarão inibidas nesse mesmo instante.

O distribuidor de dados da figura 15-12 está sendo usado como conversor série/paralelo. Esta é uma aplicação típica de um circuito demultiplexador. Uma palavra seriada é aplicada à entrada. Enquanto ocorrem os bits de entrada, o contador de dois bits é incrementado. Isto fará as portas do distribuidor serem liberadas uma a cada vez, seqüencialmente de cima para baixo. A entrada para o contador de dois bits está sincronizada com a ocorrência dos bits na palavra série.

O registrador armazenador com os flip-flops WXYZ está em *reset* antes da aplicação da entrada série. Os flip-flops do registrador são ligados à saída do distribuidor de dados e seqüencialmente colocados em *set* ou *reset* enquanto ocorre a palavra seriada. Uma vez que cada uma das quatro portas está sendo liberada em seqüência, o registrador contém a palavra série de entrada. Suas saídas podem então ser observadas simultaneamente. A palavra série de entrada foi convertida em uma palavra paralela na saída.

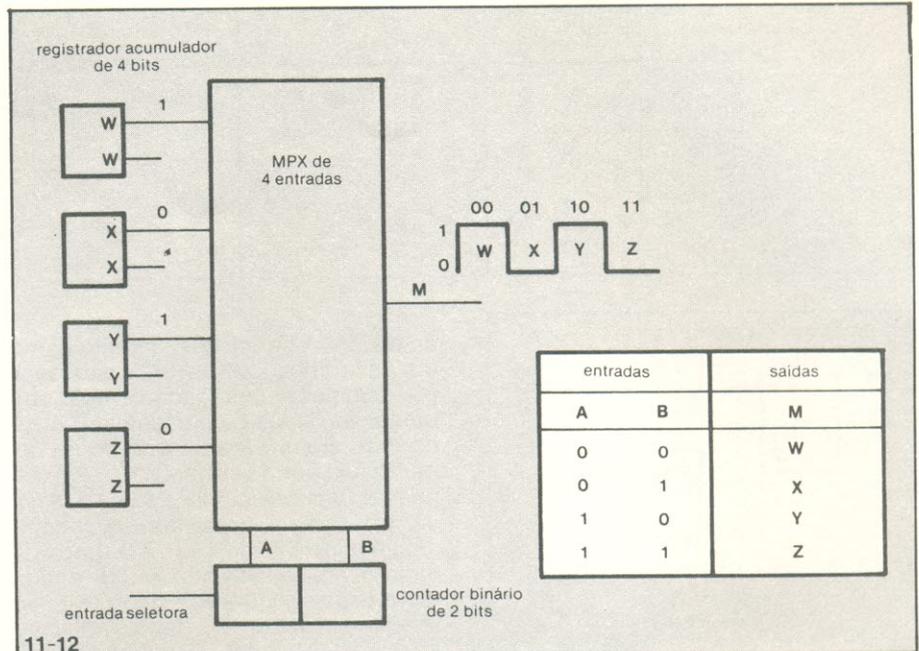
A figura 16-12 mostra as formas de onda para o circuito da figura 15-12. A entrada é o número série 1101. As for-



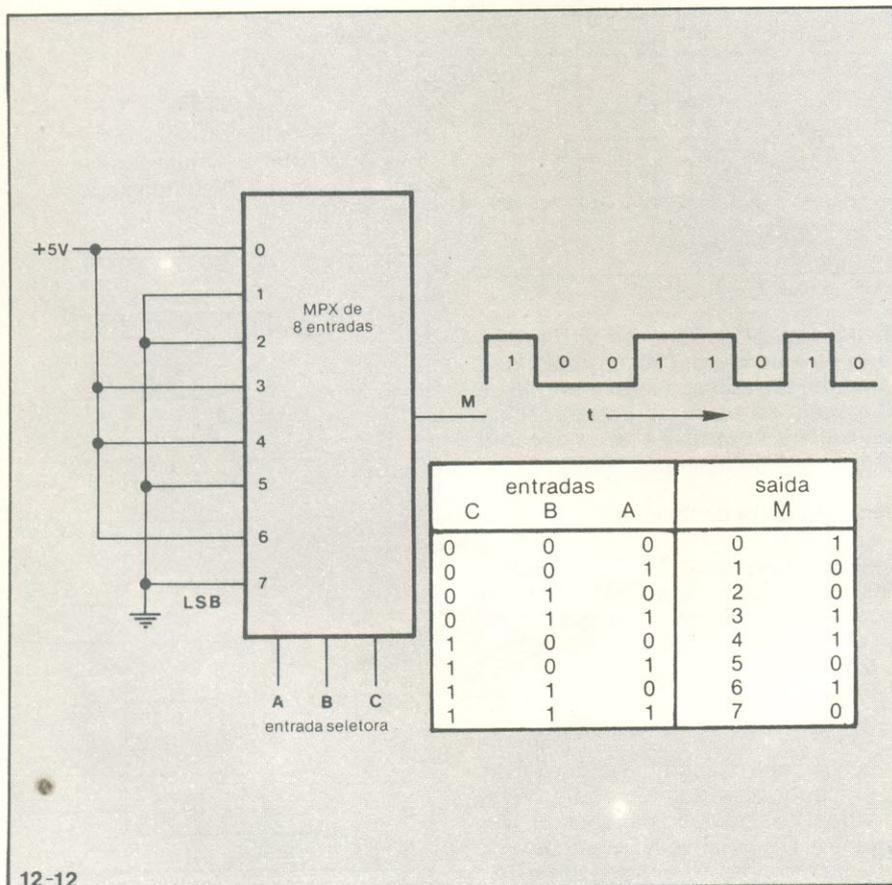11-12 Multiplexador de quatro entradas usado como conversor paralelo/série


mas de onda mostra as saídas das portas 1 a 4 e as saídas dos flip-flops WXYZ. O primeiro bit da entrada série é 1 binário. Ele ocorre durante a seqüência de entrada  $\bar{A}\bar{B}$ . Nesse instante a porta 1 está livre e, já que a entrada é 1 binário, sua saída deverá ir para 0. Isto

colocará em *set* o flip-flop W, fazendo com que sua saída seja alta. A seleção  $\bar{A}\bar{B}$  é a próxima da seqüência. Note que esta é sincronizada com a próxima entrada, que é também 1 binário. Este estado de entrada fará a porta 2 ser liberada. Uma vez que o sinal de entrada é 1



12-12

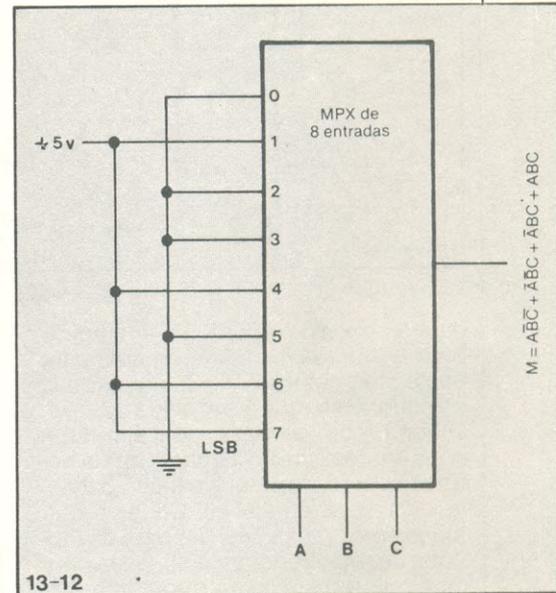Multiplexador de oito entradas usado para gerar a palavra binária série 10011010.




13-12 Multiplexador usado como gerador de funções booleanas de soma de produtos

binário nesse momento, a saída da porta 2 vai para 0, conseqüentemente colocando o flip-flop X em *set*. A saída X vai para 1. Na próxima entrada selecionada da seqüência,  $\bar{A}\bar{B}$ , a palavra série de entrada é 0. A porta 3 será liberada. A entrada é 0 binário, nesse momento, de modo que a saída da porta 3 permanece alta. A seleção  $\bar{A}\bar{B}$  de entrada

entrada de dados	portas	saída
D0	1	ABC
D1	2	ABC
D2	3	ABC
D3	4	ABC
D4	5	ABC
D5	6	ABC
D6	7	ABC
D7	8	ABC

entrada	saídas		
	A	B	C
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	1
3	0	1	0
4	1	1	0
5	1	1	1
6	1	0	1
7	1	0	0

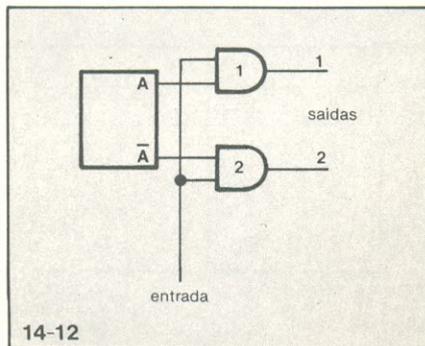

14-12

Demultiplexador de duas saídas.

de dados. A figura 17-12 mostra como um decodificador 7442 BCD para decimal pode ser empregado como distribuidor de dados de oito saídas. Quando este circuito é utilizado como demultiplexador, as entradas A, B e C são usadas para selecionar a saída desejada. Estas três entradas deverão liberar uma das portas, de 1 a 8. A entrada de dados é aplicada à entrada D do circuito. Note que a entrada de dados é invertida pelo inversor 17 e depois aplicada às portas. Os dados aparecerão na saída da porta selecionada pela palavra

estiverem simultaneamente baixas, as saídas serão:

- a. A0 = 1; A1 = 0; A2 = 1
- b. A0 = 0; A1 = 1; A2 = 1
- c. A0 = 0; A1 = 1; A2 = 0
- d. A0 = 0; A1 = 0; A2 = 0


4 — Qual das seguintes definições melhor descreve um multiplexador digital?

- a. um circuito que pode passar uma única entrada a uma das diversas saídas.
- b. um circuito que reconhece um código específico de entrada.
- c. um circuito que liga uma das diversas entradas a qualquer das diversas saídas.
- d. um circuito que liga uma das diversas entradas a uma única saída.

5 — Qual código binário deve ser aplicado às entradas seletoras de dados (ABC) do multiplexador de 8 entradas da figura 10-12 (A = LSB) para permitir que o dado de entrada D3 seja conectado à saída?

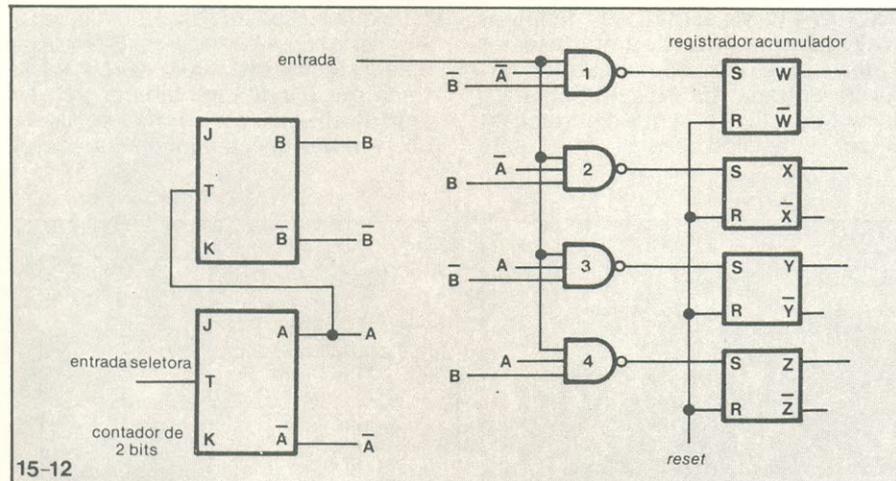- a. 001
- b. 101
- c. 011
- d. 110

6 — Qual palavra binária série será gerada pelo circuito multiplexador da figura 13-12?



15-12

Um demultiplexador de quatro saídas usado como conversor série-paralelo.

da é a próxima. A porta 4 é liberada e, com a entrada 1 binário, sua saída é baixa. Isto coloca em *set* o flip-flop Z, fazendo com que sua saída vá a 1. Olhando os estados dos flip-flops após a ocorrência do quarto bit da entrada série, nota-se que a saída paralela 1101 está disponível. Observe que todas as entradas de *reset* para os flip-flops do registrador estão ligadas conjuntamente para formar uma linha de *reset* comum. Antes da aplicação da entrada série, um sinal de nível baixo é aplicado à entrada de *reset* para limpar o registrador, deixando-o em 0000.

Uma olhada atenta ao circuito distribuidor de dados da figura 15-12 mostra que ele é essencialmente um decodificador, onde as portas decodificadoras têm todas uma entrada comum. Devido a essa configuração particular, um circuito decodificador MSI comum poderá ser utilizado como distribuidor

de três bits ABC. Por exemplo, se o estado de entrada for 000, a porta 1 será liberada. O dado aplicado à entrada D aparecerá na saída da porta 1. Nesta aplicação as portas 9 e 10 do decodificador não são usadas.


### Pequeno teste de revisão

1 — Se as entradas 2 e 4 do codificador mostrado na figura 2-12, forem colocadas em 0 ao mesmo tempo, o código de saída será:

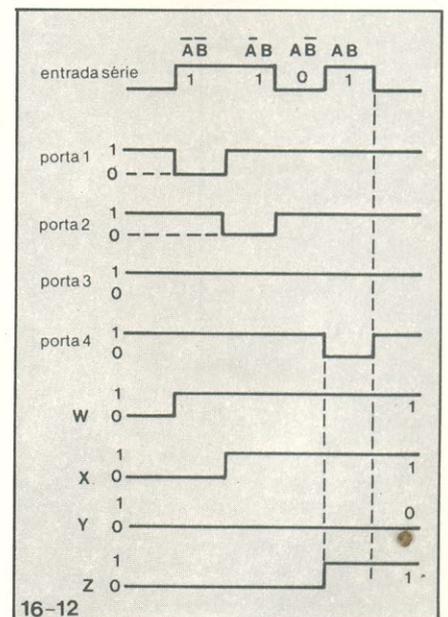- a. 0010
- b. 0100
- c. 0110
- d. 1001


2 — Desenhe o diagrama lógico de um codificador para gerar o código Gray binário de 3 bits dado na tabela B. Use circuitos NE positivo/NOU negativo.

3 — Se as linhas de entrada 2, 4 e 5 do codificador de prioridade da figura 3-12




16-12

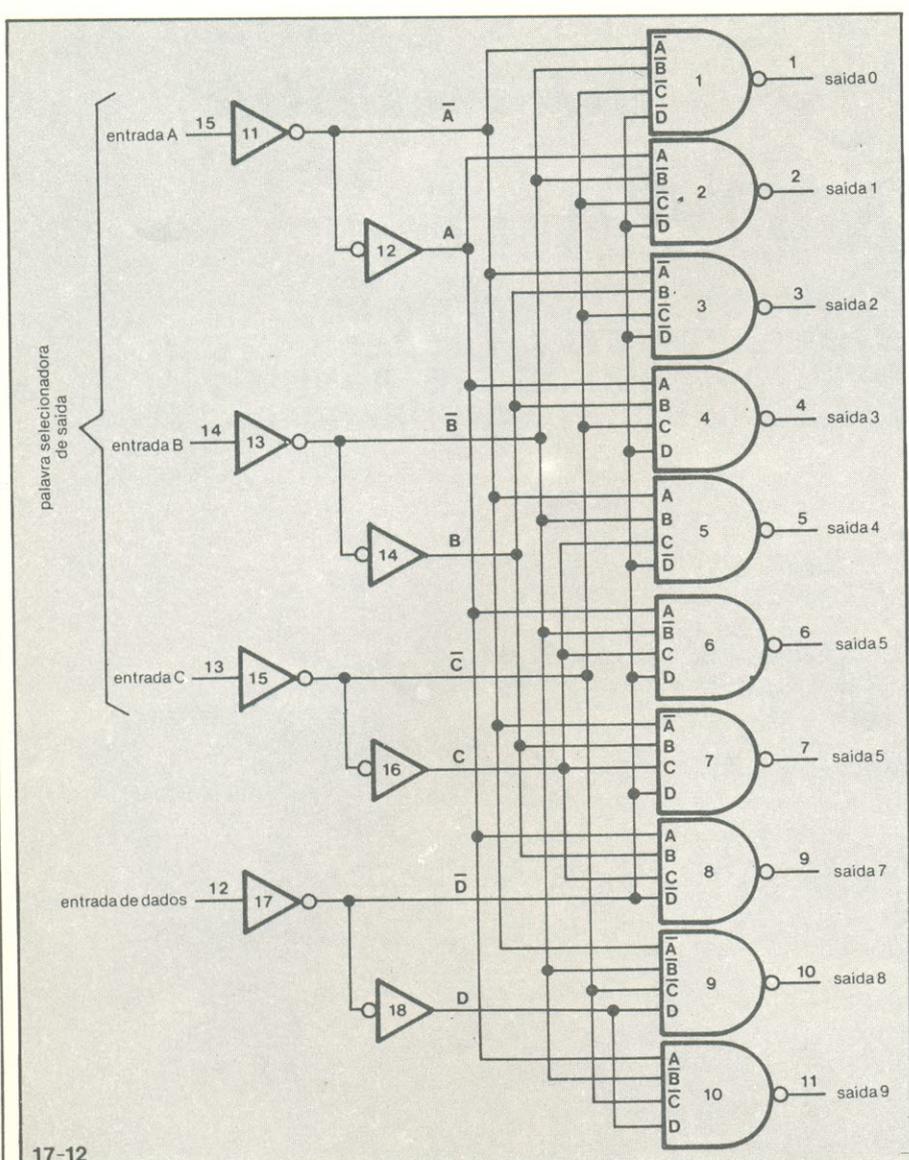Formas de onda de uma conversão série-paralelo com um multiplexador.



17-12

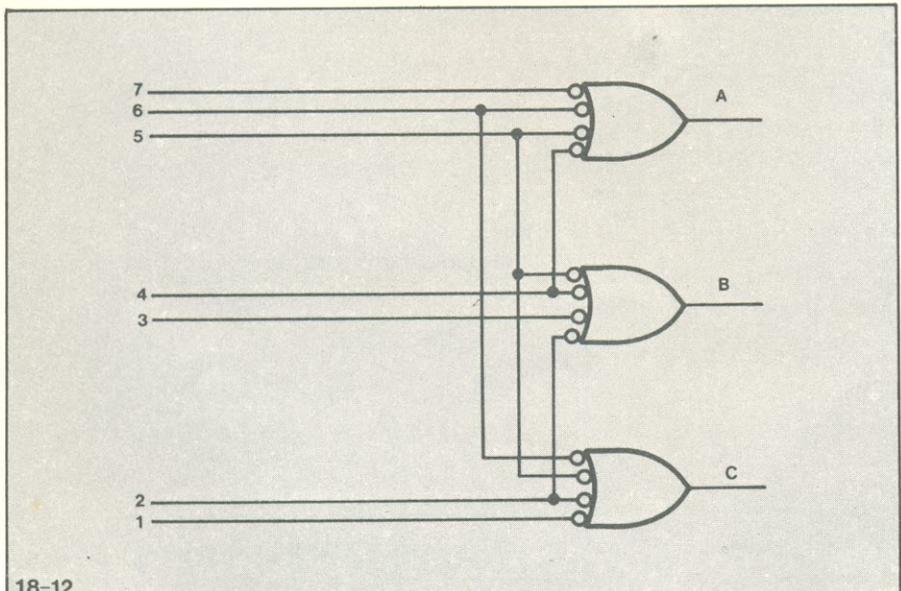Um decodificador 7442 usado como distribuidor de dados com 8 saídas.



18-12

Codificador de código Gray, resposta da questão 2 do teste.

- 7 — Qual função booleana será gerada pelo circuito multiplexador da figura 12-12?
- 8 — Um outro nome dado ao multiplexador é \_\_\_\_\_.
- 9 — Um outro nome dado ao demultiplexador é \_\_\_\_\_.
- 10 — Uma aplicação típica do multiplexador é \_\_\_\_\_.
- 11 — Na figura 15-12, se A está em set e B em reset, e a entrada é 1 binário, a porta \_\_\_\_\_ estará liberada e o flip-flop \_\_\_\_\_ estará em \_\_\_\_\_ binário.
- 12 — Na figura 17-12, qual código de entrada (CBA) deve ser aplicado para conectar a entrada à saída da porta 6?
  - a. 010
  - b. 011
  - c. 101
  - d. 110

**Respostas**

- 1. (c) 0110 — As saídas das portas 2 e 3 irão para 1 quando as entradas 2 e 4 forem para 0. Nesse circuito, quando duas ou mais entradas são ativadas ao mesmo tempo, o código de saída é aquele produzido pela reunião das entradas isoladas numa função OU.
- 2. Vide figura 18-12.
- 3. (c)  $A0 = 0$ ;  $A1 = 1$ ;  $A2 = 0$  — O código de saída será 101 ou 5, que tem a maior prioridade das três entradas.
- 4. (d) Um circuito que liga uma das diversas entradas a uma única saída.
- 5. (d)  $ABC = 110$  ou  $CBA = 011 = 3$ .
- 6. 01001011 (D0 a D7). Enquanto os estados ABC selecionados na entrada passam de 000 a 111, as entradas D0 a D7 deverão ser liberadas seqüencialmente para produzir uma palavra binária série que é função dos estados da entrada.
- 7 —  $M = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$ . As entradas binárias 1 são aplicadas às entradas de dados D0, D3, D4 e D6. Estas são ligadas às portas 1, 4, 5 e 7, respectivamente, que de acordo com a tabela A geram os produtos  $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ ,  $A\bar{B}\bar{C}$ ,  $\bar{A}B\bar{C}$ ,  $\bar{A}B\bar{C}$ .
- 8. selecionador de dados.
- 9. distribuidor de dados.
- 10. conversão série/paralelo.
- 11. 3, Y, 1.
- 12. (c) 101.

# CURSO DE SEMICONDUCTORES

## 25ª LIÇÃO

### Aplicações dos circuitos integrados

Os circuitos integrados podem se dividir em duas categorias gerais. Classificam-se em CIs digitais e CIs lineares. Nesta lição, que conclui o capítulo dedicado aos circuitos integrados, examinaremos alguns exemplos típicos de aplicação de ambos os grupos.

Os circuitos integrados digitais são simplesmente circuitos de comutação que manipulam informações e destinam-se ao uso em vários tipos de circuitos lógicos e computadores digitais. Os CIs lineares fornecem um sinal de saída proporcional ao sinal de entrada a eles aplicado. São amplamente usados para prover funções como amplificação e regulação. É fácil encontrá-los em aparelhos de TV, receptores de FM, fontes de alimentação eletrônicas e em diversos tipos de equipamentos de comunicações.

Como é realmente impossível considerar todas as possibilidades de aplicação dos CIs lineares e digitais, ficaremos com o estudo de alguns exemplos mais comuns. Começaremos pelos digitais, para depois nos dedicarmos aos lineares.

#### CIs digitais

A maior parte dos circuitos integrados em uso atualmente é digital. Estes dispositivos são muito empregados em computadores digitais e calculadoras eletrônicas portáteis, no desempenho de várias funções aritméticas e decisões executivas. Os CIs digitais são produzidos tanto usando a técnica bipolar de construção, quanto a técnica MOS. Seus circuitos podem ser muito simples ou extremamente complexos e assim são oferecidos nos níveis SSI, MSI e LSI.

Um típico CI digital formado com o uso de técnicas bipolares de construção ilustra a figura 1-25. Um diagrama esquemático deste CI é mostrado na figura 1-25A. Note que apenas tran-

sistores, diodos e resistores, são usados no circuito e uma vez que ele contém apenas 11 componentes, é classificado como um circuito SSI. Neste circuito os transistores são os elementos chave, e devido à maneira singular como estão ligados, o circuito é comumente denominado circuito de lógica transistor-transistor(TTL).

O circuito TTL da figura 1-25A desempenha uma importante função lógica. É capaz de comparar dois níveis de tensão de entrada, os quais devem ser iguais a 0 ou aproximadamente 3 volts, e fornecer um nível de tensão na saída (0 ou 3 V) dependente da combinação de entrada. O circuito faz o que é comumente chamado de função NE e, portanto, recebe a designação de porta NE, uma vez que produz chaveamento ou comutação entre dois ní-


veis de tensão. A porta NE, como todos os circuitos digitais, é capaz de reconhecer somente dois níveis de tensão (às vezes chamados de níveis lógicos) em cada uma de suas entradas. Ao invés de referir-se às tensões específicas envolvidas (que podem variar com diferentes tipos de circuitos digitais), é prática comum designá-las como um nível lógico *alto* (1) e um nível lógico *baixo* (0). Um circuito digital pode ser tomado, portanto, como um dispositivo que responde a vários níveis lógicos altos e baixos (1 ou 0), e as tensões reais envolvidas podem ser ignoradas. A tabela da figura 1-25B mostra os níveis de saída produzidos pela porta NE quando todas as combinações possíveis (apenas 4 no caso) de níveis de entrada foram efetuadas. A porta NE é capaz, portanto, de tomar uma decisão simples baseada nas combinações de níveis lógicos em suas entradas e fornecer um nível lógico de saída específico para cada combinação.

Uma vez que muitos milhares de portas NE são usadas em computadores digitais e outros sistemas digitais complexos, não é prático desenhar o circuito inteiro a cada vez que ele é mostrado em um esquema. Assim sendo, a porta NE é usualmente representada pelo símbolo mostrado na figura 1-25C. Note que apenas as duas entradas e a saída do circuito são representadas.

É comum construir não um, mas quatro destes circuitos de porta NE numa única pastilha, usando técnicas bipolares, e montá-la num só encapsulamento. Tanto as cápsulas DIP como as *flat-pack* são largamente usadas nos CIs desse tipo. O perfil de uma típica cápsula em linha dupla é apresentada na figura 1-25D. Este perfil ilustra como as várias portas NE são internamente conectadas aos terminais da cápsula. Observe que ela possui 14 pinos (terminais), que estão numerados consecutivamente no sentido anti-horário. A cápsula também apresenta um chanfro numa das extremidades, que serve como chave para ajudar a localização do pino 1. Note que os pinos 1 e 2 servem como entradas a uma porta e o pino 3 provê a conexão de saída. A alimentação é simultaneamente aplicada a todos os quatro circuitos através dos pinos 14 e 7.

O perfil da cápsula mostrado na figura 1-25D é típico daqueles fornecidos pelos fabricantes de CI em seus folhetos de especificações. Eles podem ainda oferecer um esquema do circuito envolvido e, é claro, sempre providenciarão suas características elétricas mais importantes. Em muitos casos, o projetista do circuito ou

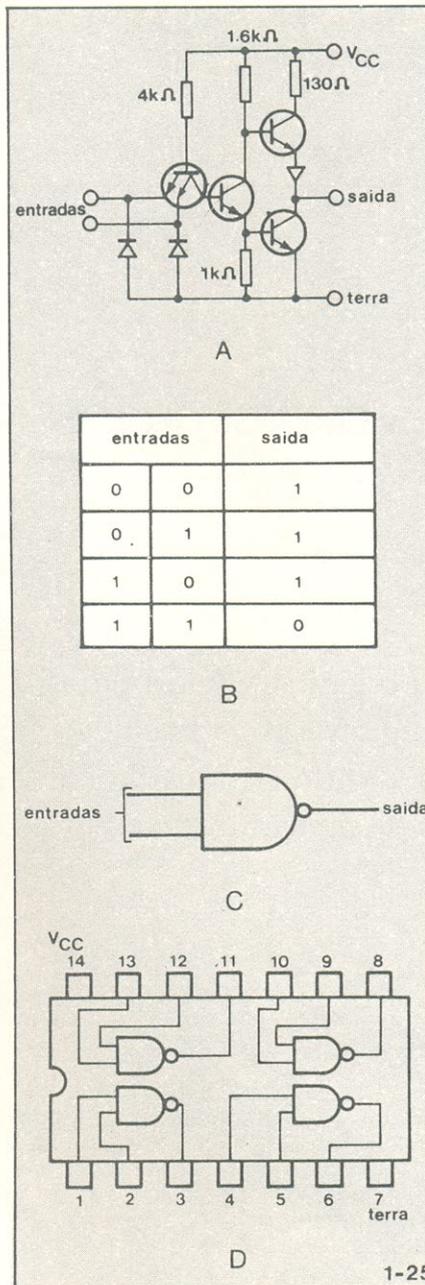engenheiro está mais interessado no que o circuito pode fazer e menos interessado em como ele o faz ou como é construído. Em conseqüência, os manuais de especificações estão sujeitos a conter mais informações mecânicas e elétricas que se relacionem ao desempenho geral do CI e muito menos informação relatando sua construção interna.



Um típico CI digital TTL

Um exemplo típico de um CI formado pelo uso de técnicas MOS de construção é apresentado na figura 2-25. Este circuito utiliza uma das mais novas e avançadas técnicas de fabricação. Contém transistores MOSFET de modo de crescimento em ambos os canais, P e N, e é comumente indi-

cado como um semicondutor MOS complementar/simétrico ou simplesmente um CI CMOS. Os circuitos CMOS que contêm MOSFETs de canal P e canal N são bastante utilizados atualmente porque apresentam muitas vantagens sobre outros tipos de circuitos digitais. Consomem menos potência e possuem boa estabilidade térmica. Podem operar numa ampla faixa de tensões de alimentação (tipicamente 3 a 15 volts), em comparação aos circuitos TTL que requerem uma precisa fonte de 5 V. Os circuitos CMOS também apresentam uma elevada resistência de entrada, que torna possível conectar um grande número de entradas a uma única saída sem carregá-la e sem romper a operação do circuito. Esta é uma vantagem extremamente importante nos equipamentos digitais onde milhares de circuitos são usados.


O circuito mostrado na figura 2-25A contém quatro MOSFETs que estão interligados de modo que desempenhem uma função lógica útil. O circuito resultante é denominado porta NOU, e como a porta NE anteriormente descrita, é um bloco fundamental usado na construção de circuitos lógicos complexos. Entretanto, a porta NOU responde diferentemente a várias combinações de níveis de tensão na entrada. Os níveis de saída (1 ou 0) produzidos pela porta NOU para todas as combinações possíveis de níveis de entrada são mostrados na tabela da figura 2-25B.

O símbolo da porta NOU é indicado na figura 2-25C. Este símbolo é geralmente empregado em lugar do esquema real. Quatro destas portas NOU são geralmente formadas numa mesma pastilha semicondutora e montadas numa única cápsula integrada. Um desenho com o perfil de um DIP típico, que contém quatro portas NOU, é mostrado na figura 2-25D.

Tanto os circuitos TTL como os CMOS podem ser usados para desempenhar as funções NE e NOU e várias outras funções lógicas que devem ser realizadas em um sistema digital altamente complexo. Os CIs mostrados nas figuras 1-25 e 2-25 são, assim, típicos de circuitos SSI usados em equipamentos digitais. Tais circuitos podem ser tomados como blocos básicos utilizados para construir sistemas digitais complexos que desempenham operações úteis.
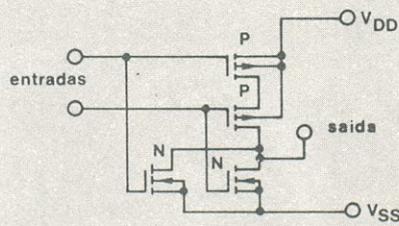
### CIs lineares


Como foi dito anteriormente, os circuitos lineares fornecem saídas proporcionais a suas entradas. Eles não comutam entre dois estados, como os circuitos digitais. Os mais populares circuitos lineares são os tipos projetados para amplificar tensões CA e CC. De fato, um circuito amplifi-




A

entradas		saida
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

B

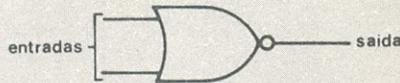

C

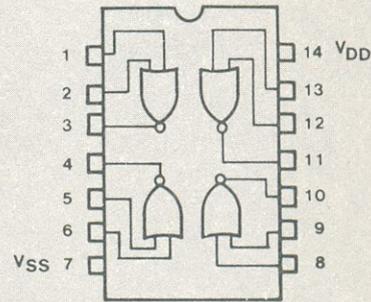

D

2-25

### Um CI digital CMOS

cador de alto desempenho, conhecido como *amplificador operacional*, é amplamente empregado em diversos tipos de equipamentos eletrônicos.

O amplificador operacional pode amplificar tensões alternadas ou contínuas e apresenta um ganho extremamente elevado. Pode ser construído com componentes discretos, mas é mais comumente produzido na forma de CI e, portanto, é vendido como uma cápsula completa projetada para reunir certas especificações. Porém, o amplificador operacional é elaborado de modo a ser usado em várias aplicações. Seu ganho (capacidade de amplificação) pode ser controlado pelo uso de componentes externos adicionais e ele possui usualmente características próprias que possibilitam ajustar sua operação de vários modos.

Um típico circuito de amplificador operacional pode ser visto na figura 3-25A. O circuito contém transistores, resistores e capacitores interligados para formar um circuito amplificador altamente eficiente. Este apresenta duas entradas e uma saída, como se vê. Uma entrada é comumente referida como entrada não-inversora (+) e a outra é denominada entrada inversora (-). O circuito amplifica tanto sinais contínuos como alternados, aplicados à sua entrada. Todavia, os sinais aplicados à entrada (+) não são invertidos quando aparecem na saída. Em outras palavras, quando a tensão de entrada é negativa ou positiva, a saída corresponde sendo negativa ou positiva, respectivamente. Quando um sinal é injetado na entrada inversora

(-), acontece a inversão. Ou seja, a polaridade da tensão de saída é sempre oposta à do sinal de entrada. Essa propriedade única aumenta grandemente a versatilidade do circuito.

Quando a tensão de entrada é igual a zero, a tensão de saída deve também ser igual a zero. No entanto, na prática a tensão de saída deve ser compensada numa pequena quantidade, uma vez que as tolerâncias dos componentes tornam impossível construir um circuito perfeitamente balanceado. Em conseqüência, dois terminais de compensação, denominados *offset null*, são fornecidos de modo que o circuito possa ser adequadamente balanceado. Isto se faz simplesmente conectando os terminais opostos de um potenciômetro aos terminais de *offset null*, e o terminal central ao terra do circuito. O potenciômetro deve então ser ajustado para balancear o circuito.

A alimentação é aplicada ao amplificador operacional através dos terminais  $V+$  e  $V-$ . O circuito requer, portanto, uma fonte de tensão positiva e uma fonte de tensão negativa. A maior parte dos amp op pode operar numa faixa razoável de tensões de alimentação, mas estas tensões nunca devem exceder os limites máximos indicados pelo fabricante. Os amplificadores operacionais também consomem muito pouca potência. A maioria das unidades apresenta valores máximos de dissipação de potência de 500 miliwatts ou menos.



O amp op possui uma resistência de entrada extremamente alta, mas sua resistência de saída é muito bai-

xa. O dispositivo apresenta ainda um ganho de tensão muitíssimo elevado. Muitos modelos amplificam garantidamente uma tensão de entrada pelo menos 15000 ou 20000 vezes e algumas dessas unidades possuem ganhos típicos que excedem várias centenas de milhar ou mesmo mais de um milhão.

Em muitos casos, os amplificadores operacionais não são usados sozinhos e suas capacidades totais de amplificação não são aproveitadas. Ao invés disso, é comum conectar componentes externos ao amplificador de modo que ele permita a uma pequena porção do sinal de saída retornar à entrada e controlar o ganho total do circuito. Um ganho menor é obtido dessa maneira, mas a operação torna-se mais estável e previsível.


O operacional é normalmente representado pelo símbolo mostrado na figura 3-25B. Note que as entradas (+) e (-) estão identificadas no símbolo. O circuito amplificador operacional é geralmente encapsulado de vários modos para adequar-se a uma larga faixa de aplicações. Por exemplo, o circuito da figura 3-25A é encontrado no encapsulamento em linha dupla (DIP) da figura 3-25C ou no encapsulamento metálico da figura 3-25D. E está disponível ainda em mini DIPs, como o da figura 3-25E.

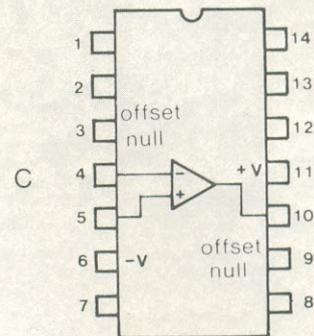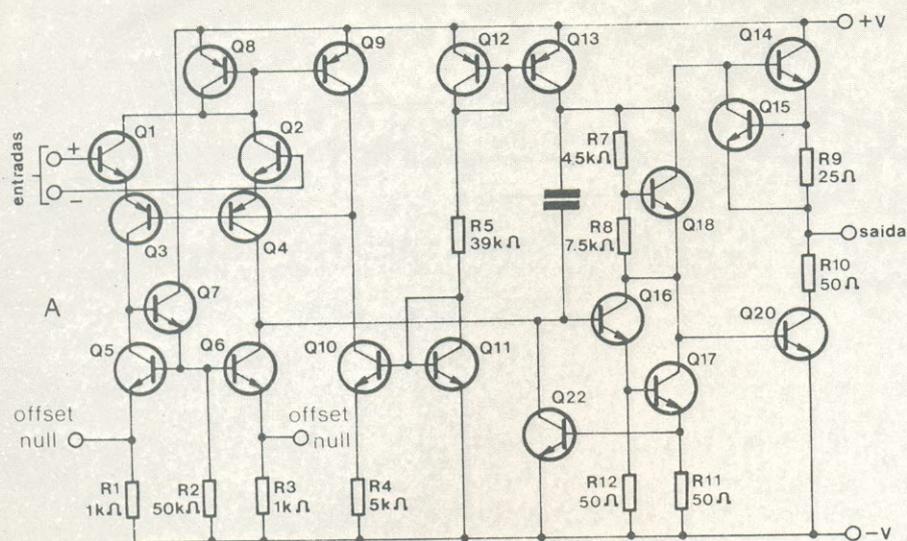Os amplificadores operacionais são empregados em vários tipos de equipamentos eletrônicos. São os mais importantes componentes usados em computadores eletrônicos analógicos, devido às suas caracte-




offset null


B

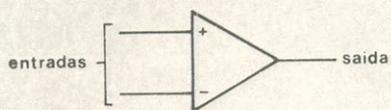

D

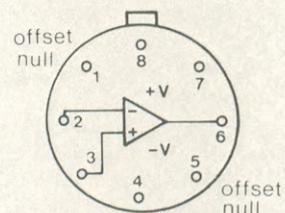

E

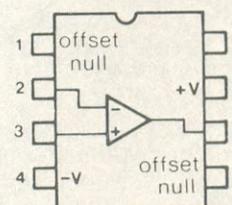

3-25

Um amplificador operacional: um típico CI linear.

## Anunciantes deste número

ALP .....	22
BARTO .....	32
BRASITONE .....	31
CEI .....	61
CETEISA-ATLAS .....	68
COMERCIAL BEZERRA .....	19
CASA STRAUCH .....	35
ELETRÔNICA VETERANA .....	27
ELETRÔNICA RADAR .....	53
LEADER .....	13
N.S. DO BRASIL .....	21
PHILIPS .....	69
R. E. SANTISTA .....	39
RADIO SHOP .....	78 79 80 81 100
TV-PEÇAS .....	51
NOVIK .....	2ª CAPA
AROTEC .....	3ª CAPA
BRAVOX .....	4ª CAPA

ísticas lineares que podem implementar operações de soma e multiplicação. Quando usados em computadores analógicos, as tensões são utilizadas para representar (são análogas às) as quantidades reais a serem multiplicadas ou somadas. Os CIs de amplificadores operacionais, por seu tamanho reduzido, são adequados ao uso em equipamentos eletrônicos portáteis em que o tamanho e o consumo de potência deve reduzir-se ao mínimo. Também são apropriados à aplicação em instrumentos de teste e em equipamentos de comunicações.

Vários tipos de circuitos reguladores de tensão são também construídos na forma de circuito integrado. Esses dispositivos lineares são usados para converter uma tensão contínua não-regulada (obtida por retificação de CA) em tensões de saída reguladas que se mantêm essencialmente constantes enquanto fornecem uma ampla gama de correntes de saída. Estes reguladores de tensão integrados têm substituído muito dos reguladores com componentes discretos que já foram bastante utilizados. Alguns CIs reguladores oferecem apenas uma tensão de saída fixa, mas outros tipos disponíveis apresentam saídas ajustáveis.

Tipos especiais de CIs lineares também são projetados para aplicações específicas. Por exemplo, CIs lineares especiais são elaborados para o uso em receptores de FM, onde são empregados para detectar sinais de FM. Alguns CIs são designados para o uso em receptores de TV a cores de estado sólido, onde são usados para detectar, processar e controlar automaticamente os sinais de cor (cor). Outros são utilizados para prover operações extremamente simples tais como a geração de um sinal para operar uma lâmpada, ou algum outro indicador, quando um receptor de FM ou de TV está sintonizado corretamente. Alguns CIs lineares são ainda usados como *interface*, ou interligação, entre circuitos digitais quando informações digitais devem ser transmitidas sobre uma longa linha de transmissão. Tais dispositivos são comumente chamados de comandos de receptores de linha e são empregados em sistemas digitais embora sejam basicamente dispositivos lineares.

#### Pequeno teste de revisão

1 — Os circuitos integrados podem ser classificados de modo geral em \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

2 — O CI mostrado na figura 1-25A é comumente denominado porta \_\_\_\_\_.

3 — Como todos os circuitos digitais, o circuito da figura 1-25A responde a apenas \_\_\_\_\_ níveis de tensão de entrada.

4 — Os níveis de tensão usados em um sistema digital são comumente denominados \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ou níveis lógicos \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

5 — A alimentação deve ser aplicada ao CI da figura 1-25D através dos pinos \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

6 — O CI digital da figura 2-25A utiliza tanto de canal N como de canal P.

7 — O circuito da figura 2-25A e normalmente chamado de porta \_\_\_\_\_.

8 — Um CI digital CMOS geralmente apresenta uma \_\_\_\_\_ de entrada maior que um CI digital TTL.

9 — Um circuito linear fornece uma saída \_\_\_\_\_ a sua entrada.

10 — Um dos CIs lineares mais populares é o \_\_\_\_\_.

11 — Quando um sinal alternado é aplicado à entrada (-) do circuito mostrado na figura 3-25A, ele aparece na saída.

12 — O encapsulamento de CI ilustrado na figura 3-25E é comumente chamado de \_\_\_\_\_.

13 — Fontes negativa e positiva devem ser aplicadas à capsula integrada da figura 3-25C, através dos pinos \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ respectivamente.

#### Respostas

1. digitais e lineares
2. NE
3. dois
4. alto e baixo, ou 1 e 0
5. 14 e 7
6. MOSFETs
7. NOU
8. resistência
9. proporcional
10. amplificador operacional
11. invertido
12. mini DIP
13. 11 e 6

## FONTE PX

Fornecer uma tensão de saída de 12 a 14 V estabilizada, uma corrente de 5A, apresentando pouquíssimo ripple, de montagem facilima, possui poucos componentes.

Ideal para operar transceptores na faixa do cidadão, ou para aqueles que preferiam «curtir» o som do toca-fitas em casa.



**KITS NOVA ELETRÔNICA**  
para amadores e profissionais

À VENDA: NA FILCRES  
E REPRESENTANTES

## GERADOR DE FUNÇÕES

Especificações técnicas: faixa de frequência, 0,1 Hz a 100 KHz; formas de onda: senoidal, quadrada, triangular, dente de serra, pulsos; nível de saída, até 5 VCC; corrente, até 50 mA; impedância de saída, 50 ohms (protegida contra curto-circuito); variação, 1 dB; distorção de senóide, menor que 1% de 20 a 20 KHz.

Tempo de subida onda quadrada e pulso: 0,25 us; precisão de ajustes de frequência, 1%.

Aplicações: no levantamento de curvas de resposta, curvas de distorção em áudio, na localização de estágios defeituosos para os técnicos em reparação, como gerador de pulsos ou onda quadrada na análise de circuitos digitais, etc.



**KITS NOVA ELETRÔNICA**  
para amadores e profissionais

À VENDA: NA FILCRES  
E REPRESENTANTES

# Começou uma nova geração de amplificadores para o som do seu carro: **spa 80**

## **stereo power amplifier**

Com potência real de 82 Watts RMS (120 IHF), indicada e controlada através de VU meter especial, estéreo, o SPA-80 incorpora recursos que além de proporcionarem maior potência e melhor som em qualquer nível de volume, ainda consome menor energia da bateria - mesmo quando o motor do veículo estiver desligado. Chave reversora de canais e controles independentes de graves e agudos, completam sua tremenda versatilidade e eficiência.

**hi-fi car  
bravox**

